


# コンピュータ構成と設計 (3)

## CPU 構成要素の設計

李 亜民

2022 年 10 月 10 日 (月)

# コンピュータとコンピュータシステム

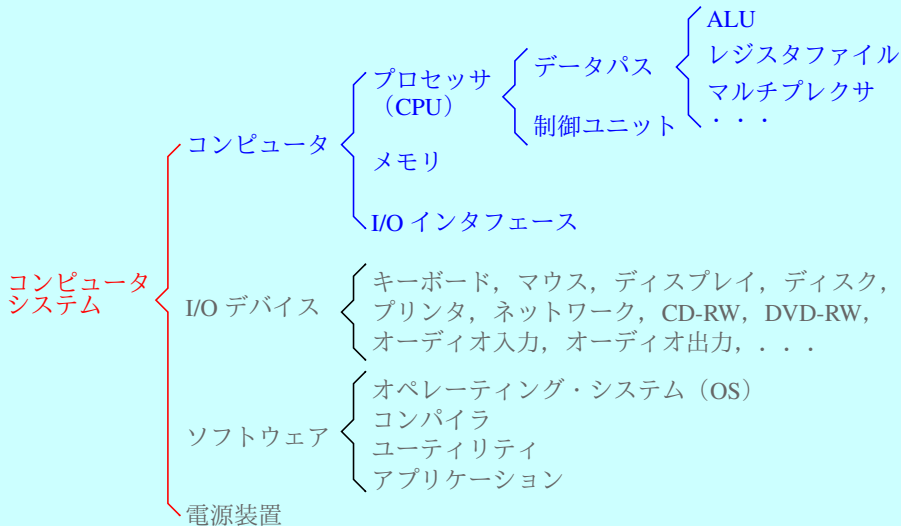

# 20 RISC-V 命令のまとめ

1. `add rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 + rs2`
2. `sub rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 - rs2`
3. `slt rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 < rs2 (signed)`
4. `xor rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 ^ rs2`
5. `or rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 | rs2`
6. `and rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 & rs2`
7. `slli rd, rs1, shamt` # `rd <- rs1 << shamt`
8. `srli rd, rs1, shamt` # `rd <- rs1 >> shamt`
9. `srai rd, rs1, shamt` # `rd <- rs1 >>>shamt`
10. `jalr rd, rs1, imm` # `rd <- pc+4; pc <- rs1+imm`
11. `addi rd, rs1, imm` # `rd <- rs1 + imm`
12. `xori rd, rs1, imm` # `rd <- rs1 ^ imm`
13. `ori rd, rs1, imm` # `rd <- rs1 | imm`
14. `andi rd, rs1, imm` # `rd <- rs1 & imm`
15. `lw rd, imm(rs1)` # `rd <- memory[rs1+imm]`
16. `sw rs2, imm(rs1)` # `memory[rs1+imm] <- rs2`
17. `beq rs1, rs2, label` # `if (rs1==rs2) pc <- label`
18. `bne rs1, rs2, label` # `if (rs1!=rs2) pc <- label`
19. `jal rd, label` # `rd <- pc+4; pc <- label`
20. `lui rd, imm` # `rd <- imm,000000000000`

# RV32I Base Instruction Set Encoding

0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	1.	add
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	2.	sub
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	3.	slt
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	4.	xor
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	5.	or
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	6.	and
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	7.	slli
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	8.	srlr
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	9.	srai
imm[11:0]		rs1	000	rd	1100111	10.	jalr
imm[11:0]		rs1	000	rd	0010011	11.	addi
imm[11:0]		rs1	100	rd	0010011	12.	xori
imm[11:0]		rs1	110	rd	0010011	13.	ori
imm[11:0]		rs1	111	rd	0010011	14.	andi
imm[11:0]		rs1	010	rd	0000011	15.	lw
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	16.	sw
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	17.	beq
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	18.	bne
imm[20 10:1 11 19:12]				rd	1101111	19.	jal
imm[31:12]				rd	0110111	20.	lui

## マルチプレクサ (Multiplexer) の設計

# add (Add) 命令

31	25	24	20	19	13	14	12	11	7	6	0
func7		rs2		rs1		func3		rd		opcode	
0000000		rs2		rs1		000		rd		0110011	

```
add rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 + rs2
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値を加算して、その結果をレジスタ **rd** に格納する。


例:

```
add x8, x6, x7
```

For example,

```
if reg[6] = 2
   reg[7] = 3
then reg[8] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 ( 2)
             + 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 ( 3)
             = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 ( 5)
```

# addi (Add Immediate) 命令

 

```
addi rd, rs1, imm    # rd <- rs1 + $signed(imm[11:0])
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値と 2 の補数で表される即値 **imm** を加算して、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:



```
addi x8, x6, -1
```

For example,

```
if reg[6] = 2
```



```
then reg[8] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 ( 2)
             + 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 (-1)
             = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 ( 1)
```

# RISC-V add の回路

  




# RISC-V addi の回路

 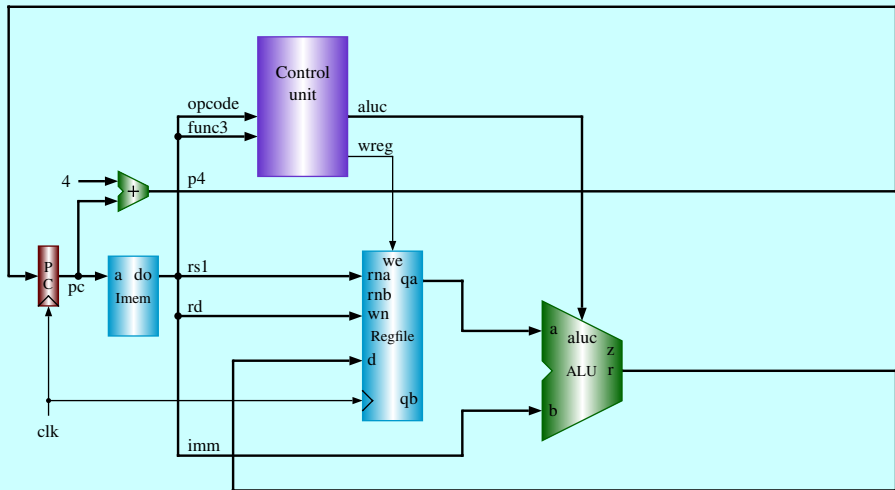

# RISC-V addi と add の回路

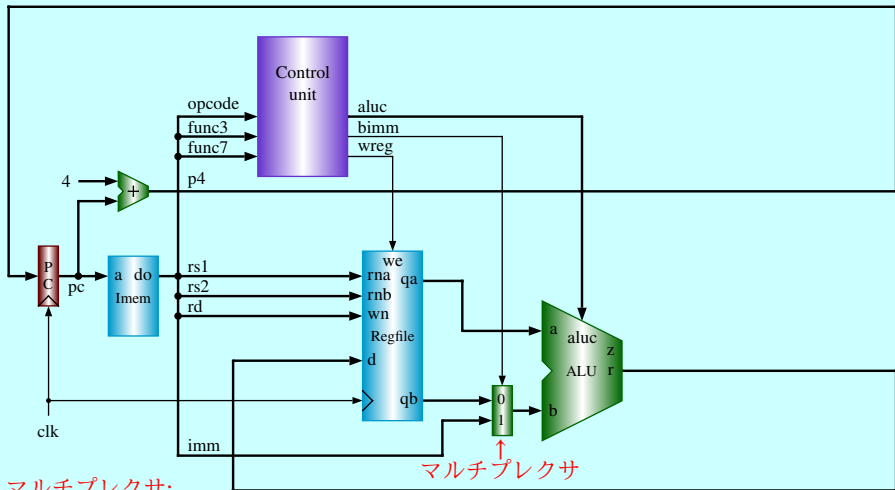

add 命令の場合: `bimm = 0`, ALU 入力 `b = qb` (レジスタデータを選択)



addi 命令の場合: `bimm = 1`, ALU 入力 `b = imm` (命令の中の即値を選択)

# マルチプレクサの設計


マルチプレクサ (Multiplexer) は、ふたつ以上の入力をひとつの信号として出力する回路である。 (マルチプレクサ = データ選択器)



2-to-1 マルチプレクサ

  

4-to-1 マルチプレクサ

 


# マルチプレクサの設計 mux2x1

```
module mux2x1_dataflow (a0,a1,s,y);  
    input  a0, a1;  
    input  s;  
    output y;  
    assign y = ~s & a0 | s & a1;  
endmodule
```

# マルチプレクサの設計 mux2x1

```
'timescale 1ns/1ns
module mux2x1_dataflow_tb;
    reg  a0, a1;
    reg  s;
    wire y;
    mux2x1_dataflow i0 (a0,a1,s,y);
    initial begin
        #0 a0 = 0; a1 = 0; s = 0;
        #8 $stop;
    end
    always #1 a0 = ~a0;
    always #2 a1 = ~a1;
    always #4  s = ~s;
endmodule
```

# マルチプレクサの設計 mux2x1

 

# マルチプレクサの設計 mux2x1


```
module mux2x1 (a0,a1,s,y);  
    input  a0, a1;  
    input  s;  
    output y;  
    assign y = s ? a1 : a0;  
endmodule
```

# マルチプレクサの設計 mux2x1

```
'timescale 1ns/1ns
module mux2x1_tb;
    reg a0, a1;
    reg s;
    wire y;
    mux2x1 i0 (a0,a1,s,y);
    initial begin
        #0 a0 = 0; a1 = 0; s = 0;
        #8 $stop;
    end
    always #1 a0 = ~a0;
    always #2 a1 = ~a1;
    always #4 s = ~s;
endmodule
```



# マルチプレクサの設計 mux2x1

 

# マルチプレクサの設計 mux2x1

```
module mux2x1 (a0,a1,s,y);  
    input      a0, a1;  
    input      s;  
    output     y;  
    assign     y = s ? a1 : a0;  
endmodule
```


# マルチプレクサの設計 mux2x32

```
module mux2x32 (a0,a1,s,y);  
    input  [31:0] a0, a1;  
    input          s;  
    output [31:0] y;  
    assign        y = s ? a1 : a0;  
endmodule
```

# マルチプレクサの設計 mux2x32

```
'timescale 1ns/1ns
module mux2x32_tb;
    reg [31:0] a0, a1;
    reg      s;
    wire [31:0] y;
    mux2x32 i0 (a0,a1,s,y);
    initial begin
        #0 a0 = 32'h55555555; a1 = 32'h33333333; s = 0;
        #1 a0 = 32'hcccccccc; a1 = 32'haaaaaaaa;
        #1 a0 = 32'h55555555; a1 = 32'h33333333; s = 1;
        #1 a0 = 32'hcccccccc; a1 = 32'haaaaaaaa;
        #1 $stop;
    end
endmodule
```

# マルチプレクサの設計 mux2x32

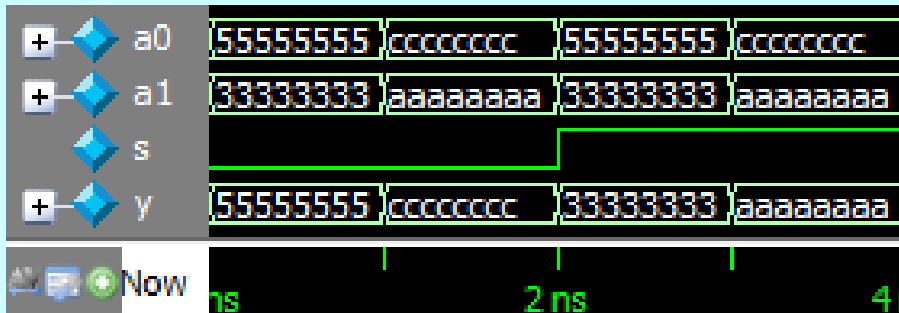

# beq (Branch on Equal) 命令

31	25	24	20	19	13	14	12	11	7	6	0
imm[12 10:5]	rs2	rs1	func3	imm[4:1 11]	opcode						
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011						

beq rs1, rs2, label # if (rs1 == rs2) pc <- pc + \$signed({imm[12:1],0})

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値が等しければ、分岐する。

分岐先アドレスは  $pc + \$signed(\{imm[12:1],0\})$  である。例:

```
beq x8, x0, label
```

For example,

```
if reg[8] == 0 (equal, note: reg[0] = 0)
then pc = pc + $signed({imm[12:1],0})
else pc = pc + 4
```

# bne (Branch on Not Equal) 命令

31	25	24	20	19	13	14	12	11	7	6	0
imm[12 10:5]	rs2	rs1	func3	imm[4:1 11]	opcode						
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011						

bne rs1, rs2, label # if (rs1 != rs2) pc <- pc + \$signed({imm[12:1],0})

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値が等しくなければ、分岐する。


分岐先アドレスは  $pc + \$signed(\{imm[12:1],0\})$  である。例:

```
bne x8, x0, label
```

For example,

```
if reg[8] != 0 (equal, note: reg[0] = 0)
then pc = pc + $signed({imm[12:1],0})
else pc = pc + 4
```

# jalr (Jump And Link Register) 命令

 

jalr rd, rs1, imm # rd <- pc+4; pc <- (rs1+\$signed(imm[11:0]))&0xffffffe

**命令の意味:** pc + 4 の値をレジスタ **rd** に格納する。レジスタ **rs1** に格納されている値と 2 の補数で表される即値 **imm** を加算して、最下位ビットをゼロにして、その結果をジャンプ先アドレスとしてジャンプする。例:

```
jalr x0, x1, 0          # = ret ra
```


For example,

```
if reg[1] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 0001
```

```
then pc      = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 0000
```



# jal (Jump And Link) 命令

 

```
jal rd, label      # rd <- pc + 4; pc <- pc + $signed({imm[20:1],0})
```



**命令の意味:**  $pc + 4$  の値をレジスタ **rd** に格納する。pc に格納されている値と 2 の補数で表される即値 **imm** を加算して、その結果をジャンプ先アドレスとしてジャンプする。例:

```
jal x1, subroutine # = call subroutine
```



For example,

```
reg[1] = pc + 4      # save return address, use ret x1 to return  
pc = subroutine     # jump to subroutine
```



# RISC-V beq と bne の回路

  


# RISC-V jalr の回路

 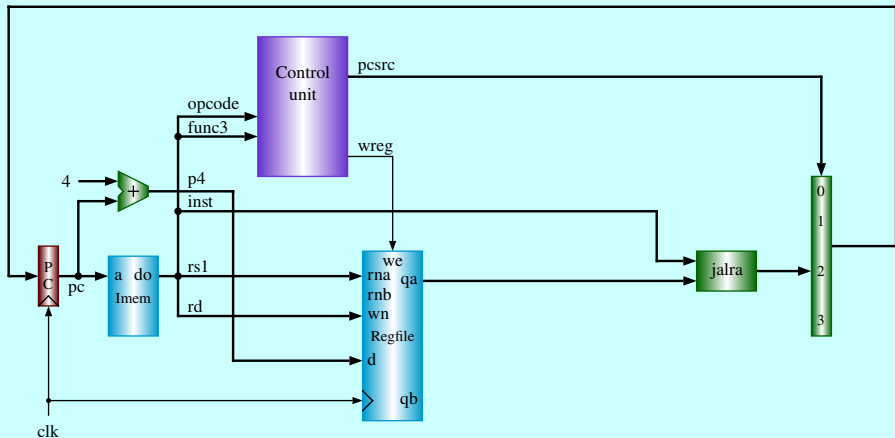

# RISC-V jal の回路

 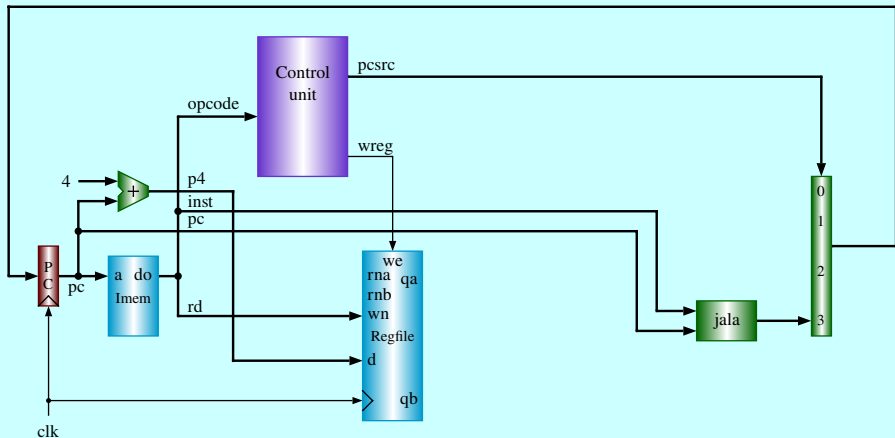

# RISC-V Branch と Jump の回路

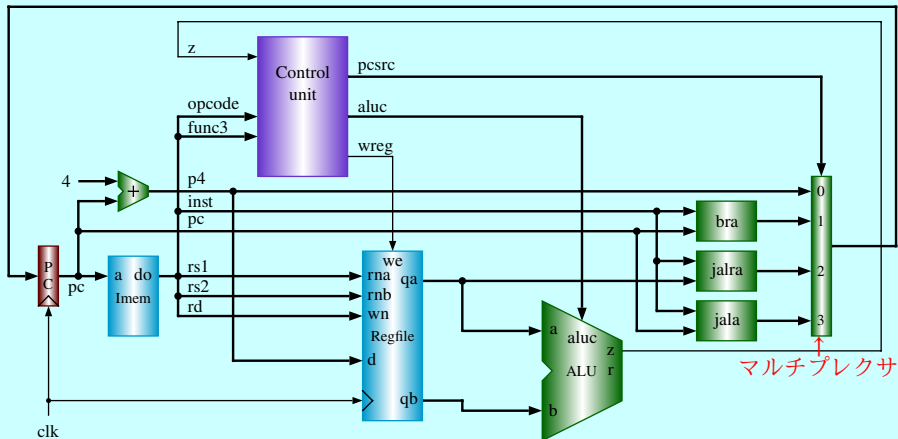

Branch is not taken:  $pcsrc = 00$ , next  $pc = p4$

Branch is taken:  $pcsrc = 01$ , next  $pc = bra$

jalr:  $pcsrc = 10$ , next  $pc = jalra$

jal:  $pcsrc = 11$ , next  $pc = jala$


# マルチプレクサの設計 mux4x32

```
module mux4x32 (a0,a1,a2,a3,s,y);
  input  [31:0] a0, a1, a2, a3;
  input   [1:0] s;
  output [31:0] y;
  assign y = s[1] ? s[0] ? a3 : a2 : s[0] ? a1 : a0;
  //      s[1:0]:          11  10          01  00
endmodule
```

# マルチプレクサの設計 mux4x32

```
'timescale 1ns/1ns
module mux4x32_tb;
    reg [31:0] a0, a1, a2, a3;
    reg [1:0] s;
    wire [31:0] y;
    mux4x32 i0 (a0,a1,a2,a3,s,y);
    initial begin
        #0 a0 = 32'h55555555; a1 = 32'h33333333;
        #0 a2 = 32'hcccccccc; a3 = 32'haaaaaaaa;
        #0 s = 2'b00;
        #4 $stop;
    end
    always #1 s = s + 2'd1;
endmodule
```


# マルチプレクサの設計 mux4x32

 



## NPCの設計 (Next Program Counter)

# RISC-V Branch と Jump の回路

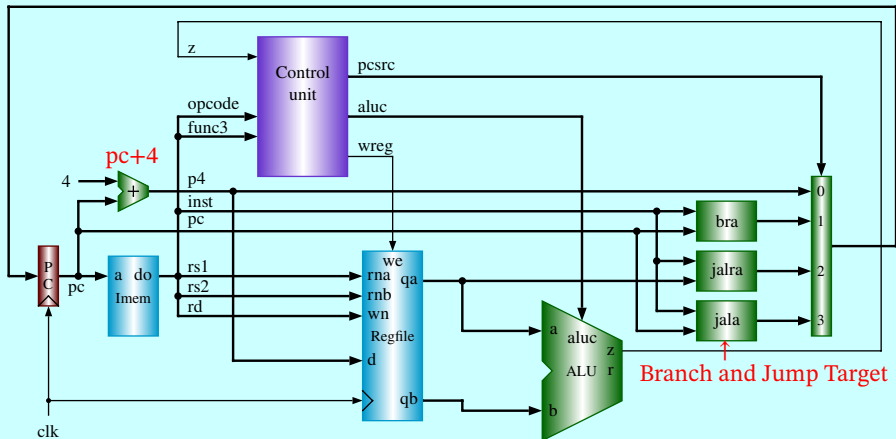

Branch is not taken:  $pcsrc = 00$ , next pc = p4

Branch is taken:  $pcsrc = 01$ , next pc = bra


jalr:  $pcsrc = 10$ , next pc = jalra

jal:  $pcsrc = 11$ , next pc = jala

# PC+4 (p4) の設計

```
module pc4 (pc,p4);  
    input  [31:0] pc;  
    output [31:0] p4;  
    assign p4 = pc + 32'h4;  
endmodule
```


# Branch Target (bra) の設計

 

```
module branch_addr (pc,inst,addr);
    input  [31:0] pc,inst;
    output [31:0] addr; // bits
    wire  [31:0] offset = {{20{inst[31]}}, // [31:12]
                          inst[7], // [11]
                          inst[30:25], // [10:05]
                          inst[11:8], // [04:01]
                          1'b0}; // [00]


    assign addr = pc + offset;
endmodule
```

# Jump Register Target (jalra) の設計

 

```
module jalr_addr (rs1,inst,addr);
  input  [31:0] rs1,inst;
  output [31:0] addr; // bits
  wire  [31:0] s_imm = {{21{inst[31]}}, // [31:11]
                      inst[30:20]}; // [10:00]
  wire  [31:0] target = rs1 + s_imm;
  assign addr = {target[31:1],1'b0};
endmodule
```

# Jump Target (jala) の設計

 

```
module jal_addr (pc,inst,addr);
  input  [31:0] pc,inst;
  output [31:0] addr; // bits
  wire  [31:0] offset = {{12{inst[31]}}, // [31:20]
                        inst[19:12], // [19:12]
                        inst[20], // [11]
                        inst[30:21], // [10:01]
                        1'b0}; // [00]

  assign addr = pc + offset;
endmodule
```

## ALUの設計 (Arithmetic Logic Unit)

# add (Add) 命令

31	25	24	20	19	13	14	12	11	7	6	0
func7		rs2		rs1		func3		rd		opcode	
0000000		rs2		rs1		000		rd		0110011	

```
add rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 + rs2
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値を加算して、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:

```
add x8, x6, x7
```

For example,

```
if reg[6] = 2
   reg[7] = 3
then reg[8] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 ( 2)
             + 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 ( 3)
             = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 ( 5)
```



# sub (Subtraction) 命令

31	25	24	20	19	13	14	12	11	7	6	0
func7	rs2	rs1	func3	rd	opcode						
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011						

```
sub rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 - rs2
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値を減算して、その結果をレジスタ **rd** に格納する。


例:

```
sub x8, x6, x7
```

For example,

```
if reg[6] = 2
   reg[7] = 3
then reg[8] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 ( 2)
             - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 ( 3)
             = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 (-1)
```

# slt (Set on Less Than) 命令

 

```
slt rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 < rs2 (signed)
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値を比較して、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:

```
slt x8, x6, x7
```

For example,

```
if reg[6] = 2
  reg[7] = 3
then reg[8] = 1 because 2 < 3 is true
if reg[6] = 3
  reg[7] = 2
then reg[8] = 0 because 3 < 2 is false
```

# xor (Exclusive Or) 命令

31	25	24	20	19	13	14	12	11	7	6	0
func7			rs2		rs1		func3		rd		opcode
0000000			rs2		rs1		100		rd		0110011

```
xor rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 ^ rs2
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値の排他的論理和を取り、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:

```
xor x8, x6, x7
```

For example,

```
if reg[6] = 6
   reg[7] = 3
then reg[8] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 ( 6)
             ^ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 ( 3)
             = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101 ( 5)
```

# or (Or) 命令

31	25	24	20	19	13	14	12	11	7	6	0
func7			rs2		rs1		func3		rd		opcode
0000000			rs2		rs1		110		rd		0110011

```
or rd, rs1, rs2 # rd <- rs1 | rs2
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値の論理和を取り、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:

```
or x8, x6, x7
```

For example,

```
if reg[6] = 6
   reg[7] = 3
then reg[8] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 ( 6)
             | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 ( 3)
             = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0111 ( 7)
```

# and (And) 命令

31	25	24	20	19	13	14	12	11	7	6	0
func7			rs2		rs1		func3		rd		opcode
0000000			rs2		rs1		111		rd		0110011

```
and rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 & rs2
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値の論理積を取り、その結果をレジスタ **rd** に格納する。


例:

```
and x8, x6, x7
```

For example,

```
if reg[6] = 6
   reg[7] = 3
then reg[8] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0110 ( 6)
             & 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 ( 3)
             = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 ( 2)
```

# slli (Shift Left Logical Immediate) 命令

 

```
slli rd, rs1, shamt # rd <- rs1 << shamt
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値を **shamt** ビット左に論理シフトして、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:

```
slli x8, x6, 4
```

For example,

```
if reg[6] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010
```

```
then reg[8] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 << 4  
            = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000
```

# srlr (Shift Right Logical Imm.) 命令

31	25 24	20 19	13 14	12 11	7 6	0
func7	shamt	rs1	func3	rd	opcode	
0000000	rs2	rs1	101	rd	0010011	

```
srlr rd, rs1, shamt # rd <- rs1 >> shamt
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値を **shamt** ビット右に論理シフトして、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:


```
srlr x8, x6, 4
```

For example,

```
if reg[6] = 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010
```

```
then reg[8] = 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 >> 4  
            = 0000 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```

# srai (Shift Right Arithmetic Imm.) 命令

 

```
srai rd, rs1, shamt # rd <- rs1 >>> shamt
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値を **shamt** ビット右に算術シフトして、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:

```
srai x8, x6, 4
```


For example,

```
if reg[6] = 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010
```

```
then reg[8] = 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 >>> 4  
            = 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000
```



# addi (Add Immediate) 命令

 

```
addi rd, rs1, imm    # rd <- rs1 + $signed(imm[11:0])
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値と 2 の補数で表される即値 **imm** を加算して、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:


```
addi x8, x6, -1
```

For example,

```
if reg[6] = 2
```

```
then reg[8] = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 ( 2)
             + 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 (-1)
             = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 ( 1)
```

# xori (Exclusive Or Immediate) 命令

 

```
xori rd, rs1, imm    # rd <- rs1 ^ $signed(imm[11:0])
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値と 2 の補数で表される即値 **imm** の排他的論理和を取り, その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:


```
xori x8, x6, 0xf
```

For example,

```
if reg[6] = xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1010
```

```
then reg[8] = xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1010  
             ^ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111  
             = xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 0101
```

# ori (Or Immediate) 命令

 

```
ori rd, rs1, imm    # rd <- rs1 | $signed(imm[11:0])
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値と 2 の補数で表される即値 **imm** の論理和を取り、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:


```
ori x8, x6, 0xf
```

For example,

```
if reg[6] = xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
```

```
then reg[8] = xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
              | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111
              = xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1111
```

# andi (And Immediate) 命令

 

```
andi rd, rs1, imm    # rd <- rs1 & $signed(imm[11:0])
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値と 2 の補数で表される即値 **imm** の論理積を取り、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

例:


```
andi x8, x6, 0xf
```

For example,

```
if reg[6] = xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1010
```

```
then reg[8] = xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 1010  
             & 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111  
             = 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1010
```

# lw (Load Word) 命令

 

```
lw rd, imm(rs1) # rd <- memory[rs1 + $signed(imm[11:0])]
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値と 2 の補数で表される即値 **imm** の和をメモリ・アドレスとし、そのアクセスしたメモリのデータをレジスタ **rt** に格納する。例:

```
lw x8, 4(x6)
```


For example,

```
if reg[6] = 12
```

```
mem[16] = 3
```

```
then reg[8] = mem[12+4] = mem[16] = 3
```

# sw (Store Word) 命令

 

```
sw  rs2, imm(rs1)  # memory[rs1 + $signed(imm[11:0])] <- rs2
```

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値と 2 の補数で表される即値 **imm** の和をメモリ・アドレスとし、そのアクセスしたメモリにレジスタ **rs2** に格納されている値を書き込む。例:

```
sw  x8, 4(x6)
```

For example,

```
if  reg[6] = 12
```

```
    reg[8] = 3
```

```
then mem[12+4] = mem[16] = reg[8] = 3
```

# beq (Branch on Equal) 命令

31	25	24	20	19	13	14	12	11	7	6	0
imm[12 10:5]	rs2	rs1	func3	imm[4:1 11]	opcode						
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011						

beq rs1, rs2, label # if (rs1 == rs2) pc <- pc + \$signed({imm[12:1],0})

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値が等しければ、分岐する。

分岐先アドレスは  $pc + \$signed(\{imm[12:1],0\})$  である。例:

```
beq x8, x0, label
```

For example,

```
if reg[8] == 0 (equal, note: reg[0] = 0)
then pc = pc + $signed({imm[12:1],0})
else pc = pc + 4
```

# bne (Branch on Not Equal) 命令

31	25	24	20	19	13	14	12	11	7	6	0
imm[12 10:5]	rs2	rs1	func3	imm[4:1 11]	opcode						
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011						

bne rs1, rs2, label # if (rs1 != rs2) pc <- pc + \$signed({imm[12:1],0})

**命令の意味:** レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値が等しくなければ、分岐する。

分岐先アドレスは  $pc + \$signed(\{imm[12:1],0\})$  である。例:

```
bne x8, x0, label
```

For example,

```
if reg[8] != 0 (equal, note: reg[0] = 0)
then pc = pc + $signed({imm[12:1],0})
else pc = pc + 4
```



# lui (Load Upper Immediate) 命令



```
lui rd, imm      # rd <- {imm[31:12],000000000000}
```

命令の意味: 即値 {imm[31:12],000000000000} をレジスタ rd に格納する。



例:

```
lui x8, 0xfffff
```



For example,

```
reg[8] = 0xfffff000
```



# RISC-V add, sub, slt, xor, or, and の回路

 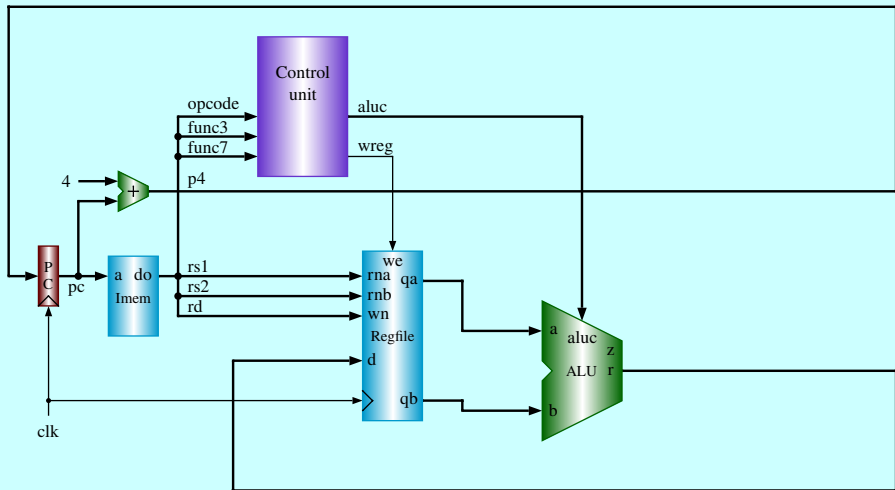



# RISC-V slli, srli, srai の回路

 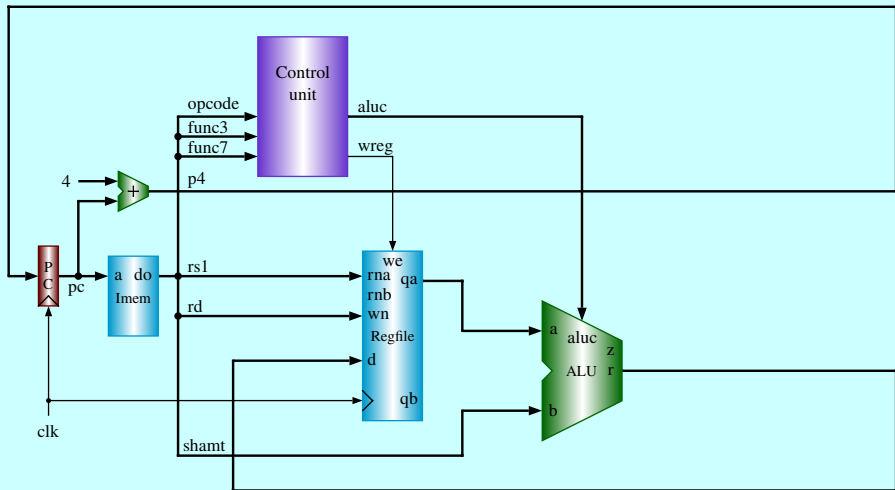



# RISC-V lui の回路

 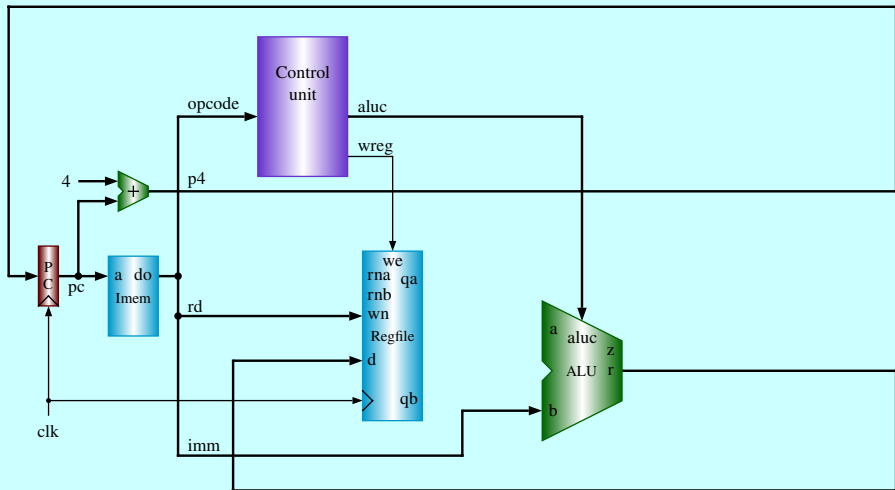



# RISC-V addi, xori, ori, andi の回路

  



# RISC-V lw の回路

 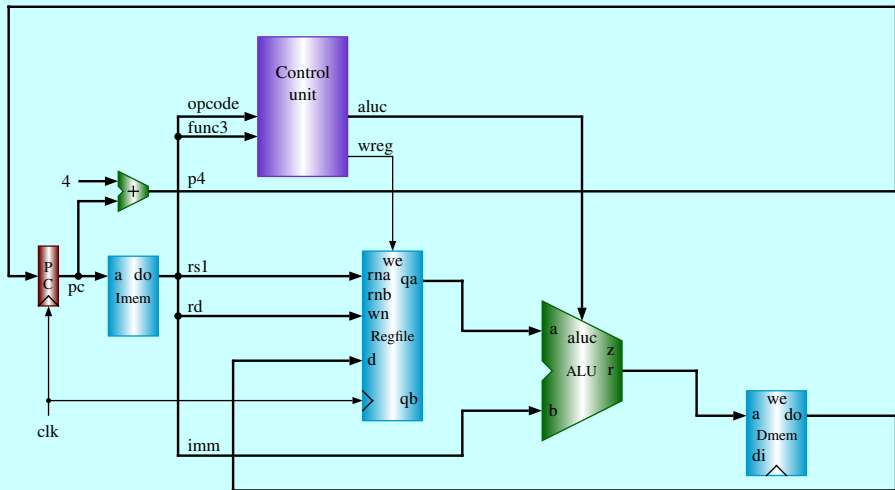

# RISC-V sw の回路

  

# RISC-V beq と bne の回路

 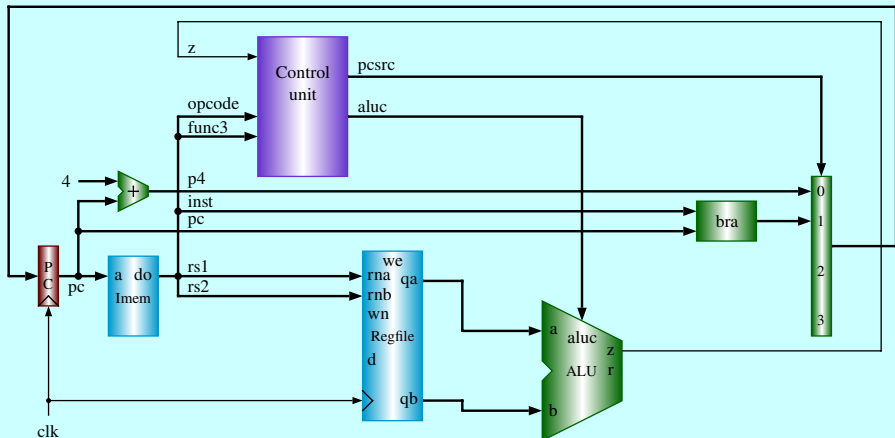

`beq rs1, rs2, label` # if (rs1 = rs2) pc ← pc + \$signed((imm[12:1],0))



# 20 RISC-V 命令のALU操作

1. add	rd, rs1, rs2	# ADD	.....	(1)
2. sub	rd, rs1, rs2	# SUB	.....	(2)
3. slt	rd, rs1, rs2	# SLT	.....	(3)
4. xor	rd, rs1, rs2	# XOR	.....	(4)
5. or	rd, rs1, rs2	# OR	.....	(5)
6. and	rd, rs1, rs2	# AND	.....	(6)
7. slli	rd, rs1, shamt	# SLL	.....	(7)
8. srli	rd, rs1, shamt	# SRL	.....	(8)
9. srai	rd, rs1, shamt	# SRA	.....	(9)
10. jalr	rd, rs1, imm	# no operation		
11. addi	rd, rs1, imm	# same as add		
12. xori	rd, rs1, imm	# same as xor		
13. ori	rd, rs1, imm	# same as or		
14. andi	rd, rs1, imm	# same as and		
15. lw	rd, imm(rs1)	# same as add		
16. sw	rs2, imm(rs1)	# same as add		
17. beq	rs1, rs2, label	# same as sub		
18. bne	rs1, rs2, label	# same as sub		
19. jal	rd, label	# no operation		
20. lui	rd, imm	# LUI	.....	(10)



# ALU操作

op	instructions
(1) ADD	add, addi, lw, sw
(2) SUB	sub, beq, bne
(3) SLT	slt
(4) XOR	xor, xori
(5) OR	or, ori
(6) AND	and, andi
(7) SLL	slli
(8) SRL	srli
(9) SRA	srai
(10) LUI	lui

# ALU操作



	op	aluc[3:0]	instructions
(1)	ADD	x 0 0 0	add, addi, lw, sw
(2)	SUB	x 0 0 1	sub, beq, bne
(3)	SLT	x 0 1 0	slt
(4)	XOR	1 0 1 1	xor, xori
(5)	OR	x 1 0 0	or, ori
(6)	AND	x 1 0 1	and, andi
(7)	SLL	0 0 1 1	slli
(8)	SRL	0 1 1 1	srli
(9)	SRA	1 1 1 1	srai
(10)	LUI	x 1 1 0	lui

# ALUの設計

```
module alu (a,b,aluc,r,z);
    input [31:0] a, b;
    input [3:0] aluc;
    output [31:0] r;
    output z;
    assign r = calc(a,b,aluc);
    assign z = ~(r);
    function [31:0] calc;
        input [31:0] a,b;
        input [3:0] aluc;
        reg [31:0] sub;
        begin
            sub = a - b;
            casex(aluc)
                4'bx000: calc = a + b;
                4'bx001: calc = sub;
                4'bx010: calc = {31'b0,sub[31]};
                4'b1011: calc = a ^ b;
                4'bx100: calc = a | b;
                4'bx101: calc = a & b;
                4'b0011: calc = a << b[4:0];
                4'b0111: calc = a >> b[4:0];
                4'b1111: calc = $signed(a) >>> b[4:0];
                4'bx110: calc = b;
            endcase
        end
    endfunction
endmodule
```


// 32-bit alu with a zero flag  
// inputs: a, b  
// input: alu control  
// output: alu result  
// output: zero flag  
// call function  
// z = (r == 0)  
// function  
// input  
// input  
// local variable  
// for SUB and SLT  
// allowing don't care  
// ADD, aluc: 0, 8  
// SUB, aluc: 1, 9  
// SLT, aluc: 2, a  
// XOR, aluc: b,  
// OR, aluc: 4, c  
// AND, aluc: 5, d  
// SLL, aluc: 3,  
// SRL, aluc: 7,  
// SRA, aluc: f,  
// LUI, aluc: 6, e

# ALUのシミュレーション波形

  


# ModelSim の使い方

# 作業フォルダを準備する

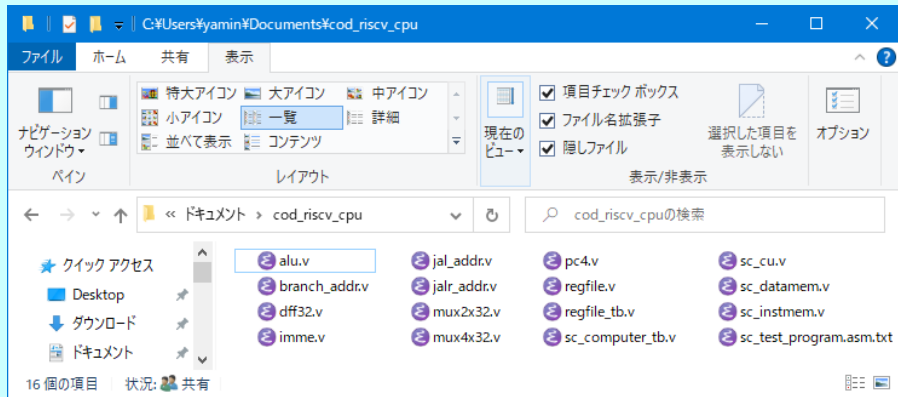

1. 作業フォルダ `cod_riscv_cpu` を準備する
2. `cod_riscv_cpu.zip` 中のファイルをフォルダにコピーする

# ModelSim の使い方

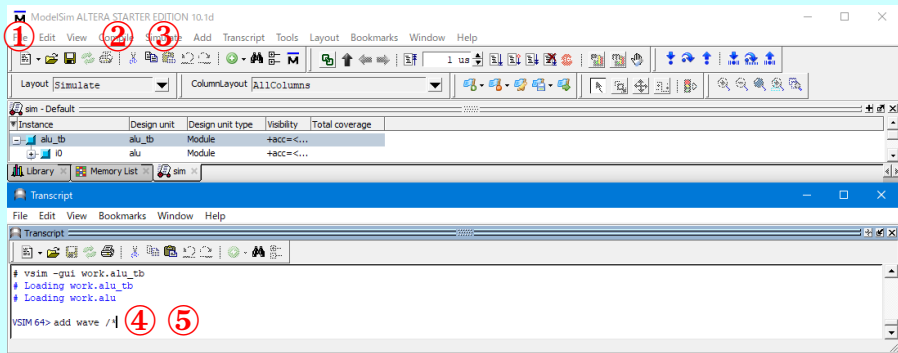

- ① Start ModelSim 10.1d. File ► Change Directory... ► `cod_riscv_cpu`
- ② Compile ► Compile... ► `al_u.v`, `al_u_tb.v`. Click Yes first time.
- ③ Simulate ► Start Simulation... ► work ► `al_u_tb`
- ④ In Transcript window, type `add wave /*`
- ⑤ In Transcript window, type `run 22ns`
- ⑥ In Wave window, adjust waves and then File ► Export



# 課題 III (100 点 + 100 点)

- ① ALU のシミュレーション波形を参照し、テストベンチ `alu_tb.v` を書き、ModelSim で `alu.v` をシミュレーションしなさい。また、出力波形の正しさ（計算結果）について説明しなさい。
- ② オプション (+100 点): ModelSim で `pc4.v`、`branch_addr.v`、`jal_addr.v`、`jalr_addr.v` をそれぞれシミュレーションしなさい。