


# コンピュータ構成と設計 (5)

## 単一サイクル CPU 設計

李 亜民

2022 年 10 月 24 日 (月)

# コンピュータとコンピュータシステム

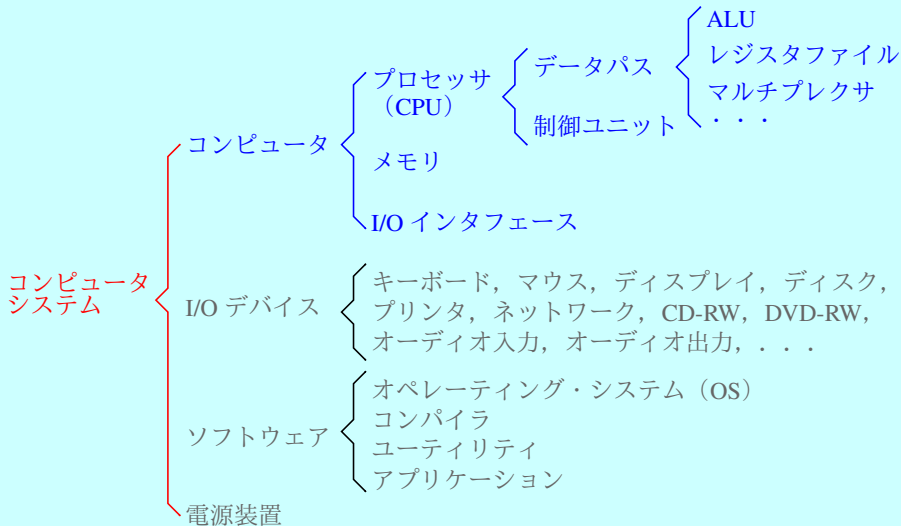


# 20 RISC-V 命令のまとめ

1. `add rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 + rs2`
2. `sub rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 - rs2`
3. `slt rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 < rs2 (signed)`
4. `xor rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 ^ rs2`
5. `or rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 | rs2`
6. `and rd, rs1, rs2` # `rd <- rs1 & rs2`
7. `slli rd, rs1, shamt` # `rd <- rs1 << shamt`
8. `srli rd, rs1, shamt` # `rd <- rs1 >> shamt`
9. `sraiw rd, rs1, shamt` # `rd <- rs1 >>>shamt`
10. `jalr rd, rs1, imm` # `rd <- pc+4; pc <- rs1+imm`
11. `addi rd, rs1, imm` # `rd <- rs1 + imm`
12. `xori rd, rs1, imm` # `rd <- rs1 ^ imm`
13. `ori rd, rs1, imm` # `rd <- rs1 | imm`
14. `andi rd, rs1, imm` # `rd <- rs1 & imm`
15. `lw rd, imm(rs1)` # `rd <- memory[rs1+imm]`
16. `sw rs2, imm(rs1)` # `memory[rs1+imm] <- rs2`
17. `beq rs1, rs2, label` # `if (rs1==rs2) pc <- label`
18. `bne rs1, rs2, label` # `if (rs1!=rs2) pc <- label`
19. `jal rd, label` # `rd <- pc+4; pc <- label`
20. `lui rd, imm` # `rd <- imm,000000000000`



# RV32I Base Instruction Set Encoding

|                       |       |     |     |             |         |     |      |
|-----------------------|-------|-----|-----|-------------|---------|-----|------|
| 0000000               | rs2   | rs1 | 000 | rd          | 0110011 | 1.  | add  |
| 0100000               | rs2   | rs1 | 000 | rd          | 0110011 | 2.  | sub  |
| 0000000               | rs2   | rs1 | 010 | rd          | 0110011 | 3.  | slt  |
| 0000000               | rs2   | rs1 | 100 | rd          | 0110011 | 4.  | xor  |
| 0000000               | rs2   | rs1 | 110 | rd          | 0110011 | 5.  | or   |
| 0000000               | rs2   | rs1 | 111 | rd          | 0110011 | 6.  | and  |
| 0000000               | shamt | rs1 | 001 | rd          | 0010011 | 7.  | slli |
| 0000000               | shamt | rs1 | 101 | rd          | 0010011 | 8.  | srli |
| 0100000               | shamt | rs1 | 101 | rd          | 0010011 | 9.  | srai |
| imm[11:0]             |       | rs1 | 000 | rd          | 1100111 | 10. | jalr |
| imm[11:0]             |       | rs1 | 000 | rd          | 0010011 | 11. | addi |
| imm[11:0]             |       | rs1 | 100 | rd          | 0010011 | 12. | xori |
| imm[11:0]             |       | rs1 | 110 | rd          | 0010011 | 13. | ori  |
| imm[11:0]             |       | rs1 | 111 | rd          | 0010011 | 14. | andi |
| imm[11:0]             |       | rs1 | 010 | rd          | 0000011 | 15. | lw   |
| imm[11:5]             | rs2   | rs1 | 010 | imm[4:0]    | 0100011 | 16. | sw   |
| imm[12 10:5]          | rs2   | rs1 | 000 | imm[4:1 11] | 1100011 | 17. | beq  |
| imm[12 10:5]          | rs2   | rs1 | 001 | imm[4:1 11] | 1100011 | 18. | bne  |
| imm[20 10:1 11 19:12] |       |     |     | rd          | 1101111 | 19. | jal  |
| imm[31:12]            |       |     |     | rd          | 0110111 | 20. | lui  |



# 単一サイクル CPU

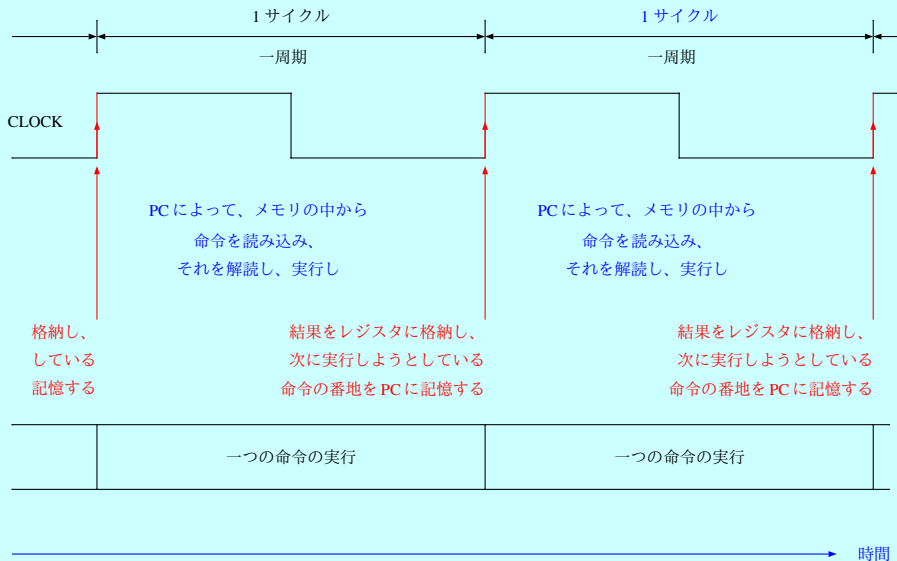



# RISC-V add, sub, slt, xor, or, and

  

# RISC-V slli, srli, srai

 
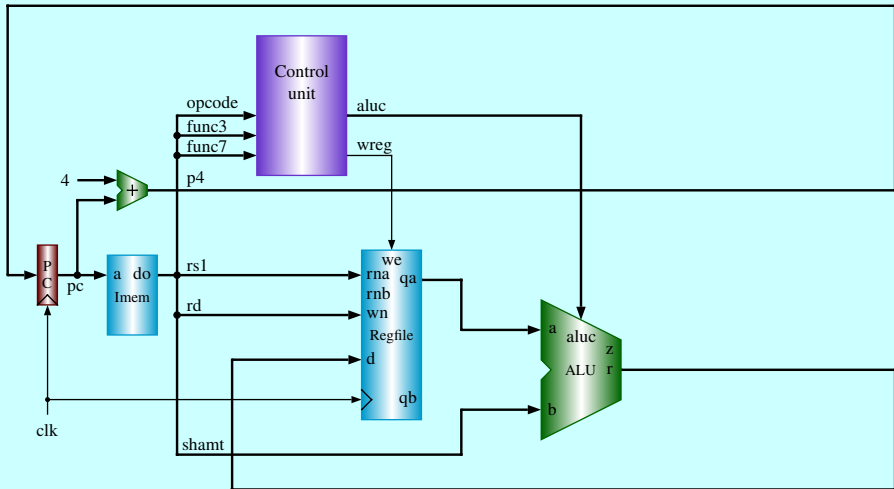


# RISC-V lui

 
 






# RISC-V addi, xori, ori, andi

  



# RISC-V lw

 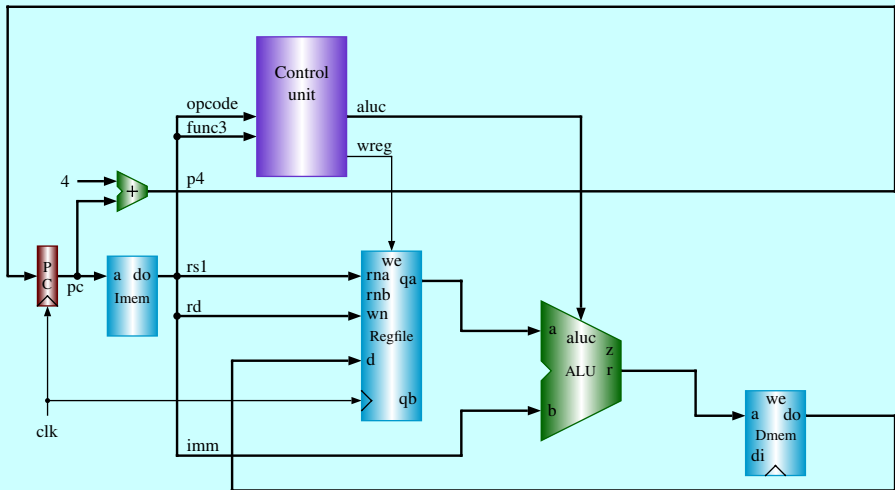

# RISC-V SW

 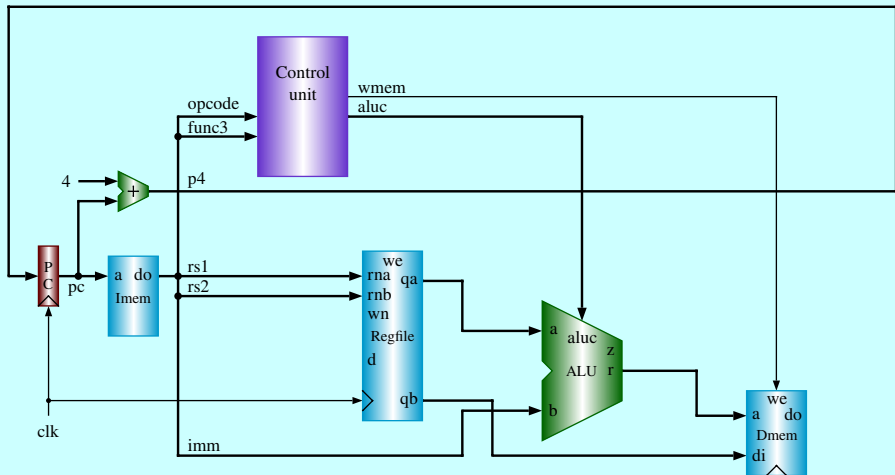



# RISC-V beq, bne

 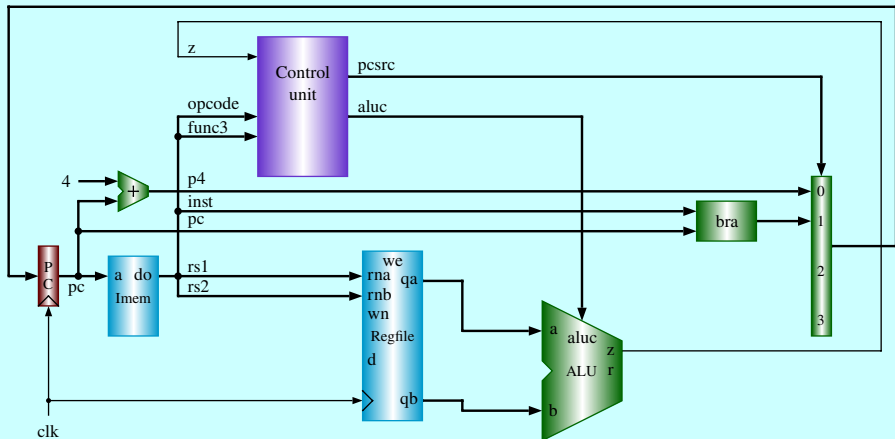



B-type

beq rs1, rs2, label # if (rs1 = rs2) pc ← pc + \$signed((imm[12:1],0))


# RISC-V jalr

  

# RISC-V jal

 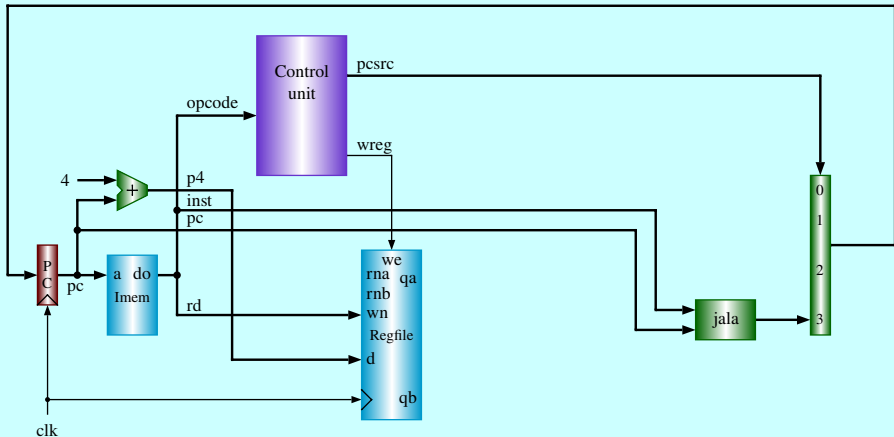

# RISC-V コンピュータ

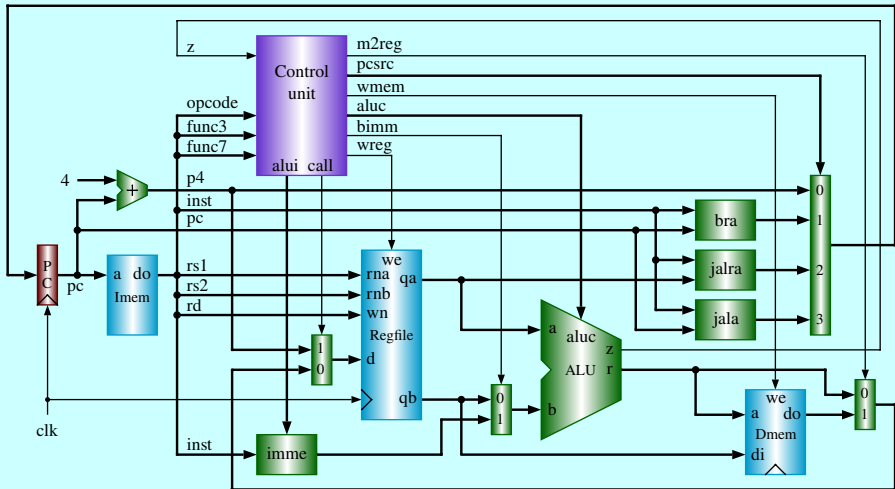


CPU + 命令メモリ Imem + データメモリ Dmem

# 制御ユニット (Control Unit) の設計



# CPU 制御ユニット

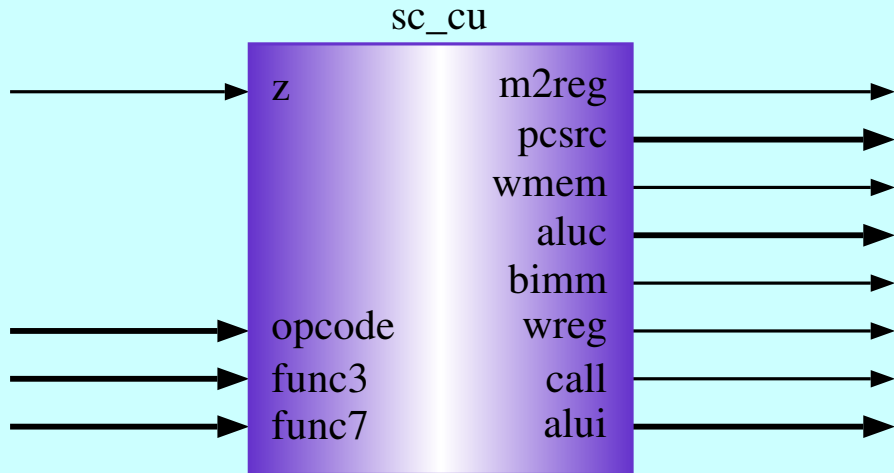

# 制御信号

- wreg
  - ▶ 1: レジスタ・ファイルに書き込む
  - ▶ 0: レジスタ・ファイルに書き込まない
- wmem
  - ▶ 1: メモリに書き込む
  - ▶ 0: メモリに書き込まない
- m2reg
  - ▶ 1: メモリから読み出したデータを選択
  - ▶ 0: ALU の出力を選択
- bimm
  - ▶ 1: 拡張された即値を選択
  - ▶ 0: レジスタ・ファイル内のデータを選択

# 制御信号

- call
  - ▶ 1: PC+4 を選択
  - ▶ 0: ALU, または, メモリデータを選択
- pccsrc[1:0]
  - ▶ 0 0: PC+4 を選択
  - ▶ 0 1: 分岐先アドレスを選択
  - ▶ 1 0: レジスタアドレスを選択
  - ▶ 1 1: ジャンプ先アドレスを選択
- alui[1:0]
  - ▶ 0 0: addi, xori, ori, andi, lw 命令の即値を選択
  - ▶ 0 1: slli, srli, srai 命令の shamt を選択
  - ▶ 1 0: sw 命令の即値を選択
  - ▶ 1 1: lui 命令の即値を選択


# 制御信号

- `aluc[3:0]`
  - ▶ `x000`: ADD (命令: add, addi, lw, sw)
  - ▶ `x001`: SUB (命令: sub, beq, bne)
  - ▶ `x010`: SLT (命令: slt)
  - ▶ `1011`: XOR (命令: xor, xori)
  - ▶ `x100`: OR (命令: or, ori)
  - ▶ `x101`: AND (命令: and, andi)
  - ▶ `0011`: SLL (命令: slli)
  - ▶ `0111`: SRL (命令: srli)
  - ▶ `1111`: SRA (命令: srai)
  - ▶ `x110`: LUI (命令: lui)

# 制御ユニット設計（真理値表）



| 入力  |        |   | 出力         |           |      |           |      |      |       |      |
|-----|--------|---|------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|------|
| #   | 命令     | z | pcsrc[1:0] | aluc[3:0] | bimm | alui[1:0] | wreg | call | m2reg | wmem |
| 1.  | i_add  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 2.  | i_sub  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 3.  | i_slt  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 4.  | i_xor  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 5.  | i_or   | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 6.  | i_and  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 7.  | i_slli | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 8.  | i_srli | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 9.  | i_srai | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 10. | i_jalr | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 11. | i_addi | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 12. | i_xori | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 13. | i_ori  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 14. | i_andi | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 15. | i_lw   | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 16. | i_sw   | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 17. | i_beq  | 0 |            |           |      |           |      |      |       |      |
|     |        | 1 |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 18. | i_bne  | 0 |            |           |      |           |      |      |       |      |
|     |        | 1 |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 19. | i_jal  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 20. | i_lui  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |

# RISC-V コンピュータ

 

CPU + 命令メモリ Imem + データメモリ Dmem

# RISC-V add, sub, slt, xor, or, and

 
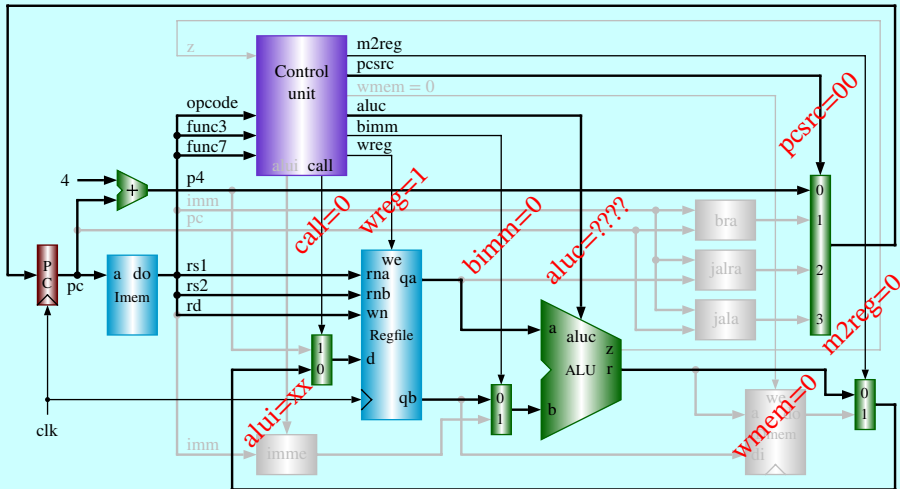


# 制御ユニット設計（真理値表）



| 入力  |        |   | 出力         |           |      |           |      |      |       |      |
|-----|--------|---|------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|------|
| #   | 命令     | z | pcsrc[1:0] | aluc[3:0] | bimm | alui[1:0] | wreg | call | m2reg | wmem |
| 1.  | i_add  | x | 00         | x000      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 2.  | i_sub  | x | 00         | x001      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 3.  | i_slt  | x | 00         | x010      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 4.  | i_xor  | x | 00         | 1011      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 5.  | i_or   | x | 00         | x100      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 6.  | i_and  | x | 00         | x101      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 7.  | i_slli | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 8.  | i_srli | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 9.  | i_srai | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 10. | i_jalr | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 11. | i_addi | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 12. | i_xori | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 13. | i_ori  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 14. | i_andi | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 15. | i_lw   | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 16. | i_sw   | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 17. | i_beq  | 0 |            |           |      |           |      |      |       |      |
|     |        | 1 |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 18. | i_bne  | 0 |            |           |      |           |      |      |       |      |
|     |        | 1 |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 19. | i_jal  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 20. | i_lui  | x |            |           |      |           |      |      |       |      |





# RISC-V slli, srli, srai

 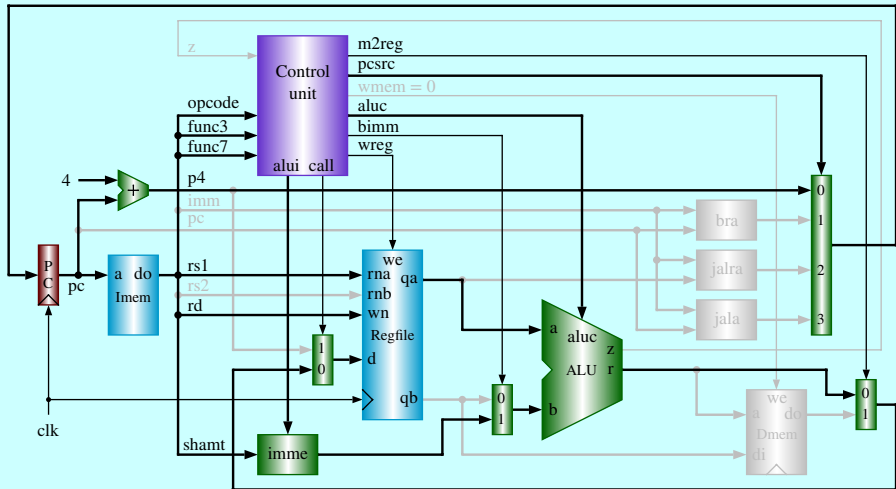



# RISC-V lui

 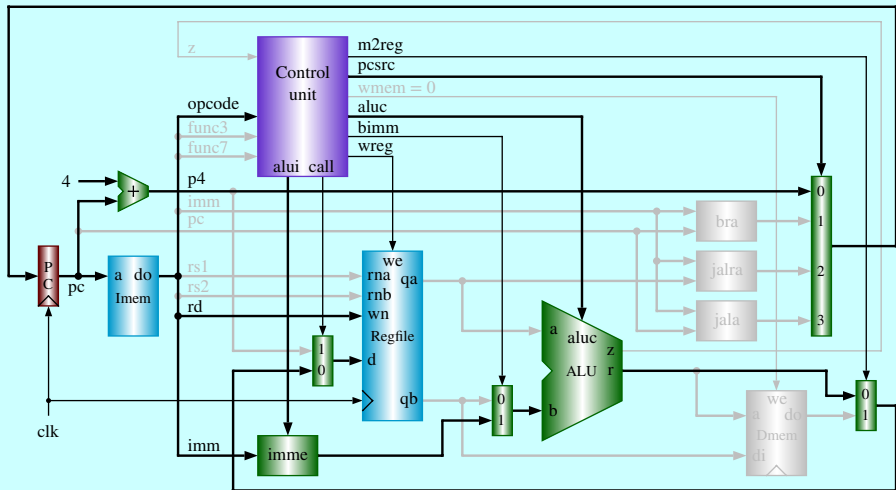



# RISC-V addi, xori, ori, andi

 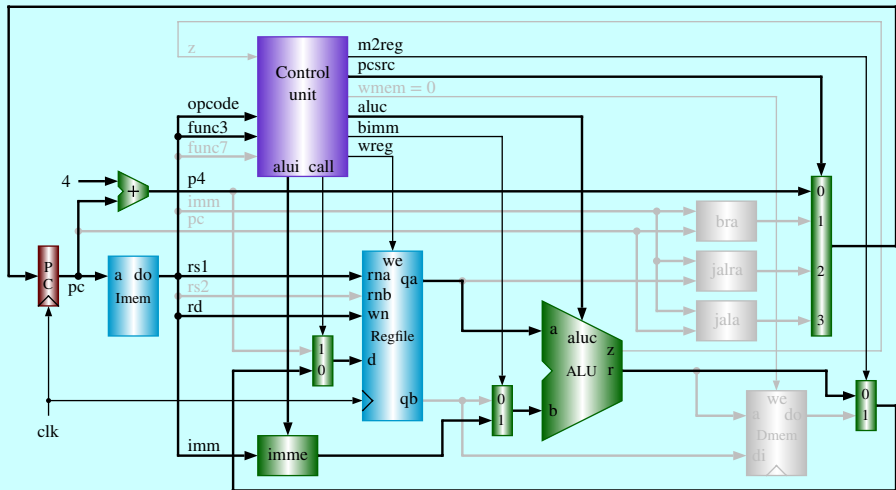



# RISC-V lw

 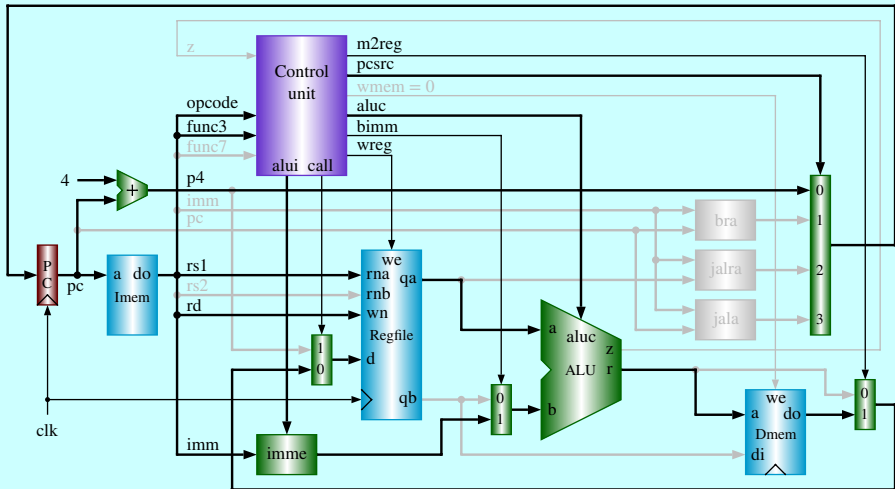

# RISC-V SW

 
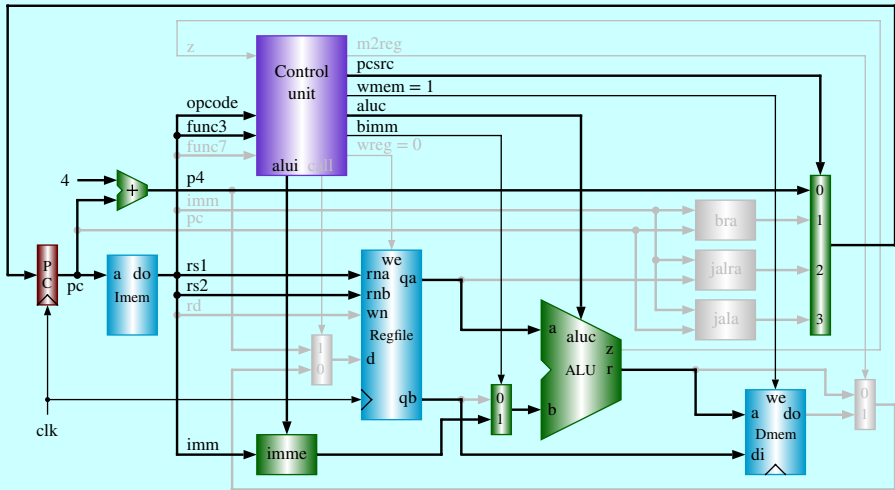


# RISC-V beq, bne

 
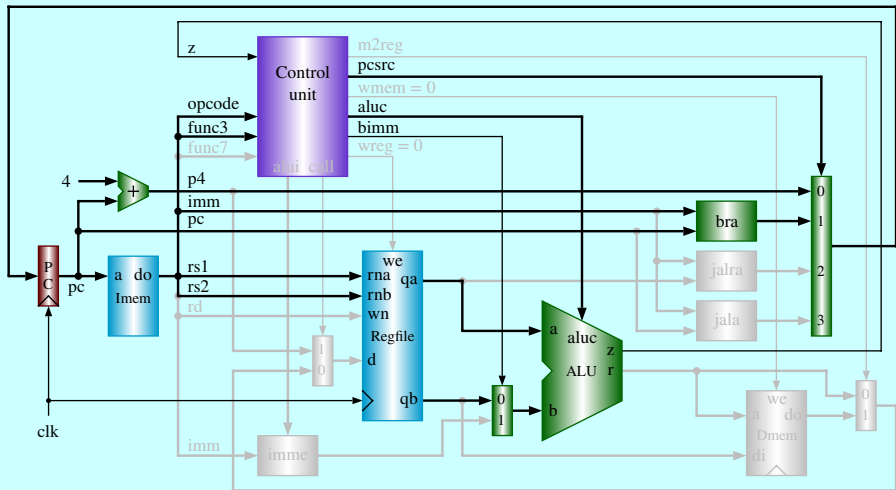


beq rs1, rs2, label # if (rs1 = rs2) pc ← pc + \$signed((imm[12:1],0))

# RISC-V jalr

 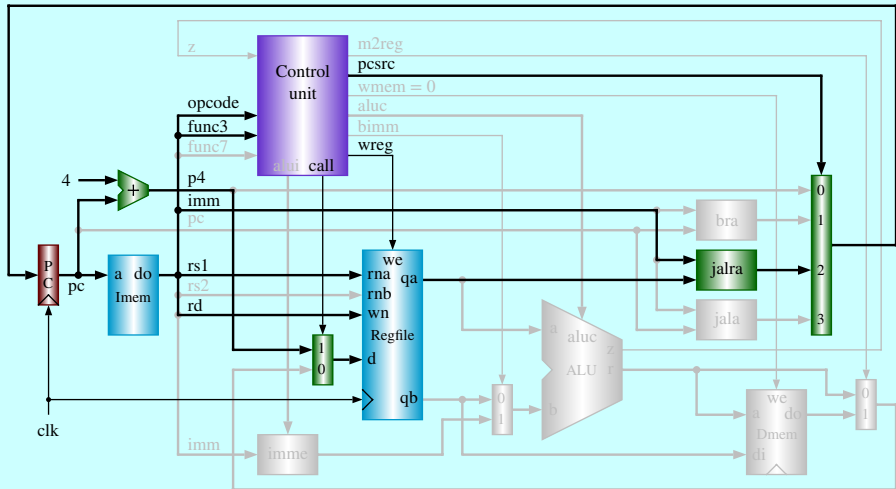

# RISC-V jal

 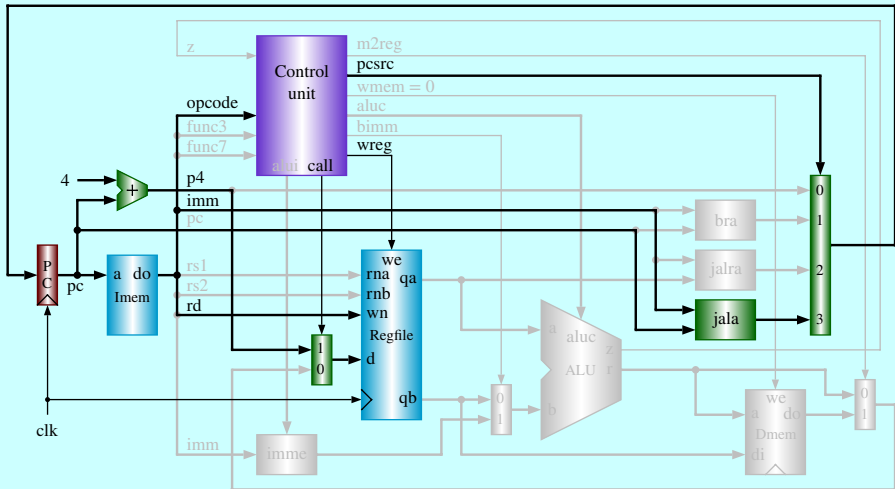



# 制御ユニット設計（真理値表）

| 入力  |        |   | 出力         |           |      |           |      |      |       |      |
|-----|--------|---|------------|-----------|------|-----------|------|------|-------|------|
| #   | 命令     | z | pcsrc[1:0] | aluc[3:0] | bimm | alui[1:0] | wreg | call | m2reg | wmem |
| 1.  | i_add  | x | 00         | x000      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 2.  | i_sub  | x | 00         | x001      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 3.  | i_slt  | x | 00         | x010      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 4.  | i_xor  | x | 00         | 1011      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 5.  | i_or   | x | 00         | x100      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 6.  | i_and  | x | 00         | x101      | 0    | xx        | 1    | 0    | 0     | 0    |
| 7.  | i_slli | x |            |           |      |           | 1    |      |       | 0    |
| 8.  | i_srli | x |            |           |      |           | 1    |      |       | 0    |
| 9.  | i_srai | x |            |           |      |           | 1    |      |       | 0    |
| 10. | i_jalr | x |            |           |      |           | 1    |      |       | 0    |
| 11. | i_addi | x |            |           |      |           | 1    |      |       | 0    |
| 12. | i_xori | x |            |           |      |           | 1    |      |       | 0    |
| 13. | i_ori  | x |            |           |      |           | 1    |      |       | 0    |
| 14. | i_andi | x |            |           |      |           | 1    |      |       | 0    |
| 15. | i_lw   | x |            |           |      |           | 1    |      |       | 0    |
| 16. | i_sw   | x |            |           |      |           | 0    |      |       | 1    |
| 17. | i_beq  | 0 |            |           |      |           | 0    |      |       | 0    |
|     |        | 1 |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 18. | i_bne  | 0 |            |           |      |           | 0    |      |       | 0    |
|     |        | 1 |            |           |      |           |      |      |       |      |
| 19. | i_jal  | x | 11         | xxxx      | x    | xx        | 1    | 1    | x     | 0    |
| 20. | i_lui  | x |            |           |      |           | 1    |      |       | 0    |

# 制御ユニット設計

```
module sc_cu (opcode, func7, func3, z, aluc, alui, pcsrc, m2reg, bimm, call, wreg, wmem);
    input  [6:0] opcode;
    input  [6:0] func7;
    input  [2:0] func3;
    input           z;

    output [3:0] aluc;
    output [1:0] alui;
    output [1:0] pcsrc;
    output           m2reg;
    output           bimm;
    output           call;
    output           wreg;
    output           wmem;
```

# 制御ユニット設計


```
// instruction decode
wire i_lui    = (opcode == 7'b0110111);
wire i_jal    = ; //
wire i_jalr   = (opcode == 7'b1100111) & (func3 == 3'b000);
wire i_beq    = ; //
wire i_bne    = ; //
wire i_lw     = ; //
wire i_sw     = ; //
wire i_addi   = ; //
wire i_xori   = ; //
wire i_ori    = ; //
wire i_andi   = ; //
wire i_slli   = (opcode == 7'b0010011) & (func3 == 3'b001) & (func7 == 7'b0000000);
wire i_srli   = ; //
wire i_srai   = ; //
wire i_add    = ; //
wire i_sub    = ; //
wire i_slt    = ; //
wire i_xor    = ; //
wire i_or     = ; //
wire i_and    = ; //
```

# 制御ユニット設計


```
// control signals
assign aluc[0] = ; //
assign aluc[1] = ; //
assign aluc[2] = ; //
assign aluc[3] = i_xori | i_xor | i_srai;
assign m2reg = i_lw;
assign wmem = i_sw;
assign wreg = i_lui | i_jal | i_jalr | i_lw | i_addi | i_xori | i_ori |
             i_andi | i_slli | i_srli | i_srai | i_add | i_sub | i_slt |
             i_xor | i_or | i_and;

assign pcsrc[0] = ; //
assign pcsrc[1] = ; //
assign call = ; //
assign alui[0] = ; //
assign alui[1] = ; //
assign bimm = ; //
endmodule
```

# CPU 制御ユニットが完成しました

 


# RISC-V コンピュータ

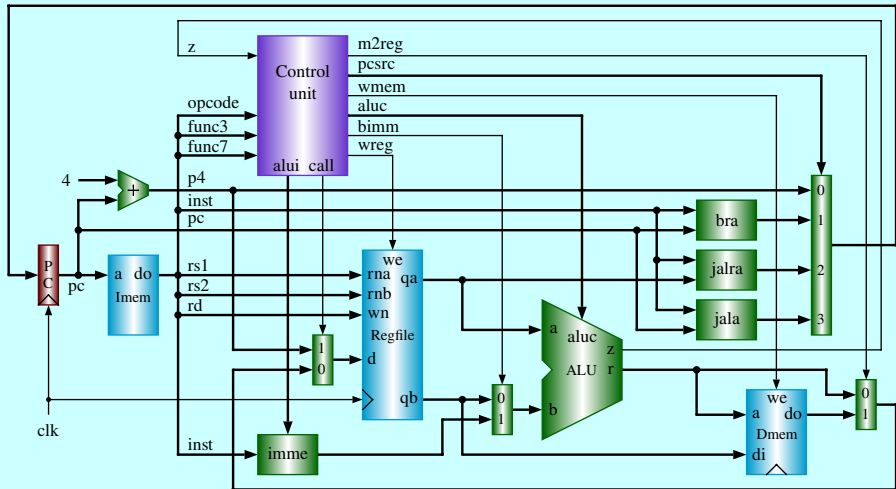


CPU + 命令メモリ Imem + データメモリ Dmem

# RISC-V CPU とメモリの回路

単一サイクル RISC-V CPU + 命令メモリ + データメモリ

 


# RISC-V CPU

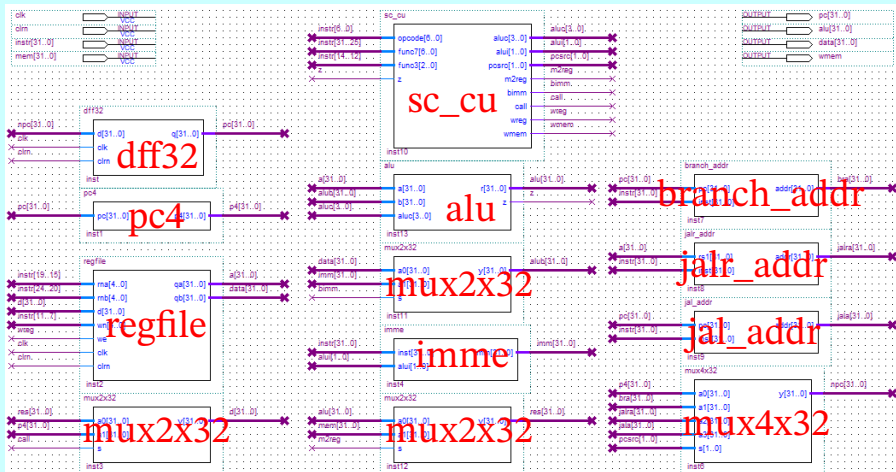

sc\_cpu の回路



# RISC-V コンピュータ

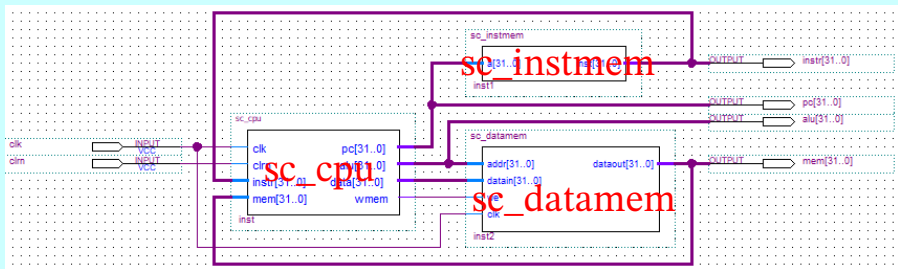

## sc\_computer の回路

# 課題 V (100 点)

- 1 制御ユニットの真理値表と `sc_cu` モジュールの Verilog HDL コードを完成しなさい (シミュレーションしなくてもよい)。
- 2 単一サイクル CPU を設計したとする。CPU のクロック周波数は 200MHz である。CPU が以下のプログラムを実行するときの実行時間 (ns) を計算しなさい (ループに注意)。

```
.text
main:
    lui  x4, %hi(array)      # address of array[0]
    addi x4, x4, %lo(array)  # address of array[0]
    add  x2, x0, x0          # sum = 0
    addi x5, x0, 5          # counter = 5
loop:
    lw   x8, 0(x4)          # load array[i] from memory
    add  x2, x2, x8         # sum = sum + array[i]
    addi x4, x4, 4          # address + 4
    addi x5, x5, -1         # counter--
    bne  x5, x0, loop       # if counter != 0, go to loop
    sw  x2, 0(x4)
.data
array: .word 6, 5, -3, 9, 7, 0
.end
```