


コンピュータ構成と設計 (6)

単一サイクル CPU 設計

李 亜民

2022 年 10 月 31 日 (月)


コンピュータとコンピュータシステム

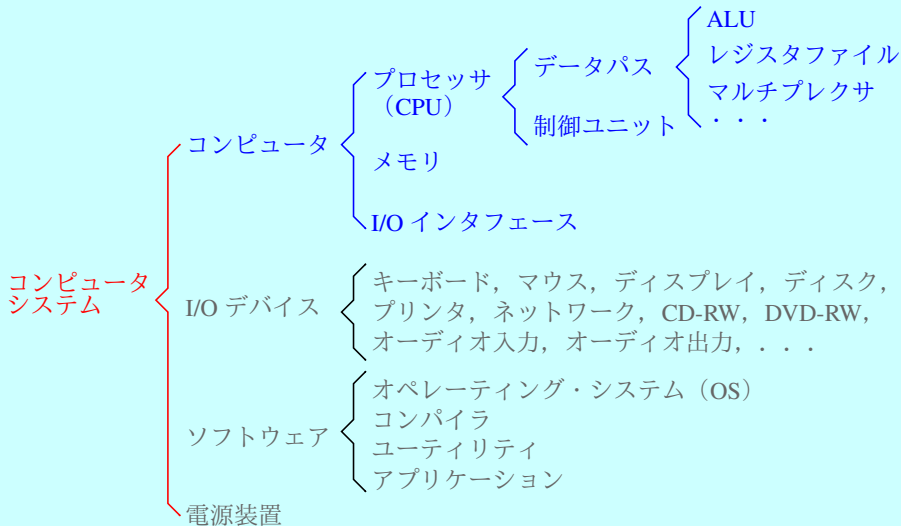

20 RISC-V 命令のまとめ

1. add rd, rs1, rs2 # rd <- rs1 + rs2
2. sub rd, rs1, rs2 # rd <- rs1 - rs2
3. slt rd, rs1, rs2 # rd <- rs1 < rs2 (signed)
4. xor rd, rs1, rs2 # rd <- rs1 ^ rs2
5. or rd, rs1, rs2 # rd <- rs1 | rs2
6. and rd, rs1, rs2 # rd <- rs1 & rs2
7. slli rd, rs1, shamt # rd <- rs1 << shamt
8. srli rd, rs1, shamt # rd <- rs1 >> shamt
9. sraiw rd, rs1, shamt # rd <- rs1 >>>shamt
10. jalr rd, rs1, imm # rd <- pc+4; pc <- rs1+imm
11. addi rd, rs1, imm # rd <- rs1 + imm
12. xori rd, rs1, imm # rd <- rs1 ^ imm
13. ori rd, rs1, imm # rd <- rs1 | imm
14. andi rd, rs1, imm # rd <- rs1 & imm
15. lw rd, imm(rs1) # rd <- memory[rs1+imm]
16. sw rs2, imm(rs1) # memory[rs1+imm] <- rs2
17. beq rs1, rs2, label # if (rs1==rs2) pc <- label
18. bne rs1, rs2, label # if (rs1!=rs2) pc <- label
19. jal rd, label # rd <- pc+4; pc <- label
20. lui rd, imm # rd <- imm,000000000000


RISC-V コンピュータ

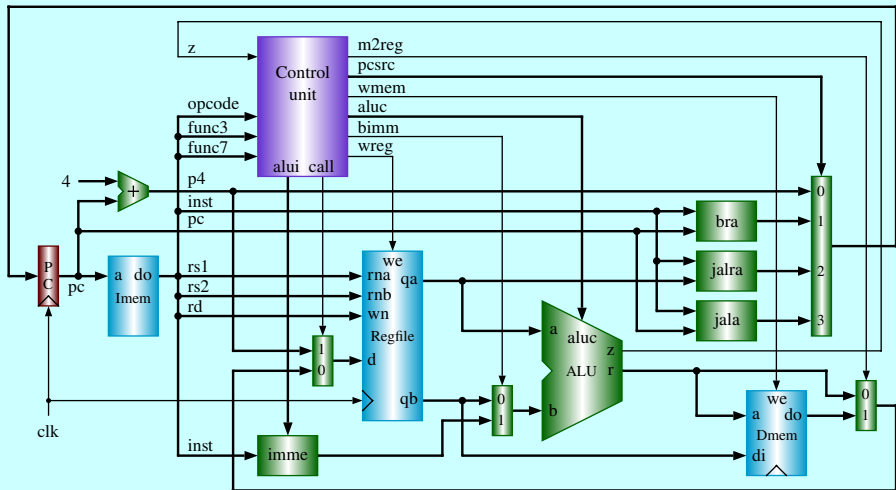


CPU + 命令メモリ Imem + データメモリ Dmem

RISC-V CPU とメモリの回路

単一サイクル RISC-V CPU + 命令メモリ + データメモリ

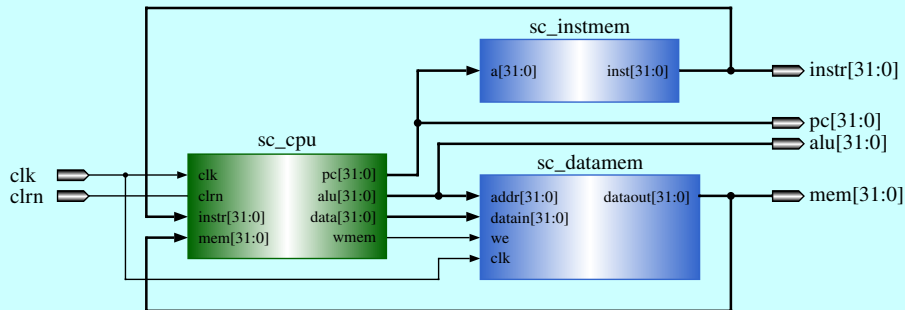


RISC-V sc_cpu の回路

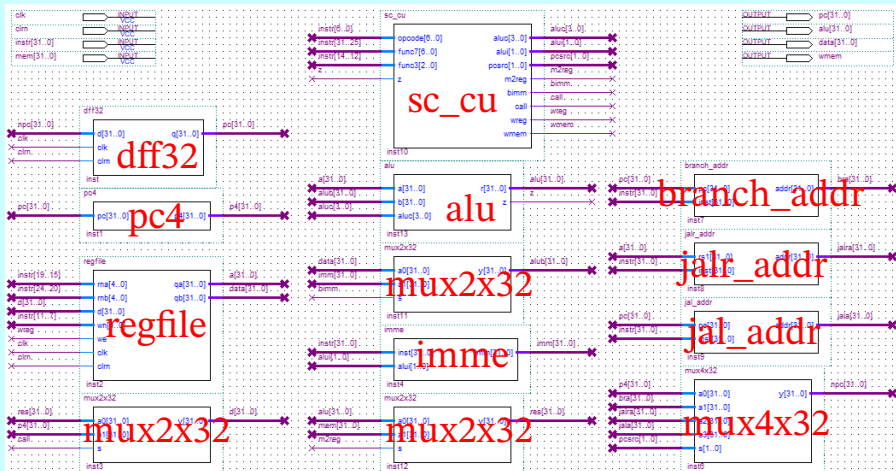

1. File ▶ Create/Update ▶ Create Symbol Files for Current File

2. File ▶ Create/Update ▶ Create HDL Design File from Current File... Verilog HDL を選択する。

RISC-V sc_computer の回路

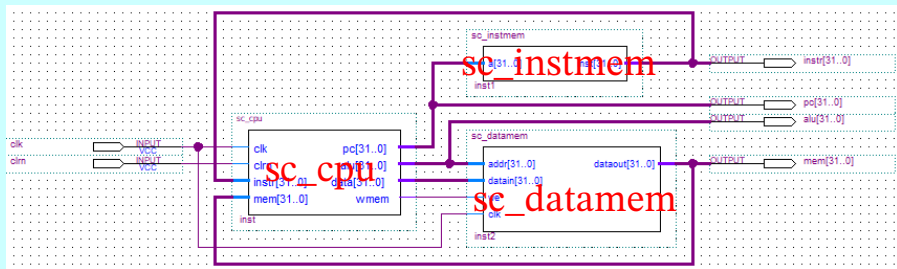


File ▶ Create/Update ▶ Create HDL Design File from Current File... Verilog HDL を選択する。

メモリ容量


- メモリ: コンピュータ内でデータやプログラムを記憶する装置
- メモリ容量は**バイト**で表される。1バイトは8ビットに等しい
- 例えば, “メイン・メモリの容量は16ギガ・バイトである” という感じに使う

単位	10進法での意味	2進法での意味
K (キロ)	10^3	$2^{10} = 1\,024$
M (メガ)	10^6	$2^{20} = 1\,048\,576$
G (ギガ)	10^9	$2^{30} = 1\,073\,741\,824$
T (テラ)	10^{12}	$2^{40} = 1\,099\,511\,627\,776$

メモリとCPU

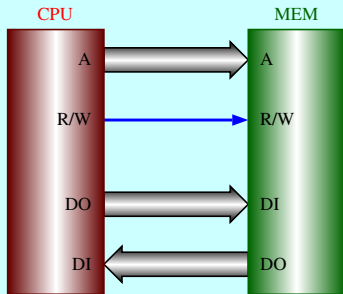

(a) 独立の単方向データバス

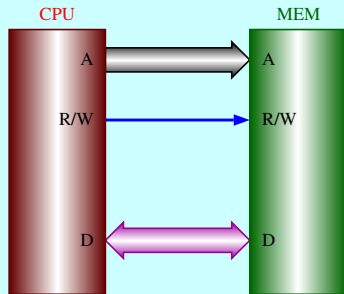

(b) 単一の双方向データバス

A (Address) : アドレスバス


D (Data) : データバス

DI (Data In) : データバス

DO (Data Out) : データバス

R/W (Read/Write) : リード/ライト信号

メモリの種類

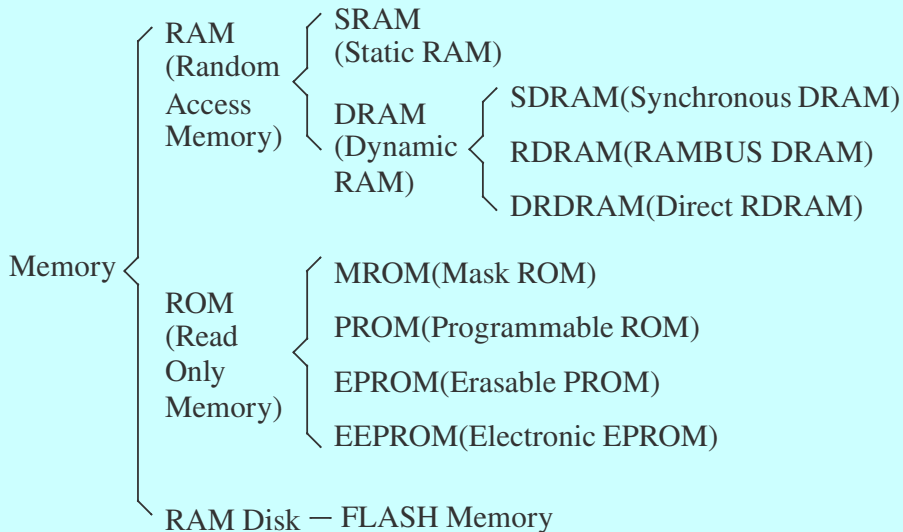

データメモリ (テスト・データ)


```
module sc_datamem (addr,datain,we,clk,dataout); // data memory, ram
    input          clk;                          // clock
    input          we;                            // write enable
    input [31:0] datain;                          // data in (to memory)
    input [31:0] addr;                            // ram address
    output [31:0] dataout;                        // data out (from memory)
    reg [31:0] ram [0:31];                        // ram cells: 32 words * 32 bits
    assign dataout = ram[addr[6:2]];              // use word address to read ram
    always @ (posedge clk)
        if (we) ram[addr[6:2]] = datain;         // use word address to write ram
    integer i;
    initial begin                                  // initialize memory
        for (i = 0; i < 32; i = i + 1)
            ram[i] = 0;
        // ram[word_addr] = data                  // (byte_addr) item in data array
        ram[5'h14] = 32'h000000f2;                // (50) data[0]
        ram[5'h15] = 32'h0000000e;                // (54) data[1]
        ram[5'h16] = 32'h00000200;                // (58) data[2]
        ram[5'h17] = 32'hffffffff;                // (5c) data[3]
        // ram[5'h18] the sum stored by sw instruction
    end
endmodule
```

テストベンチ

```
'timescale 1ns/1ns
module sc_computer_tb;
    reg          clk,clrn;
    wire [31:0] inst,pc,aluout,memout;
    sc_computer cpu (.clk(clk),
                    .clrn(clrn),
                    .instr(inst),
                    .pc(pc),
                    .alu(aluout),
                    .mem(memout));


    initial begin
        #0    clrn = 0;
        #0    clk  = 1;
        #1    clrn = 1;
        #1399 $stop; // 1400 ns
    end
    always #10 clk = !clk;
endmodule
```

シミュレーション — 制御信号

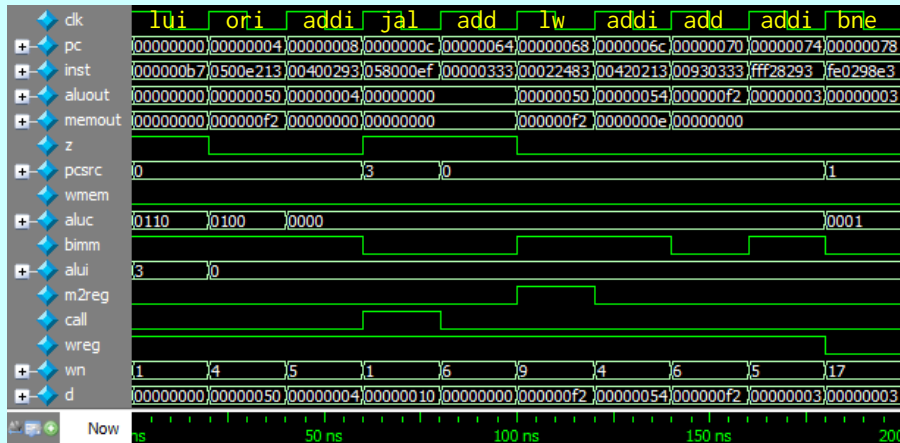

```
(00) main:   lui   x1, 0
(04)         ori   x4, x1, 80
(08)         addi  x5, x0, 4
(0c) call:   jal   x1, sum
(64) sum:    add   x6, x0, x0
(68) loop:   lw    x9, 0(x4)
(6c)         addi  x4, x4, 4
(70)         add   x6, x6, x9
(74)         addi  x5, x5, -1
(78)         bne   x5, x0, loop
```

シミュレーション — 制御信号

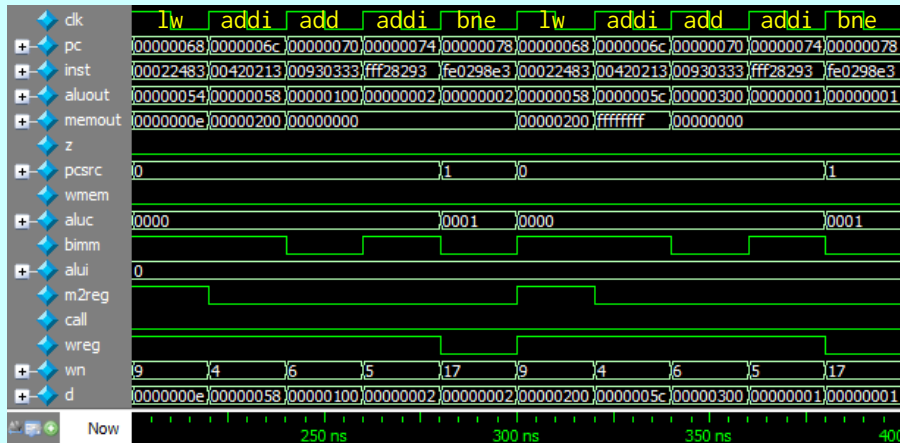

```
(68) loop: lw x9, 0(x4)
(6c)      addi x4, x4, 4
(70)      add x6, x6, x9
(74)      addi x5, x5, -1
(78)      bne x5, x0, loop
```


```
(68) loop: lw x9, 0(x4)
(6c)      addi x4, x4, 4
(70)      add x6, x6, x9
(74)      addi x5, x5, -1
(78)      bne x5, x0, loop
```

シミュレーション — 制御信号




```
(68) loop:  lw  x9, 0(x4)           (7c)      ret  x1
(6c)      addi x4, x4, 4      (10)      sw   x6, 0(x4)
(70)      add  x6, x6, x9    (14)      lw   x9, 0(x4)
(74)      addi x5, x5, -1   (18)      sub  x8, x9, x4
(78)      bne x5, x0, loop  (1c)      addi x5, x0, 3
```


シミュレーション — 制御信号

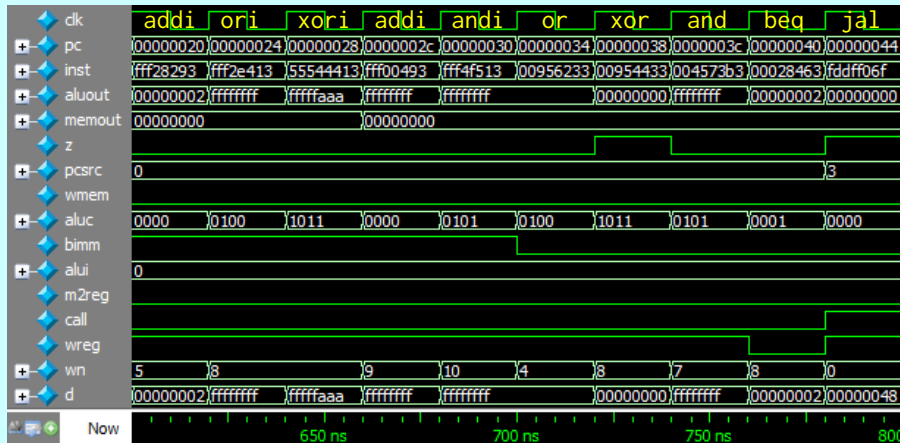


(20) loop2: addi x5, x5, -1	(34) or x4, x10, x9
(24) ori x8, x5, 0xffff	(38) xor x8, x10, x9
(28) xori x8, x8, 0x555	(3c) and x7, x10, x4
(2c) addi x9, x0, -1	(40) beq x5, x0, shift
(30) andi x10, x9, 0xffff	(44) jal x0, loop2

シミュレーション — 制御信号

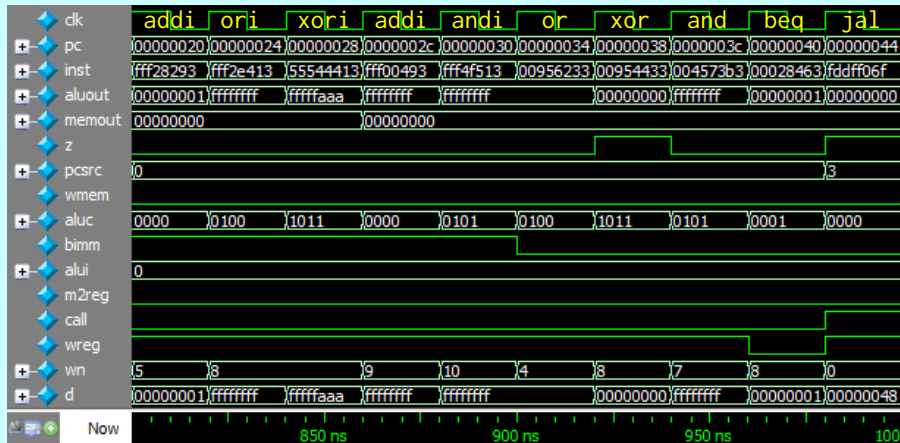


(20) loop2: addi x5, x5, -1	(34) or x4, x10, x9
(24) ori x8, x5, 0xffff	(38) xor x8, x10, x9
(28) xori x8, x8, 0x555	(3c) and x7, x10, x4
(2c) addi x9, x0, -1	(40) beq x5, x0, shift
(30) andi x10, x9, 0xffff	(44) jal x0, loop2

シミュレーション — 制御信号

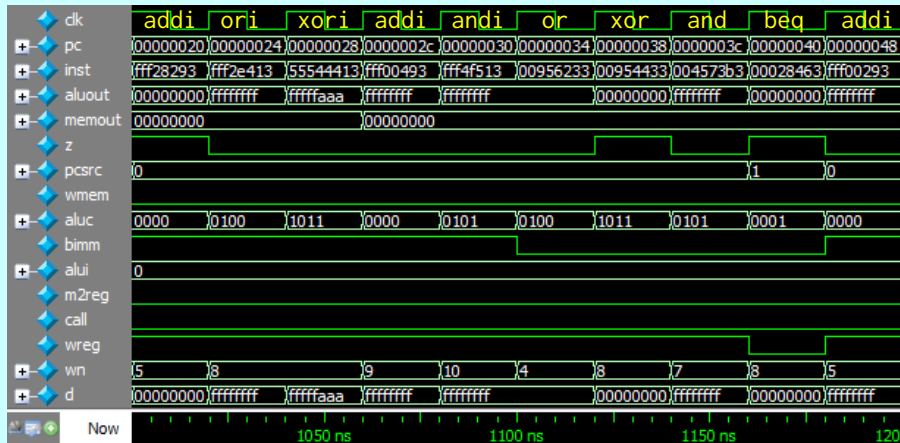


(20) loop2: addi x5, x5, -1	(34)	or x4, x10, x9
(24) ori x8, x5, 0xffff	(38)	xor x8, x10, x9
(28) xori x8, x8, 0x555	(3c)	and x7, x10, x4
(2c) addi x9, x0, -1	(40)	beq x5, x0, shift
(30) andi x10, x9, 0xffff	(48) shift:	addi x5, x0, -1

シミュレーション — 制御信号

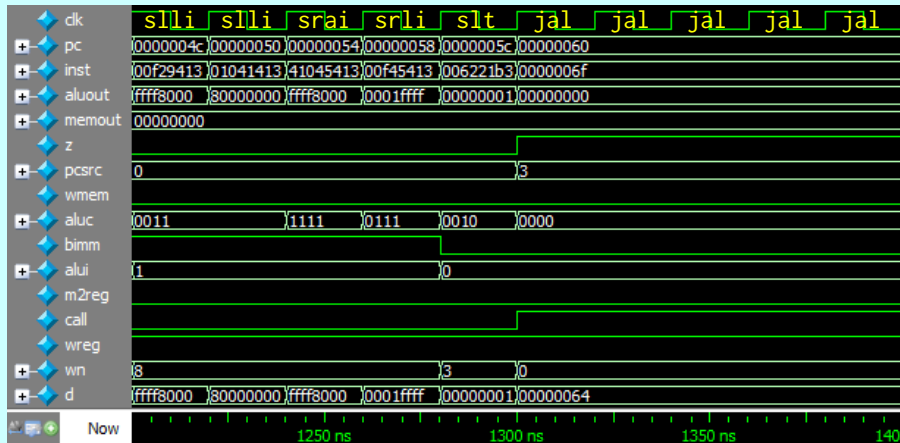


(4c)	slli x8, x5, 15	(60) finish: jal x0, finish
(50)	slli x8, x8, 16	(60) finish: jal x0, finish
(54)	srai x8, x8, 16	(60) finish: jal x0, finish
(58)	srli x8, x8, 15	(60) finish: jal x0, finish
(5c)	slt x3, x4, x6	(60) finish: jal x0, finish

シミュレーション — レジスタ

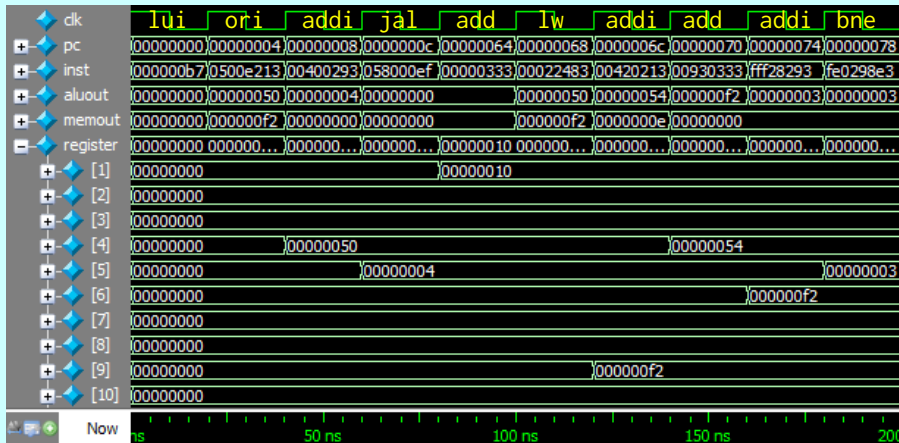

```
(00) main:  lui x1, 0
(04)      ori x4, x1, 80
(08)      addi x5, x0, 4
(0c) call:  jal x1, sum
(64) sum:   add x6, x0, x0
(68) loop:  lw x9, 0(x4)
(6c)      addi x4, x4, 4
(70)      add x6, x6, x9
(74)      addi x5, x5, -1
(78)      bne x5, x0, loop
```


シミュレーション — レジスタ

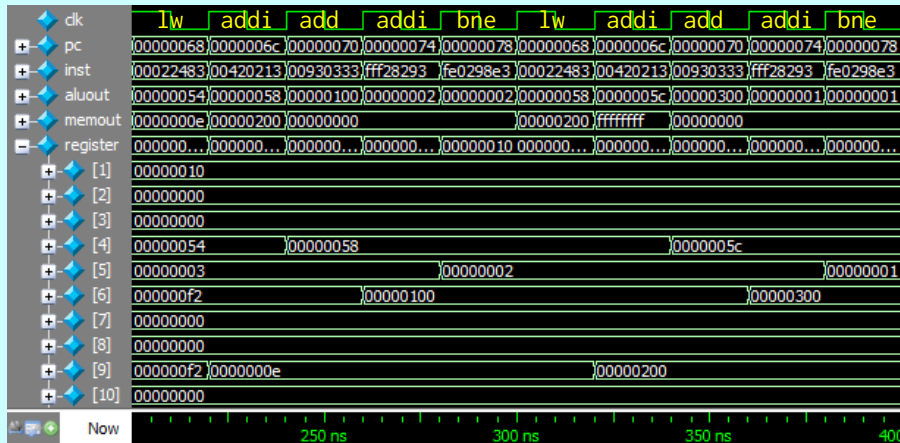

```
(68) loop: lw x9, 0(x4)
(6c)      addi x4, x4, 4
(70)      add x6, x6, x9
(74)      addi x5, x5, -1
(78)      bne x5, x0, loop
```


```
(68) loop: lw x9, 0(x4)
(6c)      addi x4, x4, 4
(70)      add x6, x6, x9
(74)      addi x5, x5, -1
(78)      bne x5, x0, loop
```

シミュレーション — レジスタ

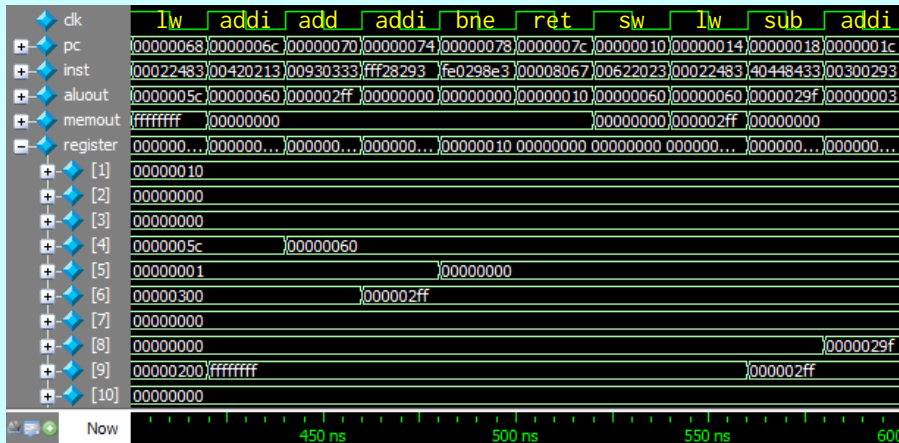


(68) loop:	lw x9, 0(x4)	(7c)	ret x1
(6c)	addi x4, x4, 4	(10)	sw x6, 0(x4)
(70)	add x6, x6, x9	(14)	lw x9, 0(x4)
(74)	addi x5, x5, -1	(18)	sub x8, x9, x4
(78)	bne x5, x0, loop	(1c)	addi x5, x0, 3

シミュレーション — レジスタ

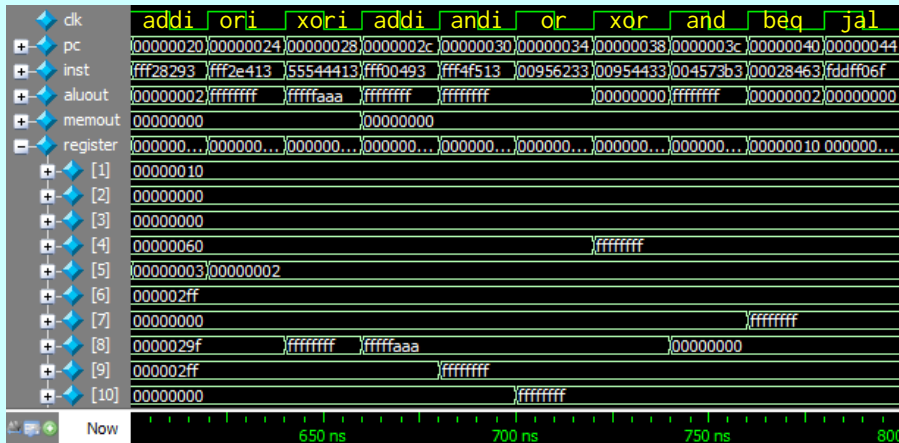


(20) loop2: addi x5, x5, -1	(34) or x4, x10, x9
(24) ori x8, x5, 0xffff	(38) xor x8, x10, x9
(28) xori x8, x8, 0x555	(3c) and x7, x10, x4
(2c) addi x9, x0, -1	(40) beq x5, x0, shift
(30) andi x10, x9, 0xffff	(44) jal x0, loop2

シミュレーション — レジスタ

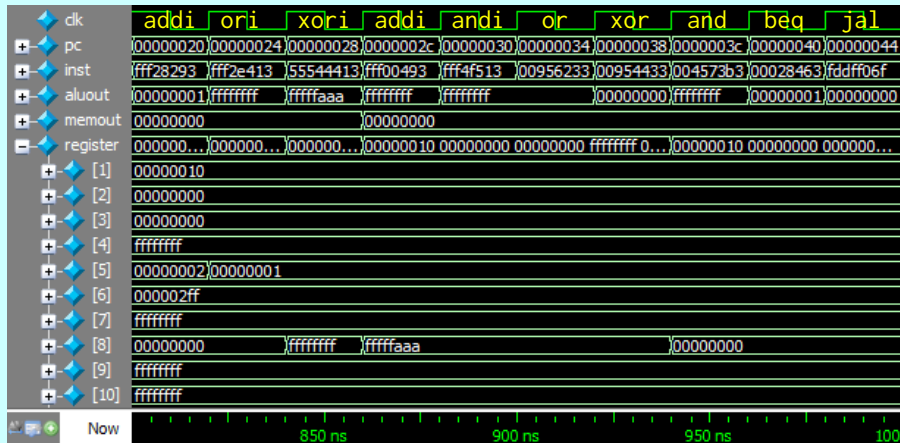


(20) loop2: addi x5, x5, -1	(34) or x4, x10, x9
(24) ori x8, x5, 0xfff	(38) xor x8, x10, x9
(28) xori x8, x8, 0x555	(3c) and x7, x10, x4
(2c) addi x9, x0, -1	(40) beq x5, x0, shift
(30) andi x10, x9, 0xfff	(44) jal x0, loop2

シミュレーション — レジスタ

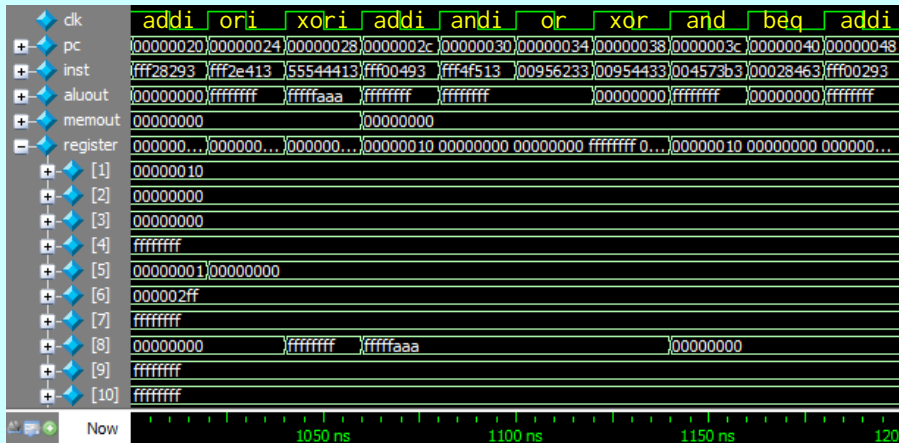


(20) loop2: addi x5, x5, -1	(34) or x4, x10, x9
(24) ori x8, x5, 0xffff	(38) xor x8, x10, x9
(28) xori x8, x8, 0x555	(3c) and x7, x10, x4
(2c) addi x9, x0, -1	(40) beq x5, x0, shift
(30) andi x10, x9, 0xffff	(48) shift: addi x5, x0, -1

シミュレーション — レジスタ

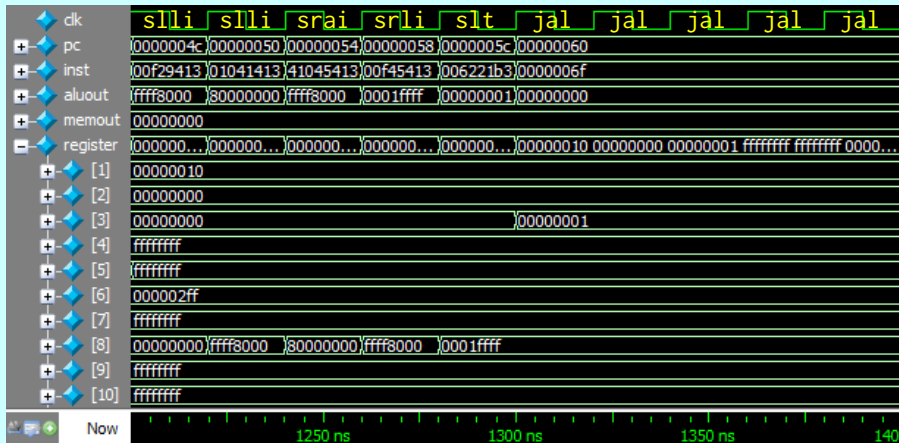

(4c)	slli x8, x5, 15	(60) finish: jal x0, finish
(50)	slli x8, x8, 16	(60) finish: jal x0, finish
(54)	srli x8, x8, 16	(60) finish: jal x0, finish
(58)	srli x8, x8, 15	(60) finish: jal x0, finish
(5c)	slt x3, x4, x6	(60) finish: jal x0, finish

レジスタファイルの波形を表示する

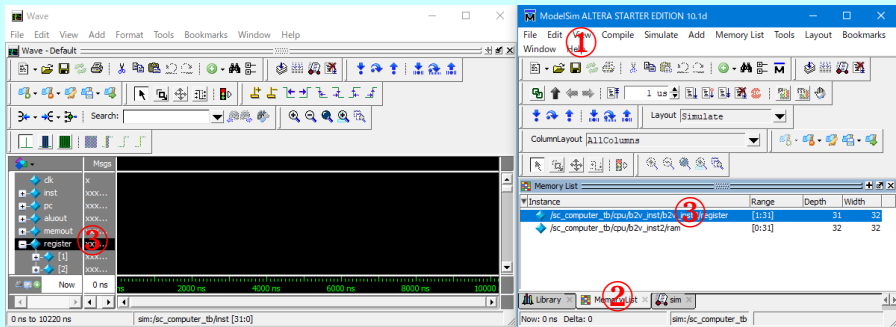

- ① In the ModelSim main window, check View ► Memory List (w)
- ② In the ModelSim main window, select the Memory List window
- ③ Drag /sc_computer_tb/cpu/.../register and drop it to the Wave window

繰り返し乗算アルゴリズム

- $c = 00000000$ // 積
 $a = 00001110$ // 被乗数 (かけられる数) (14)
 $b = 00001010$ // 乗数 (かける数) (10)
1. 乗数 b 最下位ビットが 0
 $c = 00000000$ // 積
 $a = 00011100$ // 被乗数を左に1ビットシフトする
 $b = 00000101$ // 乗数を右に1ビットシフトする
2. 乗数 b 最下位ビットが 1
 $c = c + a = 00011100$ // 積
 $a = 00111000$ // 被乗数を左に1ビットシフトする
 $b = 00000010$ // 乗数を右に1ビットシフトする
3. 乗数 b 最下位ビットが 0
 $c = 00011100$ // 積
 $a = 01110000$ // 被乗数を左に1ビットシフトする
 $b = 00000001$ // 乗数を右に1ビットシフトする
4. 乗数 b 最下位ビットが 1
 $c = c + a = 10001100$ // 積 (128+12 = 140 = 14*10)
 $a = 11100000$ // 被乗数を左に1ビットシフトする
 $b = 00000000$ // 乗数を右に1ビットシフトする

繰り返し乗算アルゴリズム (C 言語)

```
# include <stdio.h>
int mul(int x, int y){
    int a, b, c;
    int i;                // カウンタ
    a = x;                // 被乗数 (かけられる数)
    b = y;                // 乗数 (かける数)
    c = 0;                // 積
    for (i = 0; i < 16; i++) { // 16 回繰り返す:
        if ((b & 1) == 1) { // 乗数最下位ビットが 1 ならば
            c += a;        // 積 = 積 + 被乗数
        }                 //
        a = a << 1;       // 被乗数を左に 1 ビットシフトする
        b = b >> 1;       // 乗数を右に 1 ビットシフトする
    }                     //
    return(c);           // 積を返す
}

int main(){
    int x = 0xc93f;
    int y = 0xe6c7;
    printf("0x%08x * 0x%08x = 0x%08x\n", x, y, mul(x, y));
    return 0;
}
```

繰り返し乗算アルゴリズム (C 言語)

```
yamin@localhost:/home/yamin/lectures/cod
~/lectures/cod $ cat mul_by_shift_add.c
#include <stdio.h>
int mul(int x, int y){
    int a, b, c;
    int i;
    a = x;
    b = y;
    c = 0;
    for (i = 0; i < 16; i++) {
        if ((b & 1) == 1) {
            c += a;
        }
        a = a << 1;
        b = b >> 1;
    }
    return(c);
}

int main(){
    int x = 0xc93f;
    int y = 0xe6c7;
    printf("0x%08x * 0x%08x = 0x%08x\n", x, y, mul(x, y));
    return 0;
}


~/lectures/cod $ gcc mul_by_shift_add.c -o mul_by_shift_add
~/lectures/cod $ ./mul_by_shift_add
0x0000c93f * 0x0000e6c7 = 0xb56b09f9
~/lectures/cod $
```


乗算プログラム

次の乗算プログラムを完成させ、Rivasmに実行させ、Verilog HDLに変換させ、さらに自分のCPUに実行させなさい。

```
.data 0
x: .word 0xc93f, 0xe6c7, 0 # 被乗数, 乗数, 積
.text 0
main:  la    x10, x           # (00) data address
      lw    x14, 0(x10)     # (04) 被乗数
      lw    x15, 4(x10)    # (08) 乗数
mul:   add   x16, x0, x0    # (0c) 積
      addi  x12, x0, 16    # (10) counter
loop:  ...                  # (14) 乗数の最下位ビット
      ...                  # (18) 0 なら go to shift
      ...                  # (1c) 積 = 積 + 被乗数
shift: ...                  # (20) 被乗数をシフト
      ...                  # (24) 乗数をシフト
      addi  x12, x12, -1   # (28) counter - 1
      bne   x12, x0, loop  # (2c) 条件分岐
      sw    x16, 8(x10)   # (30) 積をメモリに保存
finish: j    finish       # (34)
.end
```

乗算プログラム

 


pc = 0x0000001c: $0xc93f \times 0xe6c7 = 0xb56b09f9$

2進数の除算

$$45 / 6 = 7 \dots 3$$

				0	1	1	1	商
除数	1	1	0	┌───────────┐				被除数
(割る数)				1	0	1	1	
				-	1	1	0	(割られる数)
				└───────────┘				
				1	0	1	0	
				-	1	1	0	
				└───────────┘				
				1	0	0	1	
				-	1	1	0	
				└───────────┘				
				0	0	1	1	剰余

除算 — 引き戻し法（符号なし）

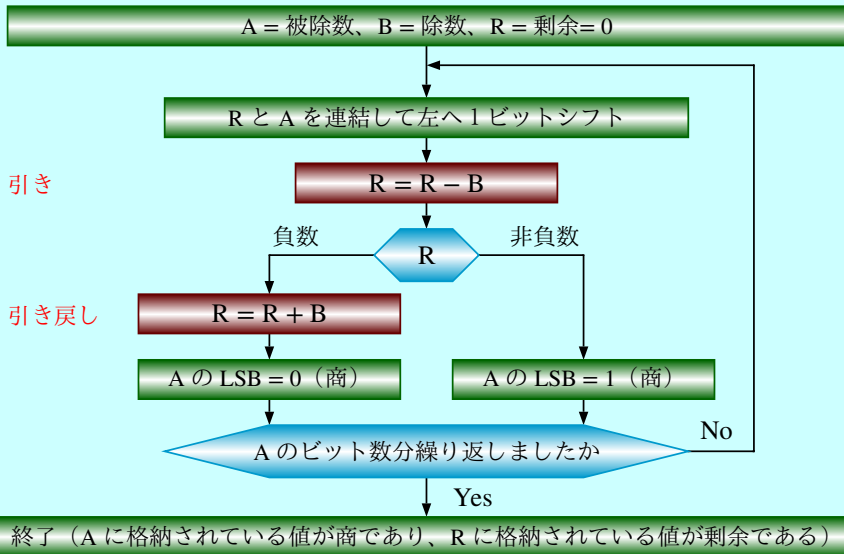

引き戻し例: $A = 1101$, $B = 0011$

繰返し回数	操作	除数	剰余	被除数, 商
		B	R	A
0	初期化	0011	00000	1101
1	RA を左シフト	0011	00001	101
	$R = R - B$	0011	11110	101
	R は負数, 商 0	0011	11110	1010
	R を元に戻す	0011	00001	1010
2	RA を左シフト	0011	00011	010
	$R = R - B$	0011	00000	010
	R は負数でない, 商 1	0011	00000	0101
3	RA を左シフト	0011	00000	101
	$R = R - B$	0011	11101	101
	R は負数, 商 0	0011	11101	1010
	R を元に戻す	0011	00000	1010
4	RA を左シフト	0011	00001	010
	$R = R - B$	0011	11110	010
	R は負数, 商 0	0011	11110	0100
	R を元に戻す	0011	00001	0100

除算 — 引き戻し法 (符号付き)

inputs: signed [31:0] x, y;
if x is negative, $a = -x$;
if y is negative, $b = -y$;
do **restoring division** on a and b to get q and r;
if the signs of x and y are different, $q = -q$;
if x is negative, $r = -r$;

Examples:

$$7 / 2 = 3 \dots 1$$

$$7 / -2 = -3 \dots 1$$

$$-7 / 2 = -3 \dots -1$$

$$-7 / -2 = 3 \dots -1$$

除算 — 引き放し法（符号なし）

- 引き戻し法では剰余が負になった場合、 $R = R + B$ を実行して剰余を元に戻す。
- その後に、元に戻した剰余を1ビット左にシフトし、 B を引く。
- これらの操作を次のように簡単にできる：
 $(R + B) \times 2 - B = 2R + B$
- つまり、剰余が負数の場合、元に戻し、そこから B を引く代わりに、剰余を1ビット左にシフトし、それに B を足すことによっても同じ効果が得られる。

R $\left\{ \begin{array}{l} \text{非負数: 商} = 1, R \text{ と } A \text{ を連結して左へ1ビットシフト, } R = R - B \\ \text{負数: 商} = 0, R \text{ と } A \text{ を連結して左へ1ビットシフト, } R = R + B \end{array} \right.$

引き放し例: $A = 1101$, $B = 0011$

繰返し回数	操作	除数	剰余	被除数, 商
		B	R	A
0	初期化	0011	00000	1101
1	RA を左シフト	0011	00001	101
	$R = R - B$	0011	11110	101
	R は負数, 商 0	0011	11110	1010
2	RA を左シフト	0011	11101	010
	$R = R + B$	0011	00000	010
	R は負数でない, 商 1	0011	00000	0101
3	RA を左シフト	0011	00000	101
	$R = R - B$	0011	11101	101
	R は負数, 商 0	0011	11101	1010
4	RA を左シフト	0011	11011	010
	$R = R + B$	0011	11110	010
	R は負数, 商 0	0011	11110	0100
End	R は負数, 剰余 +B	0011	00001	0100

除算 — 引き放し法 (符号付き)

inputs: signed [31:0] x, y;
if x is negative, $a = -x$;
if y is negative, $b = -y$;
do **non-restoring division** on a and b to get q and r;
if the signs of x and y are different, $q = -q$;
if x is negative, $r = -r$;

Examples:

$$7 / 2 = 3 \dots 1$$

$$7 / -2 = -3 \dots 1$$

$$-7 / 2 = -3 \dots -1$$

$$-7 / -2 = 3 \dots -1$$

RV32M (Mul/Div/Rem) Instructions


0000001	rs2	rs1	000	rd	0110011	mul
0000001	rs2	rs1	001	rd	0110011	mulh
0000001	rs2	rs1	010	rd	0110011	mulhsu
0000001	rs2	rs1	011	rd	0110011	mulhu
0000001	rs2	rs1	100	rd	0110011	div
0000001	rs2	rs1	101	rd	0110011	divu
0000001	rs2	rs1	110	rd	0110011	rem
0000001	rs2	rs1	111	rd	0110011	remu

```
mul    rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 * rs2 (product low, same for signed and unsigned)
mulh   rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 * rs2 (product high of signed * signed)
mulhsu rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 * rs2 (product high of signed * unsigned)
mulhu  rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 * rs2 (product high of unsigned * unsigned)
div    rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 / rs2 (signed)
divu   rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 / rs2 (unsigned)
rem    rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 % rs2 (signed)
remu   rd, rs1, rs2    # rd <- rs1 % rs2 (unsigned)
```


RISC-V RV32M Fuse

- “If both the high and low bits of the same product are required, then the recommended code sequence is: `MULH[[S]U] rdh, rs1, rs2; MUL rdl, rs1, rs2` (source register specifiers must be in same order and rdh cannot be the same as rs1 or rs2). Microarchitectures can then fuse these into a single multiply operation instead of performing two separate multiplies.”
- “If both the quotient and remainder are required from the same division, the recommended code sequence is: `DIV[U] rdq, rs1, rs2; REM[U] rdr, rs1, rs2` (rdq cannot be the same as rs1 or rs2). Microarchitectures can then fuse these into a single divide operation instead of performing two separate divides.”

RISC-V RV32M Fuse

 

RISC-V RV32IM

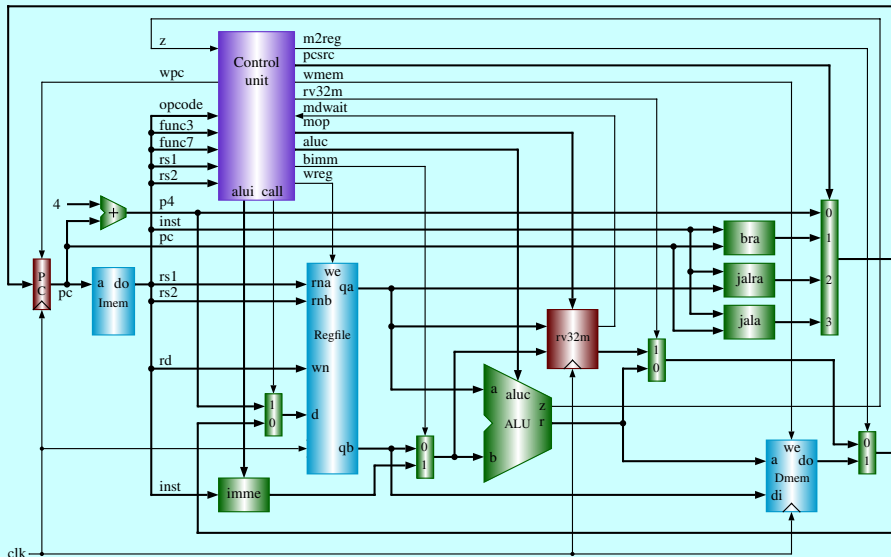


RISC-V RV32M Test Program

```
.text
main:
s_x_s: li    a1, 0x7fffffff # (00,04) a           H = 0xffffffff8
        li    a2, -15      # (08) b           L = 0x8000000f
        mulh  a5, a1, a2   # (0c) product high
        mul   a4, a1, a2   # (10) product low, fused with mulh
u_x_u: li    a1, 0x7fffffff # (14,18) a           H = 0x7fffffff8
        li    a2, -1      # (1c) b           L = 0x80000001
        mulhu a5, a1, a2   # (20) product high
        mul   a4, a1, a2   # (24) product low, fused with mulhu
s_x_u: li    a1, 0x7fffffff # (28,2c) a           H = 0x7fffffff8
        li    a2, -1      # (30) b           L = 0x80000001
        mulhsu a5, a1, a2  # (34) product high
        mul   a4, a1, a2   # (38) product low, fused with mulhsu
```


RISC-V RV32M Test Program

```
sign0:  li    a1, 0x7fffffff # (3c,40) a           Q = 0x2aaaaaaaa
        li    a2, 3         # (44) b           R = 0x00000001
        div   a5, a1, a2    # (48) div signed
        rem   a4, a1, a2    # (4c) rem signed, fused with div
sign1:  li    a1, 0xffffffff2 # (50) a           Q = 0xffffffffc
        li    a2, 3         # (54) b           R = 0xffffffffe
        div   a5, a1, a2    # (58) div signed
        rem   a4, a1, a2    # (5c) rem signed, fused with div
unsign: li    a1, 0xffffffff2 # (60) a           Q = 0x55555550
        li    a2, 3         # (64) b           R = 0x00000002
        divu  a5, a1, a2    # (68) div unsigned
        remu  a4, a1, a2    # (6c) rem unsigned, fused with divu
finish: jal   x0, finish    # (70) dead loop
.end
```

Simulation Waveform

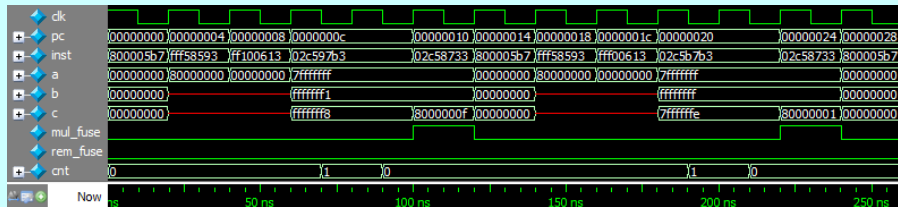

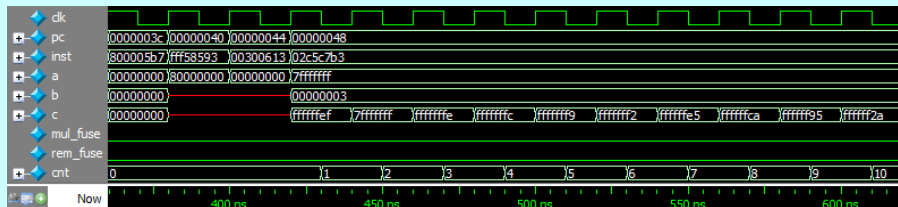
`mulh-mul: 0xfffffff88000000f`; `mulhu-mul: 0x7ffffffe80000001`




`div-rem: 0x7fffffff / 3`

Simulation Waveform

 


div-rem: 0x7fffffff / 3

 


div q = 0x2aaaaaaaa, rem r = 0x00000001 (rem fuse)

Simulation Waveform

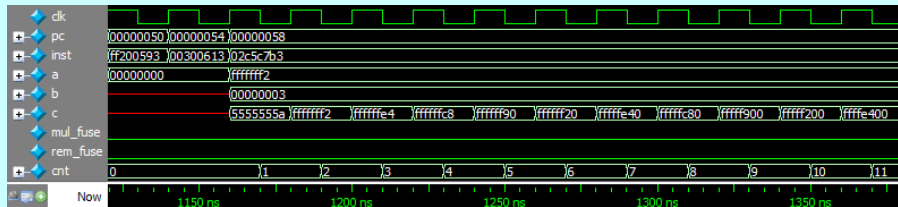


div-rem: 0xffffffff2 / 3

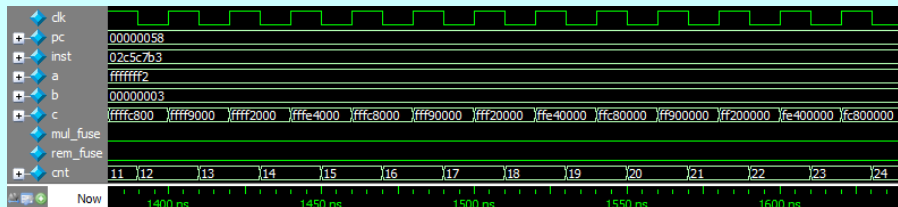


div-rem: 0xffffffff2 / 3

Simulation Waveform

 


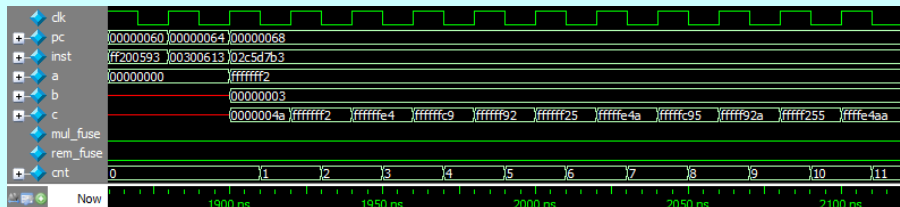div q = 0xffffffffc, rem r = 0xffffffffe (rem fuse)




divu-remu: 0xffffffff2 / 3

Simulation Waveform

 

divu-remu: 0xffffffff2 / 3

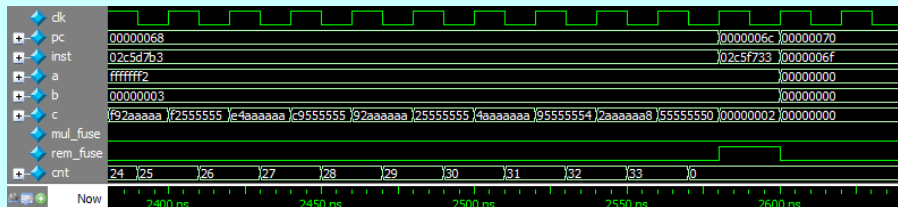

divu q = 0x55555550, remu r = 0x00000002 (remu fuse)

課題 VI (プロジェクト: 30% 成績)

プロジェクト (30% 成績): 単一サイクルコンピュータ `sc_computer` を設計とシミュレーションしなさい。シミュレーション時の出力に関して、どんな命令を実行しているのか、どのような演算がされているかを自分で計算した結果と比較して波形の説明を入れること。

オプション (+500 点):

Design and simulate an RISC-V CPU RV32IM that can execute RISC-V integer instructions as well eight multiplication and division instructions (see P42).