

論理回路入門（6）

マルチビット加算回路

李 亜民

2022年11月1日(火)

マルチビット加算回路

ポイント

- マルチビット
- マルチビットの加算
- リップルキャリー加算器 (RCA)
RCA: Ripple-Carry Adder
- 桁上げ先見加算器 (CLA)
CLA: Carry-Look-ahead Adder
- ツリー型桁上げ先見加算器の回路

復習：2進数の加算

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 1\ 0 \end{array}$$

変数で表す:

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 1\ 0 \end{array}$$

← A 入力信号
← B 入力信号

出力信号 C S

C: Carry out (上位桁への繰り上がり)
S: Sum (和)

繰り上がり (Carry out)

復習：半加算器回路設計

真理値表


A	B	C	S	コメント
0	0	0	0	$0 + 0 = 00$ (加算)
0	1	0	1	$0 + 1 = 01$ (加算)
1	0	0	1	$1 + 0 = 01$ (加算)
1	1	1	0	$1 + 1 = 10$ (加算)

論理式


$$S = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} = A \oplus B$$

$$C = A \cdot B$$

S のカルノー図

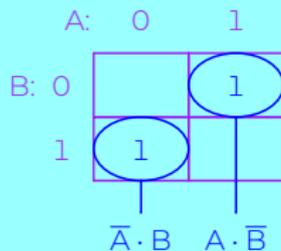


C のカルノー図

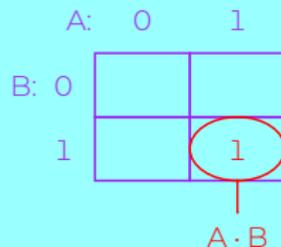


復習：半加算器回路設計

論理式 $S = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} = A \oplus B$
 $C = A \cdot B$

回路図 (half_adder.bdf)

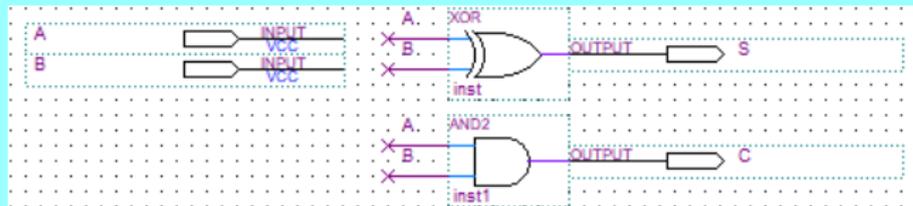

シンボル (記号) (half_adder.bsf)

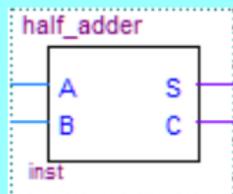

この半加算器シンボルは、
全加算器を作成するときに使用される。

復習：全加算器回路設計

input A, B, CI; // CI: Carry In (下位桁からの繰り上がり)

output CO, S; // CO: Carry Out (上位桁への繰り上がり), S: Sum (和)

A	B	CI	CO	S	コメント
0	0	0	0	0	$0 + 0 + 0 = 00$ (加算)
0	0	1	0	1	$0 + 0 + 1 = 01$ (加算)
0	1	0	0	1	$0 + 1 + 0 = 01$ (加算)
0	1	1	1	0	$0 + 1 + 1 = 10$ (加算)
1	0	0	0	1	$1 + 0 + 0 = 01$ (加算)
1	0	1	1	0	$1 + 0 + 1 = 10$ (加算)
1	1	0	1	0	$1 + 1 + 0 = 10$ (加算)
1	1	1	1	1	$1 + 1 + 1 = 11$ (加算)

出力の CO、S は $A + B + CI$ の結果 (和) を 2 進数で表した数値。

$$00_2 = 0_{10}$$

$$01_2 = 1_{10}$$

$$10_2 = 2_{10}$$

$$11_2 = 3_{10}$$

復習：全加算器回路設計

真理値表から論理式をつくる

— どの組み合わせで出力が 1 になるか

カルノー図による論理式を簡単化する (CO)

S のカルノー図

A: 0 0 1 1
B: 0 1 1 0

Cl: 0		1		1
1	1		1	

CO のカルノー図

A: 0 0 1 1
B: 0 1 1 0

Cl: 0			1	
1		1	1	1


BCI AB ACI

$$S = A \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B \bar{C} + \bar{A} \bar{B} C + A B C$$

$$CO = A B + A C + B C \text{ (二つの入力が 11 であれば)}$$

復習：全加算器の回路図


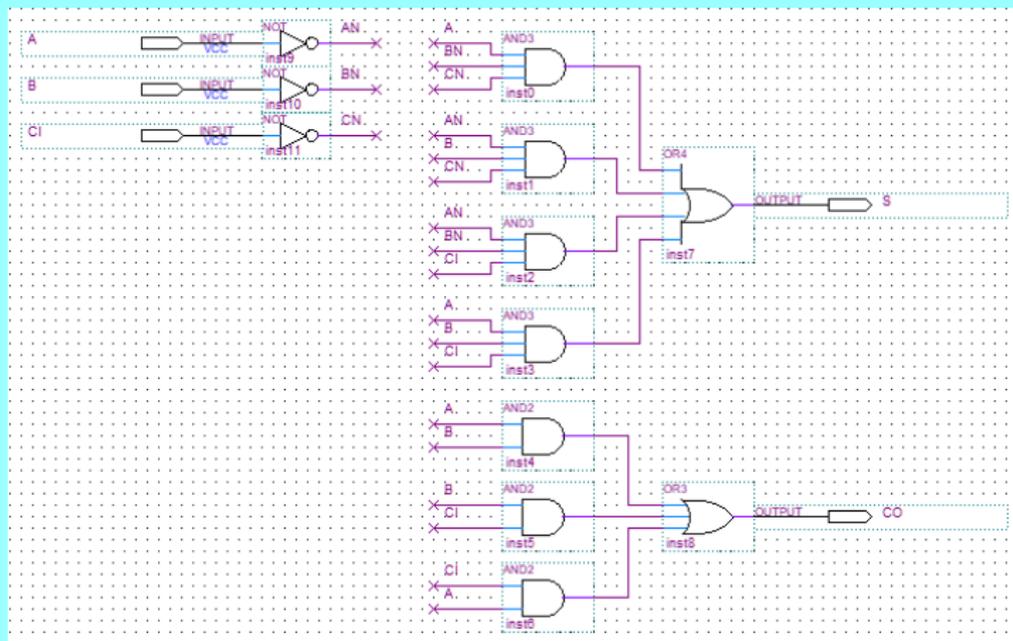
$$S = A \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B \bar{C} + \bar{A} \bar{B} C + A B C$$
$$CO = A B + A C + B C \quad (\text{二つの入力が11であれば})$$



復習：半加算器で全加算器の設計

全加算器は、2つの半加算器と1つのOR回路を用いて構成することができる。

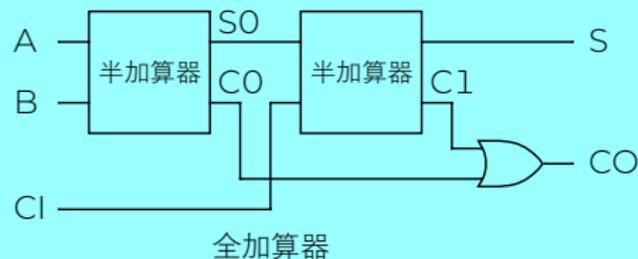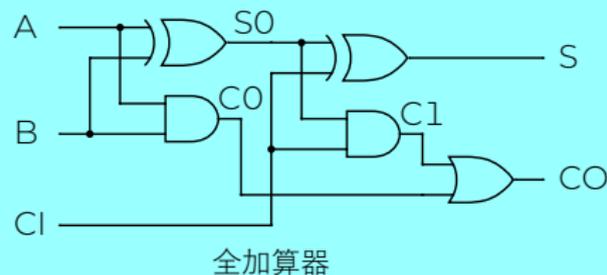
$$\begin{aligned} S &= A \bar{B} \bar{C}_I + \bar{A} B \bar{C}_I + \bar{A} \bar{B} C_I + A B C_I = (A \oplus B) \oplus C_I \\ CO &= \bar{A} B C_I + A \bar{B} C_I + A B \bar{C}_I + A B C_I \\ &= (\bar{A} B + A \bar{B}) C_I + A B (\bar{C}_I + C_I) \\ &= (A \oplus B) C_I + A B \dots (A、B いずれかかつ C_I または A かつ B) \end{aligned}$$



復習：半加算器で全加算器の設計


全加算器は、2つの半加算器と1つのOR回路を用いて構成することができる。
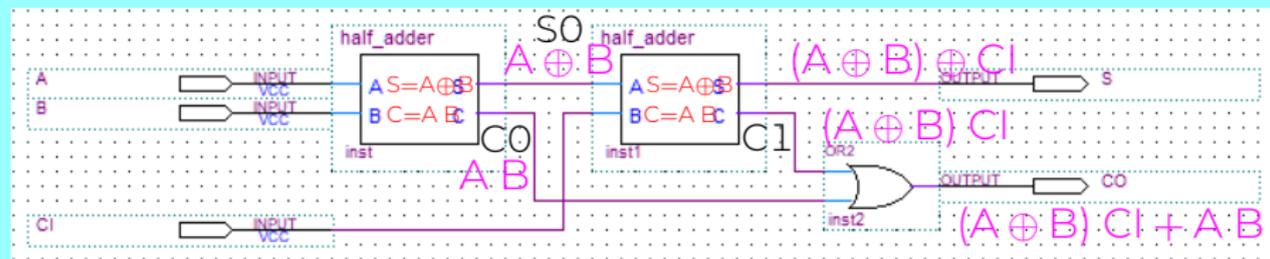
$$\begin{aligned} S &= A \bar{B} \bar{C}_I + \bar{A} B \bar{C}_I + \bar{A} \bar{B} C_I + A B C_I = (A \oplus B) \oplus C_I \\ CO &= \bar{A} B C_I + A \bar{B} C_I + A B \bar{C}_I + A B C_I \\ &= (\bar{A} B + A \bar{B}) C_I + A B (\bar{C}_I + C_I) \\ &= (A \oplus B) C_I + A B \dots (A、B \text{ いずれかが } C_I \text{ または } A \text{ かつ } B) \end{aligned}$$





マルチビット

4ビットの加算 (信号の名前と回路)

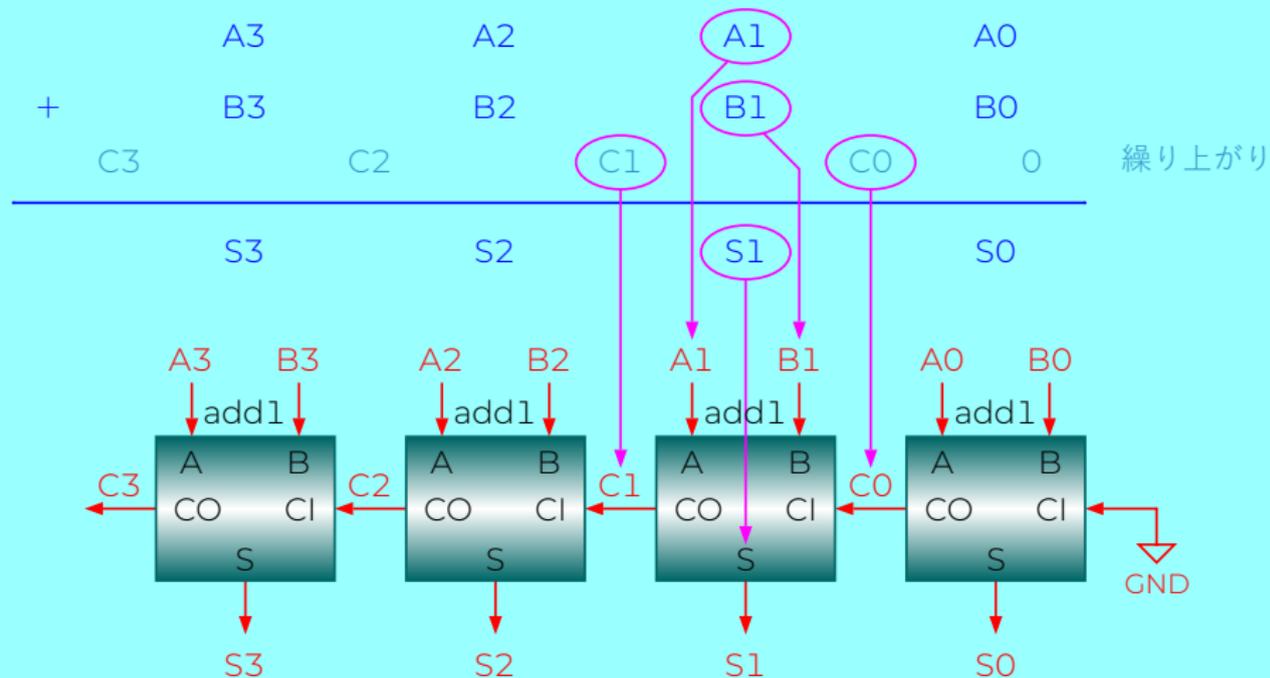

マルチビット

4ビットの加算（入力信号8本、出力信号4本）

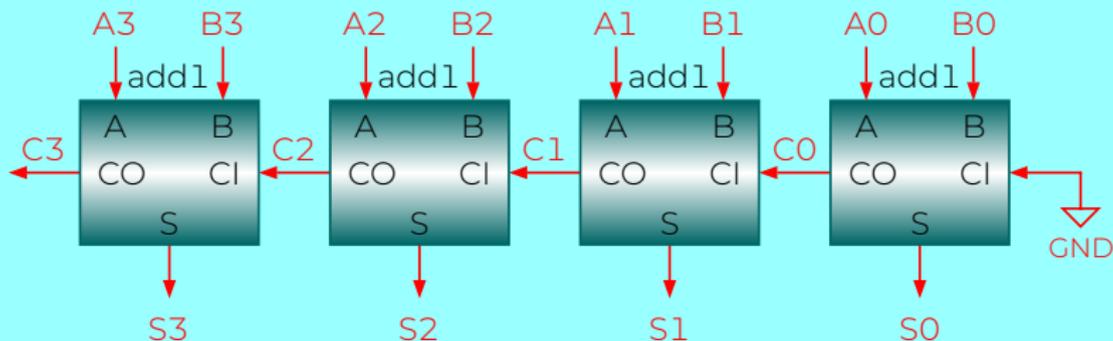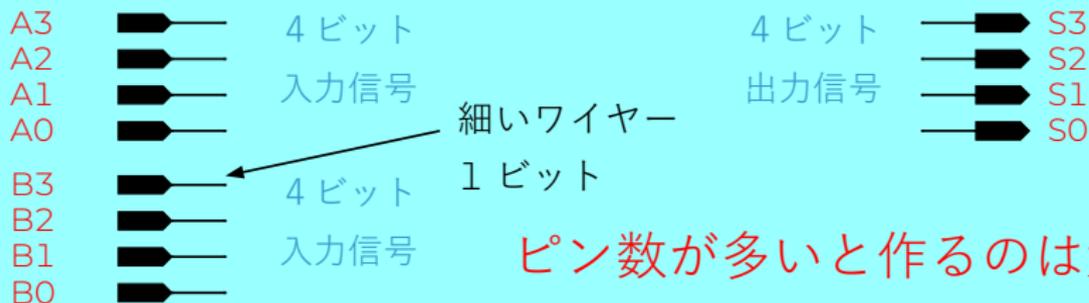

マルチビット

4ビットの加算（入力信号8本、出力信号4本）

A[3..0] 4ビット

入力信号

4ビット S[3..0]

出力信号


B[3..0] 4ビット

入力信号

太いワイヤー
マルチビット

楽な作り方


[3..0]: 4ビットのまとめ表現

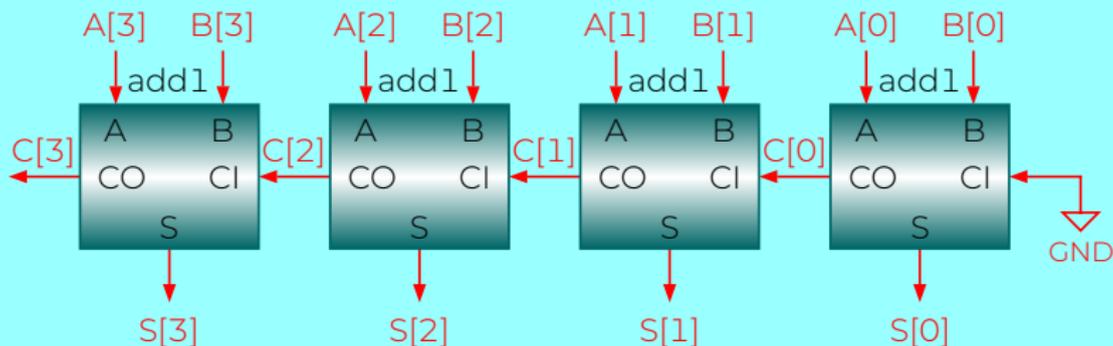

マルチビット

4ビットの加算（入力信号8本、出力信号4本）


二つの回路のシンボル（右はまとめの表現）：

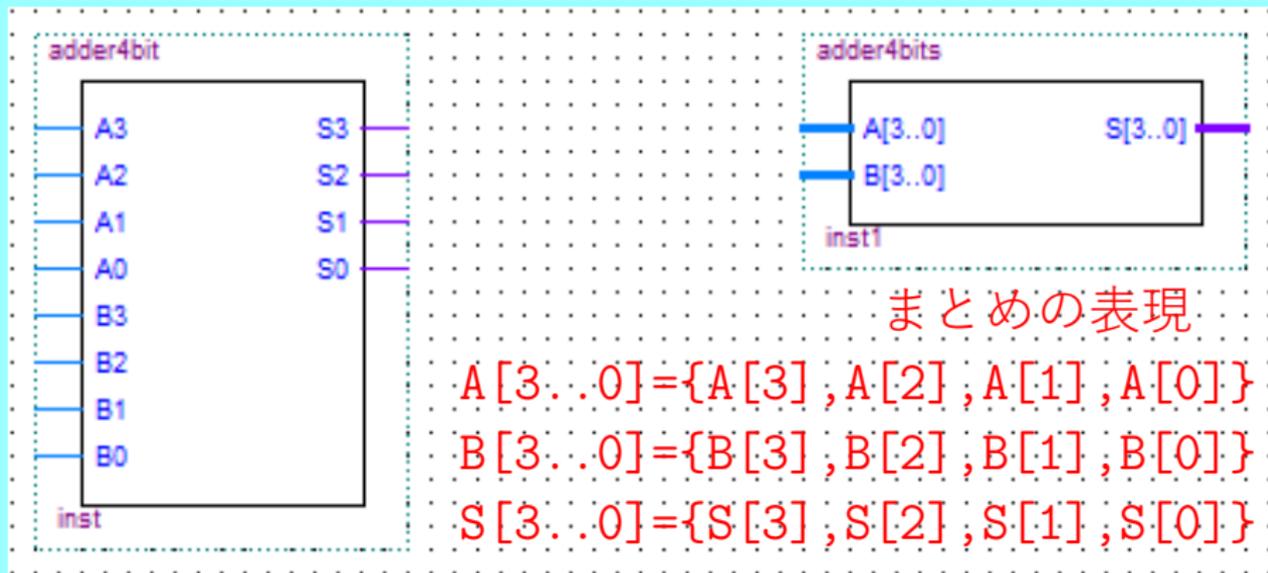

リップルキャリー加算器 (RCA)

リップルキャリーアダー (Ripple Carry Adder — RCA)

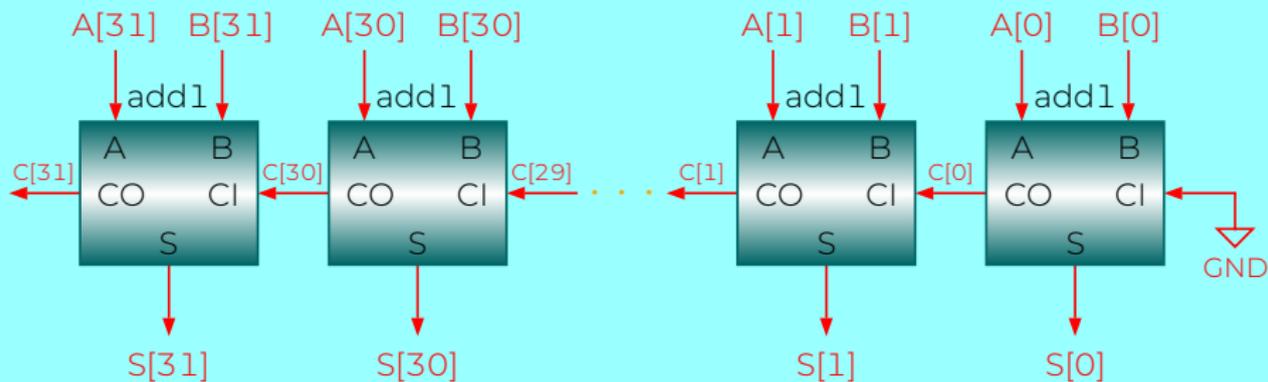$A[31..0]$  又は：桁上げ伝搬加算器  $S[31..0]$
 $B[31..0]$ 



キャリー信号が下位の桁 (右) から順番に上がってくる (左へ)。したがって計算速度が遅い。

桁上げ先見加算器 (CLA)

桁上げ先見加算器 (Carry Lookahead Adder — CLA)

$$\begin{aligned}C_i &= A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_{i-1} + B_i \cdot C_{i-1} \\ &= A_i \cdot B_i + (A_i + B_i) \cdot C_{i-1} \\ &= G_i + P_i \cdot C_{i-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G_i &= A_i \cdot B_i && \text{Carry generator (桁上げ発生器)} \\ P_i &= A_i + B_i && \text{Carry propagator (桁上げ伝播器)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_{i-1} &= G_{i-1} + P_{i-1} \cdot C_{i-2} \\ C_{i-2} &= G_{i-2} + P_{i-2} \cdot C_{i-3} \\ &\dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_1 &= G_1 + P_1 \cdot C_0 \\ C_0 &= G_0 + P_0 \cdot C_{-1}\end{aligned} \quad (C_{-1}: \text{Carry in CI})$$

すべての C_i , $i = 0, 1, \dots, 31$ を並列に (同時に) 計算したい。

桁上げ先見加算器 (CLA)

$$C_i = G_i + P_i \cdot C_{i-1}$$

$$C_{i-1} = G_{i-1} + P_{i-1} \cdot C_{i-2}$$

$$C_{i-2} = G_{i-2} + P_{i-2} \cdot C_{i-3}$$

...

$$C_1 = G_1 + P_1 \cdot C_0$$

$$C_0 = G_0 + P_0 \cdot C_{-1}$$

代入

$$\begin{aligned} C_i &= G_i \\ &+ P_i \cdot G_{i-1} \\ &+ P_i \cdot P_{i-1} \cdot G_{i-2} \\ &+ \dots \\ &+ P_i \cdot P_{i-1} \cdot \dots \cdot P_1 \cdot G_0 \\ &+ P_i \cdot P_{i-1} \cdot \dots \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1} \quad (C_{-1}: \text{Carry in CI}) \end{aligned}$$

C_i の式は複雑すぎる。 i が大きくなければ OK である。

桁上げ先見加算器 (CLA4)

$$G_0 = A_0 \cdot B_0$$

$$P_0 = A_0 + B_0$$

$$G_1 = A_1 \cdot B_1$$

$$P_1 = A_1 + B_1$$

$$G_2 = A_2 \cdot B_2$$

$$P_2 = A_2 + B_2$$

$$G_3 = A_3 \cdot B_3$$

$$P_3 = A_3 + B_3$$

$$C_0 = G_0 + P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_1 = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_2 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_3 = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 \\ + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1} \quad (C_{-1}: \text{Carry in CI})$$






$C_0 C_1 C_2 C_3$ を並列に計算する。回路は次のページにある。

桁上げ先見加算器 (CLA4) の回路

A[3..0]: 4 ビット



B[3..0]: 4 ビット

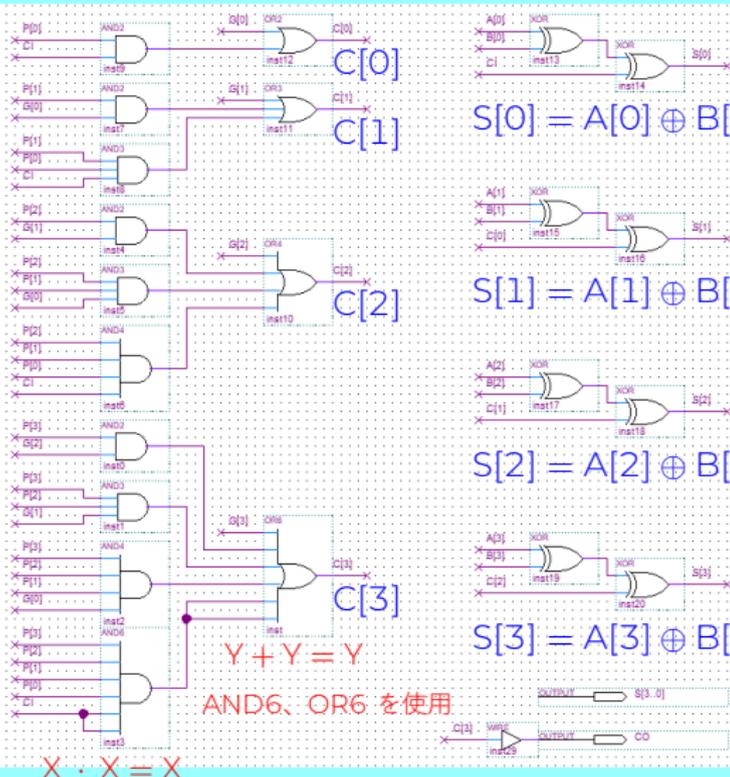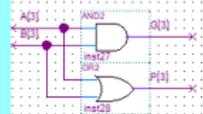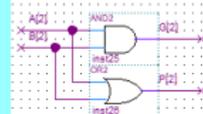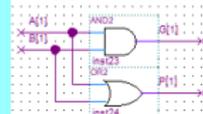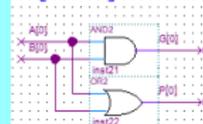


$$S[0] = A[0] \oplus B[0] \oplus C1$$

$$S[1] = A[1] \oplus B[1] \oplus C[0]$$




$$S[2] = A[2] \oplus B[2] \oplus C[1]$$

$$S[3] = A[3] \oplus B[3] \oplus C[2]$$

S[3..0]: 4 ビット

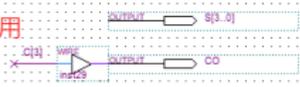


桁上げ先見加算器 (CLA4) の波形

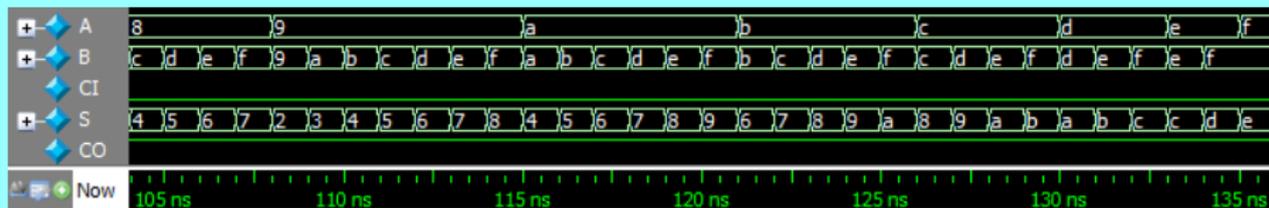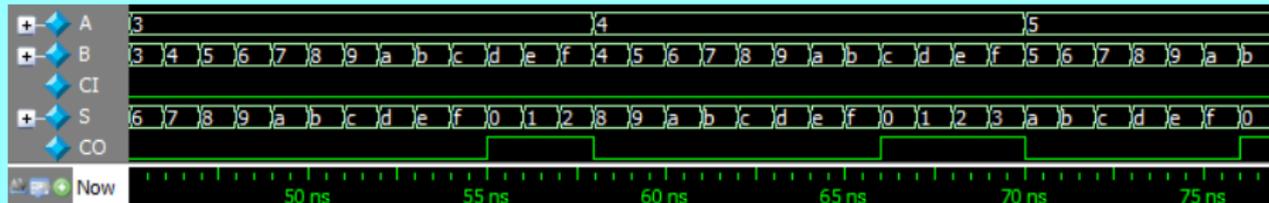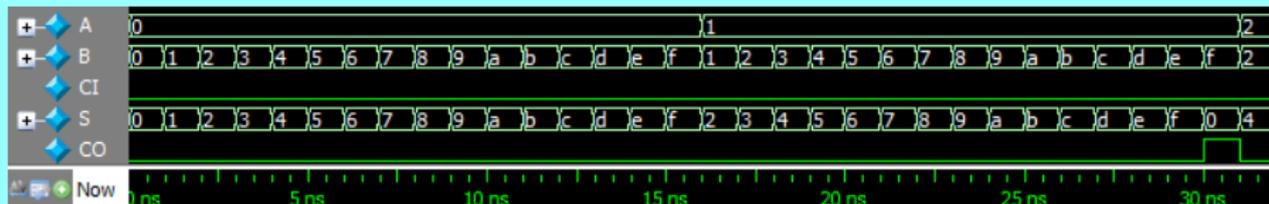


Radix: Hexadecimal (16 進)

桁上げ先見加算器 (CLA4) の波形

 

Radix: Hexadecimal (16 進)


CLA4 を使用する 16 ビット加算器

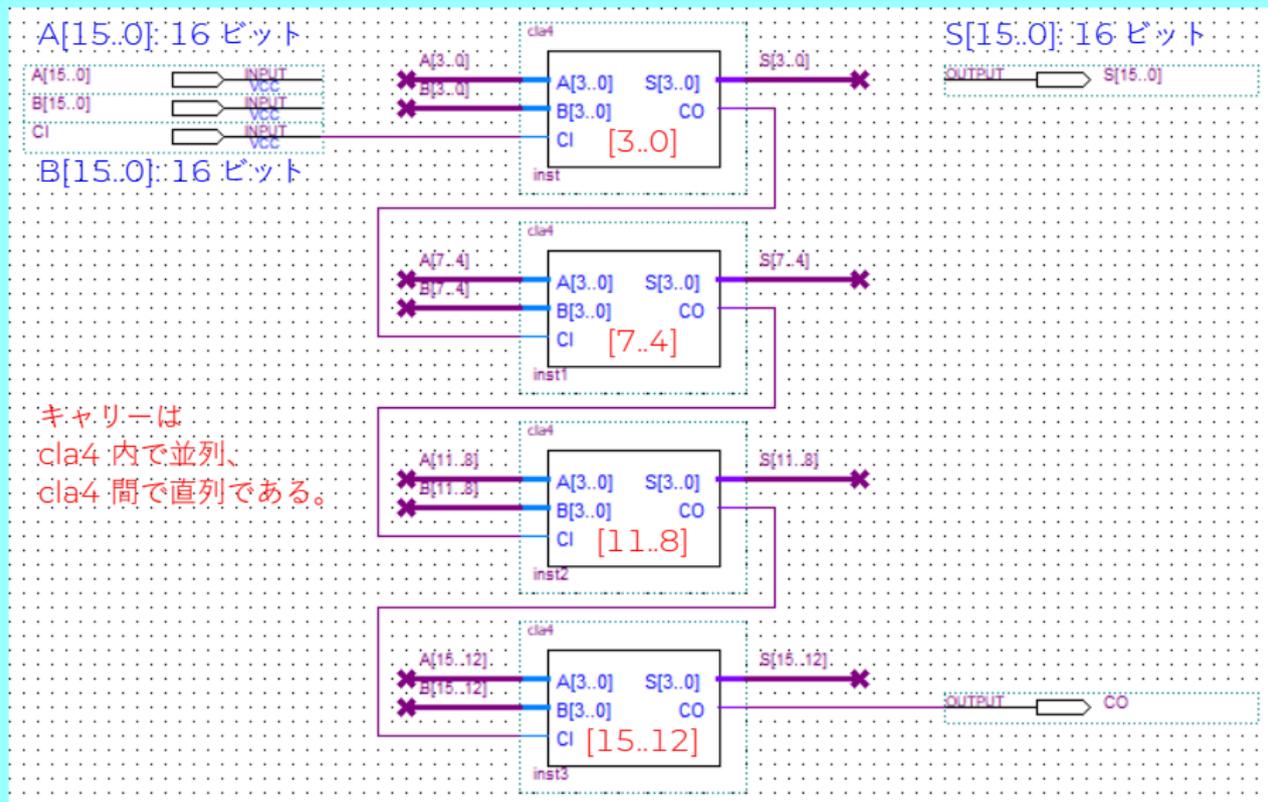

CLA4 を使用する 16 ビット加算器


```
'timescale 1ns/1ps // unit = 1 ns; accuracy = 1 ps
module add16cla4_tb;
    reg  [15:0] A; // 16 bits
    reg  [15:0] B; // 16 bits
    reg          CI;
    wire [15:0] S; // 16 bits
    wire          CO;
    add16cla4 i1 (.A(A), .B(B), .CI(CI), .S(S), .CO(CO));
    initial begin
        #0 A  = 16'h5555; B  = 16'haaaa; CI = 0;
        #1 CI = 1;
        #1 B  = 16'haaab; CI = 0;
        #1 CI = 1;
        #1 $stop;
    end
endmodule
```

CLA4 を使用する 16 ビット加算器

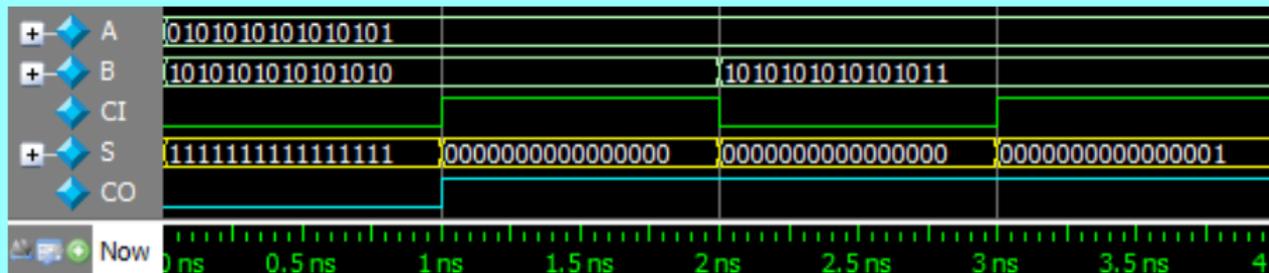


Radix: Binary (2 進) A, B, S: それぞれ 16 ビット

同じ波形、基数 (Radix) のみが異なる

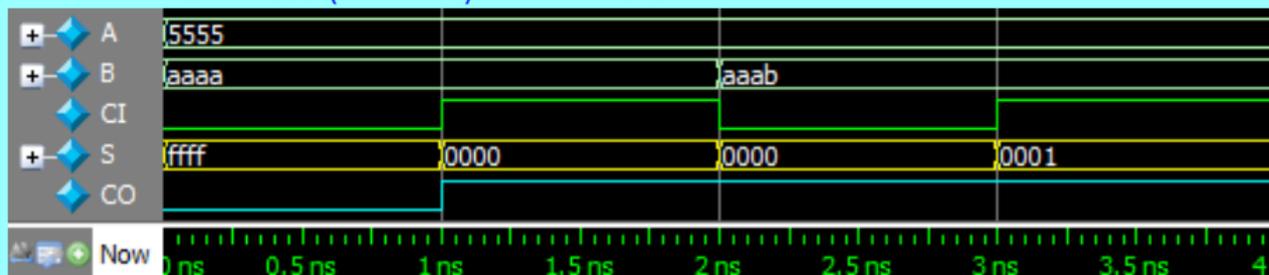


Radix: Hexadecimal (16 進) A, B, S: それぞれ 16 ビット

CLA4 を使用する 16 ビット加算器

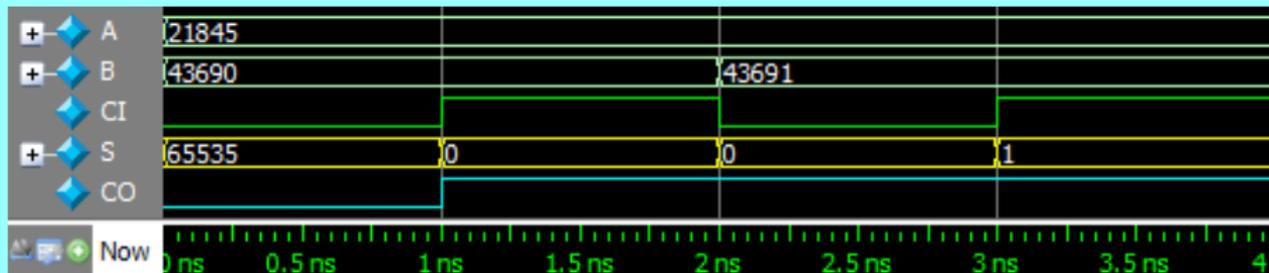

Radix: Unsigned (10 進絶対値) .. A, B, S: それぞれ 16 ビット

同じ波形、基数 (Radix) のみが異なる

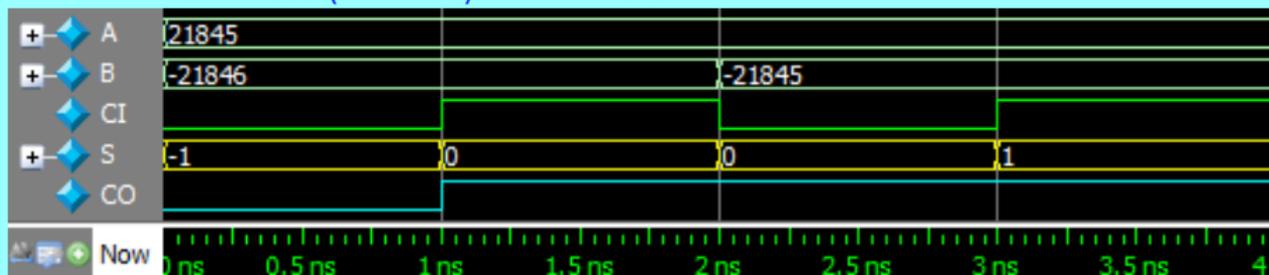

Radix: Decimal (10 進整数) A, B, S: それぞれ 16 ビット

Radix の例

```
emacs@localhost
File Edit Options Buffers Tools C Help
#include<stdio.h>
void print_binary(unsigned int number) {
    int i;
    unsigned int one_bit;
    for (i = 31; i >= 0; i--) {
        one_bit = (number >> i) & 1;
        putchar((one_bit == 0) ? '0' : '1', stdout);
    }
}
int main() {
    unsigned int a = 0xffffffff;
    unsigned int b = 0xffffffff;
    unsigned int s = a + b;
    printf("Binary:\n"); // print a, b, s in binary
    printf("a = "); print_binary(a); printf("\n");
    printf("b = "); print_binary(b); printf("\n");
    printf("s = "); print_binary(s); printf("\n\n");
    printf("Hexadecimal:\n"); // print a, b, s in hexadecimal
    printf("a = %x\n", a);
    printf("b = %x\n", b);
    printf("s = %x\n", s);
    printf("Unsigned:\n"); // print a, b, s in unsigned
    printf("a = %u\n", a);
    printf("b = %u\n", b);
    printf("s = %u\n", s);
    printf("Decimal:\n"); // print a, b, s in decimal
    printf("a = %d\n", a);
    printf("b = %d\n", b);
    printf("s = %d\n", s);
    return 0;
}
U: --- add32.c All L31 (C/l Abbrev)
```

$s = a + b$

add32.c

Radix の例

```
yamin@localhost:~/lectures/logic
~/lectures/logic $ gcc add32.c -o add32
~/lectures/logic $ ./add32
Binary:
a = 11111111111111111111111111111111
b = 11111111111111111111111111111111
s = 11111111111111111111111111111110

Hexadecimal:
a = ffffffff
b = ffffffff
s = ffffffff

Unsigned:
a = 4294967295
b = 4294967295
s = 4294967294

Decimal:
a = -1
b = -1
s = -2
```


$s = a + b$

Cygwin

← Overflow (絶対値の表現)

← Okay (2 の補数の表現)

Radix の例 (S = A + B)

 


4つの Radix 表示：1. Binary (2進)

2. Hexadecimal (16進)

A = 1111 3. Unsigned (符号なし 10進 - 絶対値)

B = 0000 ~ 1111 4. Decimal (2の補数 10進)

ツリー型桁上げ先見加算器の回路

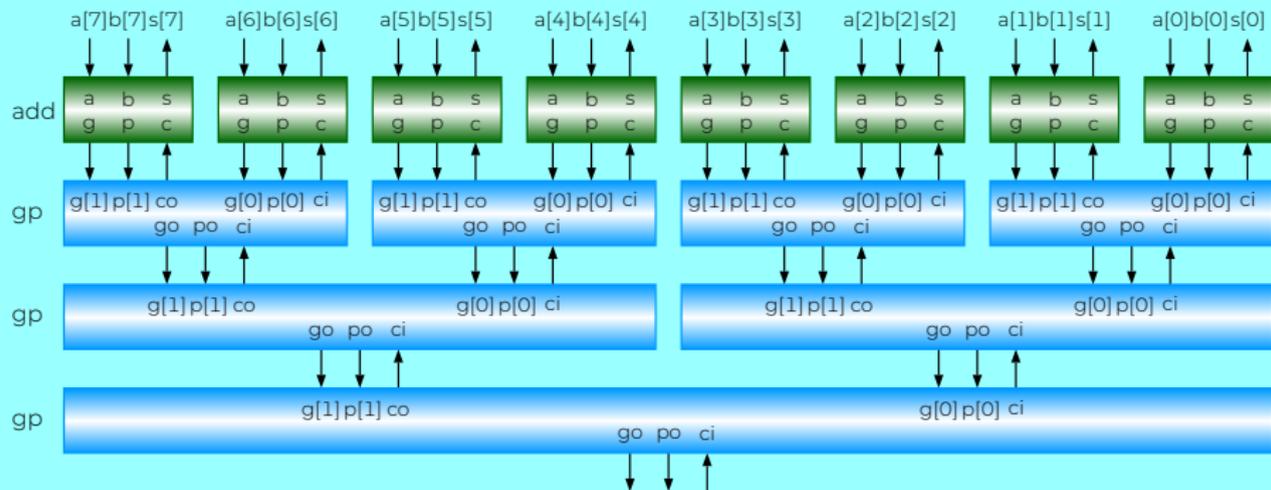


$$\begin{aligned} \text{add: } s &= a \oplus b \oplus c \\ g &= a \cdot b \\ p &= a + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{gp: } co &= g[0] + p[0] \cdot ci \\ go &= g[1] + p[1] \cdot g[0] \\ po &= p[1] \cdot p[0] \end{aligned}$$

加算器の遅延時間



リップルキャリー加算器の遅延時間 $O(n)$

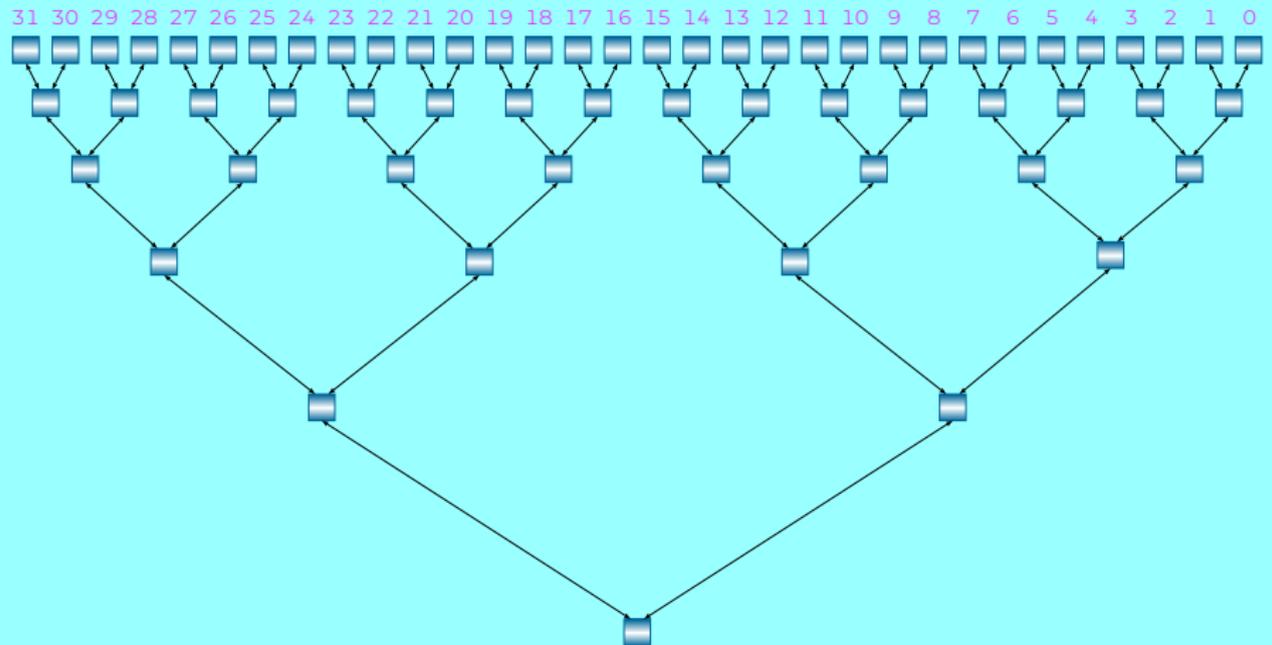

ツリー型桁上げ先見加算器の遅延時間 $O(\log_2 n)$

マルチビット加算回路

まとめ

- マルチビット
- マルチビットの加算
- リップルキャリー加算器 (RCA)
RCA: Ripple-Carry Adder
- 桁上げ先見加算器 (CLA)
CLA: Carry-Look-ahead Adder
- ツリー型桁上げ先見加算器の回路

課題 VI (100 点 + 100 点)

14 ページを参照し、全加算器 `add1` を使って、4 ビットリップルキャリーアダー `add4` を設計し動作検証シミュレーションして下さい。

入力信号: `A[3..0]` 4-bit data
入力信号: `B[3..0]` 4-bit data
出力信号: `S[3..0]` 4-bit result

プロジェクト名は `add4` にすること。
テストベンチ [`add4_tb.v`](#) を使って下さい。

課題 VI (100 点 + 100 点)



4 つの Radix 表示 : 1. Binary (2 進)

2. Hexadecimal (16 進)

A = 0001 3. Unsigned (符号なし 10 進 - 絶対値)

B = 0000 ~ 1111 4. Decimal (2 の補数 10 進)

課題 VI (100 点 + 100 点)



4 つの Radix 表示 : 1. Binary (2 進)

2. Hexadecimal (16 進)

A = 0111 3. Unsigned (符号なし 10 進 - 絶対値)

B = 0000 ~ 1111 4. Decimal (2 の補数 10 進)

課題 VI (100 点 + 100 点)



4 つの Radix 表示 : 1. Binary (2 進)

2. Hexadecimal (16 進)


A = 1111 3. Unsigned (符号なし 10 進 - 絶対値)

B = 0000 ~ 1111 4. Decimal (2 の補数 10 進)

課題 VI (100 点 + 100 点)

オプション (+100 点): 30 ページを参照し、8 ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路を設計し動作検証シミュレーションして下さい。テストベンチを自分で作って下さい。

課題 VI (100 点 + 100 点)

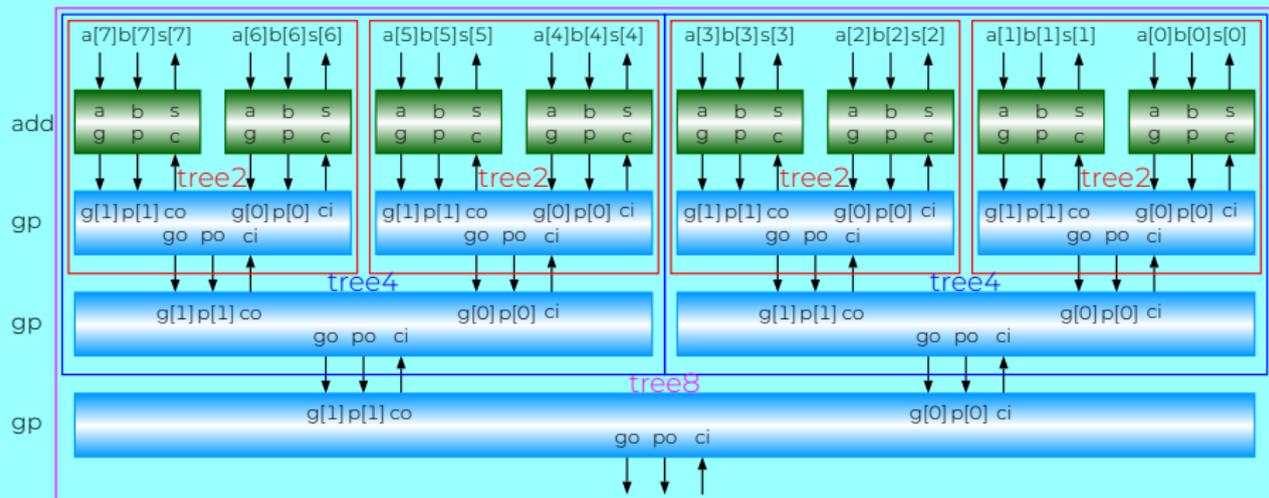


この回路は階層的に設計できる。設計順番:

tree2 (2ビット加算器、二つの add と一つの gp を使用) ⇒

tree4 (4ビット加算器、二つの tree2 と一つの gp を使用) ⇒

tree8 (8ビット加算器、二つの tree4 と一つの gp を使用)


課題 VI (100 点 + 100 点)

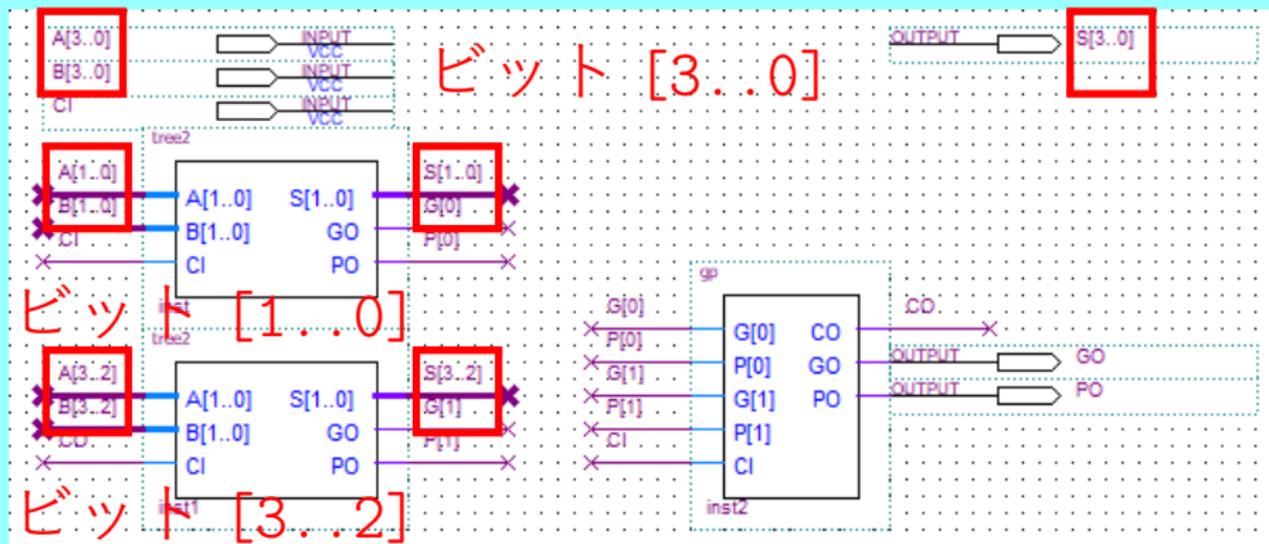

tree4 (4 ビット加算器、二つの `tree2` と一つの `gp` を使用) の例

マルチビット番号に注意してください

課題 VI (100 点 + 100 点)

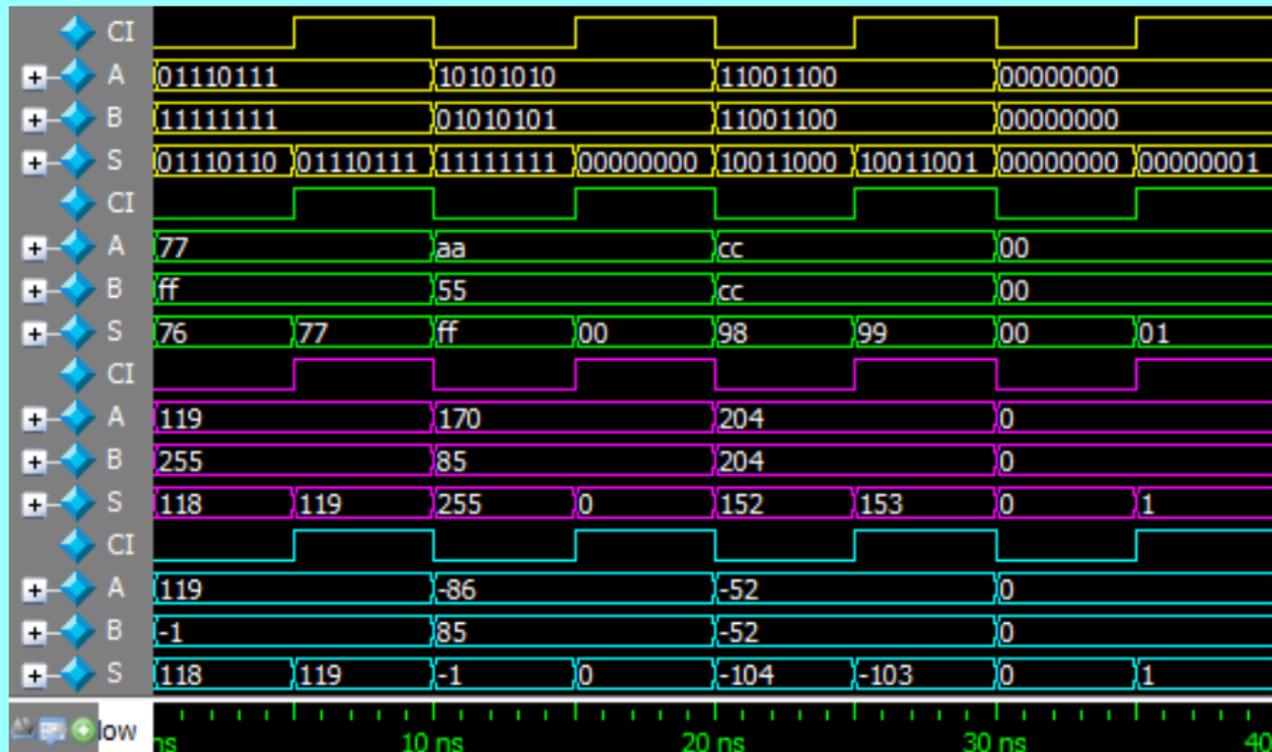

tree8 のシミュレーションの例

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

全加算器の論理式

$$S = A \oplus B \oplus CI$$

$$CO = A \cdot B + B \cdot CI + CI \cdot A$$

```
module add1b (A, B, CI, CO, S);  
    input  A, B, CI;  
    output CO, S;  
    assign S  = A ^ B ^ CI;  
    assign CO =          ;  
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

4ビットリップルキャリーアダーの設計（P14を参照）

```
module add4b (A, B, CI, CO, S);
    input  [3:0] A, B;
    input          CI;
    output [3:0] S;
    output          CO;
    wire  [2:0] c; // internal wires
    add1b i0 (A[0], B[0], CI, c[0], S[0]); // full adder 0
    add1b i1 (A[1], B[1],      ,      , S[1]); // full adder 1
    add1b i2 (A[2], B[2],      ,      , S[2]); // full adder 2
    add1b i3 (A[3], B[3],      , CO, S[3]); // full adder 3
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

1ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路（P30を参照）

```
module tree_1 (a, b, c, g, p, s);
    input  a, b, c;
    output g, p, s;
    assign s = a ^ b ^ c;
    assign g =      ;
    assign p =      ;
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

ツリー型桁上げ先見加算器の GP の回路 (P30 を参照)

```
module g_p (g, p, c_in, g_out, p_out, c_out);
    input [1:0] g, p;
    input      c_in;
    output     g_out, p_out, c_out;
    assign     c_out = g[0] | p[0] & c_in;
    assign     g_out = g[ ] | p[ ] & g[ ];
    assign     p_out = p[ ] & p[ ];
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

2ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路（P30を参照）

```
module tree_2 (a, b, c_in, g_out, p_out, s);
    input  [1:0] a, b;
    input          c_in;
    output         g_out, p_out;
    output [1:0] s;
    wire  [1:0] g, p;
    wire          c_out;
    tree_1 a0 (a[ ], b[ ], c_in, g[ ], p[ ], s[ ]);
    tree_1 a1 (a[ ], b[ ], c_out, g[ ], p[ ], s[ ]);
    g_p gp (g, p, c_in, g_out, p_out, c_out);
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

4ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路（P30を参照）

```
module tree_4 (a, b, c_in, g_out, p_out, s);
    input  [3:0] a, b;
    input          c_in;
    output         g_out, p_out;
    output [3:0] s;
    wire  [1:0] g, p;
    wire          c_out;
    tree_2 a0 (a[ ], b[ ], c_in, g[ ], p[ ], s[ ]);
    tree_2 a1 (a[ ], b[ ], c_out, g[ ], p[ ], s[ ]);
    g_p gp (g, p, c_in, g_out, p_out, c_out);
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

8ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路（P30を参照）

```
module tree_8 (a, b, c_in, g_out, p_out, s);
    input  [7:0] a, b;
    input          c_in;
    output         g_out, p_out;
    output [7:0] s;
    wire  [1:0] g, p;
    wire          c_out;
    tree_4 a0 (a[ ], b[ ], c_in, g[ ], p[ ], s[ ]);
    tree_4 a1 (a[ ], b[ ], c_out, g[ ], p[ ], s[ ]);
    g_p gp (g, p, c_in, g_out, p_out, c_out);
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。