

論理回路入門（8）

2進数の掛け算とウォレスツリー

李 亜民

2022年11月15日(火)

2進数の掛け算

ポイント

- 符号なし数の掛け算（乗算）
- 符号なし乗算器回路
- 符号なし CSAs を使用する乗算器回路
- 符号なしのウォレスツリー乗算器
- 2の補数で表現する数の掛け算
- 2の補数のウォレスツリー乗算器

2 進数掛け算の方式と掛け算命令

① 直列掛け算

- ▶ 筆算と同じ、各桁を順次計算。

② 並列掛け算

- ▶ 組合わせ論理回路を利用、各桁を同時に計算。

③ ROM 利用の掛け算

- ▶ ROM にデータを用意、演算時に読み出し。

CPU の掛け算命令の例 (32 ビット × 32 ビット)

- `mulh` 64 ビット積の上位 32 ビットの計算
- `mul` 64 ビット積の下位 32 ビットの計算

符号なし数の掛け算

1 1 1 0

かけられる数 (14₁₀)

× 1 0 1 0

かける数 (10₁₀)

0 0 0 0

1 1 1 0

0 0 0 0

+ 1 1 1 0

1 0 0 0 1 1 0 0

積 (140₁₀)

桁に応じて
ずらす

2 倍のビット数が必要

符号なし数の掛け算

$$\begin{array}{rcccc} & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \text{かけられる数} \\ \times & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 & \text{かける数} \\ \hline \end{array}$$

$$a_3b_0 \quad a_2b_0 \quad a_1b_0 \quad a_0b_0$$

$$a_3b_1 \quad a_2b_1 \quad a_1b_1 \quad a_0b_1$$

$$a_3b_2 \quad a_2b_2 \quad a_1b_2 \quad a_0b_2$$

$$+ a_3b_3 \quad a_2b_3 \quad a_1b_3 \quad a_0b_3$$


4 × 4 = 16

AND gates


$$\begin{array}{cccccccc} p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0 & \text{積} \end{array}$$

注意: $a_i \times b_i = a_i \cdot b_i = a_i b_i \dots \dots \dots$ AND

符号なし数の掛け算

 


符号なし数の掛け算

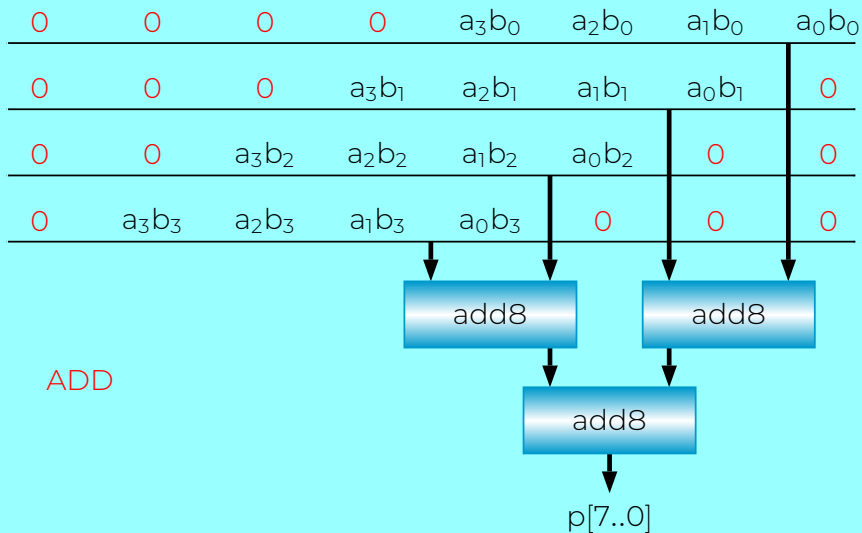


符号なし数の乗算器回路

and2_4x4.bdf

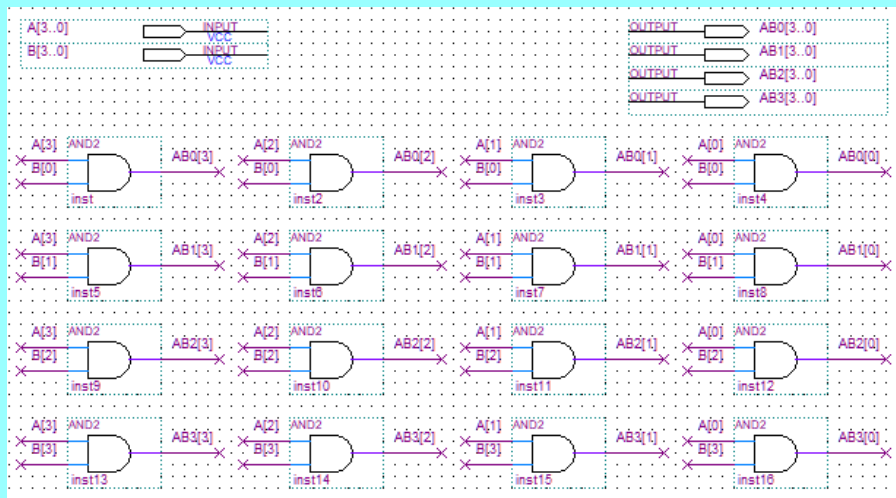

符号なし数の乗算器回路

mul4x4_tree.bdf



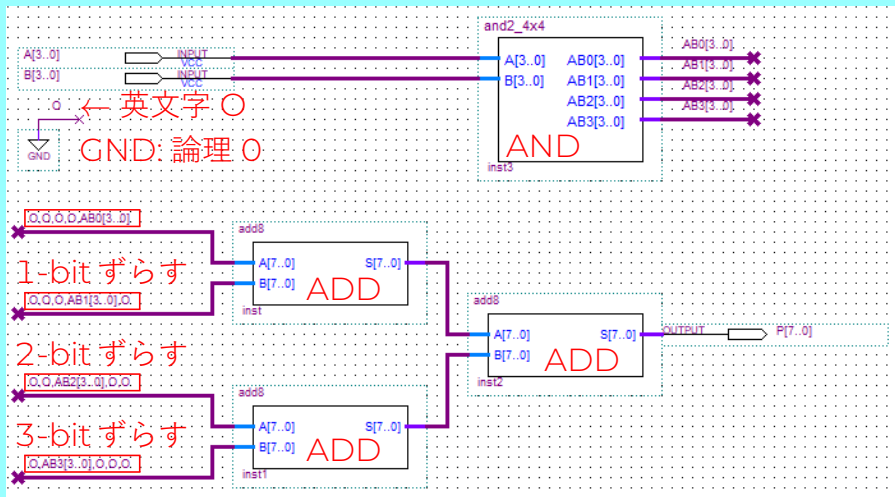


テストベンチ

回路のモジュール `mul4x4_tree` を呼び出し、入力のパターンを用意する。

```
'timescale 1ns/1ps // unit = 1 ns; accuracy = 1 ps
module mul4x4_tree_tb;
  reg [3:0] A,B;
  wire [7:0] P;
  mul4x4_tree i1 (.A(A), .B(B), .P(P));
  integer i,j;
  initial begin
    #0 A = 0; B = 0;
    for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
      for (j = i; j < 16; j = j + 1) begin
        #1 A = i; B = j;
      end
    end
    #1 $stop;
  end
endmodule
```

乗算器回路のシミュレーション

   

Radix: Unsigned (符号なし)

$15 \times 15 = 225$



CSA を使用する乗算器回路 (4ビット)


Carry Save Adders (CSAs)

桁上げ保存加算器 CSAs

$((n-1) \times (n-1) = 9 \text{ 個})$

段数: $n-1=3$

$n=4$: ビット数

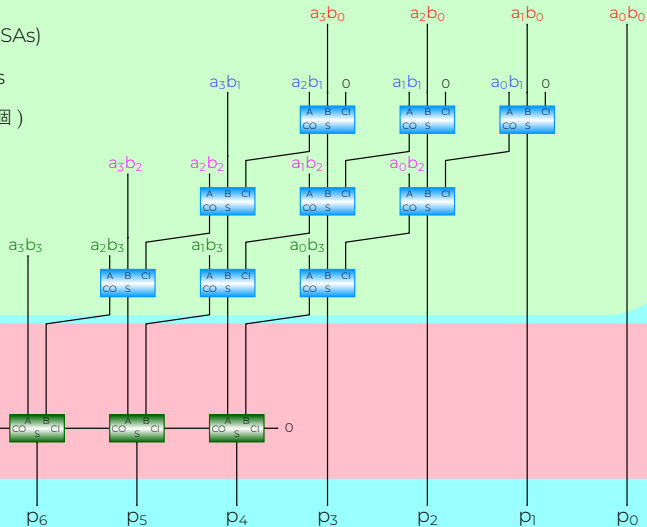

Ripple Carry Adder

桁上げ伝播加算器 RCA


(1 個)

Wallace Tree (ウォレスツリー)

CSA: 3 inputs \rightarrow 2 outputs

段数: $\log_{3/2} n$


n: ビット数

 

計算可能であれば、大量の CSA を使用して並列に計算する。

Wallace Tree の回路

mul4x4_wallace_tree.bdf

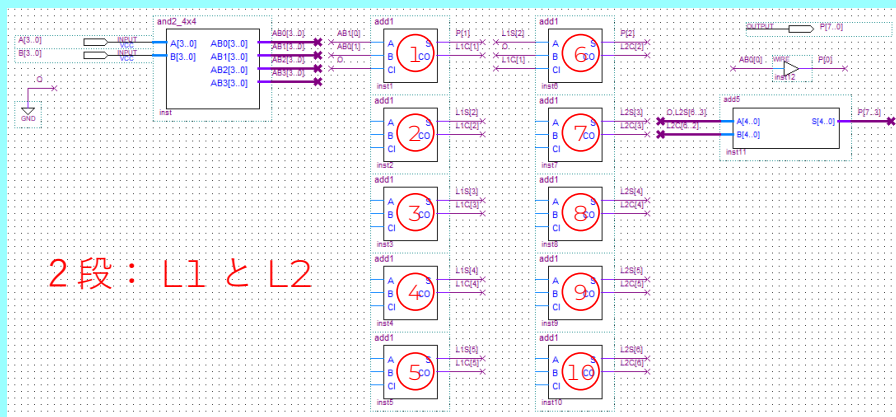

注意: 一部のワイヤーが省略された。




テストベンチ

```
'timescale 1ns/1ps // unit = 1 ns; accuracy = 1 ps
module mul4x4_wallace_tree_tb;
  reg [3:0] A,B;
  wire [7:0] P;

  mul4x4_wallace_tree i1 (.A(A), .B(B), .P(P));

  integer i,j;
  initial begin
    #0 A = 0; B = 0;
    for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
      for (j = i; j < 16; j = j + 1) begin
        #1 A = i; B = j;
      end
    end
    #1 $stop;
  end
endmodule
```

Wallace Tree の波形

   

Radix: Unsigned (符号なし)


$$15 \times 15 = 225$$



Wallace Tree (8ビット)

Level 1 (L1) carry save adders (CSAs)

CSA: 3 inputs \rightarrow 2 outputs

 


段 1 (L1) の CSAs (# of CSAs : CSA の個数)

まるアスタリスク : 段 2 (L2) に送る。

計算可能であれば、大量の CSA を使用して並列に計算する。

Wallace Tree (8ビット)

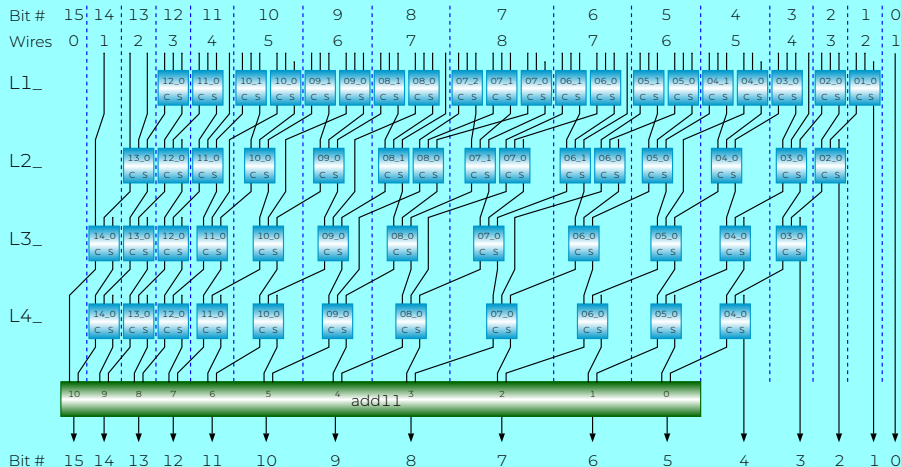


CSA: 3 inputs → 2 outputs ;

$$\text{段数} = \log_{3/2} n$$

計算可能であれば、大量の CSA を使用して並列に計算する。

Wallace Tree (8ビット)

 
綺麗に整列されたウォレスツリーの回路図。
詳細については、前のページを参照してください。



4 段 CSAs

CSA を使用する乗算器回路 (8ビット)

詳細については、
12 ページを参照
してください。

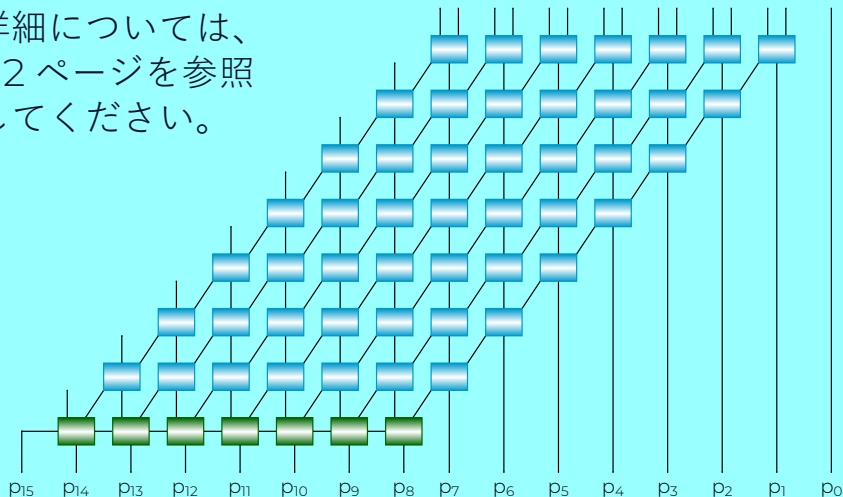

7 段 CSAs

2の補数で表現する数の掛け算

- 符号なし数の掛け算

$$1111 \times 1111 = 111000001 \dots\dots 15 \times 15 = 225$$

$$1111 \times 0010 = 00011110 \dots\dots 15 \times 2 = 30$$

- 2の補数で表現する数の掛け算

$$1111 \times 1111 = 000000001 \dots\dots (-1) \times (-1) = +1$$

$$1111 \times 0010 = 11111110 \dots\dots (-1) \times (+2) = -2$$

- 2の補数掛け算のルール

$$\text{正} \times \text{正} = \text{正}$$

$$\text{正} \times \text{負} = \text{負}$$

$$\text{負} \times \text{正} = \text{負}$$


$$\text{負} \times \text{負} = \text{正}$$

↑

赤：下位4ビットは同じである

青：下位4ビットは同じである

2の補数で表現する数の掛け算

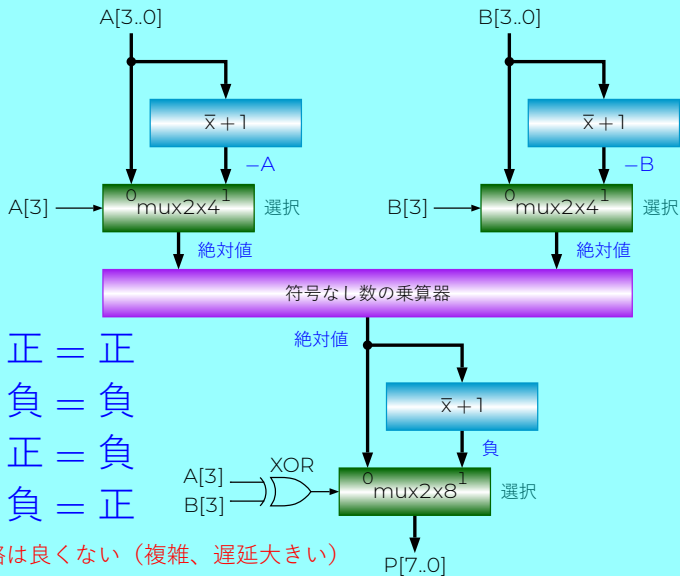

正 × 正 = 正
正 × 負 = 負
負 × 正 = 負
負 × 負 = 正

2の補数で表現する数の掛け算

$$A_4 = a_3a_2a_1a_0 = -a_3 \times 2^3 + \sum_{i=0}^2 a_i \times 2^i = -a_3 \times 2^3 + A_3$$

$$B_4 = b_3b_2b_1b_0 = -b_3 \times 2^3 + \sum_{i=0}^2 b_i \times 2^i = -b_3 \times 2^3 + B_3$$

A_3 と B_3 : 符号なし数

$(a + b)(x + y) = ax + ay + bx + by$ なので、

$$\begin{aligned} P_8 &= A_4 \times B_4 \\ &= (-a_3 \times 2^3 + A_3) \times (-b_3 \times 2^3 + B_3) \\ &= a_3 \times b_3 \times 2^6 \\ &\quad + (-a_3 \times B_3) \times 2^3 \quad (\text{負}) \\ &\quad + (-b_3 \times A_3) \times 2^3 \quad (\text{負}) \\ &\quad + A_3 \times B_3 \end{aligned}$$

2の補数で表現する数の掛け算

$-X = \bar{X} + 1$ なので、

$$(-a_3 \times B_3) \times 2^3 = (\bar{0}, \bar{0}, \overline{a_3 b_2}, \overline{a_3 b_1}, \overline{a_3 b_0} + 1) \times 2^3$$

$$(-b_3 \times A_3) \times 2^3 = (\bar{0}, \bar{0}, \overline{a_2 b_3}, \overline{a_1 b_3}, \overline{a_0 b_3} + 1) \times 2^3$$

つまり

Bit#	7	6	5	4	3	
	1	1	$\overline{a_3 b_2}$	$\overline{a_3 b_1}$	$\overline{a_3 b_0}$	反転
	0	0	0	0	1	+1
	1	1	$\overline{a_2 b_3}$	$\overline{a_1 b_3}$	$\overline{a_0 b_3}$	反転
+	0	0	0	0	1	+1

2の補数で表現する数の掛け算

Bit#	7	6	5	4	3	
	1	1	$\overline{a_3 b_2}$	$\overline{a_3 b_1}$	$\overline{a_3 b_0}$	反転
	0	0	0	0	1	+1
	1	1	$\overline{a_2 b_3}$	$\overline{a_1 b_3}$	$\overline{a_0 b_3}$	反転
+	0	0	0	0	1	+1

整理

Bit#	7	6	5	4	3
	0	0	$\overline{a_3 b_2}$	$\overline{a_3 b_1}$	$\overline{a_3 b_0}$
	0	0	$\overline{a_2 b_3}$	$\overline{a_1 b_3}$	$\overline{a_0 b_3}$
+	1	0	0	1	0




テストベンチ

```
'timescale 1ns/1ps // unit = 1 ns; accuracy = 1 ps
module mul4x4_wallace_tree_signed_tb;
  reg [3:0] A,B;
  wire [7:0] P;

  mul4x4_wallace_tree_signed i1 (.A(A), .B(B), .P(P));

  integer i,j;
  initial begin
    #0 A = 0; B = 0;
    for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
      for (j = i; j < 16; j = j + 1) begin
        #1 A = i; B = j;
      end
    end
    #1 $stop;
  end
endmodule
```


2 の補数のウォレスツリーの波形

   

Radix: Decimal (符号付き 10 進) $(-1) \times (-1) = +1$

符号なしのウォレスツリーの回路

CSAs: Carry Save Adders

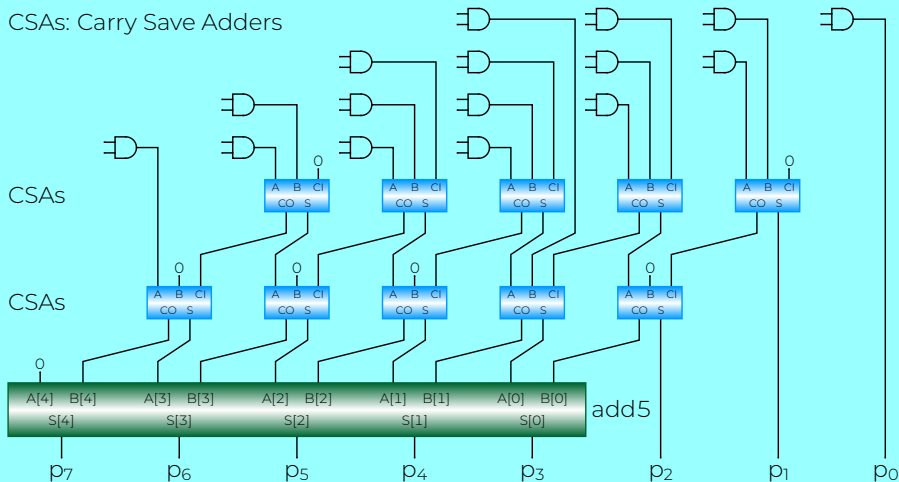

a_3b_2 、 a_3b_1 、 a_3b_0 、 a_2b_3 、 a_1b_3 、 a_0b_3 : P6を参照

2進数の掛け算

まとめ

- 符号なし数の掛け算（乗算）
- 符号なし乗算器回路
- 符号なし CSAs を使用する乗算器回路
- 符号なしのウォレスツリー乗算器
- 2の補数で表現する数の掛け算
- 2の補数のウォレスツリー乗算器

課題 VIII (100 点 + 200 点)

4 ビット × 4 ビット **符号なし** のウォレスツリーを設計し動作検証シミュレーションして下さい。

入力信号: A[3..0] 4-bit data

入力信号: B[3..0] 4-bit data

出力信号: P[7..0] 8-bit result

プロジェクト名は `mul4x4_wallace_tree` にすること。

テストベンチ [mul4x4_wallace_tree_tb.v](#) を使って下さい。

オプション (+50 点): 4 ビット × 4 ビット **2 の補数** のウォレスツリーを設計し動作検証シミュレーションして下さい。(注意:

`gnd = 0; vcc = 1`) プロジェクト名は

`mul4x4_wallace_tree_signed` にすること。テストベンチ

[mul4x4_wallace_tree_signed_tb.v](#) を使って下さい。

課題 VIII (100 点 + 200 点)

オプション (+100 点): 8 ビット × 8 ビット **符号なし** のウォレスツリーを設計し動作検証シミュレーションして下さい。

入力信号: A[7..0] 8-bit data

入力信号: B[7..0] 8-bit data

出力信号: P[15..0] 16-bit result

プロジェクト名は mul8x8_wallace_tree にすること。

テストベンチを自分で作って下さい。

オプション (+50 点): 8 ビット × 8 ビット **2 の補数** のウォレスツリーを設計し動作検証シミュレーションして下さい。(注意:

gnd = 0; vcc = 1) プロジェクト名は

mul8x8_wallace_tree_signed にすること。テストベンチを自分で作って下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

5ビット加算器の設計（第6回資料P14を参照）

```
module add5b (A, B, S);
    input  [4:0] A, B;
    output [4:0] S;
    wire   [4:0] c; // internal wires
    add1b i0 (A[0], B[0], 1'b0, c[0], S[0]); // full adder 0
    add1b i1 (A[1], B[1], c[0], c[1], S[1]); // full adder 1
    add1b i2 (A[2], B[2], c[1], c[2], S[2]); // full adder 2
    add1b i3 (A[3], B[3], c[2], c[3], S[3]); // full adder 3
    add1b i4 (A[4], B[4], c[3], c[4], S[4]); // full adder 3
endmodule
```

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

AND2 マトリクス（行列）（P8 を参照）

```
module and4x4 (A, B, AB0, AB1, AB2, AB3);  
    input  [3:0] A, B;  
    output [3:0] AB0, AB1, AB2, AB3;  
    assign AB0 = A & {4{B[0]}};  
    assign AB1 = A & {4{B[1]}};  
    assign AB2 = A & {4{B[2]}};  
    assign AB3 = A & {4{B[3]}};  
endmodule
```

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

符号なしのウォレスツリーの回路（P13、P14を参照）

```
module wallace4x4 (A, B, P);
    input  [3:0] A, B;
    output [7:0] P;
    wire   [3:0] AB0, AB1, AB2, AB3;
    wire   [5:1] L1C;
    wire   [5:2] L1S;
    wire   [6:2] L2C;
    wire   [6:3] L2S;
    and4x4 i0 (A, B, AB0, AB1, AB2, AB3);
    assign P[0] = AB0[0];
    add1b i1 (AB1[0], AB0[1], 1'b0, L1C[1], P[1]); // 1 L1
```

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

符号なしのウォレスツリーの回路（P13、P14を参照）

```
add1b i2 (AB2[0], AB1[1], AB0[2], L1C[2], L1S[2]); // 2 L1
add1b i3 (      ,      ,      , L1C[3], L1S[3]); // 3 L1
add1b i4 (      ,      ,      , L1C[4], L1S[4]); // 4 L1
add1b i5 (      ,      ,      , L1C[5], L1S[5]); // 5 L1
add1b i6 (L1S[2], L1C[1], 1'b0, L2C[2], P[2]); // 6 L2
add1b i7 (      ,      ,      , L2C[3], L2S[3]); // 7 L2
add1b i8 (      ,      ,      , L2C[4], L2S[4]); // 8 L2
add1b i9 (      ,      ,      , L2C[5], L2S[5]); // 9 L2
add1b ia (      ,      ,      , L2C[6], L2S[6]); // 10 L2
add5b ib ({1'b0,L2S[6:3]}, L2C[6:2], P[7:3]); // add5b
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Sを符号なしの4ビットAかける4ビットBの8ビット積とする

$$A_3A_2A_1A_0 \times B_3B_2B_1B_0 = S_7S_6S_5S_4S_3S_2S_1S_0$$

Tを2の補数の4ビットAかける4ビットBの8ビット積とする

$$A_3A_2A_1A_0 \times B_3B_2B_1B_0 = T_7T_6T_5T_4T_3T_2T_1T_0$$

証明：

$$S_3S_2S_1S_0 = T_3T_2T_1T_0$$