

論理回路入門（9）

マルチプレクサと簡単な ALU の設計

李 亜民

2022 年 11 月 22 日 (火)


マルチプレクサ

ポイント



- マルチプレクサ
- 組み合わせ回路設計の手順
- 1 ビット 2-to-1 のマルチプレクサ
- 4 ビット 2-to-1 のマルチプレクサ
- 1 ビット 4-to-1 のマルチプレクサ
- 4 ビット 4-to-1 のマルチプレクサ
- バレルシフタ (Barrel shifter) 回路
- 7 セグメント LED
- ALU: Arithmetic Logic Unit (算術論理演算回路)

マルチプレクサ

 
マルチプレクサ (Multiplexer) は、複数の入力から1つを選択し出力する。
(マルチプレクサ = データ選択器)




2-to-1 マルチプレクサ

  

4-to-1 マルチプレクサ

 

2-to-1 のマルチプレクサを設計

 


1 ビット 2-to-1 のマルチプレクサ回路を設計しましょう。

組み合わせ回路設計の手順


- ① 問題を理解する。
- ② 入力と出力信号の名前を任意に決める。
- ③ 入力のあらゆる組み合わせを列挙し，真理値表をつくる。
- ④ 真理値表から論理式をつくる。
(どの組み合わせで出力が 1 になるか。)
- ⑤ カルノー図を用いて論理式を簡単化する。
- ⑥ 論理式から回路をつくる。
- ⑦ テストベンチをつくる (シミュレーションするため)。
- ⑧ 回路をシミュレーションする (回路設計の正当性検証)。
- ⑨ 与えられた回路の動作を理解する (波形の説明)。

マルチプレクサ

 1. 問題: 二つの入力 (それぞれの入力は 1 ビット) から一つを選択して出力するマルチプレクサを設計せよ。



入力 0 を選択


 


入力 1 を選択


マルチプレクサ — 信号

  2. 入力と出力信号の名前を任意に決める。例えば

- ▶ 二つの入力信号: A0 と A1
- ▶ 一つの出力信号: Y
- ▶ どちらを選択するかを告げる信号 (入力): S
 - ★ if ($S == 0$) $Y = A0$; S は 0 のとき、A0 を選択する
 - ★ else $Y = A1$; S は 1 のとき、A1 を選択する



 - ▶ 右側の図はマルチプレクサのシンボルですが、どのような回路で Y は出力されているのでしょうか？



マルチプレクサ — 真理値表

3. 真理値表をつくる。

入力は3つ、全ての組み合わせは8つ ($2^3 = 8$)

入力			出力
S	A1	A0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Sは0のとき、
A0を選択する

Sは1のとき、
A1を選択する

マルチプレクサ — 論理式


4. 論理式をつくる (どの組み合わせで出力が1になるか)。

S	入力		出力	
	A1	A0	Y	
0	0	0	0	
0	0	1	1	← $\bar{S} \bar{A1} A0$
0	1	0	0	
0	1	1	1	← $\bar{S} A1 A0$
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	← $S A1 \bar{A0}$
1	1	1	1	← $S A1 A0$

$$Y = \bar{S} \bar{A1} A0 + \bar{S} A1 A0 + S A1 \bar{A0} + S A1 A0$$

マルチプレクサ — 論理式の簡単化

5. カルノー図を用いて論理式を簡単化する:

 


あるいはブール代数の定理により論理式を簡単化する:

$$\begin{aligned} Y &= \bar{S}\bar{A}\bar{1}A0 + \bar{S}A1A0 + SA1\bar{A}\bar{0} + SA1A0 \\ &= \bar{S}A0(\bar{A}\bar{1} + A1) + SA1(\bar{A}\bar{0} + A0) \\ &= \bar{S}A0 + SA1 \end{aligned}$$

マルチプレクサー回路

6. 論理式から回路をつくる。

$$Y = \bar{S}A0 + SA1$$

 

マルチプレクサ — テストベンチ

7. テストベンチをつくる (シミュレーションするため)。

```
'timescale 1ns/1ps // unit = 1 ns; accuracy = 1 ps
module mux2x1_tb; // test bench, no input / output pins
  reg S,A0,A1; // reg type for inputs of mux2x1
  wire Y; // wire type for outputs of mux2x1
  mux2x1 i1 (.A0(A0), .A1(A1), .S(S), .Y(Y)); // invoke mux2x1
  initial begin // input signal patterns


|                                           | S    | A1 | A0 |
|-------------------------------------------|------|----|----|
| #0 S = 0; A1 = 0; A0 = 0; //              | 0 ns | 0  | 0  |
| #1 S = 0; A1 = 0; A0 = 1; // 0 + 1 = 1 ns | 0 ns | 0  | 1  |
| #1 S = 0; A1 = 1; A0 = 0; // 1 + 1 = 2 ns | 0 ns | 1  | 0  |
| #1 S = 0; A1 = 1; A0 = 1; // 2 + 1 = 3 ns | 0 ns | 1  | 1  |
| #1 S = 1; A1 = 0; A0 = 0; // 3 + 1 = 4 ns | 1 ns | 0  | 0  |
| #1 S = 1; A1 = 0; A0 = 1; // 4 + 1 = 5 ns | 1 ns | 0  | 1  |
| #1 S = 1; A1 = 1; A0 = 0; // 5 + 1 = 6 ns | 1 ns | 1  | 0  |
| #1 S = 1; A1 = 1; A0 = 1; // 6 + 1 = 7 ns | 1 ns | 1  | 1  |
| #1 \$stop; // stop simulation after 8 ns  |      |    |    |


  

    end
  endmodule
```

マルチプレクサ — 波形


8. 回路をシミュレーションする。

$$Y = \bar{S} A0 + S A1$$

 

9. 理解: 入力 $S = 0$ のとき出力 $Y = A0$; 入力 $S = 1$ のとき出力 $Y = A1$

4ビット 2-to-1 のマルチプレクサ

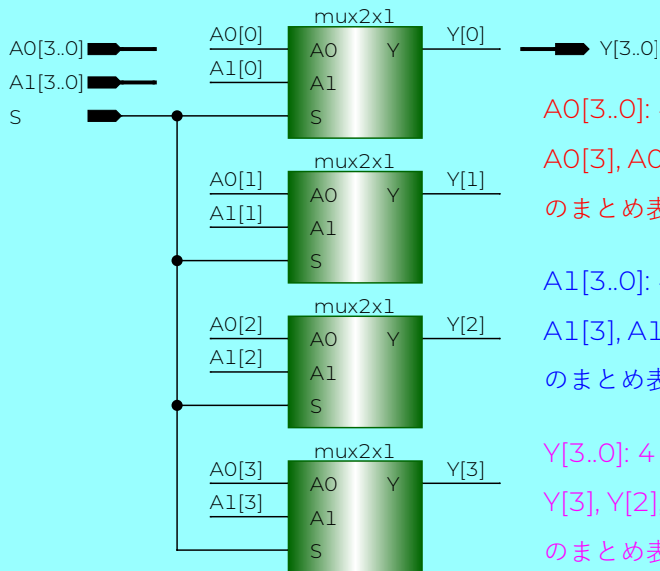

A0[3..0]: 4ビット幅である
A0[3], A0[2], A0[1], A0[0]
のまとめ表示であること


A1[3..0]: 4ビット幅である
A1[3], A1[2], A1[1], A1[0]
のまとめ表示であること

Y[3..0]: 4ビット幅である
Y[3], Y[2], Y[1], Y[0]
のまとめ表示であること

4-to-1 のマルチプレクサ (1ビット)

● 2-to-1 のマルチプレクサ

$$Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1$$

 


真理値表

S	Y
0	A0
1	A1

● 4-to-1 のマルチプレクサ


 
$$Y = \bar{S1} \cdot \bar{S0} \cdot A0 + \bar{S1} \cdot S0 \cdot A1 + S1 \cdot \bar{S0} \cdot A2 + S1 \cdot S0 \cdot A3$$



真理値表

S1	S0	Y
0	0	A0
0	1	A1
1	0	A2
1	1	A3

4-to-1 のマルチプレクサ (4ビット)

 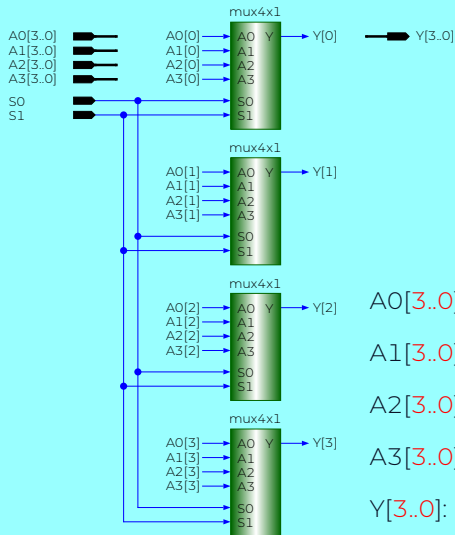

シンボル

A0[3..0]: 4ビット: A0[3], A0[2], A0[1], A0[0]

A1[3..0]: 4ビット: A1[3], A1[2], A1[1], A1[0]

A2[3..0]: 4ビット: A2[3], A2[2], A2[1], A2[0]

A3[3..0]: 4ビット: A3[3], A3[2], A3[1], A3[0]

Y[3..0]: 4ビット: Y[3], Y[2], Y[1], Y[0]


マルチプレクサの応用 — バレルシフタ

- SLL — Shift Left Logical (論理左シフト)
 - ▶ 0010 0011 4-bit shift left:
0011 0000
 - ▶ 1010 0011 4-bit shift left:
0011 0000
- SRL — Shift Right Logical (論理右シフト)
 - ▶ 0010 0011 4-bit shift right logical:
0000 0010
 - ▶ 1010 0011 4-bit shift right logical:
0000 1010
- SRA — Shift Right Arithmetic (算術右シフト)
 - ▶ 0010 0011 4-bit shift right arithmetic:
0000 0010 (符号拡張)
 - ▶ 1010 0011 4-bit shift right arithmetic:
1111 1010 (符号拡張)

マルチプレクサの応用 — バレルシフタ

論理左シフト (SLL)

01111110 → (0-bit shift) → 01111110 (0=000: shift 0, 0, 0 bit)
01111110 → (1-bit shift) → 11111100 (1=001: shift 0, 0, 1 bit)
01111110 → (2-bit shift) → 11110000 (2=010: shift 0, 2, 0 bit)
01111110 → (3-bit shift) → 11110000 (3=011: shift 0, 2, 1 bit)
01111110 → (4-bit shift) → 11100000 (4=100: shift 4, 0, 0 bit)
01111110 → (5-bit shift) → 11000000 (5=101: shift 4, 0, 1 bit)
01111110 → (6-bit shift) → 10000000 (6=110: shift 4, 2, 0 bit)
01111110 → (7-bit shift) → 00000000 (7=111: shift 4, 2, 1 bit)

 


If $b[2] = 1$, shift $2^2 = 4$ bits
If $b[1] = 1$, shift $2^1 = 2$ bits
If $b[0] = 1$, shift $2^0 = 1$ bit

マルチプレクサの応用 — バレルシフタ

論理右シフト (SRL)

01111110 → (0-bit shift) → 01111110 (0=000: shift 0, 0, 0 bit)
01111110 → (1-bit shift) → 00111111 (1=001: shift 0, 0, 1 bit)
01111110 → (2-bit shift) → 00011111 (2=010: shift 0, 2, 0 bit)
01111110 → (3-bit shift) → 00001111 (3=011: shift 0, 2, 1 bit)
10000000 → (4-bit shift) → 00001000 (4=100: shift 4, 0, 0 bit)
10000000 → (5-bit shift) → 00000100 (5=101: shift 4, 0, 1 bit)
10000000 → (6-bit shift) → 00000010 (6=110: shift 4, 2, 0 bit)
10000000 → (7-bit shift) → 00000001 (7=111: shift 4, 2, 1 bit)

 


If $b[2] = 1$, shift $2^2 = 4$ bits
If $b[1] = 1$, shift $2^1 = 2$ bits
If $b[0] = 1$, shift $2^0 = 1$ bit

マルチプレクサの応用 — バレルシフタ


算術右シフト (SRA)

01111110 → (0-bit shift) → 01111110 (0=000: shift 0, 0, 0 bit)
01111110 → (1-bit shift) → 00111111 (1=001: shift 0, 0, 1 bit)
01111110 → (2-bit shift) → 00011111 (2=010: shift 0, 2, 0 bit)
01111110 → (3-bit shift) → 00001111 (3=011: shift 0, 2, 1 bit)
10000000 → (4-bit shift) → 11111000 (4=100: shift 4, 0, 0 bit)
10000000 → (5-bit shift) → 11111100 (5=101: shift 4, 0, 1 bit)
10000000 → (6-bit shift) → 11111110 (6=110: shift 4, 2, 0 bit)
10000000 → (7-bit shift) → 11111111 (7=111: shift 4, 2, 1 bit)

 


If $b[2] = 1$, shift $2^2 = 4$ bits
If $b[1] = 1$, shift $2^1 = 2$ bits
If $b[0] = 1$, shift $2^0 = 1$ bit

バレルシフタの回路

 

必要なマルチプレクサの数 = $2n \log_2 n$

バレルシフトの波形

 


論理左シフト (arith = 0; right = 0) (SLL)

- 01111110 → (0-bit shift) → 01111110 ... (0=000: shift 0, 0, 0 bit)
- 01111110 → (1-bit shift) → 11111100 ... (1=001: shift 0, 0, 1 bit)
- 01111110 → (2-bit shift) → 11111000 ... (2=010: shift 0, 2, 0 bit)
- 01111110 → (3-bit shift) → 11110000 ... (3=011: shift 0, 2, 1 bit)
- 01111110 → (4-bit shift) → 11100000 ... (4=100: shift 4, 0, 0 bit)
- 01111110 → (5-bit shift) → 11000000 ... (5=101: shift 4, 0, 1 bit)
- 01111110 → (6-bit shift) → 10000000 ... (6=110: shift 4, 2, 0 bit)
- 01111110 → (7-bit shift) → 00000000 ... (7=111: shift 4, 2, 1 bit)



バレルシフタの波形

 


論理右シフト (arith = 0; right = 1) (SRL)

- 01111110 → (0-bit shift) → 01111110 ... (0=000: shift 0, 0, 0 bit)
- 01111110 → (1-bit shift) → 00111111 ... (1=001: shift 0, 0, 1 bit)
- 01111110 → (2-bit shift) → 00011111 ... (2=010: shift 0, 2, 0 bit)
- 01111110 → (3-bit shift) → 00001111 ... (3=011: shift 0, 2, 1 bit)
- 10000000 → (4-bit shift) → 00001000 ... (4=100: shift 4, 0, 0 bit)
- 10000000 → (5-bit shift) → 00000100 ... (5=101: shift 4, 0, 1 bit)
- 10000000 → (6-bit shift) → 00000010 ... (6=110: shift 4, 2, 0 bit)
- 10000000 → (7-bit shift) → 00000001 ... (7=111: shift 4, 2, 1 bit)



バレルシフタの波形

 

算術右シフト (arith = 1; right = 1)(SRA)

- 01111110 → (0-bit shift) → 01111110 ... (0=000: shift 0, 0, 0 bit)
- 01111110 → (1-bit shift) → 00111111 ... (1=001: shift 0, 0, 1 bit)
- 01111110 → (2-bit shift) → 00011111 ... (2=010: shift 0, 2, 0 bit)
- 01111110 → (3-bit shift) → 00001111 ... (3=011: shift 0, 2, 1 bit)
- 10000000 → (4-bit shift) → 11111000 ... (4=100: shift 4, 0, 0 bit)
- 10000000 → (5-bit shift) → 11111100 ... (5=101: shift 4, 0, 1 bit)
- 10000000 → (6-bit shift) → 11111110 ... (6=110: shift 4, 2, 0 bit)
- 10000000 → (7-bit shift) → 11111111 ... (7=111: shift 4, 2, 1 bit)



マルチプレクサの応用 — RegFile

コンピューターシステム

1. コンピューター

(1) メモリ

(2) 入出力インターフェース

(3) CPU (プロセッサ)

ALU

...


レジスタファイル

2. ソフトウェア
(OS やコンパイラなど)

3. 入出力デバイス
(キーボードやディスプレイなど)









マルチプレクサの応用 — RegFile

8 × 32 ビットレジスタ・ファイル

 


16進数7セグメントLED点灯回路

16進数7セグメントLED点灯の例

        

16進数7セグメント LED 点灯回路

 

led[i] = 0: 点灯

led[i] = 1: 消灯

真理値表

入力 (スイッチ)				出力 (LED)							
n[3]	n[2]	n[1]	n[0]	led[6]	led[5]	led[4]	led[3]	led[2]	led[1]	led[0]	
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
...	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...	
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	

カルノー図を使用して、各 led 出力信号を簡単化する。

16進数7セグメント LED 点灯回路

6つの7セグメントLEDと10個のスイッチ



コンピューターシステムとALUの関係

コンピューターシステム

1. コンピューター

(1) メモリ

(2) 入出力インターフェース

(3) CPU (プロセッサ)

ALU

...

レジスタファイル

2. ソフトウェア
(OS やコンパイラなど)

3. 入出力デバイス
(キーボードやディスプレイなど)

簡単な ALU の設計 (シンボル)

ALU: Arithmetic Logic Unit

八つの演算


aluc[2..0]

算術論理演算回路

aluc[2..0]


a[7..0]

b[7..0]

 

0 0 0	AND
0 0 1	OR
0 1 0	ADD
0 1 1	SUB
1 0 0	SLL
1 0 1	SRL
1 1 0	XOR
1 1 1	SRA

簡単な ALU の設計 (回路)

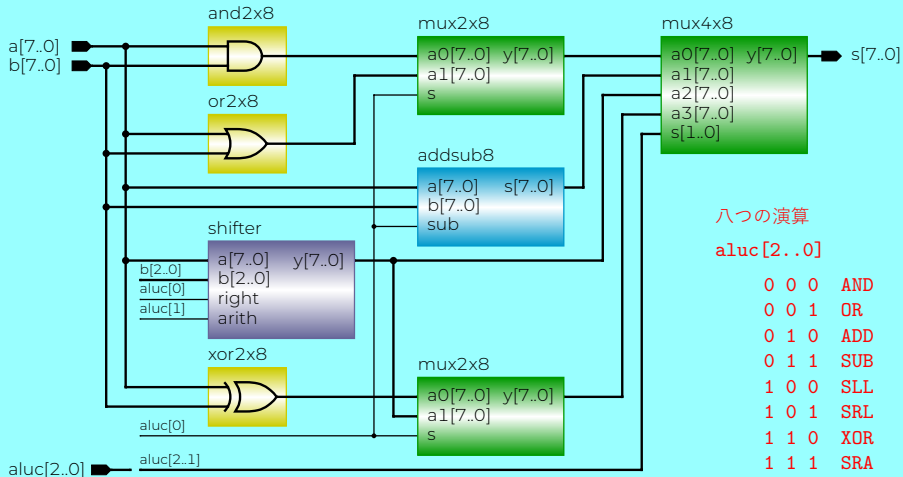

八つの演算


$aluc[2..0]$

0 0 0	AND
0 0 1	OR
0 1 0	ADD
0 1 1	SUB
1 0 0	SLL
1 0 1	SRL
1 1 0	XOR
1 1 1	SRA

すべての演算を用意して、マルチプレクサで選択する。

簡単な ALU の設計 (波形)

ALU のシミュレーション波形

 

000 (論理積)	001 (論理和)	010 (足し算)	011 (引き算)	← aluc
11001110	11001110	11001110	11001110	← a
& 10100101	10100101	+ 10100101	- 10100101	← b
-----	-----	-----	-----	
10000100	11101111	01110011	00101001	← s

100 (SLL)	101 (SRL)	110 (XOR)	111 (SRA)	← aluc
11001110	11001110	11001110	11001110	← a
← 10100101	→ 10100101	⊕ 10100101	→ 10100101	← b
-----	-----	-----	-----	
11000000	00000110	01101011	11111110	← s

マルチプレクサ

まとめ

- マルチプレクサ
- 組み合わせ回路設計の手順
- 1 ビット 2-to-1 のマルチプレクサ
- 4 ビット 2-to-1 のマルチプレクサ
- 1 ビット 4-to-1 のマルチプレクサ
- 4 ビット 4-to-1 のマルチプレクサ
- バレルシフタ (Barrel shifter) 回路
- 7 セグメント LED
- ALU: Arithmetic Logic Unit (算術論理演算回路)

課題 IX (200 点 + 100 点)

問題 1 : (100 点): 4 ビット 4-to-1 のマルチプレクサ回路を設計し動作検証シミュレーションして下さい (15 ~ 16 ページを参照)。

入力信号: A0[3..0]、A1[3..0]、A2[3..0]、A3[3..0]

入力信号: S[1..0]..... **注意**: まとめの表示

出力信号: Y[3..0]

プロジェクト名は mux4x4 にすること。

テストベンチ [mux4x4_tb.v](#) を使って下さい。

問題 2 : (100 点): 16 進数 7 セグメント LED 点灯回路を設計し動作検証シミュレーションして下さい (27 ~ 28 ページを参照)。

プロジェクト名は led7seg にすること。

テストベンチ [led7seg_tb.v](#) を使って下さい。

オプション (+100 点): 簡単な ALU を設計し動作検証シミュレーションして下さい (30 ~ 33 ページを参照)。

プロジェクト名は alu8 にすること。

テストベンチ [alu8_tb.v](#) を使って下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

1ビット 4-to-1 マルチプレクサの設計 (P15 を参照)

```
module mux4x1b (A0, A1, A2, A3, S, Y);  
    input  [1:0] S;  
    input      A0, A1, A2, A3;  
    output     Y;  
    assign Y = ~S[1] & ~S[0] & A0 | // S = 00: Y = A0  
              | // S = 01: Y = A1  
              | // S = 10: Y = A2  
              ; // S = 11: Y = A3  
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

4ビット 4-to-1 マルチプレクサの設計 (P16 を参照)

```
module mux4x4b (A0, A1, A2, A3, S, Y);
    input  [1:0] S;
    input  [3:0] A0, A1, A2, A3;
    output [3:0] Y;
    mux4x1b i0 (A0[0], A1[0], A2[0], A3[0], S, Y[0]); // bit 0
    mux4x1b i1 (                ); // bit 1
    mux4x1b i2 (                ); // bit 2
    mux4x1b i3 (                ); // bit 3
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

16進数7セグメントLED点灯回路（P27、P28を参照）

```
module seven_seg_led (n, led);
    input  [3:0] n;    // 4 bits, 2^4=16: 0-F in hexadecimal format
    output [6:0] led; // 7-segment LEDs: 0: light on; 1: light off
    assign led[6] =          ; // segment 6
    assign led[5] =          ; // segment 5
    assign led[4] =          ; // segment 4
    assign led[3] =          ; // segment 3
    assign led[2] =          ; // segment 2
    assign led[1] =          ; // segment 1
    assign led[0] =          ; // segment 0
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

簡単な ALU の回路 (P30 ~ P33 を参照)

```
module alu8 (a, b, aluc, s);
  input  [7:0] a, b;
  input  [2:0] aluc;
  output [7:0] s;
  wire   [7:0] d_and = a & b;           // AND
  wire   [7:0] d_or  = a | b;          // OR
  wire   [7:0] d_xor = a ^ b;          // XOR
  wire   [7:0] d_ao, d_as, d_sh, d_xa;  // internal wires
  mux2x8b mx_a (d_and, d_or, aluc[0], d_ao); // 0: AND or OR
  addsub8 as (a, b, aluc[0], d_as);       // 1: ADD or SUB
  shift sh (a, b[2:0], aluc[0], aluc[1], d_sh); // 2: 3: barrel shifter
  mux2x8b mx_x ( , , aluc[0], d_xa);      // 3: XOR or SRA
  mux4x8b mx_s ( , , d_sh, , aluc[2:1], s); // final result s
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Verilog HDL による課題の実装

バレルシフタの回路 (P17 ~ P24 を参照)

```
module barrel_shifter (d, sa, right, arith, sh);
    input  [31:0] d;           // input: 32-bit data to be shifted
    input  [4:0] sa;          // input: shift amount, 5 bits
    input   right;           // 1: shift right; 0: shift left
    input   arith;           // 1: arithmetic shift; 0: logical
    output [31:0] sh;        // output: shifted result
    reg    [31:0] sh;        // will be combinational
    always @* begin         // always block
        if (!right) begin   // if shift left
            sh = d << sa;   // shift left sa bits
        end else if (!arith) begin // if shift right logical
            sh = d >> sa;   // shift right logical sa bits
        end else begin     // if shift right arithmetic
            sh = $signed(d) >>> sa; // shift right arithmetic sa bits
        end
    end
end
endmodule
```

上記コードを完成しシミュレーションして下さい。