

論理回路入門（1）

論理演算と論理ゲート

李 亜民

2023年9月26日(火)

論理回路入門

授業の内容

- **論理回路の基本**: ブール代数、真理値表、カルノー図、論理式の積和形と和積形、回路の設計と動作検証の方法
- **組合せ回路**: 半加算器、全加算器、リップルキャリーアダー、キャリールックアヘッドアダー、ツリー型桁上げ先見加算器、減算器、乗算器、ウォレス ツリー乗算器、マルチプレクサ、7セグメント LED、ALU、デコーダ、エンコーダ
- **順序回路**: RS ラッチ、D ラッチ、D フリップフロップ、T フリップフロップ、JK フリップフロップ、レジスタ・ファイル、状態遷移図、交通信号機制御システム、N 進カウンター

論理回路入門

- 成績評価

課題レポート成績 × 60% +
期末試験成績 × 40% (期末試験: 参照不可)

- 課題レポートの提出：次回の授業開始前までに
いかなる理由でも遅延提出は認めない (遅刻厳禁)
課題レポートの提出：学習支援システム (Hoppii)

- 教科書: 授業のスライドのPDF ファイル

- 参考書: デジタル回路設計とコンピュータアーキテク
チャ 第2版 2017

- その他: ノート PC をクラスに持ち込んでください

論理回路入門

回路の設計と動作検証の方法について

- C言語でソフトウェアを開発する場合、CプログラムをコンパイルするためにCコンパイラが必要である。コンパイルされたプログラムを実行して、期待どおりの結果が得られるかどうかを確認する。
- 同様に、設計した回路が期待どおりの結果を生成できるかどうかを検証する必要がある。
- 検証する方法はいくつかある。たとえば、Xilinx ISE / Vivado、Intel Quartus / ModelSim などである。ただし、これらのツールは M1 Mac PC では実行できない。
- この講義では、Verilog HDL を使用して論理回路を実装する。講義スライドでは、Verilog HDL 回路の例とすべての検証用のテストベンチを用意する。

今日のポイント

今日のポイント

論理演算と論理ゲート

ポイント

- 0と1の表現（電圧の低／高）
- 論理演算と論理ゲート
 - ▶ 基本的な論理演算と論理ゲート: AND、OR、NOT
 - ▶ ほかのゲート: NAND、NOR、XOR、XNOR
- 論理演算の理解（電球を点灯する回路）
- 真理値表、論理式と論理回路
- ハードウェア記述言語
 - ▶ Verilog HDL (Hardware Description Language)
- シミュレーションのためのテストベンチ (Test bench)
- iverilog と gtkwave

論理回路とは

- 論理回路は論理演算を行う電気回路である。
- デジタル回路とも呼ばれる。
- 論理回路を使う場所
 - ▶ コンピューター、携帯電話、ゲーム機
 - ▶ テレビ、DVDレコーダー、デジタルカメラ
 - ▶ 人工衛星、ナビゲーション
 - ▶ 冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ
 - ▶ コピー機、プリンタ
 - ▶ 電卓、時計、リモコン
 - ▶ 自動運転車、……

論理演算とは

- コンピュータのハードウェアは、電圧の高／低または電圧の有／無の状態を動作の基本としている。
- これら二つの状態を数値化して表現するには、1と0の二つの数値を組み合わせる **2進数**が最適である。
- コンピュータでは、
電圧が**高い**または電圧が**ある**状態を2進数の**1**に、
電圧が**低い**または電圧が**無い**状態を2進数の**0**に
割り当てている。
- 2進数は10進数と同じような四則演算(和、差、積、商)のほかに、2進数特有な**論理演算**がある。
- 最も基本的な論理演算は**論理積**(AND)と**論理和**(OR)及び**否定**(NOT)である。

基本的な 論理演算

(AND、OR、NOT)

基本的な論理演算 1. AND

① AND (アンド)

論理積 (かつ)

(Verilog HDL の表現)

『例』 $F = A \cdot B = A \ B$

($F = A \ \& \ B$)

0	・	0	=	0						偽
0	・	1	=	0						偽
1	・	0	=	0						偽
1	・	1	=	1	真	かつ	真	=	真

論理積は、入力値がすべて1のときに1を出力する。
それ以外の入力値のときは0を出力する。

基本的な論理演算 2. OR

2 OR (オア)

論理和 (または)

(Verilog HDL の表現)

『例』 $F = A + B$

($F = A \mid B$)

0 + 0 = 0 偽 または 偽 = 偽

0 + 1 = 1 真

1 + 0 = 1 真

1 + 1 = 1 真

論理和は、入力値がすべて0のときに0を出力する。
それ以外の入力値のときは1を出力する。

基本的な論理演算 3. NOT

③ NOT (ノット)

否定

(Verilog HDL の表現)

『例』 $F = \bar{A}$

($F = \sim A$)

$\bar{0} = 1$ 偽の否定 = 真

$\bar{1} = 0$ 真の否定 = 偽



論理否定は、入力された値が 0 なら 1 に、
1 なら 0 に反転する。

基本的な 論理ゲート (AND、OR、NOT)

基本的な論理ゲート — 1. ANDゲート

論理積

波形

  

論理式 $F = A \cdot B = A B$

Verilog HDLの表現： $F = A \& B$

論理積 (AND) は、入力値がすべて1のときに1を出力する。それ以外の入力値のときは0を出力する。

論理積は、入力値がすべて1のときに1を出力する。それ以外の入力値のときは0を出力する。



真理値表

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

基本的な論理ゲート — 2. ORゲート

論理和

波形

  

論理式 $F = A + B$

Verilog HDLの表現: $F = A | B$



論理和 (OR) は、入力値にいずれか1が入力されたときに1を出力する。それ以外の入力値のときは0を出力する。

論理和は、入力値がすべて0のときに0を出力する。それ以外の入力値のときは1を出力する。

真理値表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

基本的な論理ゲート — 3. NOTゲート

  

$$\text{論理式 } F = \bar{A}$$

Verilog HDLの表現： $F = \sim A$

否定 (NOT) は、入力された値が 1 なら 0 に、0 なら 1 に反転する。

真理値表

A	F
0	1
1	0

論理式と Verilog HDL の書き方

集合論	命題論理	論理式	Verilog HDL
積集合 $A \cap B$	連言 $A \wedge B$	論理積 $A \cdot B$	$A \& B$
和集合 $A \cup B$	選言 $A \vee B$	論理和 $A + B$	$A B$
補集合 A^c	否定 $\neg A$	否定 \bar{A}	$\sim A$
全体集合 U	真 T	論理 1 1	1
空集合 \emptyset	偽 F	論理 0 0	0

他の論理ゲート (XOR、XNOR)

排他的論理和 (XOR)

排他的論理和 XOR (Exclusive Or)

$$A \text{ XOR } B = A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

Verilog HDLの表現： $F = A \wedge B$

排他的論理和は、二つの入力値が**違う**とき 1 を、それ以外（入力値が**同じ**とき）は、0 を出力する。



$$A \oplus A = 0$$

$$A \oplus \bar{A} = 1$$

$$A \oplus 0 = A$$

$$A \oplus 1 = \bar{A}$$

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


否定排他的論理和 (XNOR)

否定排他的論理和 XNOR (Exclusive Not Or)

$$A \text{ XNOR } B = A \odot B = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B = \overline{A \oplus B}$$

Verilog HDLの表現： $F = \sim(A \wedge B)$

 否定排他的論理和は、二つの入力値が同じとき1を、それ以外（入力値が違うとき）は、0を出力する。



$$A \odot A = 1$$

$$A \odot \bar{A} = 0$$

$$A \odot 0 = \bar{A}$$

$$A \odot 1 = A$$

XNOR 真理値表


A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

論理式と Verilog HDL の書き方

演算	論理式	Verilog HDL	ゲート
(1) AND:	$F = A \cdot B$	$F = A \& B$	 <p>AND</p>
(2) OR:	$F = A + B$	$F = A B$	 <p>OR</p>
(3) NOT:	$F = \bar{A}$	$F = \sim A$	 <p>NOT</p>
(4) NAND:	$F = \overline{A \cdot B}$	$F = \sim(A \& B)$	 <p>NAND</p>
(5) NOR:	$F = \overline{A + B}$	$F = \sim(A B)$	 <p>NOR</p>
(6) XOR:	$F = A \oplus B$	$F = A \wedge B$	 <p>XOR</p>
(7) XNOR:	$F = \overline{A \oplus B}$	$F = \sim(A \wedge B)$	 <p>XNOR</p>


論理演算の理解 電球を点灯回路

論理演算を理解 (AND)

 


0: Switch Off

論理 0 (偽)

 

1: Switch On

論理 1 (真)

 

$$0 \cdot 0 = 0$$

偽 (消灯)

$$0 \cdot 1 = 0$$

偽 (消灯)


$$1 \cdot 0 = 0$$

偽 (消灯)

$$1 \cdot 1 = 1 \dots\dots\dots \text{真} \text{ かつ } \text{真} = \text{真} \text{ (点灯)}$$


論理積は、入力値がすべて1のときに1を、それ以外の入力値のときは0を出力する。

論理演算を理解 (OR)

 


0: Switch Off

論理 0 (偽)

 

1: Switch On

論理 1 (真)

 

$0 + 0 = 0$ 偽 または 偽 = 偽 (消灯)


$0 + 1 = 1$ 真 (点灯)

$1 + 0 = 1$ 真 (点灯)

$1 + 1 = 1$ 真 (点灯)


論理和は、入力値がすべて0のときに0を、それ以外の入力値のときは1を出力する。

論理演算を理解 (XOR)

 


0: Switch Off

論理 0 (偽)

 

1: Switch On


論理 1 (真)

 

0	⊕	0	=	0	偽	⊕	偽	=	偽	(消灯)
0	⊕	1	=	1						真	(点灯)
1	⊕	0	=	1						真	(点灯)
1	⊕	1	=	0	真	⊕	真	=	偽	(消灯)


排他的論理和は、二つの入力値が違うとき 1 を、それ以外 (入力値が同じとき) は、0 を出力する。

論理演算を理解 (XNOR)

 


0: Switch Off

論理 0 (偽)

 

1: Switch On


論理 1 (真)

 

0	⊙	0	=	1	偽	⊙	偽	=	真 (点灯)
0	⊙	1	=	0						偽 (消灯)
1	⊙	0	=	0						偽 (消灯)
1	⊙	1	=	1	真	⊙	真	=	真 (点灯)


否定排他的論理和は、二つの入力値が同じとき 1 を、それ以外 (入力値が違うとき) は、0 を出力する。

論理演算を理解 (NOT)

 


0: Switch Off

論理 0 (偽)

 

1: Switch On

論理 1 (真)

 


$$\overline{0} = 1 \dots\dots\dots$$
$$\overline{1} = 0$$

偽 の否定 = 真 (点灯)
偽 (消灯)


論理否定は、入力された値が 0 なら 1 に、
1 なら 0 に反転する。

論理演算を理解 (電球を点灯する)

 






0: Switch Off

論理 0 (偽)

 

1: Switch On

論理 1 (真)

     


回路の例とその Verilog HDL による実装

回路と Verilog HDL による実装

input (入力)

output (出力)

 

```
and_or_not.v
`timescale 1ns/1ns
module and_or_not (a, b, f_and, f_or, f_not);
  input a, b;
  output f_and, f_or, f_not;

  assign f_and = a & b; // AND
  assign f_or = a | b; // OR
  assign f_not = ~a;   // NOT
endmodule
--:---- and_or_not.v All L10 (Verilog)
```

[and_or_not.v](#)

リンク先のファイルをダウンロード

logic フォルダを作る

Finder → アプリケーション → ユーティリティ → ターミナル

```
yamin@mac ~ % ls -l
yamin@mac ~ % mkdir logic
yamin@mac ~ % cd logic
yamin@mac logic % ls -l
yamin@mac logic % touch and_or_not.v
yamin@mac logic % open -e and_or_not.v
```

Safari ウィンドウで command + a, command + c

Text editor で command + v, command + s, command + w

```
yamin@mac logic % ls -l
yamin@mac logic % cat and_or_not.v
```

テストベンチ — シミュレーションのため

```
and_or_not_tb.v
`timescale 1ns/1ns
module and_or_not_tb;
  reg a, b;
  wire f_and, f_or, f_not;


  and_or_not i0 (a, b, f_and, f_or, f_not);

  initial begin
    #0 a = 0;
    #0 b = 0;
    #4 $finish;
  end

  always #1 a = ~a;
  always #2 b = ~b;

  initial begin
    $dumpfile ("and_or_not.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
--:--- and_or_not_tb.v All L22 (Verilog)
Beginning of buffer
```

入力信号の値を指定する

 

[and_or_not_tb.v](#)

リンク先のファイルをダウンロード

テストベンチを作る

logic のターミナルで

```
yamin@mac logic % touch and_or_not_tb.v  
yamin@mac logic % open -e and_or_not_tb.v
```


Safari ウィンドウで `command + a`, `command + c`

Text editor で `command + v`, `command + s`, `command + w`

```
yamin@mac logic % ls -l  
yamin@mac logic % cat and_or_not_tb.v
```

シミュレーションと波形
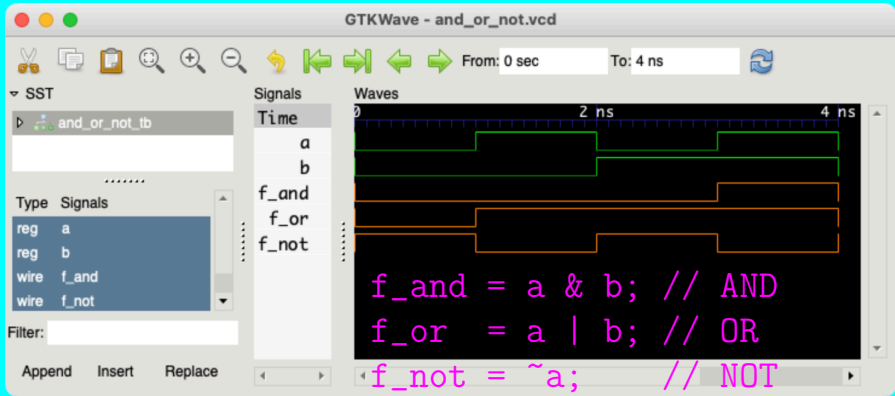
```
logic -- open -n -W -a gtkwave -args -chdir -- 76x5
[yamin@mac logic % iverilog -Wall -o and_or_not and_or_not_tb.v and_or_not.v
[yamin@mac logic % ./and_or_not
VCD info: dumpfile and_or_not.vcd opened for output.
[yamin@mac logic % gtkwave and_or_not.vcd
```



iverilog と gtkwave の インストール

Homebrew のインストール

iverilog と gtkwave をインストールするには、まず Homebrew をインストールする必要がある。

Homebrew をインストールするには、次の Web ページを参照してください。

[M1 MacBook Air Package Installation](#)

そのあと、brew コマンドを使用してパッケージをインストールできる。

iverilog と gtkwave のインストール

iverilog をインストールする:

```
% brew install icarus-verilog
% iverilog -Wall -o and_or_not and_or_not_tb.v and_or_not.v
% ./and_or_not
VCD info: dumpfile and_or_not.vcd opened for output.
```

gtkwave をインストールする:

```
% brew install --cask gtkwave
% sudo cpan install Switch
```

Finder - Applications - **Control**-click gtkwave - Open

```
% sudo cpan install Switch
```

Finder - Applications - **Control**-click gtkwave - Open

```
% gtkwave and_or_not.vcd &
```

論理式と 回路の例

論理式と論理回路の例 (真理値表)

論理式の例: $Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1$


その論理式の真理値表

入力						出力
S	A1	A0	\bar{S}	$\bar{S} \cdot A0$	$S \cdot A1$	Y
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1

論理式と論理回路の例 (回路図)

論理式の例: $Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1$

その論理式の論理回路

 

優先順位: (高い) 否定 → 論理積 → 論理和 (低い)

論理式と論理回路の例 (Verilog HDL)

論理式の例: $Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1$

その論理式の Verilog HDL による回路

```
'timescale 1ns/1ns

module example (A0, A1, S, Y);
    input  A0, A1, S;
    output Y;

    assign Y = ~S & A0 | S & A1;


endmodule
```

優先順位: (高い) 否定 → 論理積 → 論理和 (低い)

論理式と論理回路の例 (Verilog HDL)

論理式の例: $Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1$

その論理式の Verilog HDL による回路

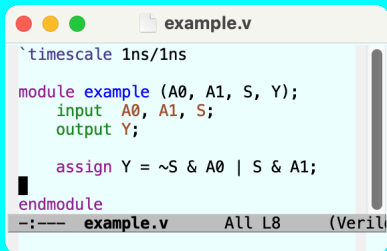

```
example.v
`timescale 1ns/1ns

module example (A0, A1, S, Y);
  input  A0, A1, S;
  output Y;

  assign Y = ~S & A0 | S & A1;
endmodule
-:--- example.v All L8 (Veril
```

[example.v](#)

論理式: $Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1$

Verilog HDL: $Y = \sim S \ \& \ A0 \ | \ S \ \& \ A1$

論理式と論理回路の例 (テストベンチ)

```
example_tb.v
`timescale 1ns/1ns
module example_tb;
  reg A0, A1, S;
  wire Y;


  example i0 (A0, A1, S, Y);

  initial begin
    #0 A0 = 0;
    #0 A1 = 0;
    #0 S = 0;
    #8 $finish;
  end

  always #1 A0 = ~A0;
  always #2 A1 = ~A1;
  always #4 S = ~S;

  initial begin
    $dumpfile ("example.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
--:--- example_tb.v All L24 (Veril
```

入力信号の値を指定する

 


example_tb.v

論理式と論理回路の例 (波形)

```
logic -- open -n -W -a gtkwave -args -chdir -- 76x5

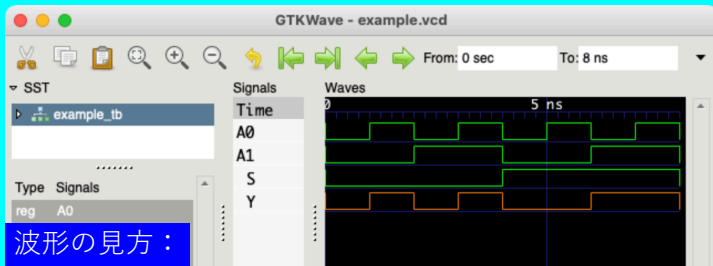yamin@mac logic % iverilog -Wall -o example example_tb.v example.v
yamin@mac logic % ./example
VCD info: dumpfile example.vcd opened for output.
yamin@mac logic % gtkwave example.vcd
```



波形の見方：

$$S = 0 \text{ の時、} Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1 = 1 \cdot A0 + 0 \cdot A1 = A0 + 0 = A0$$

$$S = 1 \text{ の時、} Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1 = 0 \cdot A0 + 1 \cdot A1 = 0 + A1 = A1$$

まとめ

まとめ

論理演算と論理ゲート

まとめ

- 0と1の表現（電圧の高／低）
- 論理演算と論理ゲート
 - ▶ 基本的な論理演算と論理ゲート: AND、OR、NOT
 - ▶ ほかのゲート: NAND、NOR、XOR、XNOR
- 論理演算の理解（電球を点灯する回路）
- 真理値表、論理式と論理回路
- ハードウェア記述言語
 - ▶ Verilog HDL (Hardware Description Language)
- シミュレーションのためのテストベンチ (Test bench)
- iverilog と gtkwave

課題

課題 I (100 点)

問題 1 : 排他的論理和 XOR : $A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$

問題 : $A \oplus B \oplus C$ の真理値表を完成して下さい。

注意 : $A \oplus B \oplus C = (A \oplus B) \oplus C$

入力							出力	
A	B	C	\bar{A}	\bar{B}	$\bar{A} \cdot B$	$A \cdot \bar{B}$	$A \oplus B$	$A \oplus B \oplus C$
0	0	0	1	1				
0								
0								
0								
1								
1								
1								
1	1	1	0	0				

課題 I (100 点)

問題 2 : iverilog と gtkwave を使用して、問題 1 の Verilog HDL 回路をシミュレーションし、波形を問題 1 の真理値表と比較してください。用意したものは、(1) 回路 [xor3.v](#)、(2) テストベンチ [xor3_tb.v](#)。実行 :

```
iverilog -Wall -o xor3 xor3_tb.v xor3.v  
./xor3  
gtkwave xor3.vcd &
```

レポート pdf : [logic-01-23k0000-法政花子.pdf](#)

レポート tex : [logic-01-23k0000-法政花子.tex](#)

TeX のインストール : [Mac Package Installation](#)

Windows PC でのやり方

1. 作業フォルダーを作成する


まず最初に、作業フォルダーを作成する。例えば

C:\Users\your_account\Documents\logic

これからのすべてのデザインはこの作業フォルダーで行われなければならない。



2. ModelSim を起動

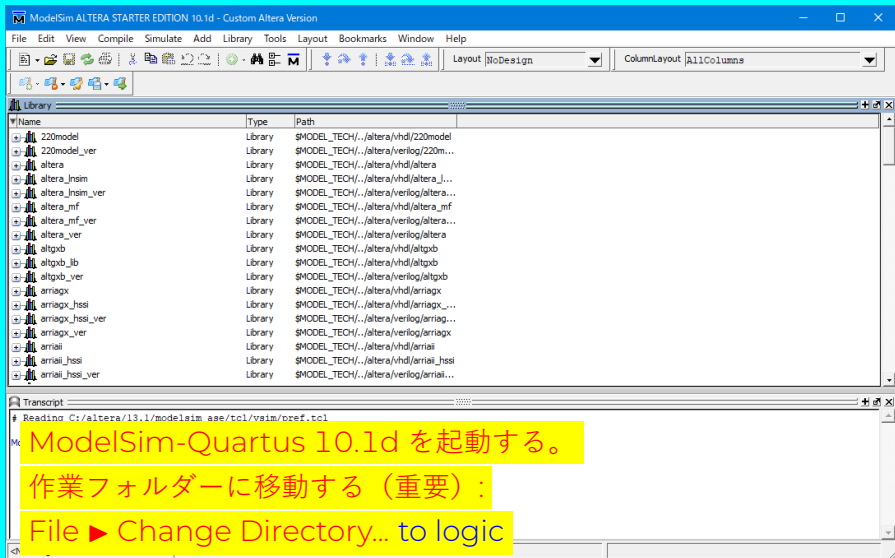

ModelSim ALTERA STARTER EDITION 10.1d - Custom Altera Version

File Edit View Compile Simulate Add Library Tools Layout Bookmarks Window Help

Layout NoDesign ColumnLayout AllColumns

Name	Type	Path
220model	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhdl/220model
220model_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/220m...
altera	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhdl/altera
altera_insim	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhdl/altera_...
altera_insim_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/altera...
altera_mf	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhdl/altera_mf
altera_mf_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/altera...
altera_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/altera
altgxb	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhdl/altgxb
altgxb_lib	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhdl/altgxb
altgxb_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/altgxb
arriagx	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhdl/arriagx
arriagx_hssi	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhdl/arriagx_...
arriagx_hssi_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/arriag...
arriagx_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/arriagx
arriai	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhdl/arriai
arriai_hssi	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhdl/arriai_hssi
arriai_hssi_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/arriai...

Transcript

```
# Reading C:/altera/13.1/modelsim_ase/tcl/vsim/pref.tcl
```

ModelSim-Quartus 10.1d を起動する。
作業フォルダーに移動する (重要) :
File ► Change Directory... to logic

3. Verilog HDLファイルを入力

ModelSim ALTERA STARTER EDITION 10.1d - Custom Altera Version

File Edit View Compile Simulate Add Source Tools Layout Bookmarks Window Help

Layout: NoDesign ColumnLayout: AllColumns

Name	Type	Path
220model	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/vhdl/220model
220model_ver	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/verilog/220m...
altera	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/vhdl/altera
altera_insim	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/vhdl/altera_...
altera_insim_ver	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/verilog/altera...
altera_mf	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/vhdl/altera_mf
altera_mf_ver	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/verilog/altera...
altera_ver	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/verilog/altera
altgxb	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/vhdl/altgxb
altgxb_jb	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/vhdl/altgxb
altgxb_ver	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/verilog/altgxb
arriagx	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/vhdl/arriagx
arriagx_hssi	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/vhdl/arriagx...
arriagx_hssi_ver	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/verilog/arriag...
arriagx_ver	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/verilog/arriagx
arriai	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/vhdl/arriai
arriai_hssi	Library	\$MODEL_TECH/..../altera/vhdl/arriai_hssi

```
Ln#
1 `timescale 1ns/1ns
2
3 module and_or_not (a, b, f_and, f_or, f_not);
4     input a, b;
5     output f_and, f_or, f_not;
6
7     assign f_and = a & b; // AND
8     assign f_or = a | b; // OR
9     assign f_not = ~a; // NOT
10
11 endmodule
12
```

Transcript

```
# Reading C:/altera/13.1/modelsim_ase/tcl/vsim/pref.tcl
ModelSim>
```

File > New > Source > Verilog
and_or_not.v に保存

[and_or_not.v](#)

<No Design Loaded> <No Context> Ln: 7 Col: 0

4. テストベンチを入力

ModelSim ALTERA STARTER EDITION 10.1d - Custom Altera Version

File Edit View Compile Simulate Add Source Tools Layout Bookmarks Window Help

Layout NoDesign ColumnLayout AllColumns

Name	Type	Path
220model	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/220model
220model_ver	Library	\$MODEL_TECH/..altera/verilog/220m...
altera	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/altera...
altera_insim	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/altera_...
altera_insim_ver	Library	\$MODEL_TECH/..altera/verilog/altera...
altera_mf	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/altera_mf
altera_mf_ver	Library	\$MODEL_TECH/..altera/verilog/altera...
altera_ver	Library	\$MODEL_TECH/..altera/verilog/altera...
altgxb	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/altgxb
altgxb_jb	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/altgxb
altgxb_ver	Library	\$MODEL_TECH/..altera/verilog/altgxb
arriagx	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/arriagx...
arriagx_hssi	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/arriagx...
arriagx_hssi_ver	Library	\$MODEL_TECH/..altera/verilog/arriag...
arriagx_ver	Library	\$MODEL_TECH/..altera/verilog/arriagx
arriai	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/arriai
arriai_hssi	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/arriai_hssi
arriai_hssi_ver	Library	\$MODEL_TECH/..altera/verilog/arriai...
arriai_pde_hip	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/arriai_p...
arriai_pde_hip_ver...	Library	\$MODEL_TECH/..altera/verilog/arriai...
arriai_ver	Library	\$MODEL_TECH/..altera/verilog/arriai
arriai_gz	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/arriai_gz
arriai_gz_hssi	Library	\$MODEL_TECH/..altera/vhdl/arriai_gz...

```
Ln#
1 `timescale 1ns/1ns
2
3 module and_or_not_tb;
4   reg a, b;
5   wire f_and, f_or, f_not;
6
7   and_or_not i0 (a, b, f_and, f_or, f_not);
8
9   initial begin
10    #0 a = 0;
11    #0 b = 0;
12    #4 $finish;
13  end
14
15  always #1 a = ~a;
16  always #2 b = ~b;
17
18  initial begin
19    $dumpfile ("and_or_not.vcd");
20    $dumpvars;
21  end
22
23 endmodule
24
```

File > New > Source > Verilog

and_or_not_tb.v に保存

and_or_not_tb.v

<No Design Loaded> \$MODEL_TECH/..altera/vhdl/220model Ln: 5 Col: 13

5. 論理合成

ModelSim ALTERA STARTER EDITION 10.1d - Custom Altera Version

File Edit View Compile Simulate Add Source Tools Layout Bookmarks Window Help

Layout NoDesign ColumnLayout AllColumns

Compile Source Files

Library: work

ファイルの場所(I): logic

- and_or_not.v
- and_or_not_tb.v

クイック アクセス

- デスクトップ
- ライブラリ
- PC
- ネットワーク

ファイル名(N): "and_or_not_tb.v" "and_or_not.v" Compile

ファイルの種類(T): HDL Files (*.v;*.vlt;*.vhd;*.vhdl;*.vho;*.hdl;*.vo;*.vp) Done

ModelSim>

Reading C:/altera/13.1/modelsim_ase/tcl/vsi...
od C:/Users/yamin/Documents/logic

Done

\$MODEL_TECH/..../altera/verilog/220model Ln: 12 Col: 0

Compile ► Compile...

Select and_or_not.v and and_or_not_tb.v Compile

Done

6. シミュレーション

ModelSim ALTERA STARTER EDITION 10.1d - Custom Altera Version

File Edit View Compile Simulate Add Source Tools Layout Bookmarks Window Help

Layout: NoDesign ColumnLayout: AllColumns

Library

Name	Type	Path
work	Library	C:/Users/yamin/Documents/logic/work
220model	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/220model
220model_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/220m...
altera	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/altera...
altera_insim	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/altera_J...
altera_insim_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/altera...
altera_mf	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/altera_mf
altera_mf_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/altera...
altera_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/altera...
altgxb	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/altgxb
altgxb_jb	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/altgxb
altgxb_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/altgxb
arriagx	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/arriagx
arriagx_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/arriagx...

h C:/Users/yamin/Documents/logic/and_or_not.v - Default

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2
3 module and_or_not
4     input a, b;
5     output f;
6
7     assign f = a & b;
8
9 endmodule
```

Start Simulation

Design | VHDL | Verilog | Libraries | SDF | Others

Name	Type	Path
work	Library	C:/Users/yamin/Documents/logic/work
and_or_not	Module	C:/Users/yamin/Documents/logic/and_or_not.v
and_or_not_tb	Module	C:/Users/yamin/Documents/logic/and_or_not_tb.v
220model	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/220model
220model_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/220m...
altera	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/altera...
altera_insim	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/altera_J...
altera_insim_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/altera...
altera_mf	Library	\$MODEL_TECH/./altera/vhd/altera_mf
altera_mf_ver	Library	\$MODEL_TECH/./altera/verilog/altera...

Design Unit(s): work.and_or_not_tb Resolution: default

Optimization: Enable optimization Optimization Options...

OK Cancel

Transcript

```
#
# vlog -reportprogress 300 -work work C:/Users/yamin/Documents/logic/and_or_not.v
# Model Technology ModelSim ALTERA vlog 10.1d Compiler 2012.11 Nov 2 2012
# -- Compiling module and_or_not
#
# Top level modules:
# and_or_not
#
# vlog -reportprogress 300 -work work C:/Users/yamin/Documents/logic/and_or_not_tb.v
```

Simulate ▶ Start Simulation...

Select work / add_or_not_tb

OK

7. コマンドを実行

In Transcript window

```
add wave /*
run 100ns
```

Are you sure you want to finish? いいえ

```
# Loading work.and_or_not_tb
# Loading work.and_or_not
# WARNING: No extended dataflow license exists
V$IM 14> add wave /*
V$IM 15> run 100ns
** Note: $finish : C:/Users/yamin/Documents/logic/and_or_not_tb.v(12)
# Time: 4 ns Iteration: 0 Instance: /and_or_not_tb
```

8. 波形を確認

The screenshot shows the ModelSim ALTERA STARTER EDITION 10.1d interface. The main window displays a simulation wave window titled "Wave - Default" with a signal list including 'a', 'b', 'f_and', 'f_or', and 'f_not'. A yellow callout box is overlaid on the wave window, containing the text "波形ウィンドウのなかに、右クリック ▶ Zoom Full". The wave window shows a timing diagram with a vertical yellow line at 2 ns. The transcript window at the bottom shows the simulation log, including the command "VSI15> run 100ns" and the output "Time: 4 ns Iteration: 0 Instance: /and_or_not_tb".

ModelSim ALTERA STARTER EDITION 10.1d

File Edit View Compile Simulate Add Wave Tools Layout Bookmarks Window Help

Layout Simulate ColumnLayout AllColumns

sim - Default

Objects

Name	Value	Kind	Mode
a	1hx	Regs...Internal	
b	1hx	Regs...Internal	
f_and	1hx	Net Internal	
f_or	1hx	Net Internal	
f_not	1hx	Net Internal	

Processes (Active)

Wave - Default

Msgs
a 1h0
b 1h1
f_and 1h0
f_or 1h1
f_not 1h1

2 ns

2 ns

Transcript

```
# Loading work.and_or_not_tb
# Loading work.and_or_not
# WARNING: No extended dataflow license exists
VSI14> add wave /*
VSI15> run 100ns
# ** Note: $finish      : C:/Users/yamin/Documents/logic/and_or_not_tb.v(12)
# Time: 4 ns Iteration: 0 Instance: /and_or_not_tb
```

Now: 4 ns Delta: 0 sim:/and_or_not_tb 0 ns to 4 ns

波形ウィンドウのなかに、右クリック ▶ Zoom Full