

論理回路入門（２）

論理ゲートのCMOS型実装

李 亜民

2023年10月3日(火)

論理ゲートのCMOS型実装

ポイント

- 基本的な論理演算と論理ゲート: AND、OR、NOT
- ほかのゲート: NAND、NOR、XOR、XNOR
- CMOS トランジスタ
- NOTゲートのCMOS型実装
- NANDゲートのCMOS型実装
- ANDゲートのCMOS型実装
- NORゲートのCMOS型実装
- ORゲートのCMOS型実装
- NANDゲートのトランジスタ型実装
- NANDゲートのNMOS型実装

基本的な論理演算 1. AND

① AND (アンド)

論理積 (かつ)

(Verilog HDL の表現)

『例』 $F = A \cdot B = A \ B$

($F = A \ \& \ B$)

0 · 0 = 0 偽

0 · 1 = 0 偽

1 · 0 = 0 偽

1 · 1 = 1 真 かつ 真 = 真

論理積は、入力値がすべて1のときに1を出力する。
それ以外の入力値のときは0を出力する。

基本的な論理演算 2. OR

2 OR (オア)

論理和 (または)

(Verilog HDL の表現)

『例』 $F = A + B$

$(F = A \mid B)$

0	+	0	=	0	偽	または	偽	=	偽
0	+	1	=	1						真
1	+	0	=	1						真
1	+	1	=	1						真

論理和は、入力値がすべて0のときに0を出力する。
それ以外の入力値のときは1を出力する。

基本的な論理演算 3. NOT

③ NOT (ノット)

否定

(Verilog HDLの表現)

『例』 $F = \bar{A}$

($F = \sim A$)

$\bar{0} = 1$ 偽の否定 = 真



$\bar{1} = 0$ 真の否定 = 偽

論理否定は、入力された値が0なら1に、
1なら0に反転する。

基本的な論理ゲート — 1. ANDゲート

論理積

波形

  

論理式 $F = A \cdot B = A B$

Verilog HDLの表現： $F = A \& B$

論理積 (AND) は、入力値がすべて1のときに1を出力する。それ以外の入力値のときは0を出力する。

論理積は、入力値がすべて1のときに1を出力する。それ以外の入力値のときは0を出力する。



真理値表

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

基本的な論理ゲート — 2. ORゲート

論理和

波形

  

論理式 $F = A + B$

Verilog HDLの表現: $F = A | B$



論理和 (OR) は、入力値にいずれか1が入力されたときに1を出力する。それ以外の入力値のときは0を出力する。

論理和は、入力値がすべて0のときに0を出力する。それ以外の入力値のときは1を出力する。

真理値表

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

基本的な論理ゲート — 3. NOTゲート

  

$$\text{論理式 } F = \bar{A}$$


Verilog HDLの表現： $F = \sim A$

否定 (NOT) は、入力された値が 1 なら 0 に、0 なら 1 に反転する。

真理値表

A	F
0	1
1	0

回路と Verilog HDL による実装

 

```
and_or_not.v
`timescale 1ns/1ns
module and_or_not (a, b, f_and, f_or, f_not);
    input a, b;
    output f_and, f_or, f_not;

    assign f_and = a & b; // AND
    assign f_or = a | b; // OR
    assign f_not = ~a;    // NOT
endmodule
--:---- and_or_not.v All L10 (Verilog)
```

[and_or_not.v](#)

データフロー記述
(論理式のレベル)

テストベンチ — シミュレーションのため

```
and_or_not_tb.v
`timescale 1ns/1ns

module and_or_not_tb;
    reg a, b;
    wire f_and, f_or, f_not;

    and_or_not i0 (a, b, f_and, f_or, f_not);

    initial begin
        #0 a = 0;
        #0 b = 0;
        #4 $finish;
    end

    always #1 a = ~a;
    always #2 b = ~b;


    initial begin
        $dumpfile ("and_or_not.vcd");
        $dumpvars;
    end

endmodule
--:--- and_or_not_tb.v All L22 (Verilog)
Beginning of buffer
```


and_or_not_tb.v

シミュレーションと波形
 
```
logic -- open -n -W -a gtkwave -args -chdir -- 76x5
[yamin@mac logic % iverilog -Wall -o and_or_not and_or_not_tb.v and_or_not.v
[yamin@mac logic % ./and_or_not
VCD info: dumpfile and_or_not.vcd opened for output.
[yamin@mac logic % gtkwave and_or_not.vcd
```



構造記述 Verilog HDLによる実装

 

異なる記述による実装:


データフロー記述 (論理式のレベル):

```
assign f_and = a & b; // AND
assign f_or  = a | b; // OR
assign f_not = ~a;    // NOT
```

構造記述 (回路図をそのまま):

```
and i0 (f_and, a, b); // and (output, input1, input2)
or  i1 (f_or,  a, b); // or  (output, input1, input2)
not i2 (f_not, a);    // not (output, input)
```

構造記述 Verilog HDL による実装

 

```
'timescale 1ns/1ns
module and_or_not_struct (a, b, f_and, f_or, f_not);
    input  a;
    input  b;
    output f_and;
    output f_or;
    output f_not;
    and i0 (f_and, a, b); // and (output, input1, input2)
    or  i1 (f_or,  a, b); // or  (output, input1, input2)
    not i2 (f_not, a);   // not (output, input)
endmodule
```

構造記述 (回路図をそのまま)

[and_or_not_struct.v](#)


テストベンチ — シミュレーションのため

```
'timescale 1ns/1ns
module and_or_not_struct_tb;
    reg a, b;
    wire f_and, f_or, f_not;
    and_or_not_struct i0 (a, b, f_and, f_or, f_not);
    initial begin
        #0 a = 0;
        #0 b = 0;
        #4 $finish;
    end
    always #1 a = ~a;
    always #2 b = ~b;
    initial begin
        $dumpfile ("and_or_not_struct.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[and_or_not_struct_tb.v](#)

シミュレーションと波形

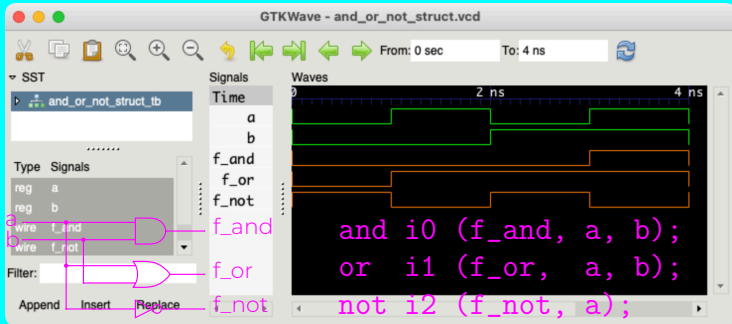
```
% iverilog -Wall -o and_or_not_struct \  
    and_or_not_struct_tb.v and_or_not_struct.v  
% ./and_or_not_struct  
% gtkwave and_or_not_struct.vcd
```



論理式と論理回路の例 (回路図)

論理式の例 $Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1$

その論理式の論理回路

 

優先順位: (高い) 否定 → 論理積 → 論理和 (低い)

論理式と論理回路の例 (Verilog HDL)


```
'timescale 1ns/1ns

module mux2x1_struct (A0, A1, S, Y); // Structural Style
  input  A0;
  input  A1;
  input  S;
  output Y;

  wire  SN;
  wire  SNA0;
  wire  SA1;

  not i0 (SN, S);
  and i1 (SNA0, SN, A0); // AND (output, input1, input2)
  and i2 (SA1, S, A1); // AND (output, input1, input2)
  or i3 (Y, SNA0, SA1); // OR (output, input1, input2)
endmodule
```

[mux2x1_struct.v](#)

 

構造記述 (回路図をそのまま)

論理式と論理回路の例 (テストベンチ)

```
'timescale 1ns/1ns
module mux2x1_struct_tb;
  reg  A0, A1, S;
  wire Y;
  mux2x1_struct i0 (A0, A1, S, Y);
  initial begin
    #0 A0 = 0; A1 = 0; S = 0;
    #8 $finish;
  end
  always #1 A0 = ~A0;
  always #2 A1 = ~A1;
  always #4 S  = ~S;
  initial begin
    $dumpfile ("mux2x1_struct.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
```

[mux2x1_struct_tb.v](#)

論理式と論理回路の例 (波形)


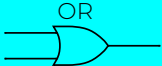
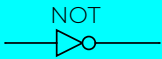




```
% iverilog -Wall -o mux2x1_struct \  
mux2x1_struct_tb.v mux2x1_struct.v  
% ./mux2x1_struct  
% gtkwave mux2x1_struct.vcd
```



$S = 0$ の時、 $Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1 = 1 \cdot A0 + 0 \cdot A1 = A0 + 0 = A0$

$S = 1$ の時、 $Y = \bar{S} \cdot A0 + S \cdot A1 = 0 \cdot A0 + 1 \cdot A1 = 0 + A1 = A1$

よく使われた7ゲート


(1) AND:	$F = A \cdot B$	$F = A \& B$	
(2) OR:	$F = A + B$	$F = A B$	
(3) NOT:	$F = \bar{A}$	$F = \sim A$	
(4) NAND:	$F = \overline{A \cdot B}$	$F = \sim(A \& B)$	
(5) NOR:	$F = \overline{A + B}$	$F = \sim(A B)$	
(6) XOR:	$F = A \oplus B$	$F = A \sim B$	
(7) XNOR:	$F = \overline{A \oplus B}$	$F = \sim(A \sim B)$	

CMOS トランジスタ

コンピュータの中には「1」と「0」のデータしかない。

その「1」と「0」を作り出すのが CMOS トランジスタである。

 
トランジスタには、P 型トランジスタ (PMOS) と N 型トランジスタ (NMOS) があり、この 2 つのトランジスタを組み合わせる使うのが CMOS トランジスタである。



入力が gnd のとき、PMOS が導通、NMOS が絶縁状態になるので、出力は vdd となる。


入力が vdd のとき、PMOS が絶縁、NMOS が導通状態になるので、出力は gnd となる。

NOT ゲート

 


A	\bar{A}
0	1
1	0

NOT ゲートの CMOS 型実装

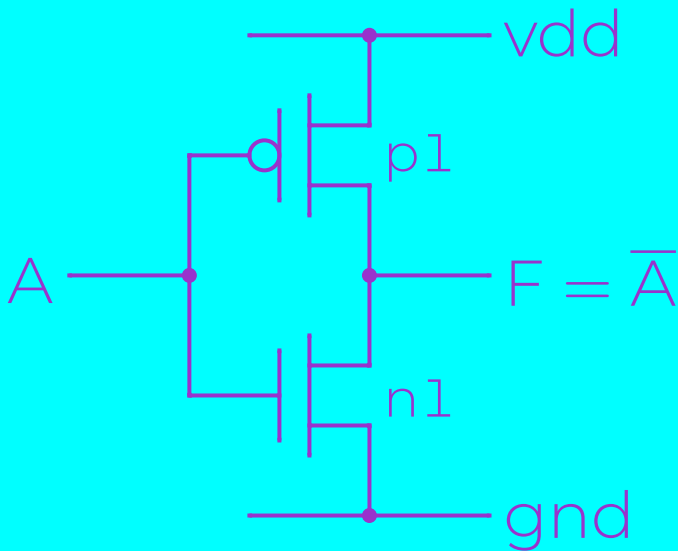


A	\bar{A}
0	1
1	0

NOT ゲートの CMOS 型実装

 

A	\bar{A}
0	1
1	0

NOT ゲートの CMOS 型実装

 

NOT ゲートの CMOS 型実装

```
'timescale 1ns/1ns


module cmosnot (f, a); // a circuit
  input  a; // inputs
  output f; // output

  supply1 vdd; // vdd
  supply0 gnd; // gnd

  // pmos (drain, source, gate);
  pmos p1 (f, vdd, a);

  // nmos (drain, source, gate);
  nmos n1 (f, gnd, a);

endmodule
```

 

構造記述 (回路図をそのまま)

[cmosnot.v](#)

NOT ゲートの CMOS 型実装


```
'timescale 1ns/1ns

module cmosnot_tb; // a test bench, not a circuit
  reg A;
  wire F;
  cmosnot i0 (F, A); // invoke cmosnot
  initial begin
    A = 0;
    #2 $finish;
  end
  always #1 A = ~A;
  initial begin
    $dumpfile ("cmosnot.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
```

[cmosnot_tb.v](#)


NOT ゲートの CMOS 型実装
 
```
% iverilog -Wall -o cmosnot \  
  cmosnot_tb.v cmosnot.v  
% ./cmosnot  
% gtkwave cmosnot.vcd
```




A	$F = \bar{A}$
0	1
1	0

NAND ゲート

 


A	B	$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

NAND ゲートの CMOS 型実装

 


A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND ゲートの CMOS 型実装

 


A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND ゲートの CMOS 型実装

 


A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND ゲートの CMOS 型実装

 

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND ゲートの CMOS 型実装

 

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


NAND ゲートの CMOS 型実装

```
'timescale 1ns/1ns
module cmosnand (f, a, b); // a circuit
    input  a, b; // inputs
    output f;    // output

    supply1 vdd; // vdd
    supply0 gnd; // gnd
    wire    w_n; // internal wire

    // pmos (drain, source, gate);
    pmos p1 (f, vdd, a);
    pmos p2 (f, vdd, b);

     // nmos (drain, source, gate);
    nmos n1 (f, w_n, a);
    nmos n2 (w_n, gnd, b);
endmodule
```



構造記述 (回路図をそのまま)

[cmosnand.v](#)


NAND ゲートの CMOS 型実装

```
'timescale 1ns/1ns
module cmosnand_tb; // a test bench, not a circuit
  reg A, B;
  wire F;
  cmosnand not_and (F, A, B); // invoke cmosnand
  initial begin
    A = 0;
    B = 0;
    #4 $finish;
  end
  always #1 A = ~A;
  always #2 B = ~B;
  initial begin
    $dumpfile ("cmosnand.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
```

[cmosnand_tb.v](#)


NAND ゲートの CMOS 型実装
 
```
% iverilog -Wall -o cmosnand \  
  cmosnand_tb.v cmosnand.v  
% ./cmosnand  
% gtkwave cmosnand.vcd
```




A	B	$A \cdot B$	$F = \overline{A \cdot B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

NAND ゲートの CMOS 型実装

 

AND ゲートの CMOS 型実装

 

つまり、 = 

Note: A PMOS is connected to the vdd and NMOS is connected to the ground.

AND ゲートの CMOS 型実装

```
'timescale 1ns/1ns

module cmosand (f, a, b); // a circuit
    input  a, b; // inputs
    output f;    // output


    wire  w_nand; // internal wire

    cmosnand i0 (w_nand, a, b);
    cmosnot  i1 (f, w_nand);

endmodule
```

[cmosand.v](#)

cmosand

 

=

cmosnand



w_nand

cmosnot




AND ゲートの CMOS 型実装

```
'timescale 1ns/1ns
module cmosand_tb; // a test bench, not a circuit
  reg A, B;
  wire F;
  cmosand i0 (F, A, B); // invoke cmosand
  initial begin
    A = 0;
    B = 0;
    #4 $finish;
  end
  always #1 A = ~A;
  always #2 B = ~B;
  initial begin
    $dumpfile ("cmosand.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
```

[cmosand_tb.v](#)


AND ゲートの CMOS 型実装
 
```
% iverilog -Wall -o cmosand \  
  cmosand_tb.v cmosand.v cmosnand.v cmosnot.v  
% ./cmosand  
% gtkwave cmosand.vcd
```




A	B	$F = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

NOR ゲート

 


A	B	$A+B$	$\overline{A+B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

NOR ゲートの CMOS 型実装

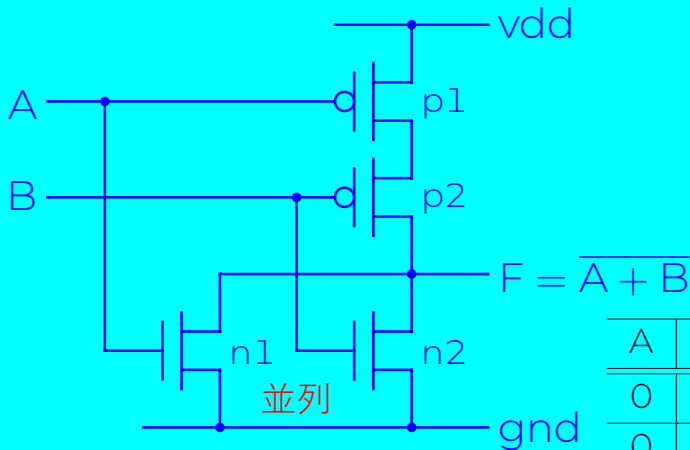


A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR ゲートの CMOS 型実装

 


A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR ゲートの CMOS 型実装

 


A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR ゲートの CMOS 型実装

 

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR ゲートの CMOS 型実装

 

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


NOR ゲートの CMOS 型実装

```
'timescale 1ns/1ns
module cmosnor (f, a, b); // a circuit
  input  a, b; // inputs
  output f;   // output

  supply1 vdd; // vdd
  supply0 gnd; // gnd
  wire    w_p; // internal wire

  // pmos (drain, source, gate);
  pmos p1 (w_p, vdd, a);
  pmos p2 (f, w_p, b);

   // nmos (drain, source, gate);
  nmos n1 (f, gnd, a);
  nmos n2 (f, gnd, b);
endmodule
```



構造記述 (回路図をそのまま)

[cmosnor.v](#)


NOR ゲートの CMOS 型実装

```
'timescale 1ns/1ns
module cmosnor_tb; // a test bench, not a circuit
  reg A, B;
  wire F;
  cmosnor not_or (F, A, B); // invoke cmosnor
  initial begin
    A = 0;
    B = 0;
    #4 $finish;
  end
  always #1 A = ~A;
  always #2 B = ~B;
  initial begin
    $dumpfile ("cmosnor.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
```

[cmosnor_tb.v](#)


NOR ゲートの CMOS 型実装
 
```
% iverilog -Wall -o cmosnor \  
  cmosnor_tb.v cmosnor.v  
% ./cmosnor  
% gtkwave cmosnor.vcd
```






A	B	A+B	$F = \overline{A+B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

NOR ゲートの CMOS 型実装

 

OR ゲートの CMOS 型実装

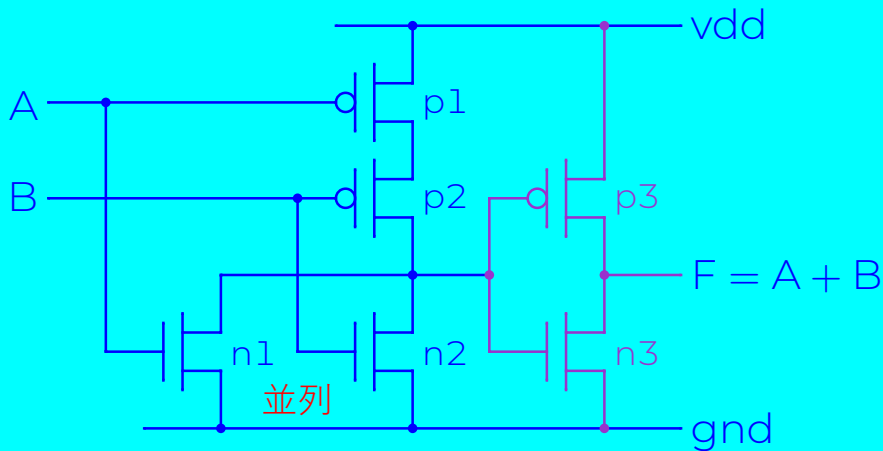

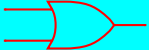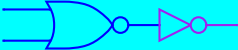つまり、 = 

Note: A PMOS is connected to the vdd and NMOS is connected to the ground.

OR ゲートの CMOS 型実装

```
'timescale 1ns/1ns


module cmosor (f, a, b); // a circuit
    input  a, b; // inputs
    output f;    // output

    wire  w_nor; // internal wire

    cmosnor i0 (w_nor, a, b);
    cmosnot i1 (f, w_nor);

endmodule
```

[cmosor.v](#)

 


OR ゲートの CMOS 型実装

```
'timescale 1ns/1ns
module cmosor_tb; // a test bench, not a circuit
  reg A, B;
  wire F;
  cmosor i0 (F, A, B); // invoke cmosor
  initial begin
    A = 0;
    B = 0;
    #4 $finish;
  end
  always #1 A = ~A;
  always #2 B = ~B;
  initial begin
    $dumpfile ("cmosor.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
```

[cmosor_tb.v](#)


OR ゲートの CMOS 型実装
 
```
% iverilog -Wall -o cmosor \  
  cmosor_tb.v cmosor.v cmosnor.v cmosnot.v  
% ./cmosor  
% gtkwave cmosor.vcd
```



A	B	$F = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

トランジスタ (Transistor)

 


入力	出力
A	F
L	H
H	L

L: 低電位 (0)

H: 高電位 (1)


TTL — Transistor-transistor logic
(トランジスタ-トランジスタロジック)

NANDゲートのトランジスタ型実装

 

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NANDゲートのNMOS型実装

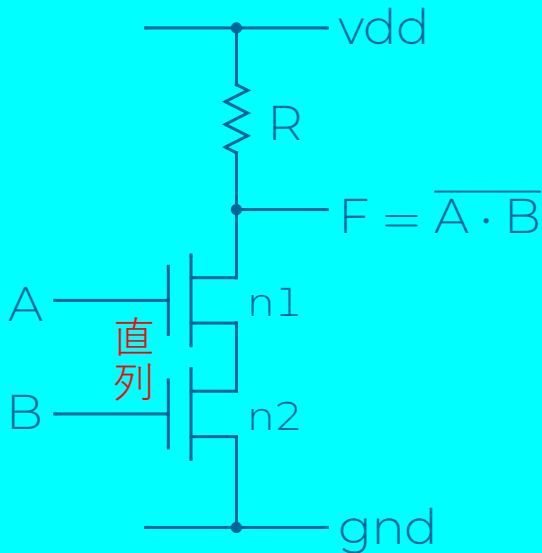

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

論理ゲートのCMOS型実装

まとめ

- 基本的な論理演算と論理ゲート: AND、OR、NOT
- ほかのゲート: NAND、NOR、XOR、XNOR
- CMOS トランジスタ
- NOTゲートのCMOS型実装
- NANDゲートのCMOS型実装
- ANDゲートのCMOS型実装
- NORゲートのCMOS型実装
- ORゲートのCMOS型実装
- NANDゲートのトランジスタ型実装
- NANDゲートのNMOS型実装

課題 II (100 点)

以下の論理式を CMOS 回路として合成して下さい。

(1) $F = \overline{A \cdot B \cdot C}$ (P29 - P37 の $F = \overline{A \cdot B}$ を参照)

モジュール名：[cmosnand3](#)

テストベンチ：[cmosnand3_tb.v](#)

(2) $F = \overline{A + B + C}$ (P43 - P51 の $F = \overline{A + B}$ を参照)

モジュール名：[cmosnor3](#)

テストベンチ：[cmosnor3_tb.v](#)

- 1 CMOS 回路の回路図を書け
- 2 CMOS 回路の Verilog HDL コードを書け
- 3 CMOS 回路の真理値表を書け
- 4 CMOS 回路をシミュレーションせよ
- 5 シミュレーション波形について説明せよ

発展：自由練習

下図のCMOS回路の真理値表とFの論理式を書いて、さらに回路を実装しシミュレーションしてください。

