

# 論理回路入門（6）

## 組合せ回路 1：マルチビット加算回路

李 亜民

2024 年 10 月 29 日 (火)

# マルチビット加算回路

## ポイント

- マルチビット
- マルチビットの加算
- リップルキャリー加算器 (RCA)  
RCA: Ripple-Carry Adder
- 桁上げ先見加算器 (CLA)  
CLA: Carry-Look-ahead Adder
- ツリー型桁上げ先見加算器の回路

# 復習：2進数の加算

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 0 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ + 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 0 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 1\ 0 \end{array}$$

変数で表す:

$$\begin{array}{r} 1 \\ + 1 \\ \hline 1\ 0 \end{array}$$

← a    ← b    入力信号

出力信号

c: carry out (上位桁への繰り上がり)

c    s    s: sum (和)

↑  
繰り上がり  
(carry out)

# 復習：半加算器設計

真理値表


a	b	c	s	コメント
0	0	0	0	$0 + 0 = 00$ (加算)
0	1	0	1	$0 + 1 = 01$ (加算)
1	0	0	1	$1 + 0 = 01$ (加算)
1	1	1	0	$1 + 1 = 10$ (加算)

## 論理式


$$c = a \cdot b$$

$$s = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b} = a \oplus b$$

c のカルノー図

 

s のカルノー図

 


# 復習：半加算器設計 (回路)

論理式

$$c = a \cdot b$$
 
$$s = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b} = a \oplus b$$



Verilog HDL による回路 ([half\\_adder.v](#))

```
'timescale 1ns/1ns

module half_adder (a, b, c, s);
    input  a, b;
    output c, s;

    assign c = a & b; // AND
    assign s = a ^ b; // XOR

endmodule
```

[half\\_adder.v](#)


# 復習：半加算器設計 (テストベンチ)

```
'timescale 1ns/1ns
module half_adder_tb;
    reg a, b;
    wire c, s;
    half_adder ha (a, b, c, s);
    initial begin
        #0 a = 0;
        #0 b = 0;
        #4 $finish;
    end
    always #1 a = ~a;
    always #2 b = ~b;
    initial begin
        $dumpfile ("half_adder.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[half\\_adder\\_tb.v](#)


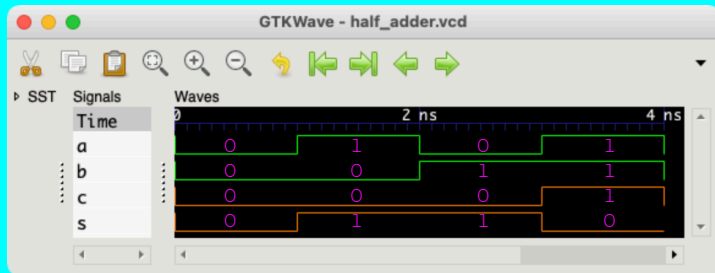
# 復習：半加算器設計 (波形)

```
% iverilog -Wall -o half_adder \  
    half_adder_tb.v half_adder.v  
% vvp half_adder  
% gtkwave half_adder.vcd
```



a	b	cs	a	b	cs	a	b	cs	a	b	cs
0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1

# 復習：全加算器設計

  



# 復習：全加算器の真理値表

input a, b, ci // ci: carry in (下位桁からの繰り上がり)

output co, s // co: carry out (上位桁への繰り上がり), s: sum (和)

a	b	ci	co	s	コメント
0	0	0	0	0	$0 + 0 + 0 = 00$ (加算)
0	0	1	0	1	$0 + 0 + 1 = 01$ (加算)
0	1	0	0	1	$0 + 1 + 0 = 01$ (加算)
0	1	1	1	0	$0 + 1 + 1 = 10$ (加算)
1	0	0	0	1	$1 + 0 + 0 = 01$ (加算)
1	0	1	1	0	$1 + 0 + 1 = 10$ (加算)
1	1	0	1	0	$1 + 1 + 0 = 10$ (加算)
1	1	1	1	1	$1 + 1 + 1 = 11$ (加算)

$$s = \bar{a} \bar{b} ci + \bar{a} b \bar{ci} + a \bar{b} \bar{ci} + a b ci$$

最小項の論理和

$$co = \bar{a} b ci + a \bar{b} ci + a b \bar{ci} + a b ci$$

最小項の論理和


# 復習：全加算器設計

真理値表から論理式をつくる


— どの組み合わせで出力が 1 になるか

カルノー図による論理式を簡単化する (co)

co のカルノー図

 

s のカルノー図

 


$$co = a \bar{b} + a ci + \bar{b} ci \quad (\text{二つの入力が 11 であれば})$$

$$s = a \bar{b} \bar{c}i + \bar{a} b \bar{c}i + \bar{a} \bar{b} ci + a b ci$$
 
# 復習：全加算器設計 (回路)

$co = a b + a ci + b ci$  (二つの入力が11であれば)

$s = a \bar{b} \bar{ci} + \bar{a} b \bar{ci} + \bar{a} \bar{b} ci + a b ci$



# 復習：全加算器設計 (回路)

$co = a b + a ci + b ci$  (二つの入力が11であれば)

$s = a \bar{b} \bar{ci} + \bar{a} b \bar{ci} + \bar{a} \bar{b} ci + a b ci$

```
'timescale 1ns/1ns

module fa (a, b, ci, co, s);
  input  a, b, ci;
  output co, s;

  assign co = a & b | a & ci | b & ci;

  assign s =  a & ~b & ~ci |
             ~a &  b & ~ci |
             ~a & ~b &  ci |
             a &  b &  ci;

endmodule
```

[fa.v](#)


# 復習：全加算器設計 (テストベンチ)

```
'timescale 1ns/1ns
module fa_tb;
    reg a, b, ci;
    wire co, s;
    fa fadder (a, b, ci, co, s);
    initial begin
        #0 a = 0; b = 0; ci = 0;
        #8 $finish;
    end
    always #1 a = ~a;
    always #2 b = ~b;
    always #4 ci = ~ci;
    initial begin
        $dumpfile ("fa.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[fa\\_tb.v](#)
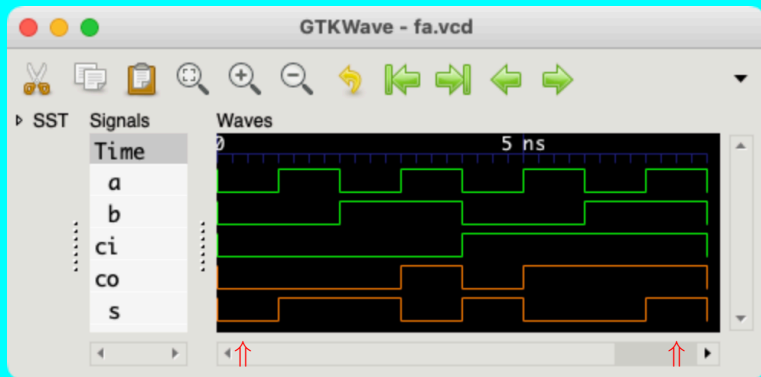
# 復習：全加算器設計 (波形)

```
% iverilog -Wall -o fa fa_tb.v fa.v  
% vvp fa  
% gtkwave fa.vcd
```



$$0 + 0 + 0 = 00_2$$

$$1 + 1 + 1 = 11_2$$

# 復習：半加算器を用いた全加算器

全加算器は、2つの半加算器と1つのOR回路を用いて構成することができる。

$$s = a \bar{b} \bar{c}_i + \bar{a} b \bar{c}_i + \bar{a} \bar{b} c_i + a b c_i$$
$$= (a \oplus b) \oplus c_i = s_0 \oplus c_i$$



$$s_0 = a \oplus b$$

$$c_0 = a b$$

$$c_o = \bar{a} b c_i + a \bar{b} c_i + a b \bar{c}_i + a b c_i$$
$$= (\bar{a} b + a \bar{b}) c_i + a b (\bar{c}_i + c_i)$$


$$c_1 = s_0 c_i$$
  
$$= (a \oplus b) c_i + a b = s_0 c_i + a b = c_1 + c_0$$


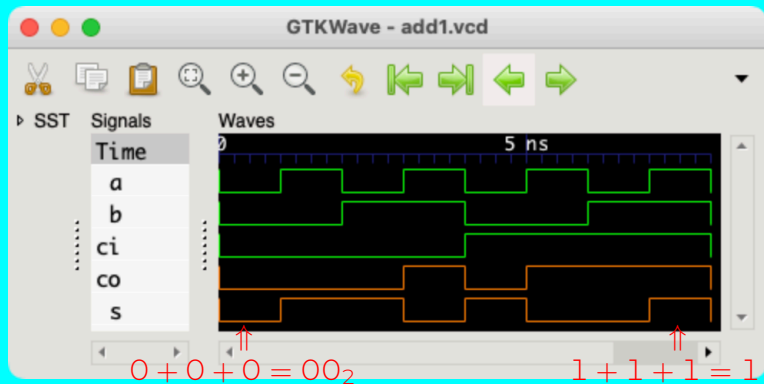
# 復習：半加算器を用いた全加算器


```
% iverilog -Wall -o add1 \  
    add1_tb.v add1.v half_adder.v  
% vvp add1  
% gtkwave add1.vcd
```






# マルチビット (4ビットの加算)

## 4ビットの加算

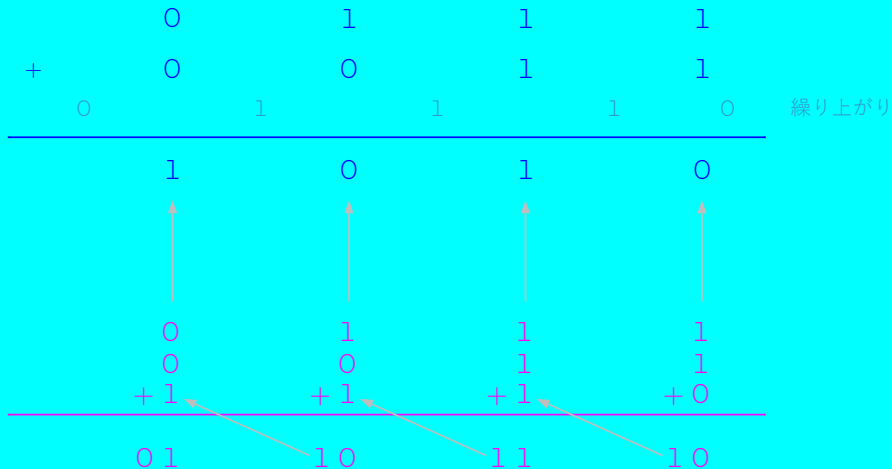

# マルチビット (信号の名前と回路)

## 4ビットの加算 (信号の名前と回路)

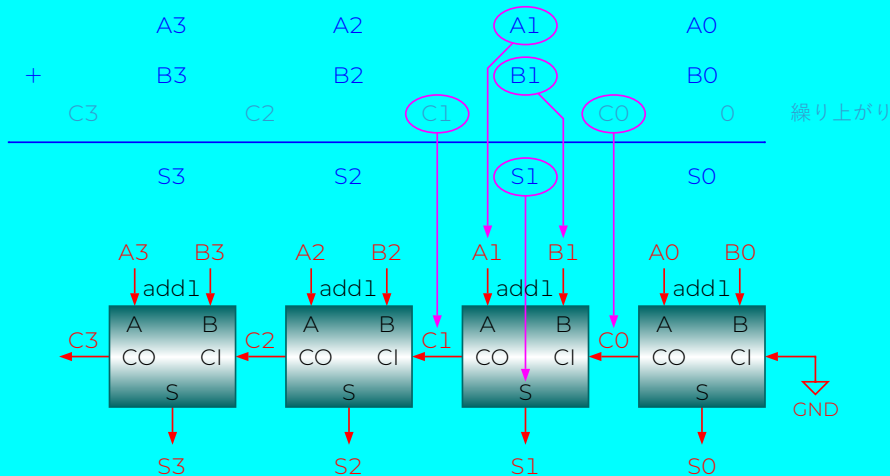

# マルチビット (問題点)


4ビットの加算 (入力信号8本、出力信号4本)

A3  
A2  
A1  
A0



4ビット  
入力信号

4ビット




出力信号  
S3  
S2  
S1  
S0

B3  
B2  
B1  
B0




4ビット  
入力信号


ピン数が多いと作るのは大変

 


# マルチビット (ビットの幅)

4 ビットの加算 (入力信号 8 本、出力信号 4 本)


A[3:0]  4 ビット  
入力信号

4 ビット  S[3:0]  
出力信号


B[3:0]  4 ビット  
入力信号

楽な作り方

[3:0]: 4 ビットのまとめ表現

 

# マルチビット (add4 回路)

 

```
'timescale 1ns/1ns
module add4 (A, B, CI, CO, S);
    input    CI;
    input  [3:0] A, B;
    output   CO;
    output  [3:0] S;

    wire  [2:0] C;

    // add1 (a, b, ci, co, s);
    add1 i0 (A[0], B[0], CI, C[0], S[0]);
    add1 i1 (A[1], B[ ], , C[ ], S[ ]);
    add1 i2 (A[2], B[ ], , C[ ], S[ ]);
    add1 i3 (A[3], B[ ], , CO, S[ ]);
endmodule
```

[add4.v](#)

# マルチビット (add4 テストベンチ)

```
'timescale 1ns/1ns
module add4_tb;
    reg        CI;
    reg [3:0]  A, B;
    wire       CO;
    wire [3:0] S;
    add4 i0 (A, B, CI, CO, S);
    integer    i, j, k;
    initial begin
        for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
            for (j = 0; j < 16; j = j + 1) begin
                for (k = 0; k < 2; k = k + 1) begin
                    A = i; B = j; CI = k;
                    #1 ;
                end
            end
        end
        #1 $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile ("add4.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[add4\\_tb.v](#)

# マルチビット (add4 波形)

```
% iverilog -Wall -o add4 add4_tb.v \  
    add4.v add1.v half_adder.v  
% vvp add4  
% gtkwave add4.vcd
```



$$\{CO, S[3:0]\} = A[3:0] + B[3:0] + CI$$






$$\{CO, S[3:0]\} = A[3:0] + B[3:0] + CI$$

# リップルキャリー加算器 (RCA)

リップルキャリーアダー (Ripple Carry Adder — RCA)

又は：桁上げ伝搬加算器

A[31:0]  S[31:0]  
B[31:0] 

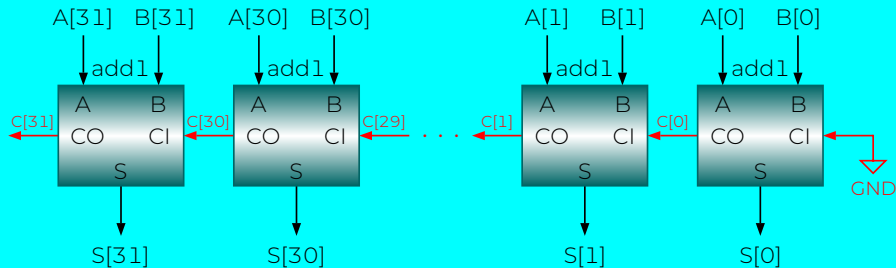

キャリー信号が下位の桁 (右) から順番に上がってくる (左へ)。したがって計算速度が遅い。



# 桁上げ先見加算器 (CLA)

## 桁上げ先見加算器 (Carry Lookahead Adder — CLA)

$$\begin{aligned}C_i &= A_i \cdot B_i + A_i \cdot C_{i-1} + B_i \cdot C_{i-1} \\ &= A_i \cdot B_i + (A_i + B_i) \cdot C_{i-1} \\ &= G_i + P_i \cdot C_{i-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G_i &= A_i \cdot B_i && \text{Carry generator (桁上げ発生器)} \\ P_i &= A_i + B_i && \text{Carry propagator (桁上げ伝播器)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_{i-1} &= G_{i-1} + P_{i-1} \cdot C_{i-2} \\ C_{i-2} &= G_{i-2} + P_{i-2} \cdot C_{i-3} \\ &\dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C_1 &= G_1 + P_1 \cdot C_0 \\ C_0 &= G_0 + P_0 \cdot C_{-1}\end{aligned} \quad (C_{-1}: \text{Carry in CI})$$

すべての  $C_i$ ,  $i = 0, 1, \dots, 31$  を並列に (同時に) 計算したい。

# 桁上げ先見加算器 (CLA)

$$C_i = G_i + P_i \cdot C_{i-1}$$

$$C_{i-1} = G_{i-1} + P_{i-1} \cdot C_{i-2}$$

$$C_{i-2} = G_{i-2} + P_{i-2} \cdot C_{i-3}$$

...

$$C_1 = G_1 + P_1 \cdot C_0$$

$$C_0 = G_0 + P_0 \cdot C_{-1}$$

代入

$$\begin{aligned} C_i &= G_i \\ &+ P_i \cdot G_{i-1} \\ &+ P_i \cdot P_{i-1} \cdot G_{i-2} \\ &+ \dots \\ &+ P_i \cdot P_{i-1} \cdot \dots \cdot P_1 \cdot G_0 \\ &+ P_i \cdot P_{i-1} \cdot \dots \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1} \quad (C_{-1}: \text{Carry in CI}) \end{aligned}$$

$C_i$  の式は複雑すぎる。  $i$  が大きくなければ OK である。

# 桁上げ先見加算器 (CLA4)

$$G_0 = A_0 \cdot B_0$$

$$P_0 = A_0 + B_0$$

$$G_1 = A_1 \cdot B_1$$

$$P_1 = A_1 + B_1$$

$$G_2 = A_2 \cdot B_2$$

$$P_2 = A_2 + B_2$$

$$G_3 = A_3 \cdot B_3$$

$$P_3 = A_3 + B_3$$

$$C_0 = G_0 + P_0 \cdot C_{-1} \quad (C_{-1}: \text{Carry in CI})$$

$$C_1 = G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_2 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$

$$C_3 = G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 \\ + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}$$

$C_0 C_1 C_2 C_3$  を並列に計算する。回路は次のページにある。

# 桁上げ先見加算器の回路

```
'timescale 1ns/1ns
module cla4 (A, B, CI, CO, S);
    input    CI;
    input  [3:0] A, B;
    output   CO;
    output  [3:0] S;

    wire  [3:0] G = A & B;
    wire  [3:0] P = A | B;

    wire  [3:0] C;

    assign C[0] = G[0] | P[0]&CI;
    assign C[1] = G[1] | P[1]&G[0] | P[1]&P[0]&CI;
    assign C[2] = G[2] | P[2]&G[1] | P[2]&P[1]&G[0] | P[2]&P[1]&P[0]&CI;
    assign C[3] = G[3] | P[3]&G[2] | P[3]&P[2]&G[1] | P[3]&P[2]&P[1]&G[0]
                | P[3]&P[2]&P[1]&P[0]&CI;

    assign S[0] = A[0] ^ B[0] ^ CI;
    assign S[1] = A[1] ^ B[1] ^ C[0];
    assign S[2] = A[2] ^ B[2] ^ C[1];
    assign S[3] = A[3] ^ B[3] ^ C[2];

    assign CO = C[3];
endmodule
```

[cla4.v](#)

# 桁上げ先見加算器のテストベンチ

```
'timescale 1ns/1ns
module cla4_tb;
    reg        CI;
    reg [3:0]  A, B;
    wire       CO;
    wire [3:0] S;
    cla4 i0 (A, B, CI, CO, S);
    integer    i, j, k;
    initial begin
        for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
            for (j = 0; j < 16; j = j + 1) begin
                for (k = 0; k < 2; k = k + 1) begin
                    A = i; B = j; CI = k;
                    #1 ;
                end
            end
        end
        #1 $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile ("cla4.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```


[cla4\\_tb.v](#)
 
# 桁上げ先見加算器の波形

```
% iverilog -Wall -o cla4 cla4_tb.v \  
    cla4.v add1.v half_adder.v  
% vvp cla4  
% gtkwave cla4.vcd
```




$$\{CO, S[3:0]\} = A[3:0] + B[3:0] + CI$$



$$\{CO, S[3:0]\} = A[3:0] + B[3:0] + CI$$

# CLA4 を使用する 16 ビット加算器

 

```
'timescale 1ns/1ns
module add16 (A, B, CI, CO, S);
    input      CI;
    input  [15:0] A, B;
    output     CO;
    output  [15:0] S;
    wire      C3, C7, C11;
    // cla4 (A,      B,      CI, CO, S);
    cla4 i0 (A[3:0],  B[3:0],  CI,  C3,  S[3:0]);
    cla4 i1 (A[7:4],  B[7:4],  C3,  C7,  S[7:4]);
    cla4 i2 (A[11:8], B[11:8], C7,  C11, S[11:8]);
    cla4 i3 (A[15:12], B[15:12], C11, CO, S[15:12]);
endmodule
```

[add16.v](#)

# CLA4 を使用する 16 ビット加算器

```
'timescale 1ns/1ns
module add16_tb;
    reg          CI;
    reg  [15:0]  A, B;
    wire         CO;
    wire  [15:0] S;
    add16 i0 (A, B, CI, CO, S);
    initial begin
        #0 A = 16'h5555; B = 16'haaaa; CI = 0;
        #1 CI = 1;
        #1 B = 16'haaab; CI = 0;
        #1 CI = 1;
        #1 $finish;
    end


    initial begin
        $dumpfile ("add16.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[add16\\_tb.v](#)


 
# CLA4 を使用する 16 ビット加算器

```
% iverilog -Wall -o add16 add16_tb.v \  
    add16.v add1.v half_adder.v  
% vvp add16  
% gtkwave add16.vcd
```



2 進


A、B、S 各 16 ビット

$$\begin{array}{r} A[15:0] \ 0101010101010101 \\ B[15:0] \ 1010101010101010 \\ + \quad \quad CI \quad \quad \quad 0 \\ \hline S[15:0] \ 1111111111111111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0101010101010101 \\ 1010101010101010 \\ + \quad \quad \quad \quad \quad \quad 1 \\ \hline 0000000000000000 \end{array}$$
 
# CLA4 を使用する 16 ビット加算器

```
% iverilog -Wall -o add16 add16_tb.v \  
    add16.v add1.v half_adder.v  
% vvp add16  
% gtkwave add16.vcd
```



2 進


A、B、S 各 16 ビット

$$\begin{array}{r} A[15:0] \ 0101010101010101 \\ B[15:0] \ 1010101010101011 \\ + \quad \quad CI \quad \quad \quad 0 \\ \hline S[15:0] \ 0000000000000000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0101010101010101 \\ 1010101010101011 \\ + \quad \quad \quad \quad \quad \quad 1 \\ \hline 0000000000000001 \end{array}$$
 
# CLA4 を使用する 16 ビット加算器

```
% iverilog -Wall -o add16 add16_tb.v \  
    add16.v add1.v half_adder.v  
% vvp add16  
% gtkwave add16.vcd
```



16進

A、B、S各16ビット

$$\begin{array}{r} A[15:0] \quad 5555 \\ B[15:0] \quad AAAA \\ + \quad CI \quad 0 \\ \hline S[15:0] \quad FFFF \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 5555 \\ AAAA \\ + \quad 1 \\ \hline 0000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5555 \\ AAAB \\ + \quad 0 \\ \hline 0000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5555 \\ AAAB \\ + \quad 1 \\ \hline 0001 \end{array}$$

 
# CLA4 を使用する 16 ビット加算器

```
% iverilog -Wall -o add16 add16_tb.v \  
    add16.v add1.v half_adder.v  
% vvp add16  
% gtkwave add16.vcd
```



10 進 (絶対値)

A、B、S 各 16 ビット

 

10 進 (整数)

A、B、S 各 16 ビット

# Radix の例

add32.c

```
#include<stdio.h>
void print_binary(unsigned int number) {
    int i;
    unsigned int one_bit;
    for (i = 31; i >= 0; i--) {
        one_bit = (number >> i) & 1;
        putchar((one_bit == 0) ? '0' : '1', stdout);
    }
}
int main() {
    unsigned int a = 0xffffffff;
    unsigned int b = 0xffffffff;
    unsigned int s = a + b;
    printf("Binary:\n"); // print a, b, s in binary
    printf("a = "); print_binary(a); printf("\n");
    printf("b = "); print_binary(b); printf("\n");
    printf("s = "); print_binary(s); printf("\n\n");
    printf("Hexadecimal:\n"); // print a, b, s in hexadecimal
    printf("a = %x\n", a);
    printf("b = %x\n", b);
    printf("s = %x\n\n", s);
    printf("Unsigned:\n"); // print a, b, s in unsigned
    printf("a = %u\n", a);
    printf("b = %u\n", b);
    printf("s = %u\n\n", s);
    printf("Decimal:\n"); // print a, b, s in decimal
    printf("a = %d\n", a);
    printf("b = %d\n", b);
    printf("s = %d\n", s);
    return 0;
}
```

$s = a + b$

add32.c

-- add32.c All L32 (C/\*l Abbrev)

# Radix の例


```
logic -- -zsh > Emacs-arm64-11 -- 74x22
yamin@mac logic % gcc -o add32 add32.c
yamin@mac logic % ./add32
Binary:
a = 11111111111111111111111111111111
b = 11111111111111111111111111111111
s = 11111111111111111111111111111110

Hexadecimal:
a = ffffffff
b = ffffffff
s = ffffffff

Unsigned:
a = 4294967295
b = 4294967295
s = 4294967294 ← Overflow ..... (絶対値の表現)

Decimal:
a = -1
b = -1
s = -2 ← Okay ..... (2の補数の表現)
yamin@mac logic %
```

# ツリー型桁上げ先見加算器の回路

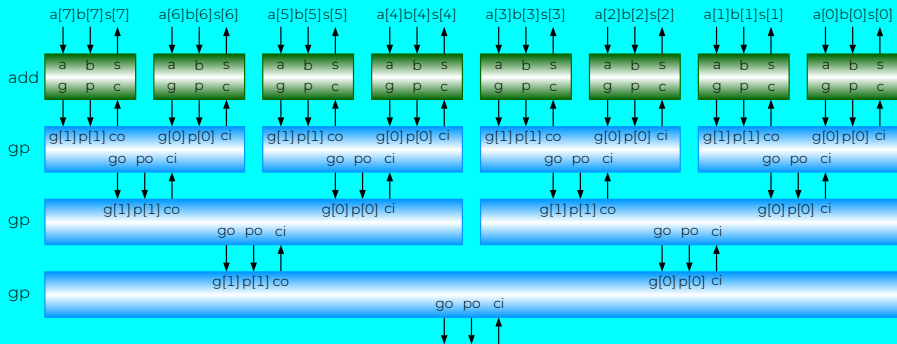

$$\text{add: } s = a \oplus b \oplus c$$

$$g = a \cdot b$$


$$p = a + b$$

$$\text{gp: } co = g[0] + p[0] \cdot ci$$


$$go = g[1] + p[1] \cdot g[0]$$

$$po = p[1] \cdot p[0]$$

# 加算器の遅延時間

 


リップルキャリー加算器の遅延時間  $O(n)$

 

ツリー型桁上げ先見加算器の遅延時間  $O(\log_2 n)$



# ツリー型桁上げ先見加算器の回路

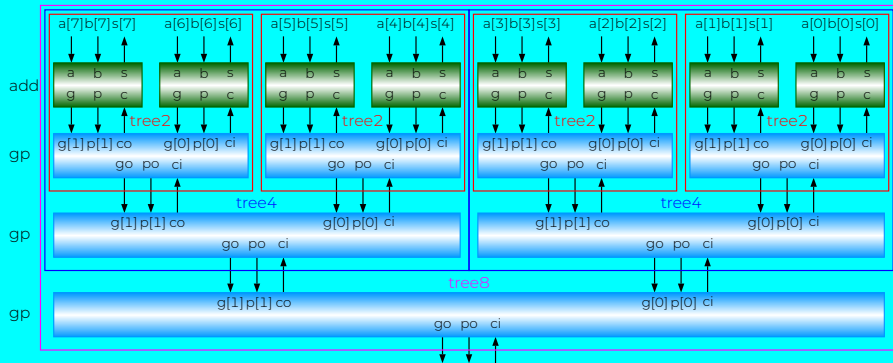

この回路は階層的に設計できる。設計順番:

**tree2** (2ビット加算器、二つの **add** と一つの **gp** を使用) ⇒

**tree4** (4ビット加算器、二つの **tree2** と一つの **gp** を使用) ⇒

**tree8** (8ビット加算器、二つの **tree4** と一つの **gp** を使用)

# ツリー型桁上げ先見加算器の回路

## 1ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路

```
'timescale 1ns/1ns
module add (a, b, c, g, p, s);
    input  a, b, c;
    output g, p, s;
    assign s = a ^ b ^ c;
    assign g = a & b;
    assign p = a | b;
endmodule
```

[add.v](#)

# ツリー型桁上げ先見加算器の回路

## ツリー型桁上げ先見加算器の GP の回路

```
'timescale 1ns/1ns
module g_p (g, p, c_in, g_out, p_out, c_out);
    input [1:0] g, p;
    input      c_in;
    output     g_out, p_out, c_out;
    assign     c_out = g[0] | p[0] & c_in;
    assign     g_out = g[1] | p[1] & g[0];
    assign     p_out = p[1] & p[0];
endmodule
```

[g\\_p.v](#)

# ツリー型桁上げ先見加算器の回路

## 2ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路

```
'timescale 1ns/1ns
module tree_2 (a, b, c_in, g_out, p_out, s);
    input  [1:0] a, b;
    input          c_in;
    output         g_out, p_out;
    output [1:0] s;
    wire  [1:0] g, p;
    wire          c_out;
    add a0 (a[0], b[0], c_in, g[0], p[0], s[0]);
    add a1 (a[1], b[1], c_out, g[1], p[1], s[1]);
    g_p gp (g, p, c_in, g_out, p_out, c_out);
endmodule
```

[tree\\_2.v](#)

# ツリー型桁上げ先見加算器の回路

## 4ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路

```
'timescale 1ns/1ns
module tree_4 (a, b, c_in, g_out, p_out, s);
    input  [3:0] a, b;
    input          c_in;
    output         g_out, p_out;
    output [3:0] s;
    wire  [1:0] g, p;
    wire          c_out;
    tree_2 a0 (a[1:0], b[1:0], c_in, g[0], p[0], s[1:0]);
    tree_2 a1 (a[3:2], b[3:2], c_out, g[1], p[1], s[3:2]);
    g_p    gp (g, p, c_in, g_out, p_out, c_out);
endmodule
```

[tree\\_4.v](#)

# ツリー型桁上げ先見加算器の回路

## 8ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路

```
'timescale 1ns/1ns
module tree_8 (a, b, c_in, g_out, p_out, s);
    input  [7:0] a, b;
    input          c_in;
    output         g_out, p_out;
    output [7:0] s;
    wire  [1:0] g, p;
    wire          c_out;
    tree_4 a0 (a[ ], b[ ], c_in, g[0], p[0], s[ ]);
    tree_4 a1 (a[ ], b[ ], c_out, g[1], p[1], s[ ]);
    g_p     gp (g, p, c_in, g_out, p_out, c_out);
endmodule
```

[tree\\_8.v](#)

# ツリー型桁上げ先見加算器の回路

## 16ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路

```
'timescale 1ns/1ns
module tree_16 (a, b, c_in, g_out, p_out, s);
    input  [15:0] a, b;
    input          c_in;
    output         g_out, p_out;
    output [15:0] s;
    wire  [1:0] g, p;
    wire          c_out;
    tree_8 a0 (a[7:0], b[7:0], c_in, g[0], p[0], s[7:0]);
    tree_8 a1 (a[15:8], b[15:8], c_out, g[1], p[1], s[15:8]);
    g_p gp (g, p, c_in, g_out, p_out, c_out);
endmodule
```

[tree\\_16.v](#)

# ツリー型桁上げ先見加算器の回路

## 32 ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路

```
'timescale 1ns/1ns
module tree_32 (a, b, c_in, g_out, p_out, s);
    input  [31:0] a, b;
    input          c_in;
    output         g_out, p_out;
    output [31:0] s;
    wire  [1:0] g, p;
    wire          c_out;
    tree_16 a0 (a[15:0], b[15:0], c_in, g[0], p[0], s[15:0]);
    tree_16 a1 (a[31:16], b[31:16], c_out, g[1], p[1], s[31:16]);
    g_p      gp (g, p, c_in, g_out, p_out, c_out);
endmodule
```

[tree\\_32.v](#)



# ツリー型桁上げ先見加算器テストベンチ

```
'timescale 1ns/1ns
module tree_32_tb;
  reg [31:0] a,b;
  reg      ci;
  wire     g,p;
  wire [31:0] s;
  tree_32 adder_tree (a,b,ci,g,p,s);
  initial begin
    a = 32'h77777777;
    b = 32'hfffffff;
    ci = 0;
    #10 a = 32'haaaaaaaa;
    b = 32'h55555555;
    #10 a = 32'hcccccccc;
    b = 32'hcccccccc;
    #10 a = 32'h00000000;
    b = 32'h00000000;
    #10 $finish;
  end
  always #5 ci = ~ci;

  initial begin
    $dumpfile ("tree_32.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
```

[tree\\_32\\_tb.v](#)

# ツリー型桁上げ先見加算器の波形

```
% iverilog -Wall -o tree_32 tree_32_tb.v tree_32.v \  
tree_16.v tree_8.v tree_4.v tree_2.v add.v g_p.v  
% vvp tree_32  
% gtkwave tree_32.vcd
```



3 グループ信号 : 16 進、10 進 (絶対値)、10 進 (整数)

# マルチビット加算回路

## まとめ

- マルチビット
- マルチビットの加算
- リップルキャリー加算器 (RCA)  
RCA: Ripple-Carry Adder
- 桁上げ先見加算器 (CLA)  
CLA: Carry-Look-ahead Adder
- ツリー型桁上げ先見加算器の回路

# 課題 VI (100 点 + 100 点)

問題：P21-P23 を参照し、全加算器 `add1` を使って、6 ビットリップルキャリーアダー `add6` を設計し動作検証シミュレーションして下さい。

入力信号: `A[5:0]` ..... 6-bit data

入力信号: `B[5:0]` ..... 6-bit data

入力信号: `CI` ..... 1-bit carry in

出力信号: `S[5:0]` ..... 6-bit result

出力信号: `CO` ..... 1-bit carry out

モジュール名は [add6](#) にすること。

テストベンチ [add6\\_tb.v](#) を使って下さい。

# 課題 VI (100 点 + 100 点)

オプション (+100 点): P39-P50 を参照し、8 ビットツリー型桁上げ先見加算器の回路を設計し動作検証シミュレーションして下さい。

入力信号: a[7:0] ..... 8-bit data

入力信号: b[7:0] ..... 8-bit data

入力信号: c\_in ..... 1-bit carry in

出力信号: s[7:0] ..... 8-bit result

出力信号: g\_out ..... 1-bit carry generator

出力信号: p\_out ..... 1-bit carry propagator

モジュール名は [tree\\_8](#) にすること。

テストベンチ [tree\\_8\\_tb.v](#) を使って下さい。