

論理回路入門（8）

2進数の掛け算とウォレスツリー

李 亜民

2023年11月14日(火)

2進数の掛け算

ポイント

- 符号なし数の掛け算（乗算）
- 符号なし乗算器回路
- 符号なし CSA を使用する乗算器回路
- 符号なしのウォレスツリー乗算器
- 2の補数で表現する数の掛け算
- 2の補数のウォレスツリー乗算器

2 進数掛け算の方式と掛け算命令

① 直列掛け算

- ▶ 筆算と同じ、各桁を順次計算。

② 並列掛け算

- ▶ 組合わせ論理回路を利用、各桁を同時に計算。

③ ROM 利用の掛け算

- ▶ ROM にデータを用意、演算時に読み出し。

CPU の掛け算命令の例 (32 ビット × 32 ビット)

- `mulh` 64 ビット積の上位 32 ビットの計算
- `mul` 64 ビット積の下位 32 ビットの計算

符号なし数の掛け算

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 0 \\ \times 1\ 0\ 1\ 0 \\ \hline \end{array}$$

かけられる数 (14₁₀)

かける数 (10₁₀)

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0 \\ 1\ 1\ 1\ 0 \\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ + 1\ 1\ 1\ 0 \\ \hline \end{array}$$

桁に応じて
ずらす

$$1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0$$

積 (140₁₀)

2倍のビット数が必要

符号なし数の掛け算

$$\begin{array}{rcccc} & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \text{かけられる数} \\ \times & b_3 & b_2 & b_1 & b_0 & \text{かける数} \end{array}$$


$$\begin{array}{rcccc} & a_3b_0 & a_2b_0 & a_1b_0 & a_0b_0 \\ & a_3b_1 & a_2b_1 & a_1b_1 & a_0b_1 \\ & a_3b_2 & a_2b_2 & a_1b_2 & a_0b_2 \\ + & a_3b_3 & a_2b_3 & a_1b_3 & a_0b_3 \end{array}$$

} $4 \times 4 = 16$
AND gates


$$\begin{array}{cccccccc} p_7 & p_6 & p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0 & \text{積} \end{array}$$

注意: $a_i \times b_i = a_i \cdot b_i = a_i b_i \dots \dots \dots$ AND

符号なし数の掛け算

 

符号なし数の掛け算

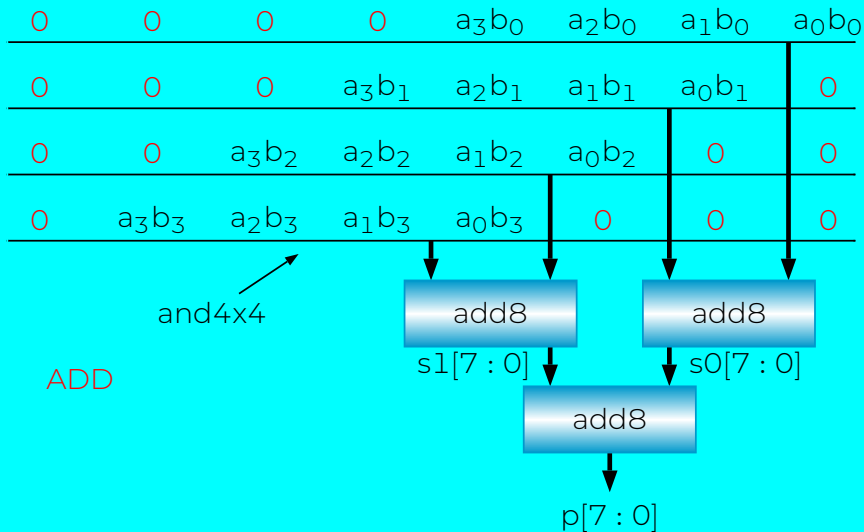

符号なし数の乗算器回路

```
'timescale 1ns/1ns
module and4x4 (A, B, AB0, AB1, AB2, AB3);
    input  [3:0] A, B;
    output [3:0] AB0, AB1, AB2, AB3;

    assign AB0 = A & {4{B[0]}}; // A * B[0]
    assign AB1 = A & {4{B[1]}}; // A * B[1]
    assign AB2 = A & {4{B[2]}}; // A * B[2]
    assign AB3 = A & {4{B[3]}}; // A * B[3]

endmodule
```

注意:

$\{4\{B[0]\}} = \{B[0], B[0], B[0], B[0]\}$

[and4x4.v](#)

符号なし数の乗算器回路

```
'timescale 1ns/1ns
module mul4x4_tree (A, B, P);
    input  [3:0] A, B;
    output [7:0] P;

    wire  [3:0] AB0, AB1, AB2, AB3;
    and4x4 i0 (A, B, AB0, AB1, AB2, AB3);

    wire  [7:0] S0, S1;
    // add8 (a,                b,                s);
    add8 i1 ({4'b0000,AB0},    {3'b000,AB1,1'b0}, S0);
    add8 i2 ({2'b00,AB2,2'b00}, {1'b0,AB3,3'b000}, S1);
    add8 i3 (S0, S1, P);

endmodule
```

[mul4x4_tree.v](#)

符号なし数の乗算器回路

```
'timescale 1ns/1ns
module add8 (A, B, S);
    input  [7:0] A, B;
    output [7:0] S;
    wire   [7:0] C;
    // add1 (a,    b,    ci,    co,    s);
    add1 i0 (A[0], B[0], 1'b0, C[0], S[0]);
    add1 i1 (A[1], B[1], C[0], C[1], S[1]);
    add1 i2 (A[2], B[2], C[1], C[2], S[2]);
    add1 i3 (A[3], B[3], C[2], C[3], S[3]);
    add1 i4 (A[4], B[4], C[3], C[4], S[4]);
    add1 i5 (A[5], B[5], C[4], C[5], S[5]);
    add1 i6 (A[6], B[6], C[5], C[6], S[6]);
    add1 i7 (A[7], B[7], C[6], C[7], S[7]);
endmodule
```

[add8.v](#)

符号なし数の乗算器テストベンチ

```
'timescale 1ns/1ns
module mul4x4_tree_tb;
  reg [3:0] A, B;
  wire [7:0] P;
  mul4x4_tree i0 (A, B, P);
  integer i, j;
  initial begin
    for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
      for (j = 0; j < 16; j = j + 1) begin
        A = i; B = j;
        #1 ;
      end
    end
    #1 $finish;
  end
  initial begin
    $dumpfile ("mul4x4_tree.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
```

[mul4x4_tree_tb.v](#)

符号なし数の乗算器波形

```
% iverilog -Wall -o mul4x4_tree mul4x4_tree_tb.v \  
mul4x4_tree.v and4x4.v add8.v add1.v half_adder.v  
% ./mul4x4_tree  
% gtkwave mul4x4_tree.vcd
```

A[3:0]	5															
B[3:0]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P[7:0]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

A[3:0]	10															
B[3:0]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P[7:0]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

A[3:0]	15															
B[3:0]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P[7:0]	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225

符号なし $P = A \times B$

$$15 \times 15 = 225$$

CSA を使用する乗算器回路 (4ビット)


Carry Save Adders (CSAs)

桁上げ保存加算器 CSAs

$(n-1) \times (n-1) = 9$ 個

段数: $n-1 = 3$


$n = 4$: ビット数

 

Ripple Carry Adder

桁上げ伝播加算器 RCA

(1個)

 


Wallace Tree (ウォレスツリー)

CSA: 3 inputs \rightarrow 2 outputs

段数: $\log_3/2^n$

n: ビット数

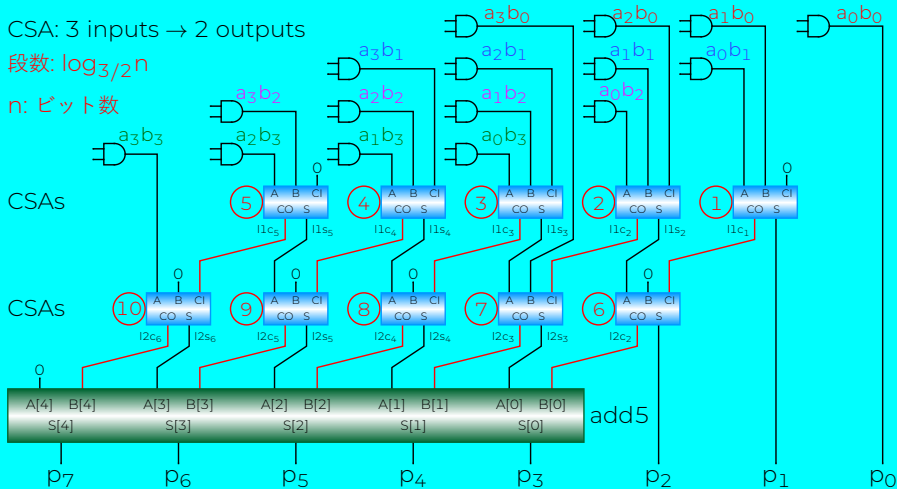

計算可能であれば、大量の CSA を使用して並列に計算する。

ウォレスツリー乗算器回路

```
'timescale 1ns/1ns
module wallace4 (a, b, p);
  input  [3:0] a, b;
  output [7:0] p;
  wire   [3:0] ab0, ab1, ab2, ab3;
  and4x4 i0 (a, b, ab0, ab1, ab2, ab3);
  assign p[0] = ab0[0];
  wire   [5:1] l1c; // level 1 carry
  wire   [5:2] l1s; // level 1 sum
  wire   [6:2] l2c; // level 2 carry
  wire   [6:3] l2s; // level 2 sum
  // csa (a, b, ci, co, s); // same as add1
  csa i1 (ab1[0], ab0[1], 1'b0, l1c[1], p[1]); // level 1
  csa i2 ( , , , , ); // level 1
  csa i3 ( , , , , ); // level 1
  csa i4 ( , , , , ); // level 1
  csa i5 ( , , , , ); // level 1
  csa i6 (l1s[2], 1'b0, l1c[1], l2c[2], p[2]); // level 2
  csa i7 ( , , , , ); // level 2
  csa i8 ( , , , , ); // level 2
  csa i9 ( , , , , ); // level 2
  csa i10 ( , , , , ); // level 2
  // add5 (a, b, s);
  add5 i11 ({1'b0,l2s[6:3]}, l2c[6:2], p[7:3]);
endmodule
```

[csa.v](#)

[wallace4.v](#)

ウォレスツリー乗算器テストベンチ

```
'timescale 1ns/1ns
module wallace4_tb;
    reg [3:0] A, B;
    wire [7:0] P;
    wallace4 i0 (A, B, P);
    integer i, j;
    initial begin
        for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
            for (j = 0; j < 16; j = j + 1) begin
                A = i; B = j;
                #1 ;
            end
        end
        #1 $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile ("wallace4.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[wallace4_tb.v](#)

ウォレスツリー乗算器波形

```
% iverilog -Wall -o wallace4 wallace4_tb.v wallace4.v \  
    add5.v add1.v csa.v half_adder.v and4x4.v  
% ./wallace4  
% gtkwave wallace4.vcd
```

A[3:0]	5															
B[3:0]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P[7:0]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75

A[3:0]	10															
B[3:0]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P[7:0]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

A[3:0]	15															
B[3:0]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P[7:0]	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225


符号なし $P = A \times B$

$$15 \times 15 = 225$$

ウォレスツリー (8ビット)

Level 1 (L1) carry save adders (CSAs)

CSA: 3 inputs \rightarrow 2 outputs

 


段 1 (L1) の CSAs (# of CSAs : CSA の個数)

まるアスタリスク : 段 2 (L2) に送る。

計算可能であれば、大量の CSA を使用して並列に計算する。

ウォレスツリー (8ビット)

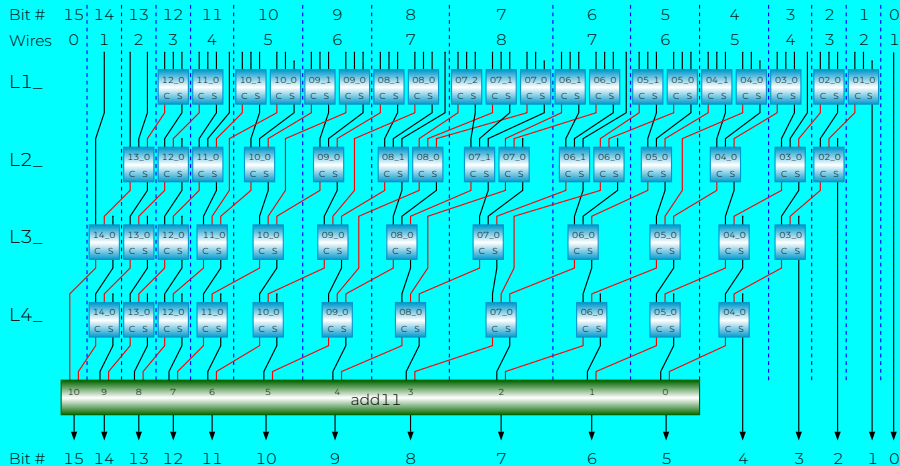


CSA: 3 inputs \rightarrow 2 outputs;

段数 = $\log_{3/2} n$

計算可能であれば、大量のCSAを使用して並列に計算する。

ウォレスツリー (8ビット)

 
綺麗に整列されたウォレスツリーの回路図。
詳細については、前のページを参照してください。



4段CSAs

CSA を使用する乗算器回路 (8ビット)

詳細については、
13ページを参照
してください。

 

7段CSAs

2の補数で表現する数の掛け算

- 符号なし数の掛け算

$$1111 \times 1111 = 11100001 \dots\dots 15 \times 15 = 225$$

$$1111 \times 0010 = 00011110 \dots\dots 15 \times 2 = 30$$

- 2の補数で表現する数の掛け算

$$1111 \times 1111 = 00000001 \dots (-1) \times (-1) = +1$$

$$1111 \times 0010 = 11111110 \dots (-1) \times (+2) = -2$$

- 2の補数掛け算のルール

$$\text{正} \times \text{正} = \text{正}$$

$$\text{正} \times \text{負} = \text{負}$$

$$\text{負} \times \text{正} = \text{負}$$


$$\text{負} \times \text{負} = \text{正}$$

↑

赤：下位4ビットは同じである

青：下位4ビットは同じである

2の補数で表現する数の掛け算

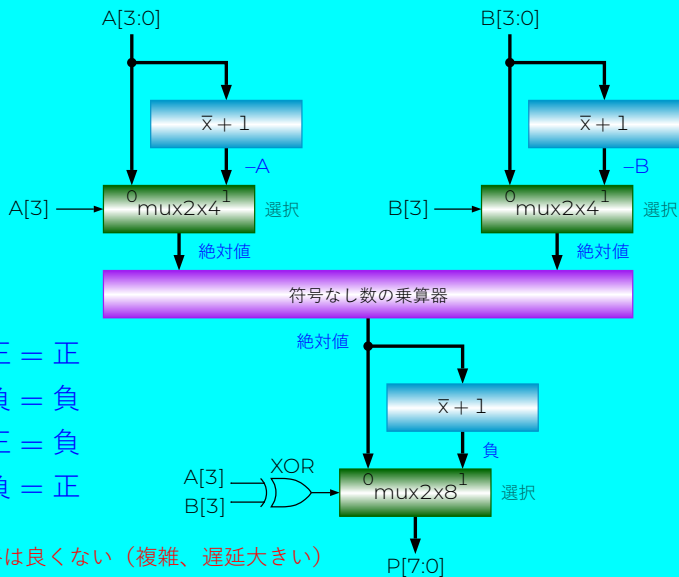

正 × 正 = 正
正 × 負 = 負
負 × 正 = 負
負 × 負 = 正

この回路は良くない（複雑、遅延大きい）

2の補数で表現する数の掛け算

$$A_4 = a_3a_2a_1a_0 = -a_3 \times 2^3 + \sum_{i=0}^2 a_i \times 2^i = -a_3 \times 2^3 + A_3$$

$$B_4 = b_3b_2b_1b_0 = -b_3 \times 2^3 + \sum_{i=0}^2 b_i \times 2^i = -b_3 \times 2^3 + B_3$$

A_3 と B_3 : 符号なし数

$(a + b)(x + y) = ax + ay + bx + by$ なので、

$$\begin{aligned} P_8 &= A_4 \times B_4 \\ &= (-a_3 \times 2^3 + A_3) \times (-b_3 \times 2^3 + B_3) \\ &= a_3 \times b_3 \times 2^6 \\ &\quad + (-a_3 \times B_3) \times 2^3 \quad (\text{負}) \\ &\quad + (-b_3 \times A_3) \times 2^3 \quad (\text{負}) \\ &\quad + A_3 \times B_3 \end{aligned}$$

2の補数で表現する数の掛け算

$-X = \bar{X} + 1$ なので、

$$(-a_3 \times B_3) \times 2^3 = (\bar{0}, \bar{0}, \overline{a_3 b_2}, \overline{a_3 b_1}, \overline{a_3 b_0} + 1) \times 2^3$$

$$(-b_3 \times A_3) \times 2^3 = (\bar{0}, \bar{0}, \overline{a_2 b_3}, \overline{a_1 b_3}, \overline{a_0 b_3} + 1) \times 2^3$$

つまり

Bit#	7	6	5	4	3	
	1	1	$\overline{a_3 b_2}$	$\overline{a_3 b_1}$	$\overline{a_3 b_0}$	反転
	0	0	0	0	1	+1
	1	1	$\overline{a_2 b_3}$	$\overline{a_1 b_3}$	$\overline{a_0 b_3}$	反転
+	0	0	0	0	1	+1

2の補数で表現する数の掛け算


Bit#	7	6	5	4	3	
	1	1	$\overline{a_3 b_2}$	$\overline{a_3 b_1}$	$\overline{a_3 b_0}$	反転
	0	0	0	0	1	+1
	1	1	$\overline{a_2 b_3}$	$\overline{a_1 b_3}$	$\overline{a_0 b_3}$	反転
+	0	0	0	0	1	+1

整理

Bit#	7	6	5	4	3
	0	0	$\overline{a_3 b_2}$	$\overline{a_3 b_1}$	$\overline{a_3 b_0}$
	0	0	$\overline{a_2 b_3}$	$\overline{a_1 b_3}$	$\overline{a_0 b_3}$
+	1	0	0	1	0

2の補数のウォレスツリーの回路

CSAs: Carry Save Adders

 

テストベンチ

```
'timescale 1ns/1ns
module wallace4_signed_tb;
    reg [3:0] A, B;
    wire [7:0] P;
    wallace4_signed i0 (A, B, P);
    integer i, j;
    initial begin
        for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
            for (j = 0; j < 16; j = j + 1) begin
                A = i; B = j;
                #1 ;
            end
        end
        #1 $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile ("wallace4_signed.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[wallace4_signed_tb.v](#)

2の補数のウォレスツリーの波形

```
% iverilog -Wall -o wallace4_signed wallace4_signed_tb.v \  
    wallace4_signed.v add5.v add1.v csa.v half_adder.v and4x4.v  
% ./wallace4_signed  
% gtkwave wallace4_signed.vcd
```

A[3:0]	5															
B[3:0]	0	1	2	3	4	5	6	7	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
P[7:0]	0	5	10	15	20	25	30	35	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5

A[3:0]	-6															
B[3:0]	0	1	2	3	4	5	6	7	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
P[7:0]	0	-6	-12	-18	-24	-30	-36	-42	48	42	36	30	24	18	12	6


A[3:0]	-1															
B[3:0]	0	1	2	3	4	5	6	7	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
P[7:0]	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	8	7	6	5	4	3	2	1

2の補数 $P = A \times B$

$$(-1) \times (-1) = 1 \quad \uparrow$$


符号なしのウォレスツリーの回路

CSAs: Carry Save Adders

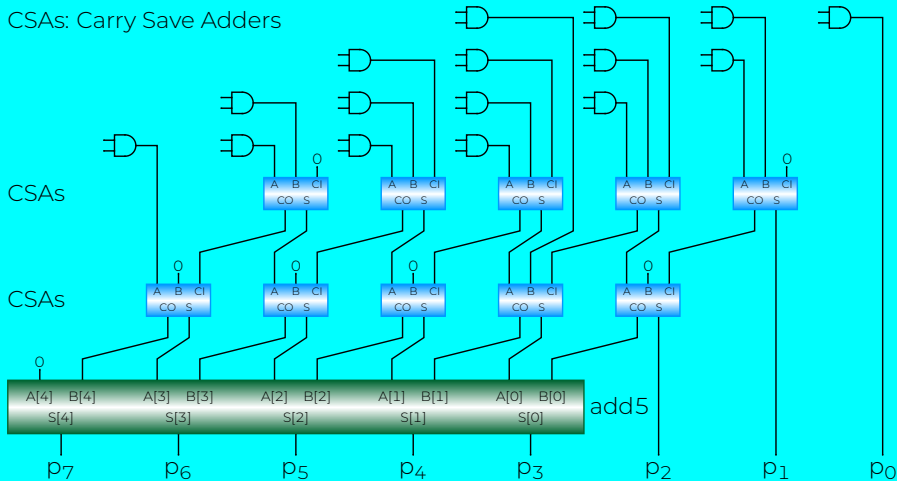

2の補数のウォレスツリーの回路

CSAs: Carry Save Adders

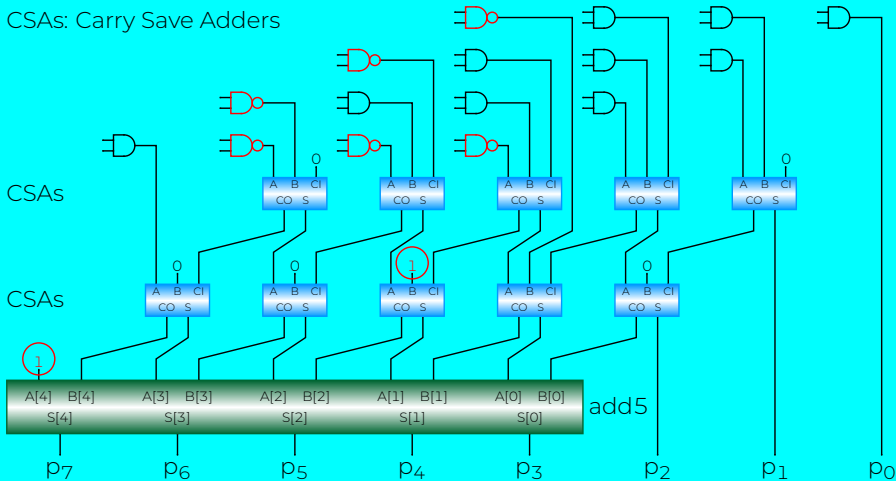

2進数の掛け算

まとめ

- 符号なし数の掛け算（乗算）
- 符号なし乗算器回路
- 符号なし CSA を使用する乗算器回路
- 符号なしのウォレスツリー乗算器
- 2の補数で表現する数の掛け算
- 2の補数のウォレスツリー乗算器

課題 VIII (100 点 + 200 点)

4 ビット × 4 ビット **符号なし** のウォレスツリーを設計し動作検証シミュレーションして下さい。

入力信号: A[3:0] 4-bit data

入力信号: B[3:0] 4-bit data

出力信号: P[7:0] 8-bit result

モジュール名は [wallace4](#) にすること。

テストベンチ [wallace4_tb.v](#) を使って下さい。

オプション (+50 点): 4 ビット × 4 ビット **2 の補数** のウォレスツリーを設計し動作検証シミュレーションして下さい。

モジュール名は [wallace4_signed](#) にすること。

テストベンチ [wallace4_signed_tb.v](#) を使って下さい。

課題 VIII (100 点 + 200 点)

オプション (+100 点): 8 ビット × 8 ビット **符号なし** のウォレスツリーを設計し動作検証シミュレーションして下さい。

入力信号: A[7:0] 8-bit data

入力信号: B[7:0] 8-bit data

出力信号: P[15:0] 16-bit result

モジュール名は wallace8 にすること。

テストベンチを自分で作って下さい。

オプション (+50 点): 8 ビット × 8 ビット **2 の補数** のウォレスツリーを設計し動作検証シミュレーションして下さい。

モジュール名は wallace8_signed にすること。

テストベンチを自分で作って下さい。

発展：自由練習

P13 の CSA を使用する 4 ビット乗算器回路を設計し動作検証シミュレーションして下さい。

発展：自由練習

Sを符号なしの4ビットAかける4ビットBの8ビット積とする

$$A_3A_2A_1A_0 \times B_3B_2B_1B_0 = S_7S_6S_5S_4S_3S_2S_1S_0$$

Tを2の補数の4ビットAかける4ビットBの8ビット積とする

$$A_3A_2A_1A_0 \times B_3B_2B_1B_0 = T_7T_6T_5T_4T_3T_2T_1T_0$$

証明：

$$S_3S_2S_1S_0 = T_3T_2T_1T_0$$