

論理回路入門（10）

デコーダとエンコーダ

李 亜民



2023年11月28日(火)



デコーダとエンコーダ

ポイント

  - デコーダ ($n \Rightarrow 2^n$)
 - イネーブル付きデコーダ
 - デマルチプレクサ
-
- エンコーダ ($2^n \Rightarrow n$)
 - イネーブル付きエンコーダ
 - プライオリティエンコーダ



3 入力 8 出力デコーダ

3 入力 8 出力

デコーダ

の設計



3 入力 8 出力デコーダ (真理値表)

3 入力 8 出力デコーダ: 3 入力 ($d[2:0]$) を 2 進数について、その 10 進数に対応する 8 個の出力 ($n[7:0]$) を生成する回路。

真理値表:

入力			出力							
$d[2]$	$d[1]$	$d[0]$	$n[7]$	$n[6]$	$n[5]$	$n[4]$	$n[3]$	$n[2]$	$n[1]$	$n[0]$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0



3 入力 8 出力デコーダ (論理式)

入力			出力							
d[2]	d[1]	d[0]	n[7]	n[6]	n[5]	n[4]	n[3]	n[2]	n[1]	n[0]
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$n[0] = \overline{d[2]} \overline{d[1]} \overline{d[0]}$$

$$n[1] = \overline{d[2]} \overline{d[1]} d[0]$$

$$n[2] = \overline{d[2]} d[1] \overline{d[0]}$$

$$n[3] = \overline{d[2]} d[1] d[0]$$

$$n[4] = d[2] \overline{d[1]} \overline{d[0]}$$

$$n[5] = d[2] \overline{d[1]} d[0]$$

$$n[6] = d[2] d[1] \overline{d[0]}$$

$$n[7] = d[2] d[1] d[0]$$

3 入力 8 出力デコーダ (回路)

```
'timescale 1ns/1ns
module dec38 (d, n);
    input [2:0] d;
    output [7:0] n;

    assign n[0] = ~d[2] & ~d[1] & ~d[0]; // 000
    assign n[1] = ~d[2] & ~d[1] & d[0]; // 001
    assign n[2] = ~d[2] & d[1] & ~d[0]; // 010
    assign n[3] = ~d[2] & d[1] & d[0]; // 011
    assign n[4] = d[2] & ~d[1] & ~d[0]; // 100
    assign n[5] = d[2] & ~d[1] & d[0]; // 101
    assign n[6] = d[2] & d[1] & ~d[0]; // 110
    assign n[7] = d[2] & d[1] & d[0]; // 111

endmodule
```

[dec38.v](#)



3 入力 8 出力デコーダ (テストベンチ)


```
'timescale 1ns/1ns
module dec38_tb;
    reg [2:0] d;
    wire [7:0] n;
    dec38 i0 (d, n);
    initial begin
        #0 d = 0;
        #8 $finish;
    end
    always #1 d = d + 1;
    initial begin
        $dumpfile ("dec38.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

dec38_tb.v



3 入力 8 出力デコーダ (波形)
 
```
% iverilog -Wall -o dec38 dec38_tb.v dec38.v  
% ./dec38  
% gtkwave dec38.vcd
```



入力 : $d = 0 \quad d = 1 \quad d = 2 \quad d = 3 \quad d = 4 \quad d = 5 \quad d = 6 \quad d = 7$
出力 : $n[0]=1 \quad n[1]=1 \quad n[2]=1 \quad n[3]=1 \quad n[4]=1 \quad n[5]=1 \quad n[6]=1 \quad n[7]=1$

イネーブル付き3-8デコーダ

入力				出力							
e	d[2]	d[1]	d[0]	n[7]	n[6]	n[5]	n[4]	n[3]	n[2]	n[1]	n[0]
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

e: enable; x: ドントケア (Don't care)

$$n[0] = e \overline{d[2]} \overline{d[1]} \overline{d[0]}$$

$$n[1] = e \overline{d[2]} \overline{d[1]} d[0]$$

$$n[2] = e \overline{d[2]} d[1] \overline{d[0]}$$

$$n[3] = e \overline{d[2]} d[1] d[0]$$

$$n[4] = e d[2] \overline{d[1]} \overline{d[0]}$$

$$n[5] = e d[2] \overline{d[1]} d[0]$$

$$n[6] = e d[2] d[1] \overline{d[0]}$$

$$n[7] = e d[2] d[1] d[0]$$



イネーブル付き 3-8 デコーダ (回路)

```
'timescale 1ns/1ns
module dec38e (d, e, n);
    input [2:0] d;
    input      e;
    output [7:0] n;

    assign n[0] = e & ~d[2] & ~d[1] & ~d[0]; // 1_000
    assign n[1] = e & ~d[2] & ~d[1] &   d[0]; // 1_001
    assign n[2] = e & ~d[2] &   d[1] & ~d[0]; // 1_010
    assign n[3] = e & ~d[2] &   d[1] &   d[0]; // 1_011
    assign n[4] = e &   d[2] & ~d[1] & ~d[0]; // 1_100
    assign n[5] = e &   d[2] & ~d[1] &   d[0]; // 1_101
    assign n[6] = e &   d[2] &   d[1] & ~d[0]; // 1_110
    assign n[7] = e &   d[2] &   d[1] &   d[0]; // 1_111

endmodule
```

dec38e.v



イネーブル付き 3-8 デコーダ (テストベンチ)


```
'timescale 1ns/1ns
module dec38e_tb;
    reg [2:0] d;
    reg         e;
    wire [7:0] n;
    dec38e i0 (d, e, n);
    initial begin
        #0 d = 3'b000; e = 1'b1;
        #1 d = 3'b001;
        #1 d = 3'b010;
        #1 d = 3'b011;
        #1 d = 3'b100;
        #1 d = 3'b101;
        #1 d = 3'b110;
        #1 d = 3'b111;
        #1 d = 3'bxxx; e = 1'b0;
        #1 $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile ("dec38e.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[dec38e_tb.v](#)



イネーブル付き3-8デコーダ(波形)
 
```
% iverilog -Wall -o dec38e dec38e_tb.v dec38e.v  
% ./dec38e  
% gtkwave dec38e.vcd
```



$$e = 0$$

$$n = 00000000$$

デコーダの応用 — RegFile

コンピューターシステム

1. コンピューター

(1) メモリ

(2) 入出力インターフェース

(3) CPU (プロセッサー)

ALU

...

レジスタファイル

2. ソフトウェア

(OS やコンパイラなど)


3. 入出力デバイス

(キーボードやディスプレイなど)



デコーダの応用 — RegFile


8 × 32 ビットレジスタ・ファイル

 

デコーダの応用 — デマルチプレクサ


マルチプレクサ

mux8x1

 

デマルチプレクサ

demux8x1

 

デコーダの応用 — デマルチプレクサ

マルチプレクサ

デマルチプレクサ

真理値表

s[2:0]	Y
0 0 0	a0
0 0 1	a1
0 1 0	a2
0 1 1	a3
1 0 0	a4
1 0 1	a5
1 1 0	a6
1 1 1	a7


真理値表

s[2:0]	w7	w6	w5	w4	w3	w2	w1	w0
0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	we
0 0 1	0	0	0	0	0	0	we	0
0 1 0	0	0	0	0	0	we	0	0
0 1 1	0	0	0	0	we	0	0	0
1 0 0	0	0	0	we	0	0	0	0
1 0 1	0	0	we	0	0	0	0	0
1 1 0	0	we	0	0	0	0	0	0
1 1 1	we	0	0	0	0	0	0	0



デコーダの応用 — デマルチプレクサ

デマルチプレクサの回路

 

デマルチプレクサ (回路)

```
'timescale 1ns/1ns
module demux8x1 (we, s, w);
    input [2:0] s;
    input         we;
    output [7:0] w;

    wire [7:0] n;
    dec38 i0 (s, n);

    assign w = n & {8{we}};

endmodule
```

[demux8x1.v](#)



デマルチプレクサ (テストベンチ)


```
'timescale 1ns/1ns
module demux8x1_tb;
    reg [2:0] s;
    reg        we;
    wire [7:0] w;
    demux8x1 i0 (we, s, w);
    initial begin
        #0 s = 0; we = 1;
        #8 we = 0;
        #1 $finish;
    end
    always #1 s = s + 1;
    initial begin
        $dumpfile ("demux8x1.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[demux8x1_tb.v](#)




デマルチプレクサ (波形)
 
```
% iverilog -Wall -o demux8x1 \
    demux8x1_tb.v dec38.v
% ./demux8x1
% gtkwave demux8x1.vcd
```




入力 : $s = 0$ $s = 1$ $s = 2$ $s = 3$ $s = 4$ $s = 5$ $s = 6$ $s = 7$ $s = 0$
出力 : $w[0]=we$ $w[1]=we$ $w[2]=we$ $w[3]=we$ $w[4]=we$ $w[5]=we$ $w[6]=we$ $w[7]=we$ $w[0]=we$

デコーダの応用 — SRAM デコーダ

 

デマルチプレクサの応用 — SRAM 書き込む

 

we: write enable

4 words: 2-bit address $A[1:0]$: $2^2 = 4$

5 bits/word: data-in $Di[4:0]$; data-out $DO[4:0]$

8 入力 3 出力エンコーダ

8 入力 3 出力 エンコーダ の設計

8 入力 3 出力エンコーダ (真理値表)

8 入力 3 出力エンコーダ: 8 入力 ($d[7:0]$) のいずれか一つが値 1 をとるものとして、それらの 2 進数に対応する 3 ビットの出力 ($n[2:0]$) を生成する回路。真理値表:

入力 (制限あり)								出力		
$d[7]$	$d[6]$	$d[5]$	$d[4]$	$d[3]$	$d[2]$	$d[1]$	$d[0]$	$n[2]$	$n[1]$	$n[0]$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

入力制限: 一つの入力のみがアクティブである



8 入力 3 出力エンコーダ (論理式)

入力 (制限あり)								出力		
d[7]	d[6]	d[5]	d[4]	d[3]	d[2]	d[1]	d[0]	n[2]	n[1]	n[0]
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

$$n[0] = d[1] + d[3] + d[5] + d[7]$$

$$n[1] = d[2] + d[3] + d[6] + d[7]$$

$$n[2] = d[4] + d[5] + d[6] + d[7]$$

入力制限:

一つの入力のみが

アクティブである



8 入力 3 出力エンコーダ (回路)

$$n[0] = d[1] + d[3] + d[5] + d[7]$$

$$n[1] = d[2] + d[3] + d[6] + d[7]$$

$$n[2] = d[4] + d[5] + d[6] + d[7]$$

```
'timescale 1ns/1ns
module enc83 (d, n);
    input [7:0] d;
    output [2:0] n;

    assign n[0] = d[1] | d[3] | d[5] | d[7];
    assign n[1] = d[2] | d[3] | d[6] | d[7];
    assign n[2] = d[4] | d[5] | d[6] | d[7];

endmodule
```

[enc83.v](#)



8 入力 3 出力エンコーダ (テストベンチ)


```
'timescale 1ns/1ns
module enc83_tb;
    reg [7:0] d;
    wire [2:0] n;
    enc83 i0 (d, n);
    initial begin
        #0 d = 8'b00000000;
        #1 d = 8'b00000001;
        #1 d = 8'b00000010;
        #1 d = 8'b00000100;
        #1 d = 8'b00001000;
        #1 d = 8'b00010000;
        #1 d = 8'b00100000;
        #1 d = 8'b01000000;
        #1 d = 8'b10000000;
        #1 $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile ("enc83.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[enc83_tb.v](#)



8 入力 3 出力エンコーダ (波形)
 
```
% iverilog -Wall -o enc83 enc83_tb.v enc83.v  
% ./enc83  
% gtkwave enc83.vcd
```



問題: $d = 00000000$, $n = 000$;
 $d = 00000001$, $n = 000$ 。区別できない。

エンコーダ (論理式)

$$n[0] = d[1] + d[3] + d[5] + d[7]$$

$$n[1] = d[2] + d[3] + d[6] + d[7]$$

$$n[2] = d[4] + d[5] + d[6] + d[7]$$

$$r = d[0] + d[1] + d[2] + d[3] + d[4] + d[5] + d[6] + d[7]$$

入力 (制限あり)								出力			
d[7]	d[6]	d[5]	d[4]	d[3]	d[2]	d[1]	d[0]	n[2]	n[1]	n[0]	r
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

エンコーダ（回路）

$$n[0] = d[1] + d[3] + d[5] + d[7]$$

$$n[1] = d[2] + d[3] + d[6] + d[7]$$

$$n[2] = d[4] + d[5] + d[6] + d[7]$$

$$r = d[0] + d[1] + d[2] + d[3] + d[4] + d[5] + d[6] + d[7]$$

```
'timescale 1ns/1ns
module enc83r (d, n, r);
    input [7:0] d;
    output [2:0] n;
    output      r;
    assign n[0] = d[1] | d[3] | d[5] | d[7];
    assign n[1] = d[2] | d[3] | d[6] | d[7];
    assign n[2] = d[4] | d[5] | d[6] | d[7];
    assign r   = d[0] | d[1] | d[2] | d[3] |
                  d[4] | d[5] | d[6] | d[7];
endmodule
```

enc83r.v



エンコーダ（テストベンチ）


```
'timescale 1ns/1ns
module enc83r_tb;
    reg [7:0] d;
    wire [2:0] n;
    wire r;
    enc83r i0 (d, n, r);
    initial begin
        #0 d = 8'b00000000;
        #1 d = 8'b00000001;
        #1 d = 8'b00000010;
        #1 d = 8'b00000100;
        #1 d = 8'b00001000;
        #1 d = 8'b00010000;
        #1 d = 8'b00100000;
        #1 d = 8'b01000000;
        #1 d = 8'b10000000;
        #1 $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile ("enc83r.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[enc83r_tb.v](#)



エンコーダ(波形)
 
```
% iverilog -Wall -o enc83r enc83r_tb.v enc83r.v  
% ./enc83r  
% gtkwave enc83r.vcd
```



$d = 00000000$, $n = 000$, $r = 0$;
 $d = 00000001$, $n = 000$, $r = 1$ 。区別できる。

イネーブル付きエンコーダ

$$n[0] = e(d[1] + d[3] + d[5] + d[7])$$

$$n[1] = e(d[2] + d[3] + d[6] + d[7])$$

$$n[2] = e(d[4] + d[5] + d[6] + d[7])$$

$$r = e(d[0] + d[1] + d[2] + d[3] + d[4] + d[5] + d[6] + d[7])$$

入力 (制限あり)									出力			
e	d[7]	d[6]	d[5]	d[4]	d[3]	d[2]	d[1]	d[0]	n[2]	n[1]	n[0]	r
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

イネーブル付きエンコーダ(回路)

$$n[0] = e(d[1] + d[3] + d[5] + d[7])$$

$$n[1] = e(d[2] + d[3] + d[6] + d[7])$$

$$n[2] = e(d[4] + d[5] + d[6] + d[7])$$

$$r = e(d[0] + d[1] + d[2] + d[3] + d[4] + d[5] + d[6] + d[7])$$

```
'timescale 1ns/1ns
module enc83e (d, e, n, r);
    input [7:0] d;
    input      e;
    output [2:0] n;
    output      r;
    assign n[0] = e & (d[1] | d[3] | d[5] | d[7]);
    assign n[1] = e & (d[2] | d[3] | d[6] | d[7]);
    assign n[2] = e & (d[4] | d[5] | d[6] | d[7]);
    assign r    = e & (d[0] | d[1] | d[2] | d[3] |
                        d[4] | d[5] | d[6] | d[7]);
endmodule
```

[enc83e.v](#)



イネーブル付きエンコーダ（テスト）


```
'timescale 1ns/1ns
module enc83e_tb;
    reg [7:0] d;
    reg e;
    wire [2:0] n;
    wire r;
    enc83e i0 (d, e, n, r);
    initial begin
        #0 d = 8'b00000000; e = 1;
        #1 d = 8'b00000001;
        #1 d = 8'b00000010;
        #1 d = 8'b00000100;
        #1 d = 8'b00001000;
        #1 d = 8'b00010000;
        #1 d = 8'b00100000;
        #1 d = 8'b01000000;
        #1 d = 8'b10000000;
        #1 d = 8'bxxxxxxxxx; e = 0;
        #1 $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile ("enc83e.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[enc83e_tb.v](#)



イネーブル付きエンコーダ(波形)
 
```
% iverilog -Wall -o enc83e enc83e_tb.v enc83e.v  
% ./enc83e  
% gtkwave enc83e.vcd
```



プライオリティエンコーダ

入力 (制限なし)									出力			
e	d[7]	d[6]	d[5]	d[4]	d[3]	d[2]	d[1]	d[0]	n[2]	n[1]	n[0]	r
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	x	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	x	x	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1	x	x	x	0	1	1	1
1	0	0	0	1	x	x	x	x	1	0	0	1
1	0	0	1	x	x	x	x	x	1	0	1	1
1	0	1	x	x	x	x	x	x	1	1	0	1
1	1	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1
0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

d[7] の優先順位 (プライオリティ) は一番高い、d[0] の優先順位は一番低い

$$n[2] = e (d[7] + \overline{d[7]} d[6] + \overline{d[7]} \overline{d[6]} d[5] + \overline{d[7]} \overline{d[6]} \overline{d[5]} d[4])$$

$$= e (d[7] + d[6] + \overline{d[6]} d[5] + \overline{d[6]} \overline{d[5]} d[4])$$

$$= e (d[7] + d[6] + d[5] + \overline{d[5]} d[4])$$

$$= e (d[7] + d[6] + d[5] + d[4]) \quad \text{第三回講義資料 P27 を参照}$$

プライオリティエンコーダ(回路)

$$n[2] = e (d[7] + d[6] + d[5] + d[4])$$

$$n[1] = e (\square + \square + \square \square \square + \square \square \square)$$

$$n[0] = e (\square + \square \square + \square \square \square + \square \square \square \square)$$

$$r = e (d[7] + d[6] + d[5] + d[4] + d[3] + d[2] + d[1] + d[0])$$

```
'timescale 1ns/1ns
module enc83p (d, e, n, r);
    input [7:0] d;
    input      e;
    output [2:0] n;
    output      r;
    assign n[2] = e & (d[7] | d[6] | d[5] | d[4]);
    assign n[1] = e & (| | & & | & & );
    assign n[0] = e & (| & | & & | & & & );
    assign r    = e & (d[7] | d[6] | d[5] | d[4] |
                        d[3] | d[2] | d[1] | d[0]);
endmodule
```

enc83p.v



プライオリティエンコーダ（テスト）


```
'timescale 1ns/1ns
module enc83p_tb;
    reg [7:0] d;
    reg e;
    wire [2:0] n;
    wire r;
    enc83p i0 (d, e, n, r);
    initial begin
        #0 d = 8'b00000000; e = 1'b1;
        #1 d = 8'b00000001;
        #1 d = 8'b00000001x;
        #1 d = 8'b0000001xx;
        #1 d = 8'b000001xxx;
        #1 d = 8'b0001xxxx;
        #1 d = 8'b001xxxxxx;
        #1 d = 8'b01xxxxxxxx;
        #1 d = 8'b1xxxxxxxx;
        #1 d = 8'bxxxxxxxxx; e = 1'b0;
        #1 $finish;
    end
    initial begin
        $dumpfile ("enc83p.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[enc83p_tb.v](#)



プライオリティエンコーダ(波形)
 
```
% iverilog -Wall -o enc83p enc83p_tb.v enc83p.v  
% ./enc83p  
% gtkwave enc83p.vcd
```



プライオリティエンコーダ

入力制限なしの意味：任意の入力パターン

入力信号の数：9 (1本のeと8本のD (d[7:0]))

入力信号パターンの数： $2^9 = 512$


入力 (制限なし)									パターンの数
e	d[7]	d[6]	d[5]	d[4]	d[3]	d[2]	d[1]	d[0]	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	1	x	2
1	0	0	0	0	0	1	x	x	4
1	0	0	0	0	1	x	x	x	8
1	0	0	0	0	1	x	x	x	16
1	0	0	0	1	x	x	x	x	32
1	0	0	1	x	x	x	x	x	64
1	0	1	x	x	x	x	x	x	128
0	x	x	x	x	x	x	x	x	256

$$\text{合計: } 1 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 = 512 = 2^9$$



エンコーダの応用 — 割り込みコントローラ



割り込み (Interrupt) コントローラ (Controller)

 

デコーダとエンコーダ

まとめ

  - デコーダ ($n \Rightarrow 2^n$)
 - イネーブル付きデコーダ
 - デマルチプレクサ
-
- エンコーダ ($2^n \Rightarrow n$)
 - イネーブル付きエンコーダ
 - プライオリティエンコーダ



課題 X (100 点)

8 入力 3 出力プライオリティエンコーダを設計し動作検証シミュレーションして下さい (P37-P41 を参照)。

$$n[2] = e (d[7] + d[6] + d[5] + d[4])$$

$$n[1] = e (\square + \square + \square\square\square + \square\square\square)$$

$$n[0] = e (\square + \square\square + \square\square\square + \square\square\square\square)$$

$$r = e (d[7] + d[6] + d[5] + d[4] + d[3] + d[2] + d[1] + d[0])$$



モジュール名は enc83p にすること。

テストベンチ enc83p_tb.v を使って下さい。

真理値表から $n[2]$ 、 $n[1]$ 、 $n[0]$ の導出過程を書いて下さい。

課題 X (100 点)

$$n[2] = e (d[7] + d[6] + d[5] + d[4])$$

$$n[1] = e (\square + \square + \square \square \square + \square \square \square)$$

$$n[0] = e (\square + \square \square + \square \square \square + \square \square \square \square)$$

$$r = e (d[7] + d[6] + d[5] + d[4] + d[3] + d[2] + d[1] + d[0])$$

```
'timescale 1ns/1ns
module enc83p (d, e, n, r);
    input [7:0] d;
    input      e;
    output [2:0] n;
    output      r;
    assign n[2] = e & (d[7] | d[6] | d[5] | d[4]);
    assign n[1] = e & ( | | & & | & & );
    assign n[0] = e & ( | & | & & | & & & );
    assign r    = e & (d[7] | d[6] | d[5] | d[4] |
                        d[3] | d[2] | d[1] | d[0]);
endmodule
```

enc83p.v



課題 X (100 点)

```
% iverilog -Wall -o enc83p enc83p_tb.v enc83p.v  
% ./enc83p  
% gtkwave enc83p.vcd
```

