

論理回路入門 (10)

順序回路 1：ラッチとフリップフロップ

李 亜民

2024 年 11 月 26 日 (火)


ラッチとフリップフロップ

ポイント


- 順序回路
- RS ラッチ (RS Latch)
- D ラッチ (D Latch)
- D フリップフロップ (DFF, DFFE)
- T フリップフロップ (TFF, TFFE)
- JK フリップフロップ (JKFF, JKFFE)
- レジスタ (Register)
- レジスタファイル (Register File)

論理回路の種類

 - ① 組み合わせ回路 (Combinational Circuit): 現在の入力のみで出力が決まる回路である。




 - ② 順序回路 (Sequential Circuit): 内部状態と入力信号で出力が決まる回路である。有限状態機械 (Finite state machine — FSM) とも呼ばれる。



順序回路

 - 順序回路 (Sequential Circuit): 内部状態と入力信号で出力が決まる回路である。有限状態機械 (Finite state machine — FSM) とも呼ばれる。




- 順序回路の例：自動販売機の制御回路

どれだけのお金が入れたかを記憶しなければならない。

記憶素子の種類

- ラッチ (Latch)
 - ▶ RS ラッチ (RS Latch)
 - ▶ D ラッチ (D Latch)
- フリップフロップ (Flip Flop)
 - ▶ D フリップフロップ (DFF, DFFE)
 - ▶ T フリップフロップ (TFF, TFFE)
 - ▶ JK フリップフロップ (JKFF, JKFFE)
- メモリ (Memory)
 - ▶ SRAM (Static Random Access Memory)
 - ▶ DRAM (Dynamic Random Access Memory)
 - ▶ ROM (Read Only Memory)
 - ▶ CAM (Content Addressable Memory) — 連想メモリ

RS ラッチ

 


A	B	AND	NAND
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

S: Set, active low (0 の時、セットする ($Q = 1$))

R: Reset, active low (0 の時、リセットする ($Q = 0$))

- $S = 0, R = 1$: Set ($Q = 1$).....セット
- $S = 1, R = 0$: Reset ($Q = 0$).....リセット
- $S = 1, R = 1$: No change.....保持
- $S = 0, R = 0$: Not allowed.....禁止

D ラッチ

 


NAND2 ゲートの真理値表

A	B	AND	NAND
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

- $C = 1, D = 0: S = 1, R = 0, Q = 0 = D$
- $C = 1, D = 1: S = 0, R = 1, Q = 1 = D$
- $C = 0, D = x: S = 1, R = 1, \text{No change}$
 $S = 0, R = 0$ の場合はない 😊

D ラッチシミュレーション

 


NAND2 ゲートの真理値表

A	B	AND	NAND
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


[d_latch.v](#)

[d_latch_tb.v](#)

 

入力 $C = 1$ の時、出力 $Q = D$ (データ入力はデータ出力で伝わる)
入力 $C = 0$ の時、出力 Q は変化なし (以前のデータ出力を保持する)

DラッチでSRAMの実装

 


WE: Write Enable

4 words: 2-bit address A[1:0]: $2^2 = 4$

5 bits/word: data-in DI[4:0]; data-out DO[4:0]

D フリップフロップ (DFF)

 


CLK = 0 の時、 $\overline{CLK} = 1$ 、Master $q0 = D$ (Slave 変化なし)

CLK = 1 の時、 $\overline{CLK} = 0$ 、Slave $Q = q0$ (Master 変化なし)


クロック信号 (CLK) の立ち上がり (0 から 1 への遷移) の直前のデータ入力 (D) の値が記憶され、出力 (Q) に出力される。

DFF 回路と波形

 


[d_flip_flop.v](#)

[d_flip_flop_tb.v](#)

 


クロック信号 (CLK) の立ち上がり (0 から 1 への遷移) の直前のデータ入力 (D) の値が記憶され、出力 (Q) に出力される。

シミュレーション波形の比較

 


D ラッチ

 


D フリップフロップ

シミュレーション波形の比較

 


D フリップフロップ

 


D ラッチ

イネーブル付き DFF (DFFE)

 

- $E = 1$: D を選択、DFF に保存
- $E = 0$: Q を選択、DFF に保存 (変化なし)

クロック信号の周波数

 


周波数 $F = 1\text{GHz}$: 一周期の時間 $T = \frac{1}{1 \times 10^9} = 10^{-9}\text{s} = 1\text{ns}$

CPUの周波数: $4\text{GHz} = 4 \times 10^9\text{Hz} = 4,000,000,000\text{Hz}$
ここには、 $G = 10^9 = 1,000,000,000$

メモリの容量: $8\text{GB} = 8 \times 2^{30}\text{B} = 8,589,934,592$ バイト
ここには、 $G = 2^{30} = 1,073,741,824 \neq 10^9$

JK ラッチ

 

回路図からわかること：


- $C = 1, J = 0, K = 0$: No change \Rightarrow
- $C = 1, J = 0, K = 1$: Reset
- $C = 1, J = 1, K = 0$: Set
- $C = 1, J = 1, K = 1$: Toggle ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \dots$, 発振)
- $C = 0, J = x, K = x$: No change

カルノー図からわかること： $Q_{\text{next}} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$

J:	0	0	1	1
K:	0	1	1	0
Q:	0		1	1
1	1		1	

$Q_{\text{next}} = J\bar{Q} + \bar{K}Q$

JK フリップフロップ (JKFF)

 



CLK = 0 の時、 = Master JK Latch (Slave D Latch 変化なし)

CLK = 1 の時、 = Slave D Latch (Master JK Latch 変化なし)

CLK の立ち上がりで、 $Q_{\text{next}} = J \bar{Q} + \bar{K} Q$


注意：RS ラッチの初期状態がわからないので、Clear などの信号が必要である。

JKFF回路と波形

  

J=0	J=1	J=0	J=1	J=1	J=1	J=1
K=1	K=0	K=0	K=1	K=1	K=1	K=1
Reset	Set	No	Toggle	Toggle	Toggle	Toggle
change						

Tラッチ

 

回路図からわかること：


- $C = 1, T = 0$: No change \Rightarrow
- $C = 1, T = 1$: Toggle ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \dots$, 発振)
- $C = 0, T = x$: No change

T:	0	1	
Q: 0		1	$T\bar{Q}$
1	1		$\bar{T}Q$

$Q_{next} = T\bar{Q} + \bar{T}Q$

カルノー図からわかること： $Q_{next} = T\bar{Q} + \bar{T}Q$

T フリップフロップ (TFF)

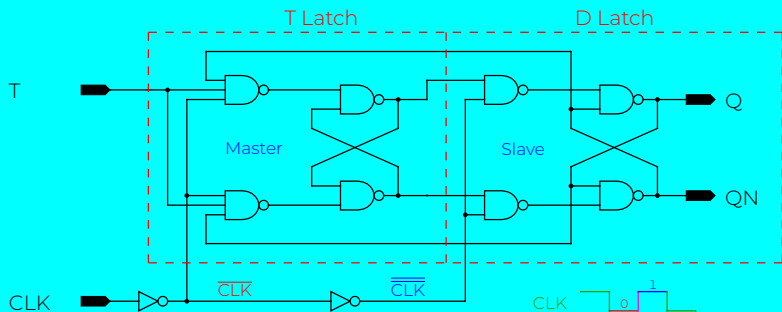



CLK = 0 の時、 = Master T Latch (Slave D Latch 変化なし)

CLK = 1 の時、 = Slave D Latch (Master T Latch 変化なし)

CLK の立ち上がりで、 $Q_{\text{next}} = T \bar{Q} + \bar{T} Q$

注意：RS ラッチの初期状態がわからないので、Clear などの信号が必要である。

TFF 回路と波形

  

D フリップフロップ (1-bit)

```
'timescale 1ns/1ns
module dffe1 (CLK, CLRN, E, D, Q);
    input      D;
    input      CLK, CLRN, E;
    output     Q;
    reg        Q;
    always @(posedge CLK or negedge CLRN) begin
        if (CLRN == 0) begin
            Q <= 0;
        end else begin
            if (E) begin
                Q <= D;
            end
        end
    end
end
endmodule
```

[dffe1.v](#)

D フリップフロップ (4-bit)

```
'timescale 1ns/1ns
module dffe4 (CLK, CLRN, E, D, Q);
    input  [3:0] D;
    input          CLK, CLRN, E;
    output [3:0] Q;
    reg  [3:0] Q;
    always @(posedge CLK or negedge CLRN) begin
        if (CLRN == 0) begin
            Q <= 0;
        end else begin
            if (E) begin
                Q <= D;
            end
        end
    end
end
endmodule
```

[dffe4.v](#)

JK フリップフロップ (1-bit)

```
'timescale 1ns/1ns
module jkffe1 (CLK, CLRN, E, J, K, Q);
    input          J, K;
    input          CLK, CLRN, E;
    output         Q;
    reg            Q;
    always @(posedge CLK or negedge CLRN) begin
        if (CLRN == 0) begin
            Q <= 0;
        end else begin
            if (E) begin
                Q <= J & ~Q | ~K & Q;
            end
        end
    end
end
endmodule
```

[jkffe1.v](#)

JK フリップフロップ (4-bit)

```
'timescale 1ns/1ns
module jkffe4 (CLK, CLRN, E, J, K, Q);
  input  [3:0] J, K;
  input          CLK, CLRN, E;
  output [3:0] Q;
  reg  [3:0] Q;
  always @(posedge CLK or negedge CLRN) begin
    if (CLRN == 0) begin
      Q <= 0;
    end else begin
      if (E) begin
        Q <= J & ~Q | ~K & Q;
      end
    end
  end
end
endmodule
```

[jkffe4.v](#)

T フリップフロップ (1-bit)

```
'timescale 1ns/1ns
module tffe1 (CLK, CLRN, E, T, Q);
    input      T;
    input      CLK, CLRN, E;
    output     Q;
    reg        Q;
    always @(posedge CLK or negedge CLRN) begin
        if (CLRN == 0) begin
            Q <= 0;
        end else begin
            if (E) begin
                Q <= T & ~Q | ~T & Q;
            end
        end
    end
end
endmodule
```

[tffe1.v](#)

T フリップフロップ (4-bit)



```
'timescale 1ns/1ns
module tffe4 (CLK, CLRN, E, T, Q);
    input [3:0] T;
    input      CLK, CLRN, E;
    output [3:0] Q;
    reg [3:0] Q;
    always @(posedge CLK or negedge CLRN) begin
        if (CLRN == 0) begin
            Q <= 0;
        end else begin
            if (E) begin
                Q <= T & ~Q | ~T & Q;
            end
        end
    end
end
endmodule
```


[tffe4.v](#)

シフトレジスタ (Shift Register)

D[2:0] 
DI 
LOAD 
CLK 
CLR N 

直列 to 並列、並列 to 直列

 Q[2:0]
 DO

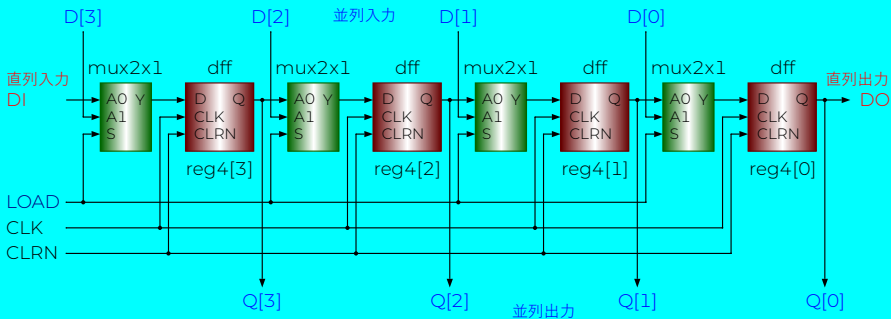


LOAD = 1: Load D[2:0] to DFFs

LOAD = 0: Shift Right


シフトレジスタのシミュレーション

D[2:0]
DI
LOAD
CLK
CLRn

 

Q[2:0]
DO

[shift_reg_tb.v](#)

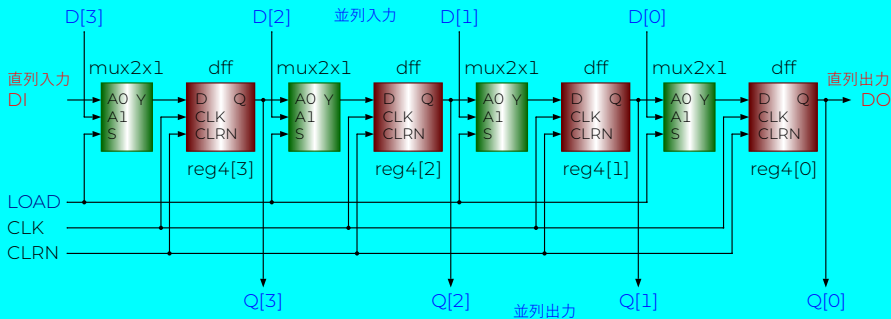

LOAD = 1: Load D[2:0] to DFFs

LOAD = 0: Shift Right

注：実際の回路は [shift_reg.v](#) を参照してください。

レジスタファイル (Register File)

コンピューターシステム

1. コンピューター

(1) メモリ

(2) 入出カインターフェース

(3) CPU (プロセッサ)

ALU

...

レジスタファイル


2. ソフトウェア

(OS やコンパイラなど)

3. 入出力デバイス


(キーボードやディスプレイなど)

レジスタファイル (シンボル)

 

- rna[4:0] — Register number of read port A (5 bits, $2^5 = 32$)
- rnb[4:0] — Register number of read port B (5 bits, $2^5 = 32$)
- qa[31:0] — Data output of read port A (32 bits)
- qb[31:0] — Data output of read port B (32 bits)
- wn[4:0] — Register number of write port (5 bits, $2^5 = 32$)
- d[31:0] — Data input of write port (32 bits)
- we — Write enable (1 bit)

レジスタファイルの応用

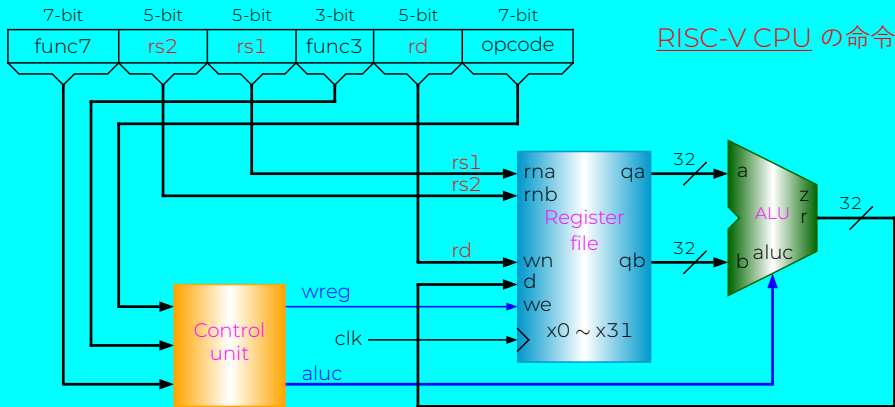


RISC-V CPU の命令

RISC-V 命令の例

```
add rd, rs1, rs2 # reg[rd] = reg[rs1] + reg[rs2]
```

命令の意味: レジスタ **rs1** に格納されている値とレジスタ **rs2** に格納されている値を加算して、その結果をレジスタ **rd** に格納する。

レジスタファイルの回路

 

- rna[4:0] — Register number of read port A (5 bits, $2^5 = 32$)
- rnb[4:0] — Register number of read port B (5 bits, $2^5 = 32$)
- qa[31:0] — Data output of read port A (32 bits)
- qb[31:0] — Data output of read port B (32 bits)
- wn[4:0] — Register number of write port (5 bits, $2^5 = 32$)
- d[31:0] — Data input of write port (32 bits)
- we — Write enable (1 bit)

ラッチとフリップフロップ

まとめ

- 順序回路
- RS ラッチ (RS Latch)
- D ラッチ (D Latch)
- D フリップフロップ (DFF, DFFE)
- T フリップフロップ (TFF, TFFE)
- JK フリップフロップ (JKFF, JKFFE)
- レジスタ (Register)
- レジスタファイル (Register File)

課題 XI (100 点)

4 × 4 レジスタ・ファイルを設計し動作検証シミュレーションして下さい。

入力信号: D[3:0] 4-bit data

入力信号: RNA[1:0] 2-bit port A number

入力信号: RNB[1:0] 2-bit port B number

入力信号: WN[1:0] 2-bit write number

入力信号: WE 1-bit write enable

入力信号: CLK 1-bit clock

入力信号: CLRN 1-bit clear. 0: clear


出力信号: QA[3:0] 4-bit port A data

出力信号: QB[3:0] 4-bit port B data

モジュール名は [regfile4x4](#) にすること。

テストベンチ [regfile4x4_tb.v](#) を使って下さい。

課題 XI (100 点) 回路

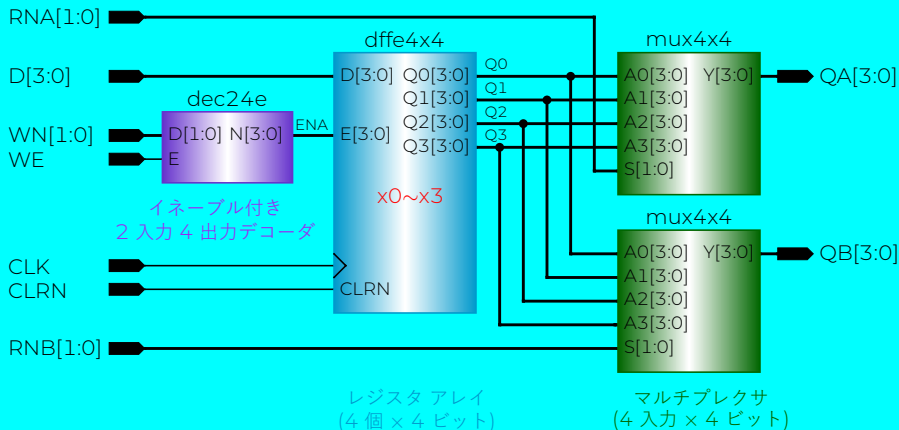

dec24e 第 10 回資料 P9 の dec38e を参照

mux4x4 第 9 回資料課題 IX 問題 1 を参照

課題 XI (100 点) 回路

```
'timescale 1ns/1ns
module regfile4x4 (CLK, CLRN, WE, D, WN, RNA, RNB, QA, QB);
    input  [3:0] D;
    input  [1:0] RNA, RNB, WN;
    input          CLK, CLRN, WE;
    output [3:0] QA, QB;

    wire  [3:0] ENA;
    wire  [3:0] Q0, Q1, Q2, Q3;

    // dec24e (D, E, N);
    dec24e i0 ( , , ENA); // 2-4 decoder with enable

    // dffe4x4 (CLK, CLRN, E, D, Q0, Q1, Q2, Q3);
    dffe4x4 i1 (CLK, CLRN, ENA, D, Q0, Q1, Q2, Q3);

    // mux4x4 (A0, A1, A2, A3, S, Y);
    mux4x4 i2 ( , , , , , QA); // QA
    mux4x4 i3 ( , , , , , QB); // QB
endmodule
```

[regfile4x4.v](#)

課題 XI (100 点) 回路

```
'timescale 1ns/1ns
module dffe4x4 (CLK, CLRN, E, D, Q0, Q1, Q2, Q3);
    input  [3:0] E, D;
    input          CLK, CLRN;
    output [3:0] Q0, Q1, Q2, Q3;


    // dffe4 (CLK, CLRN, E,      D, Q);
    dffe4 i0 (CLK, CLRN, E[ ], D, Q0); // reg 0
    dffe4 i1 (CLK, CLRN, E[ ], D, Q1); // reg 1
    dffe4 i2 (CLK, CLRN, E[ ], D, Q2); // reg 2
    dffe4 i3 (CLK, CLRN, E[ ], D, Q3); // reg 3

endmodule
```

[dffe4x4.v](#)

課題 XI (100 点) 波形
 
```
% iverilog -Wall -o regfile4x4 regfile4x4_tb.v regfile4x4.v \  
    dffe4x4.v dffe4.v mux4x4.v mux4x1.v dec24e.v  
  
% vvp regfile4x4  
  
% gtkwave regfile4x4.vcd
```



シミュレーション波形の考察: CLK の立ち上がりで適当な値を各レジスタに保存して、そのあと、各レジスタに保存している値を読み出し確認して下さい。