

# 論理回路入門（11）

## 順序回路 2：有限状態機械と順序回路設計

李 亞民

2024 年 12 月 03 日 (火)


# 順序回路

## ポイント


- 順序回路の基本構造
- 順序回路の分析
- Mealy 型と Moore 型順序回路
- 順序回路設計の手順
- 状態遷移図
- 次の状態の真理値表、論理式、および回路
- 出力関数の真理値表、論理式、および回路
- 有限状態機械
 
# 論理回路の種類


- ① 組み合わせ回路 (Combinational Circuit): 現在の入力のみで出力が決まる回路である。



 - ② 順序回路 (Sequential Circuit): 内部状態と入力信号で出力が決まる回路である。有限状態機械 (Finite state machine — FSM) とも呼ばれる。




# 順序回路の分析

 

もし、こうゆうふうな回路があれば、


D1, D0, Z の論理式？ 真理値表？ 状態遷移図？

# 順序回路の分析 — 論理式

 

D1 =


# 順序回路の分析 — 論理式

 

$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \bar{X}$$

$$D0 =$$

# 順序回路の分析 — 論理式

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$Z =$$

# 順序回路の分析 — 論理式

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot X$$

$$Z = Q1 \cdot X$$



# 順序回路の分析 — 真理値表

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

現在の状態			入力	次の状態		出力
Q1	Q0		X	D1	D0	Z
S0	0	0	0			

# 順序回路の分析 — 真理値表

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

現在の状態			入力 X	次の状態		出力 Z
Q1	Q0	D1		D0		
S0	0	0	0	S3	1	1
			1			

# 順序回路の分析 — 真理値表

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

現在の状態		入力 X	次の状態		出力 Z	
Q1	Q0		D1	D0		
S0	0	0	S3	1	1	0
		1	S1	0	1	0
S1	0	1				

# 順序回路の分析 — 真理値表

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

現在の状態		入力 X	次の状態		出力 Z	
Q1	Q0		D1	D0		
S0	0	0	S3	1	1	0
		1	S1	0	1	0
S1	0	0	S3	1	1	0
		1				

# 順序回路の分析 — 真理値表

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

現在の状態	入力		次の状態		出力
	Q1	Q0	X	D1 D0	
S0	0	0	0	S3 1 1	0
			1	S1 0 1	0
S1	0	1	0	S3 1 1	0
			1	S0 0 0	0
S2	1	0	0		

# 順序回路の分析 — 真理値表

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

現在の状態	入力		次の状態		出力		
	Q1	Q0	X	D1		D0	Z
S0	0	0	0	S3	1	1	0
			1	S1	0	1	0
S1	0	1	0	S3	1	1	0
			1	S0	0	0	0
S2	1	0	0	S1	0	1	0
			1				

# 順序回路の分析 — 真理値表

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + Q1 \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

現在の状態	入力		次の状態		出力
	Q1	Q0	X	D1 D0	
S0	0	0	0	S3 1 1	0
			1	S1 0 1	0
S1	0	1	0	S3 1 1	0
			1	S0 0 0	0
S2	1	0	0	S1 0 1	0
			1	S0 0 0	1
S3	1	1	0		

# 順序回路の分析 — 真理値表

 

$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$


$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

現在の状態	入力		次の状態		出力		
	Q1	Q0	X	D1		D0	Z
S0	0	0	0	S3	1	1	0
			1	S1	0	1	0
S1	0	1	0	S3	1	1	0
			1	S0	0	0	0
S2	1	0	0	S1	0	1	0
			1	S0	0	0	1
S3	1	1	0	S2	1	0	0
			1				



# 順序回路の分析 — 真理値表

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

現在の状態		入力 X	次の状態		出力	
Q1	Q0		D1	D0	Z	
S0	0	0	S3	1	1	0
			S1	0	1	0
S1	0	1	S3	1	1	0
			S0	0	0	0
S2	1	0	S1	0	1	0
			S0	0	0	1
S3	1	1	S2	1	0	0
			S2	1	0	1

# 順序回路の分析 — 状態遷移図

 


$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \bar{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \bar{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot \bar{X}$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

現在の状態	入力		次の状態		出力		
	Q1	Q0	X	D1		D0	Z
S0	0	0	0	S3	1	1	0
			1	S1	0	1	0
S1	0	1	0	S3	1	1	0
			1	S0	0	0	0
S2	1	0	0	S1	0	1	0
			1	S0	0	0	1
S3	1	1	0	S2	1	0	0
			1	S2	1	0	1

真理値表 ⇒ 状態遷移図 (分析の手順):

 

# 順序回路の実装 — 回路

$$\begin{aligned}D1 &= Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X} \\D0 &= \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot X \\Z &= Q1 \cdot X\end{aligned}$$

```
'timescale 1ns/1ns
module seq_ex (CLK, CLRN, X, Z, Q);
    input      CLK, CLRN, X;
    output     Z; // output
    output [1:0] Q;

    reg [1:0] Q; // current state
    wire [1:0] D; // next state
    // 1. next state ----- 1
    assign D[1] = Q[1] & Q[0] | ~Q[1] & ~X;
    assign D[0] = ~Q[0] & ~X | ~Q[1] & ~Q[0] | ~Q[1] & ~X;
    // 2. outputs ----- 2
    assign Z = Q[1] & X;
    // 3. DFFs ----- 3
    always @(posedge CLK or negedge CLRN) begin // DFFs
        if (CLRN == 0) begin
            Q <= 0;
        end else begin
            Q <= D;
        end
    end
end
endmodule
```

[seq\\_ex.v](#)

# 順序回路の検証 — テストベンチ

```
'timescale 1ns/1ns
module seq_ex_tb;
    reg        X, CLK, CLRN;
    wire       Z;
    wire [1:0] Q;

    seq_ex i0 (CLK, CLRN, X, Z, Q);

    initial begin
        #0 CLRN = 0; CLK = 1; X = 0;
        #1 CLRN = 1;
        #6 X = 1;
        #2 X = 0;
        #2 X = 1;
        #6 X = 0;
        #3 $finish;
    end


    always #1 CLK = ~CLK;

    initial begin
        $dumpfile ("seq_ex.vcd");
        $dumpvars;
    end

endmodule
```

[seq\\_ex\\_tb.v](#)

# 順序回路の検証 — 波形

 



$$D1 = Q1 \cdot Q0 + \overline{Q1} \cdot \overline{X}$$

$$D0 = \overline{Q0} \cdot \overline{X} + \overline{Q1} \cdot \overline{Q0} + \overline{Q1} \cdot X$$

$$Z = Q1 \cdot X$$

テストベンチを作成するときは、状態遷移図のすべての状態と遷移を確認しなければならない。

# 順序回路 — Mealy 型と Moore 型

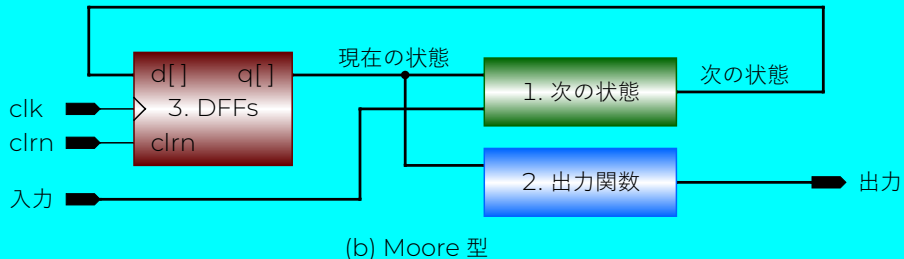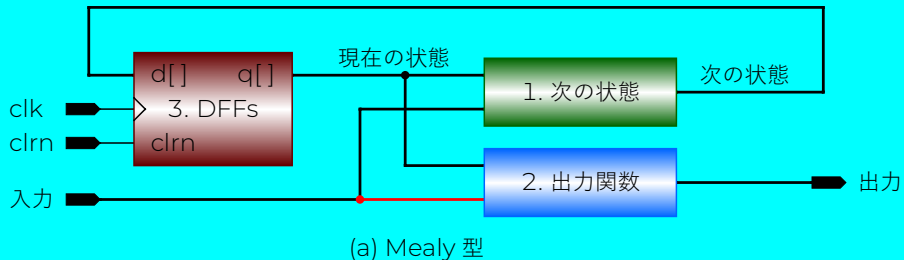

# 順序回路設計の手順

① 問題を理解する。

# 順序回路設計の手順

- 1 問題を理解する。
- 2 状態遷移図をつくる。



# 順序回路設計の手順

- 1 問題を理解する。
- 2 状態遷移図をつくる。
- 3 FF の数を決める ( $n = \lceil \log_2 N \rceil$ 、 $N$  は状態の数)。

# 順序回路設計の手順

- 1 問題を理解する。
- 2 状態遷移図をつくる。
- 3 FF の数を決める ( $n = \lceil \log_2 N \rceil$ 、 $N$  は状態の数)。
- 4 各状態に  $n$  ビットの番号を付け、真理値表をつくる。
  - ▶ 次の状態の真理値表をつくる。
  - ▶ 出力関数の真理値表をつくる。

# 順序回路設計の手順

- 1 問題を理解する。
- 2 状態遷移図をつくる。
- 3 FF の数を決める ( $n = \lceil \log_2 N \rceil$ 、 $N$  は状態の数)。
- 4 各状態に  $n$  ビットの番号を付け、真理値表をつくる。
  - ▶ 次の状態の真理値表をつくる。
  - ▶ 出力関数の真理値表をつくる。
- 5 真理値表から論理式をつくる (どの条件で出力が 1 になるか)。
  - ▶ カルノー図を用いて論理式を簡単化する。

# 順序回路設計の手順

- 1 問題を理解する。
- 2 状態遷移図をつくる。
- 3 FF の数を決める ( $n = \lceil \log_2 N \rceil$ 、 $N$  は状態の数)。
- 4 各状態に  $n$  ビットの番号を付け、真理値表をつくる。
  - ▶ 次の状態の真理値表をつくる。
  - ▶ 出力関数の真理値表をつくる。
- 5 真理値表から論理式をつくる (どの条件で出力が 1 になるか)。
  - ▶ カルノー図を用いて論理式を簡単化する。
- 6 論理式から回路をつくる。

# 順序回路設計の手順

- ① 問題を理解する。
- ② 状態遷移図をつくる。
- ③ FF の数を決める ( $n = \lceil \log_2 N \rceil$ 、 $N$  は状態の数)。
- ④ 各状態に  $n$  ビットの番号を付け、真理値表をつくる。
  - ▶ 次の状態の真理値表をつくる。
  - ▶ 出力関数の真理値表をつくる。
- ⑤ 真理値表から論理式をつくる (どの条件で出力が 1 になるか)。
  - ▶ カルノー図を用いて論理式を簡単化する。
- ⑥ 論理式から回路をつくる。
- ⑦ テストベンチをつくる (シミュレーションするため)。

# 順序回路設計の手順


- 1 問題を理解する。
- 2 状態遷移図をつくる。
- 3 FF の数を決める ( $n = \lceil \log_2 N \rceil$ 、 $N$  は状態の数)。
- 4 各状態に  $n$  ビットの番号を付け、真理値表をつくる。
  - ▶ 次の状態の真理値表をつくる。
  - ▶ 出力関数の真理値表をつくる。
- 5 真理値表から論理式をつくる (どの条件で出力が 1 になるか)。
  - ▶ カルノー図を用いて論理式を簡単化する。
- 6 論理式から回路をつくる。
- 7 テストベンチをつくる (シミュレーションするため)。
- 8 回路をシミュレーションする (回路設計の正当性検証)。

# 順序回路設計の手順

- 1 問題を理解する。
- 2 状態遷移図をつくる。
- 3 FF の数を決める ( $n = \lceil \log_2 N \rceil$ 、 $N$  は状態の数)。
- 4 各状態に  $n$  ビットの番号を付け、真理値表をつくる。
  - ▶ 次の状態の真理値表をつくる。
  - ▶ 出力関数の真理値表をつくる。
- 5 真理値表から論理式をつくる (どの条件で出力が 1 になるか)。
  - ▶ カルノー図を用いて論理式を簡単化する。
- 6 論理式から回路をつくる。
- 7 テストベンチをつくる (シミュレーションするため)。
- 8 回路をシミュレーションする (回路設計の正当性検証)。
- 9 与えられた回路の動作を理解する (波形の説明)。


# 順序回路の例：問題

 問題：入力信号として1ビット  $c$  を持ち、 $c = 1$  の数が3で割り切れる  $c$  の入力列のみを受け入れる (例えば、011010, 1010100, 01111110, 000 は受け入れるが、01000, 101 は受け入れない) 有限状態機械を構築せよ。受け入れる状態のみ出力  $r$  は1である。





# 順序回路の例：回路

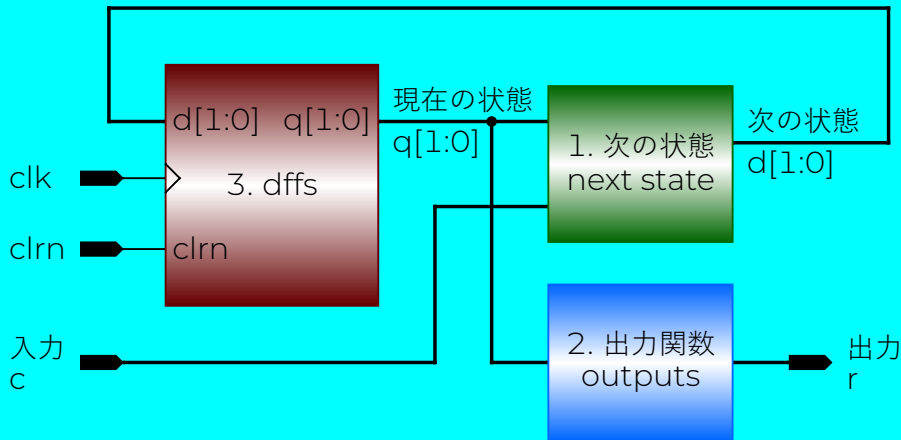

次の状態：組合せ回路

出力関数：組合せ回路

全体：順序回路


# 順序回路の例：状態遷移図

3個状態が必要である。


S0：0個1または3個1(受け入れる)

S1：1個1

S2：2個1

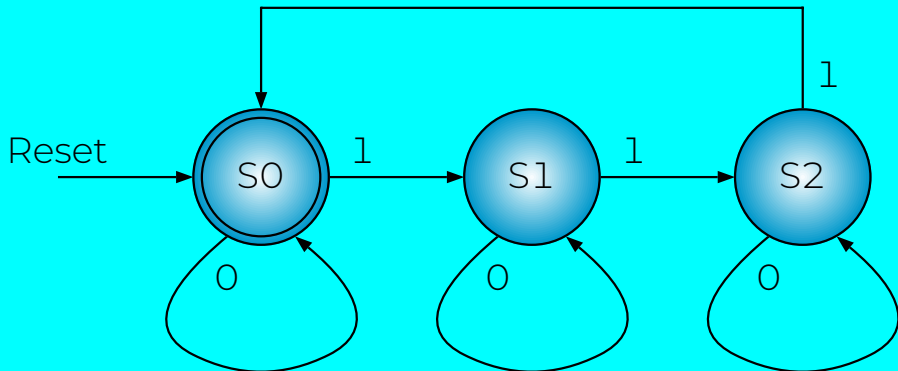


# 順序回路の例：次の状態の真理値表

 


現在の状態		入力 c	次の状態	
q[1]	q[0]		d[1]	d[0]
S0	0	0		

# 順序回路の例：次の状態の真理値表

 


現在の状態		入力 c	次の状態	
q[1]	q[0]		d[1]	d[0]
S0	0	0	S0	0
		1		

# 順序回路の例：次の状態の真理値表

 


現在の状態		入力 c	次の状態	
q[1]	q[0]		d[1]	d[0]
S0	0	0	S0	0
			S1	1
S1	0	0		

# 順序回路の例：次の状態の真理値表

 


現在の状態			入力 c	次の状態	
q[1]	q[0]	d[1]		d[0]	
S0	0	0	0	S0	0
			1	S1	1
S1	0	1	0	S1	1
			1		

# 順序回路の例：次の状態の真理値表

 

	現在の状態		入力	次の状態	
	q[1]	q[0]		d[1]	d[0]
S0	0	0	0	S0	0
			1	S1	1
S1	0	1	0	S1	1
			1	S2	0
S2	1	0	0		


# 順序回路の例：次の状態の真理値表

 

	現在の状態		入力 c	次の状態	
	q[1]	q[0]		d[1]	d[0]
S0	0	0	0	S0	0
			1	S1	1
S1	0	1	0	S1	1
			1	S2	0
S2	1	0	0	S2	0
			1		




# 順序回路の例：次の状態の真理値表

 

	現在の状態		入力	次の状態	
	q[1]	q[0]		d[1]	d[0]
S0	0	0	0	S0	0
			1	S1	1
S1	0	1	0	S1	1
			1	S2	0
S2	1	0	0	S2	0
			1	S0	0
存在しない	1	1	X		

# 順序回路の例：次の状態の真理値表

 

	現在の状態		入力	次の状態	
	q[1]	q[0]		d[1]	d[0]
S0	0	0	0	S0	0
			1	S1	1
S1	0	1	0	S1	1
			1	S2	0
S2	1	0	0	S2	0
			1	S0	0
存在しない	1	1	X	ドントケア	X

# 順序回路の例：次の状態の論理式

カルノー図：

	d[1]			
q[1]:	0	0	1	1
q[0]:	0	1	1	0
c: 0			x	1
1		1	x	
		q[0] c	q[1] $\bar{c}$	

	d[0]			
q[1]:	0	0	1	1
q[0]:	0	1	1	0
c: 0		1	x	
1	1		x	
	$\overline{q[1]} \overline{q[0]} c$		q[0] $\bar{c}$	

次の状態の論理式：




$$d[1] = q[0] c + q[1] \bar{c}$$

$$d[0] = \overline{q[1]} \overline{q[0]} c + q[0] \bar{c}$$
   
# 順序回路の例：次の状態の回路


$$d[1] = q[0]c + q[1]\bar{c}$$

$$d[0] = \overline{q[1]q[0]}c + q[0]\bar{c}$$




# 順序回路の例：出力関数の回路

	現在の状態		入力	出力 r
	q[1]	q[0]		
S0	0	0	x	1
S1	0	1	x	0
S2	1	0	x	0
存在しない	1	1	x	x

 


$$r = \overline{q[1]} \overline{q[0]}$$

Moore 型

 

# 順序回路の例：回路

 

次の状態：組合せ回路

出力関数：組合せ回路

全体：順序回路

# 順序回路の例：回路

```
'timescale 1ns/1ns
module number3 (clk, clrn, c, r);
    input clk, clrn, c;
    output r;

    reg [1:0] q; // current state
    wire [1:0] d; // next state

    // 1. next state ----- 1
    assign d[1] =      q[0] & c | q[1] & ~c;
    assign d[0] = ~q[1] & ~q[0] & c | q[0] & ~c;

    // 2. outputs ----- 2
    assign r = ~q[1] & ~q[0]; // state 0

    // 3. dffs ----- 3
    always @(posedge clk or negedge clrn) begin // dffs
        if (clrn == 0) begin
            q <= 0;
        end else begin
            q <= d;
        end
    end
end
endmodule
```

[number3.v](#)

# 順序回路の例：テストベンチ

```
'timescale 1ns/1ns
module number3_tb;
    reg clk, clrn, c;
    wire r;

    number3 i0 (clk, clrn, c, r);
    initial begin
        #0  clk = 1; clrn = 0; c = 0;
        #1  clrn = 1;
        #2  c = 1;
        #2  c = 0;
        #4  c = 1;
        #2  c = 0;
        #6  c = 1;
        #8  c = 0;
        #2  $finish;
    end
    always #1 clk = ~clk;


    initial begin
        $dumpfile ("number3.vcd");
        $dumpvars;
    end
endmodule
```

[number3\\_tb.v](#)


 
# 順序回路の例：波形

```
% iverilog -Wall -o number3 number3_tb.v number3.v  
% vvp number3  
% gtkwave number3.vcd
```




$c = 0100100011110$

MAC 対応: ターミナルで gtkwave 起動後 SST の number3\_tb の左側にある三角形のボタンを押し、表示された iO を選択することで機械の中の信号も全て摘出できる。


Windows/ModelSim 対応: `add wave -r /*`

# 課題 XI (100 点)

 問題：入力信号として1ビット  $c$  を持ち、 $c = 0$  の数が偶数で、 $c = 1$  の数が3で割り切れる  $c$  の入力列のみを受け入れる (例えば、010010010, 1010001, 01111110, 00 は受け入れるが、01000, 1011 は受け入れない) 有限状態機械を構築せよ。受け入れる状態のみ出力  $r$  は1である (6個状態が必要である)。




# 課題 XI (100 点)

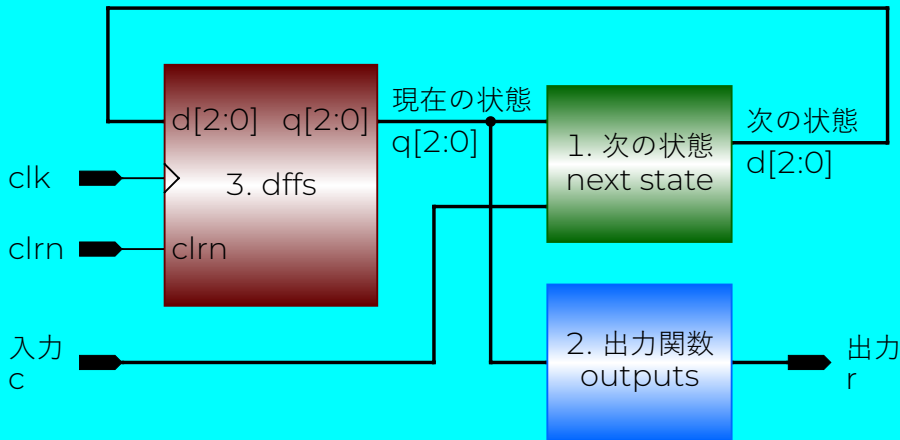

次の状態：組合せ回路  
出力関数：組合せ回路  
全体：順序回路

# 課題 XI (100 点)

状態遷移図：

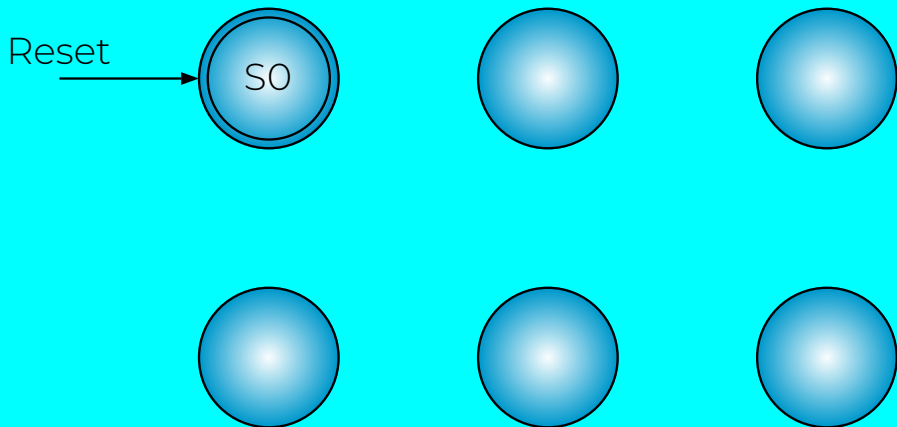

# 課題 XI (100 点)

次の状態の真理値表：

	現在の状態			入力 c	次の状態			
	q[2]	q[1]	q[0]		d[2]	d[1]	d[0]	
S0	0	0	0	0	S			
				1	S			
S1	0	0	1	0	S			
				1	S			
S2	0	1	0	0	S			
				1	S			
S3	0	1	1	0	S			
				1	S			
S4	1	0	0	0	S			
				1	S			
S5	1	0	1	0	S			
				1	S			
存在しない	1	1	X	X	ドントケア	X	X	X

# 課題 XI (100 点)

カルノー図：

		d[2]			
		q[2] 0	q[2] 1	q[2] 0	q[2] 1
q[0] c	00				
	01				
11	11				
	10				

		d[1]			
		q[2] 0	q[2] 1	q[2] 0	q[2] 1
q[0] c	00				
	01				
11	11				
	10				

		d[0]			
		q[2] 0	q[2] 1	q[2] 0	q[2] 1
q[0] c	00				
	01				
11	11				
	10				

次の状態の論理式：

$$d[2] =$$

$$d[1] =$$

$$d[0] =$$

# 課題 XI (100 点)

次の状態の論理式：

$$d[2] =$$

$$d[1] =$$

$$d[0] =$$

次の状態の回路図：

# 課題 XI (100 点)

出力関数の真理値表：


	現在の状態			入力	出力 r
	q[2]	q[1]	q[0]	c	r
S0	0	0	0	x	1
S1	0	0	1	x	0
S2	0	1	0	x	0
S3	0	1	1	x	0
S4	1	0	0	x	0
S5	1	0	1	x	0
存在しない	1	1	x	x	x

$$r = \overline{q[2]} \overline{q[1]} \overline{q[0]}$$

出力関数の回路：



# 課題 XI (100 点)

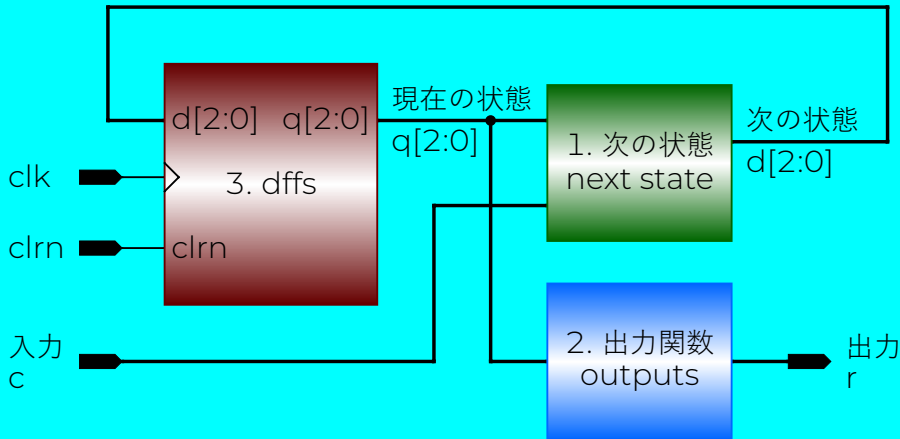

次の状態：組合せ回路  
出力関数：組合せ回路  
全体：順序回路

# 課題 XI (100 点)

```
'timescale 1ns/1ns
module even031 (clk, clrn, c, r);
    input  clk, clrn, c;
    output r;

    reg [2:0] q; // current state
    wire [2:0] d; // next state

    // 1. next state ----- 1
    assign d[2] = ;
    assign d[1] = ;
    assign d[0] = ;

    // 2. outputs ----- 2
    assign r = ~q[2] & ~q[1] & ~q[0]; // state 0

    // 3. dffs ----- 3
    always @(posedge clk or negedge clrn) begin // dffs
        if (clrn == 0) begin
            q <= 0;
        end else begin
            q <= d;
        end
    end
end
endmodule
```

[even031.v](#)

# 課題 XI (100 点)

```
'timescale ins/ins
module even031_tb;
  reg clk, clrn, a, c;
  wire r;
  even031 i0 (clk, clrn, c, r);
  initial begin
    #0 c = 0; clrn = 0; clk = 1; // S0
    #1 c = 1; clrn = 1;
    #2 c = 0;
    #2 c = 1;
    #2 c = 0;
    #2 c = 1;
    #2 c = 0;
    #2 c = 1;
    #2 c = 0;
    #2 c = 1;
    #2 c = 0;
    #2 c = 1;
    #2 c = 0;
    #2 c = 1;
    #2 c = 0;
    #2 c = 1;
    #6 c = 0;
    #2 c = 1;
    #4 c = 0;
    #2 c = 1;
    #4 $finish;
  end
  always #1 clk = ~clk;
  initial begin
    $dumpfile ("even031.vcd");
    $dumpvars;
  end
endmodule
```

[even031\\_tb.v](#)

# 課題 XI (100 点)

```
% iverilog -Wall -o even031 even031_tb.v even031.v  
% vvp even031  
% gtkwave even031.vcd
```

波形：

波形の説明：

入力列  $c = 101010101010111011011$